

K9 elettronica

n. 6

om

CB

Hi-Fi



edizioni Pubblicazione mensile
sped. in abb. post. g. III
1 giugno 1974
L. 1.000

hai pensato
a FANON
per le tue
vacanze?

"FANON"
T-1000

27 MHz - 5W

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO
PER L'ITALIA

G.B.C.
italiana

GLADDING 25 PRIVATE

PER FREQUENZE DA 156-170 MHz
ORA OMOLOGATO DAL MINISTERO
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
PER I SERVIZI IN VHF PRIVATI

- STAZIONI BASE VHF
- PONTI RIPETITORI VHF
- ANTENNE PROFESSIONALI VHF
- 25 W OUTPUT PER SERVIZIO PROFESSIONALE CONTINUO ●



PREVENTIVI
A RICHIESTA
CONSEGNE
IMMEDIATE

emc

electronic
marketing
company s.p.a.

41100 Modena, via Medaglie d'oro, n 7-9
telefono (059) 219125-219001-telex 51305

Addio vecchio concetto CB.

**Con i radiotelefoni NASA GT e GX
avrà 46 canali quarzati in AM
e 9 Watt di potenza.**

NASA 46 GT


46 canali quarzati - Low band -
26.965 MHz - 27.255 MHz (CH da 1 a 23) -
Hi Band 27,265 MHz - 27.555 MHz
(CH da 24 a 46) - alimentazione 12 V.
Final input 7W-8W - Squelch -
Auto Noise Control.

NASA 46 GX

46 canali quarzati -
Low band - 26.965
MHz - 27.255 MHz
(CH da 1 a 23) -
Hi Band 27,265
MHz - 27.555
MHz (CH da 24
a 46) -
alimentazione
12V. - Final input
8 W - 9 W -
Squelch
Automatic -
Noiser Limiter
SWR
incorporato
e controllo
potenza
irradiata.



**E una serie di accessori e antenne
per i patiti della Citizen Band.**

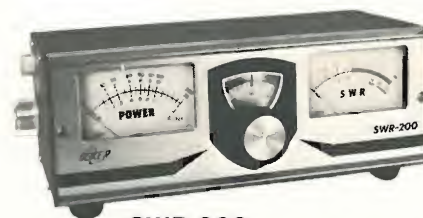

SWR 200

- 1 - Misuratore rapporto di onde
stazionarie per controllare l'efficienza
dell'impianto d'antenna.
2. Misuratore di potenza R.F.
permette il controllo della potenza
irradiata dal trasmettitore.



AS-27 GP

Antenna 1/4 d'onda in alluminio.

**Tecnologia
nell'elettronica** **NOVEL** **Via Cuneo 3 - 20149 Milano
Telefono 433817 - 4981022**

Pmm



COSTRUZIONI ELETTRONICHE

c. p. 100 - Tel. 0182/52860 - 570346 - 17031 ALBENGA

AF 27B/ME

Amplificatore
d'antenna
a Mosfet
guadagno 14 dB

L. 20.000

Commutazione RT elettronica a radiofrequenza
controllo del livello di sensibilità.




TR 27/ME

25 W RF

Lineare 27/30 Mc
Solid state
pilotaggio min. 0,4 V - max. 5 W
preamplificatore d'antenna incorporato

L. 88.000

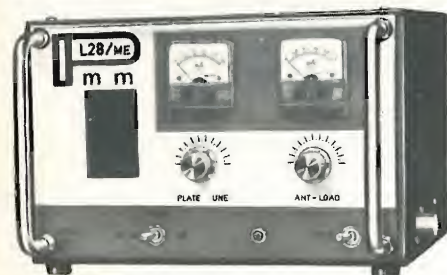

L 28/ME

Lineare 27/30 Mc - Valvolare
alimentazione incorporata
Pilotaggio AM/SSB - min. 1 W - max 20 W
uscita 160 W RF (20 W AM)
uscita 400 W RF (20 W SSB)

Il 28/ME interamente pre-pilotato
uscita 160 AM - 400 SSB - RF
pilotaggio max 5 W

L. 120.000

L 27/ME SUPER 50 W RF



Lineare 27/30 Mc - Valvolare
Pilotaggio min. 1 W - max. 5 W
Alimentazione separata:
alimentatore 220 V

L. 72.000

L. 19.500

L. 19.500

indice degli inserzionisti

di questo numero

pagina nominativo

964-965-966	A.C.E.I.
942-943-944-945-946	AMTRON
875	ANGOLO DELLA MUSICA
933	ARI (MILANO)
980	AZ
979	BBE
988	CALETTI
989	CASSINELLI
823	CHINAGLIA
822-847-976	C.T.E.
925	DERICA ELETTRONICA
884	DE CAROLIS
959	DIGITRONIC
991	DOLEATTO
848-957	EDIZIONI CD
981-982	ELCO ELETTRONICA
946	ELECTROMEC
844	ELETTRO NORD ITALIA
853-960-974-975-	ELETT. SHOP CENTER
842	ELT ELETTRONICA
970-971	EMC
2° copertina	EMC
821-840-845-969	EURASIATICA
951	ESCO
938-954-955	FANTINI
948	FOSCHINI
1° e 4° copertina	G.B.C.
837	G.B.C.
826	INNOVAZIONE
836	KFZ ELETTRONICA
985	LABES
831-839-882-950-962-	LAFAYETTE
967-968-972-982-983-	
986-987-990	
973	LARIR
846-983	MARCUCCI
834	MARK
835-978	MELCHIONI
952	MESA
958	MOELLER
827-828-829-830	MONTAGNANI
935	NATO
895	NOVA
3° copertina	NOV.EL
817-992	NOV.EL
818	PMM
984	PREVIDI
820	QUECK
824	RADIOSURPLUS ELETT.
973	REAL KIT
838	SAET INTERNATIONAL
977	SEN
836	SHF ELTRONIC
832	SIGMA ANTENNE
833	SIRET
841	SIRMIRT
956	SOMMERKAMP
963	TESAK
947	U.G.M. ELECTRONICS
899	VARTA
961	VECCHIETTI
825	WILBIKIT
843	ZETA
906	ZETAGI

cq elettronica

giugno 1974

sommario

818	indice Inserzionisti
849	Amplificatore a larga banda 142+180 MHz, 140 W, 12,5 V (Aritgo)
854	sperimentare (Ugliano) Papocchia club (Valdinori) - Avvisatore di prossimità (Salvucci) - Provaquarzi trito e ritrito (Re) - Alimentatore per integrati (Mrowiec) - Immaneabile antifurto mensile (Barresi)
858	Tempo di crisi (Nascimben)
860	surplus (Bianchi) B44 Mk2 (2° parte)
868	cq audio (Tagliavini) Compressore di dinamica con JFET (Panzieri) Skating e antiskating (Tagliavini) Alta Fedeltà: che cosa sei? (Aloia) (2° parte)
883	CLUB AUTOCOSTUTTORI (Di Pietro) Varie sull'hobby radiantistico - Reperibilità dei materiali - Costo dell'autocostruzione -
885	Trasmettitore in SSB per i 20 m di Andrea I0SIX (Di Pietro)
892	La pagina dei pierini (Romeo) Pierinata di Z.M. - Pierino gattofilo - Come costruirsi certe impedenze e bobine -
893	satellite chiama terra (Medri) Satelliti artificiali e loro inseguimento con l'antenna -
880	Effemeridi (Medri)
897	Hobby CB (Capozzi) Un paio di risposte (Giandomenico, Ghelfi) e un paio di clubs (Rimini, Venezia) -
900	Amateur's CB (D'Altan) Gara a premi - Amplificatori lineari - Lafayette HB23 -
907	CB a Santiago 9+ (Can Barbone I) Piccolo preambolo - Trasformare un qualsiasi baracchino da 23 canali in 46! Courier CLASSIC II -
912	Antifurto digitale per auto (Visintini)
918	spazio libero (Cattò) Un probe - Un relé di nuovissima concezione e tecnologia - Gruppo interruttore di minimo-regolatore di tensione -
926	Convertitori analogico-digitali (Rogianti)
930	Radio Collezionismo (Arias)
932	Multivibratore bistabile (Rossi)
934	Semplice alimentatore (Valori)
936	Amplificatore selettivo (Polli)
939	il sanfilista (Buzio) VI Contest nazionale /p - OSL Guinea portoghese - Il ricevitore di Mario Ghilli Principiante e suo padre chiedono aiuto - Come diventare radioamatore - Notiziario ORP -
942	offerte e richieste

(disegni di M. Montanari e G. Magagnoli)

EDITORE
DIRETTORE RESPONSABILE
REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE
ABBONAMENTI - PUBBLICITÀ
40121 Bologna, via C. Boldrini, 22 - ☎ 55 27 06 - 55 12 02
Registrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-68
Diritti di riproduzione e traduzione
riservati a termine di legge.

STAMPA
Tito-Lito Lame - 40131 Bologna - via Zanardi, 506/B
Spedizione in abbonamento postale - gruppo III
Pubblicità Inferiore al 70%

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA
SODIP - 20125 Milano - via Zuretti, 25 - ☎ 69.67
00197 Roma - via Serperli, 11/5 - ☎ 87.49.37

edizioni CD
Giorgio Totti

DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO
Messaggerie Internazionali - via M. Gonzaga, 4
20123 Milano ☎ 872.971 - 872.973

ABBONAMENTI: (12 fascicoli)
ITALIA L. 10.000 c/ post. 8/29054 edizioni CD Bologna
Arretrati L. 800
ESTERO L. 11.000
Arretrati L. 800
Mandat de Poste International
Postanweisung für das Ausland
payable à / zahlbar an
Cambio Indirizzo L. 200 in francobolli

edizioni CD
40121 Bologna
via Boldrini, 22
Italia

VENDITA PROPAGANDA

ESTRATTO DELLA NOSTRA OFFERTA SPECIALE 1974

Elementi particolarmente interessanti a prezzo molto vantaggioso!

THYRISTORS PLANAR 0,8 A in cust. di resina M-367

	1	p.	10
TH 0,8/ 10 M	10 V	150	1.350
TH 0,8/ 30 M	30 V	170	1.550
TH 0,8/ 50 M	50 V	210	1.950
TH 0,8/100 M	100 V	240	2.250
TH 0,8/200 M	200 V	270	2.500

THYRISTORS PLANAR 0,8 A in cust. di resina TO-92

TH 0,8/ 10 T	10 V	150	1.350
TH 0,8/ 30 T	30 V	170	1.550
TH 0,8/ 50 T	50 V	210	1.950
TH 0,8/100 T	100 V	240	2.250
TH 0,8/200 T	200 V	270	2.500

THYRISTORS 1 A in custodia metallica TO-39

TH 1/ 50	50 V	270	2.500
TH 1/100	100 V	290	2.750
TH 1/200	200 V	320	3.000
TH 1/300	300 V	370	3.400
TH 1/400	400 V	420	3.950
TH 1/500	500 V	480	4.500
TH 1/600	600 V	500	4.750

THYRISTORS 7 A in custodia metallica TO-64

TH 7/ 50	50 V	480	4.500
TH 7/100	100 V	500	4.750
TH 7/200	200 V	530	5.000
TH 7/300	300 V	610	5.800
TH 7/400	400 V	770	7.400
TH 7/500	500 V	860	7.900
TH 7/600	600 V	990	9.200
TH 7/700	700 V	1.250	11.800
TH 7/800	800 V	1.520	14.500

THYRISTORS 7,5 A in custodia metallica TO-48

TH 7,5/100	100 V	530	5.000
TH 7,5/200	200 V	580	5.550
TH 7,5/300	300 V	690	6.600
TH 7,5/400	400 V	820	7.900
TH 7,5/500	500 V	920	8.700
TH 7,5/600	600 V	1.050	9.750
TH 7,5/700	700 V	1.320	12.400
TH 7,5/800	800 V	1.580	15.000

THYRISTORS 10 A in custodia metallica TO-48

	1	p.	10
TH 10/100	100 V	1.450	13.800
TH 10/200	200 V	1.580	15.000
TH 10/300	300 V	1.650	15.800
TH 10/400	400 V	1.710	16.500
TH 10/500	500 V	1.780	17.100
TH 10/600	600 V	1.840	17.800
TH 10/700	700 V	2.040	19.800

TRIACS 6 A in custodia metallica TO-66

TRI 6/ 50 M	50 V	460	4.350
TRI 6/100 M	100 V	530	5.000
TRI 6/200 M	200 V	630	6.050
TRI 6/300 M	300 V	990	9.200
TRI 6/400 M	400 V	1.250	11.800
TRI 6/500 M	500 V	1.520	14.500
TRI 6/600 M	600 V	1.780	17.100

TRIACS 6 A in custodia di resina TO-220

TRI 6/ 50	50 V	420	3.950
TRI 6/100	100 V	480	4.500
TRI 6/200	200 V	600	5.550
TRI 6/300	300 V	860	7.900
TRI 6/400	400 V	1.120	10.600
TRI 6/500	500 V	1.380	13.200
TRI 6/600	600 V	1.650	15.700

DIAC

ER 900 - BR 100 - D 32	320	2.700
------------------------	-----	-------

TRANSISTORI DI POTENZA

	pezzi			
	1	10	100	1.000
GP 30				
15 A 32 V 30 W	500	4.500	41.000	368.000
GP 2/30				
0,6 A 32 V 2,7 W	100	850	7.500	65.000
GP 2/60				
0,6 A 64 V 2,7 W	200	1.780	15.800	138.000

UNICAMENTE MERCE NUOVA DI ALTE QUALITA' PREZZI NETTI LIT. Disponibilità limitate

Le ordinazioni vengono eseguite prontamente dalla nostra Sede di Norimberga. Spedizioni ovunque. Spese d'imballo e di trasporto al costo. Spedizioni in contrassegno. Merce ESENTE da dazio sotto il regime del Mercato Comune Europeo. I.V.A. non compresa.

Richiedete GRATUITAMENTE la nostra NUOVA OFFERTA SPECIALE 1974 COMPLETA che comprende una vasta gamma di ottime ed affermate SCATOLE DI MONTAGGIO - KITS - e Componenti elettronici, assortimenti e quantitativi di Semiconduttori, Condensatori elettrolitici, Resistenze, Valvole elettroniche ecc. a prezzi PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSI.



EUGEN QUECK Ing. Büro - Export-Import
D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6
Rep. Fed. Tedesca

CENTRI PACE di

MILANO

Concessionario per
Lombardia - Piemonte
Liguria
LANZONI
via Comelico, 10 (MI)

FIRENZE

Concessionario per la
Toscana
FGM di Faggioli
via Silvio Pellico, 9-11
(FI)

LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY



IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA
SOC. COMM. IND. EURASIATICA
via Spalato, 11/2 - ROMA

tutti i transistors del
PACE 2376A
sono **MOTOROLA**

Garanzia un anno



Richiedete i cataloghi


... aria di vacanze ! ...

JACKSON
Mod. 449/16

Ricevitore AIR-VHF -
4 bande con SQUELCH
- Riceve aerei, radio-
amatori, ponti radio,
stazioni da tutto il
mondo - VHF-AIR-AM-
FM-SW - Comando del
tono e del volume a
cursore - Alimentazio-
ne a pile e luce.
Dimensioni:
250 x 170 x 90 mm.



NETTO L. 29.900

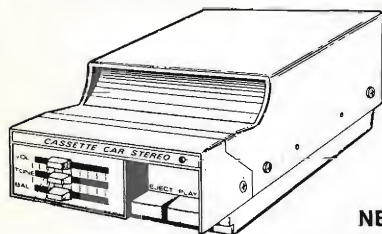

CARVOX
Mod. CS/301

NETTO L. 25.000

Car per compact cassette (Stereo 4) a circuiti integrati dal poco ingombro può essere fissato in qualsiasi posto. Pot. 3+3 W a l.c. - Risp. Freq. 50-10.000 Hz.

RADIO PER MANGIANASTRI STEREO 8

SINTONIZZATORE STANDARD
Mod. SRF 12.
Inserito nel mangianastri ST8 lo trasforma in radio stereofonica per programmi FM. Circuito a 12 transistori - Alimentazione a 9 Volt - Presa per antenna esterna

Prezzo L. 15.000
Stesse caratteristiche ma con AM - FM modello M.230

L. 18.000



INTERFONICO A ONDE CONVOGLIATE CON CHIAMATA - Modello ROYAL

Trasmette e riceve senza l'aggiunta di fili. E' sufficiente inserire le spine degli apparecchi nelle prese della rete luce.

La trasmissione avviene attraverso la linea elettrica con frequenza di 190 kHz nell'ambito della stessa cabina elettrica.

Alimentazione 220 V. Garanzia mesi sei.

Prezzo L. 24.900

Interfonico come sopra ma in FM

L. 29.000

NB: Al costo maggiorare di L. 1.200 per spese spedizione.

Richiedeteli in contrassegno alla Ditta:

C.T.E.

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397

Mod. FD501



NETTO L. 26.500

Car mangianastri da auto x Stereo 8 - Regolazione separata di tono e volume per ogni canale, commutazione automatica e manuale delle piste. Pot. 6+6 W. Ausiliario per l'antifurto - Risp. Freq. 50-10.000 Hz.

TAIYO
RICEVITORE
AIR-VHF

3 bande - Riceve perfettamente aerei, radioamatori, ponti radio - AIR-VHF-AM-FM - Funziona a pile e luce - Regolazione di tono e di volume.

NETTO L. 23.900



MANGIANASTRI STEREO 8 PORTATILE


Potenza 1 Watt - Alimentazione 9 Volt (Sei torce) Risp. Freq. 100-7000 Hz. Completo di alimentatore AC/DC. Commutazione manuale delle piste. Controllo di tono e volume. Garanzia mesi sei.

Prezzo netto L. 24.900



i nostri
GRANDI
strumenti

Pentastudio

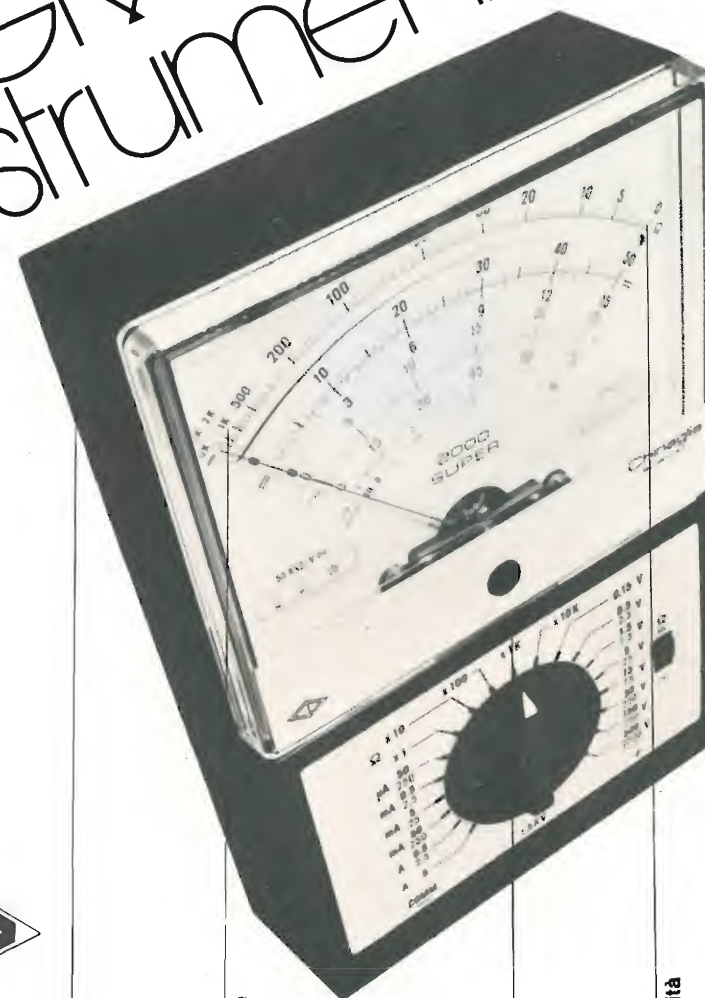

Grande robustezza

Grande precisione

Grande praticità

Grande leggibilità

Chinaglia Dino Spa
Strumenti Elettrici ed Elettronici
Via T. Vecellio 32
32100 Belluno

CHINAGLIA

Mostra mercato di

RADIOSURPLUS ELETTRONICA

via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)

tel. 46.22.01

Migliaia di emittenti possono essere captate in AM-CW-SSB con il più famoso dei ricevitori americani il

BC 312

Perfettamente funzionanti e con schemi

**12 Vcc L. 55.000 - 220 Vac L. 65.000
con media cristallo 220 Vac L. 80.000**

(altoparlante a parte)

Catalogo materiali disponibili L. 500 in francobolli

NOVITA' DEL MESE:

Ricevitori AN/GRR-5, da 1500 Kc a 18 Mc in 4 gamme, calibratore incorporato con battimento ogni 220 Kc - AM - CW - SSB. Alimentazione 6-12-24 Vcc e 115 Vac.

Completi di manuale tecnico.

RX BC348 ultima versione con alimentazione originale 24 Vcc o con alimentazione 220 V.

Alimentatori originali in corrente alternata per BC1000

VISITATECI - INTERPELLATECI

orario al pubblico dalle 9 alle 12,30
dalle 15 alle 19
sabato compreso

E' al servizio del pubblico:
vasto parcheggio.

INDUSTRIA **wilbikit** ELETTRONICA

salita F.lli Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580

SCATOLE DI MONTAGGIO ELETTRONICHE

Novità
2000 W

Luci a
frequenza

L. 12.000

- Nei locali da ballo dove interessa creare nuovi effetti di luci
- Nelle vetrine dove interessa evidenziare alcuni articoli
- Ovunque interessi strabiliare gli amici accogliendoli in salotti dai mille lampi di luce cangianti

Caratteristiche:

- Potenza max 2000 W ca.
- Tensione d'alimen. 9 V stab.
- Tensione alle luci 220 V ca.
- Frequenza di lampeggio regolabile con continuità.

Questo nuovo Kit creato dalla WILBIKIT è una novità assoluta nel campo degli effetti elettronici di luci, esso si potrà abbinare benissimo ad altri effetti quali le luci psichedeliche, e il variatore di tensione alternata, rendendo così un locale veramente accogliente e fantasmagorico: alcune luci seguiranno la musica nei suoi toni, altre emetteranno lampi di luci di frequenza variabile, mentre altre diffonderanno un debole chiarore del colore voluto.


Kit n. 1 B. Am. 300 Amplificatore 1,5 W R.M.S. L. 3.500	Kit n. 15 B.Al. 2 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 Vcc . . L. 7.800
Kit n. 2 B. Am. 187 Amplificatore 6 W R.M.S. L. 6.500	Kit n. 16 B.Al. 2 Alimentatore stabilizzato 2 A 12 Vcc . . L. 7.800
Kit n. 3 B. Am. 161 Amplificatore 10 W R.M.S. L. 8.500	Kit n. 17 B.Al. 2 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 Vcc . . L. 7.800
Kit n. 4 B. Am. 15 Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500	Kit n. 18 B.R. 1 Ridutt. di tens. per auto 800 mA 6 Vcc L. 2.500
Kit n. 5 B. Am. 30 Amplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500	Kit n. 19 B.R. 1 Ridutt. di tens. per auto 800 mA 7,5 Vcc L. 2.500
Kit n. 6 B. Am. 50 Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500	Kit n. 20 B.R. 1 Ridutt. di tens. per auto 800 mA 9 Vcc L. 2.500
Kit n. 7 B.P. 1 Preamplificatore HiFi L. 7.500	Kit n. 21 B. LF. 1 Luci a frequenza variabile L. 12.000
Kit n. 8 B.Al. 1 Alimentatore stabilizz. 800 MA 6 Vcc L. 3.850	Kit n. 22 B. L. P. 1 Luci psichedeliche 2000 W medi . . L. 6.500
Kit n. 9 B.Al. 1 Alimentatore stabilizz. 800 MA 7,5 Vcc L. 3.850	Kit n. 23 B. L. P. 1 Luci psichedeliche 2000 W bassi . . L. 6.900
Kit n. 10 B.Al. 1 Alimentatore stabilizz. 800 MA 9 Vcc L. 3.850	Kit n. 24 B. L. P. 1 Luci psichedeliche 2000 W alti . . L. 6.500
Kit n. 11 B.Al. 1 Alimentatore stabilizz. 800 MA 12 Vcc L. 3.850	Kit n. 25 B.V.T. 1 Variatore di tensione alternata 2000 W L. 4.300
Kit n. 12 B.Al. 1 Alimentatore stabilizz. 800 MA 15 Vcc L. 3.850	
Kit n. 13 B.Al. 2 Alimentatore stabilizzato 2 A 6 Vcc . . L. 7.800	
Kit n. 14 B.Al. 2 Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 Vcc . . L. 7.800	

Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere i numeri precedenti di questa Rivista.

I PREZZI SONO COMPENSIVI DI I.V.A.

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già premontate 10 % in più. Le ordinazioni possono essere fatte direttamente presso la nostra sede. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 250 lire in francobolli.

MIDLAND INTERNATIONAL

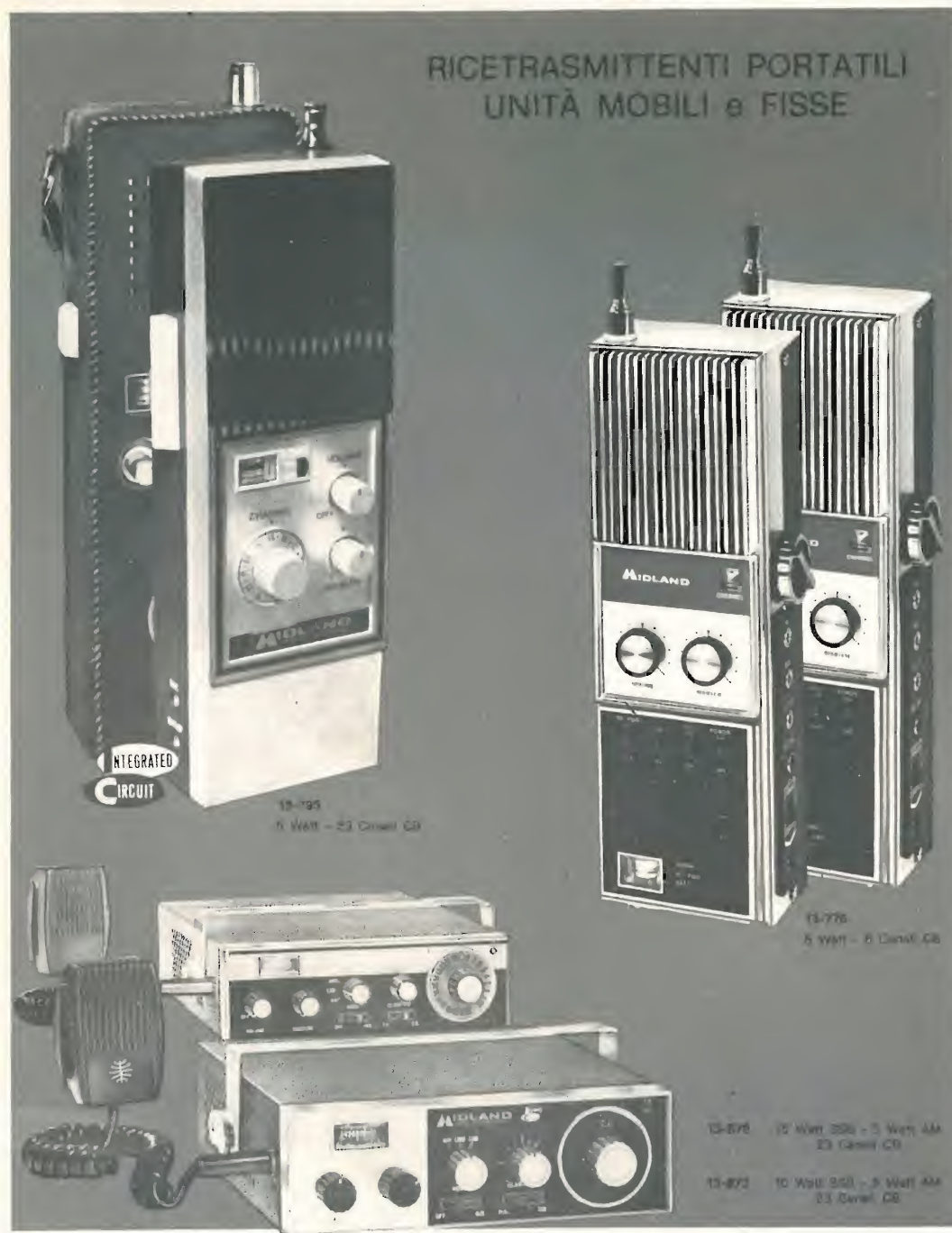

AGENTE GENERALE PER L'ITALIA:

Elektromarket INNOVAZIONE

Divisione elettronica

Corso Italia 13 - 20122 MILANO - Via Rugabella 21

Telefono 873.540 - 873.541 - 861.478 - 876.614 - 5 - 6

Signal di ANGELO MONTAGNANI

Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso
ore 9 - 12,30 15 - 19,30

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238



NUOVI PREZZI ANNO 1973-1974

BC603 - 12 V	L. 22.500 + 4.000 i.p.
BC603 - 220 V A.C.	L. 27.500 + 4.000 i.p.
BC683 - 12 V	L. 40.000 + 4.000 i.p.
BC683 - 220 V A.C.	L. 50.000 + 4.000 i.p.

Alimentatore separato funzionante a 220 V A.C. intercambiabile al Dynamotor viene venduto al prezzo di L. 13.000 + 1.500 imballo e porto.

Modifica AM-FM L. 2.500



ANTENNA A CANNOCCHIALE « AN29 » originale U.S.A.



Lunghezza cm 390 corredata di base isolata.

Prezzo L. 8.500 + 1.500 i.p.

BC312 - RICEVITORE PROFESSIONALE A 10 VALVOLE - GAMMA CONTINUA CHE COPRE LA FREQUENZA DA 1500 Kc A 18.000 Kc SPECIALE PER 20 - 40 - 80 METRI E SSB



12 V	L. 70.000 + 6.000 i.p.
220 V	L. 80.000 + 6.000 i.p.
MC 220 V	L. 100.000 + 6.000 i.p.
FR 220 V	L. 110.000 + 6.000 i.p.

10 VALVOLE

2 stadi amplificatori RF	6K7
Oscillatore	6C5
Miscelatrice	6L7
2 stadi MF	6K7
Rivelatrice, AVC, AF	6R7
BFO	6C5
Finale	6F6

Alimentatore 5 W 4

Altoparlante LS3 + C.

L. 12.500 + 1.500 i.p.

Valvole ricambio cad. L. 1.500 + i.p. 1.500

LISTINO GENERALE 1974

(pronto per la spedizione)

Questo LISTINO costa solo L. 1.300 compreso di spedizione che avviene a mezzo stampa raccomandata all'ordine.

Detta cifra può essere inviata a mezzo francobolli o con versamento su C/C P. T. n. 22-8238 - Livorno, oppure con assegno postale, circolare, bancario, ecc.


Il LISTINO è corredato di un buono premio del valore di L. 10.000 e utilizzando il lato della busta contenente il Listino vi verranno rimborsate le mille lire e il totale di L. 10.000 + L. 1.300 può essere spesa nell'acquisto di materiale che potrete scegliere nel Listino stesso. (Vedere con esattezza le norme relative al premio).

BC191 = BC375 TRANSMITTER

(VEDI DESCRIZIONE)

PREZZO L. 30.000 + 10.000 i. p.

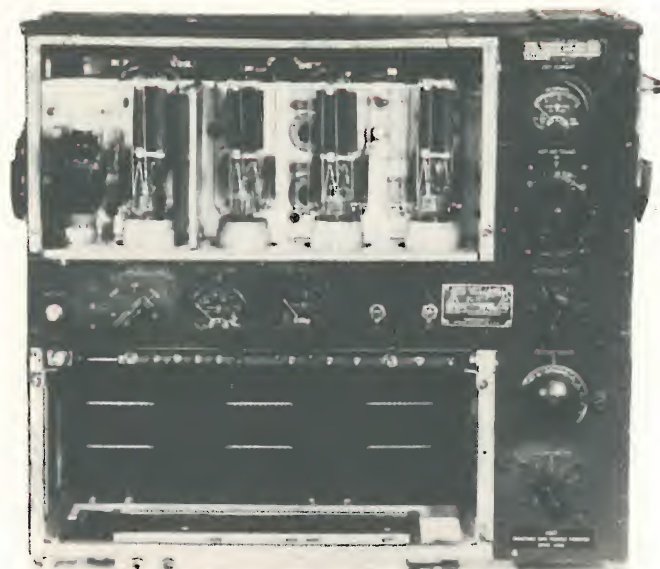ALIMENTATORE ORIGINALE NUOVO PER DETTO
L. 40.000 + 10.000 i. p.




CASSETTA CORREDATA DI CAVI ORIGINALI
E MICROFONO T.17 L. 10.000 + 4.000 i.p.

CASSETTI V.F.O. TUNING

(VEDI DESCRIZIONE)

PREZZO L. 10.000 + 4.000 i. p.

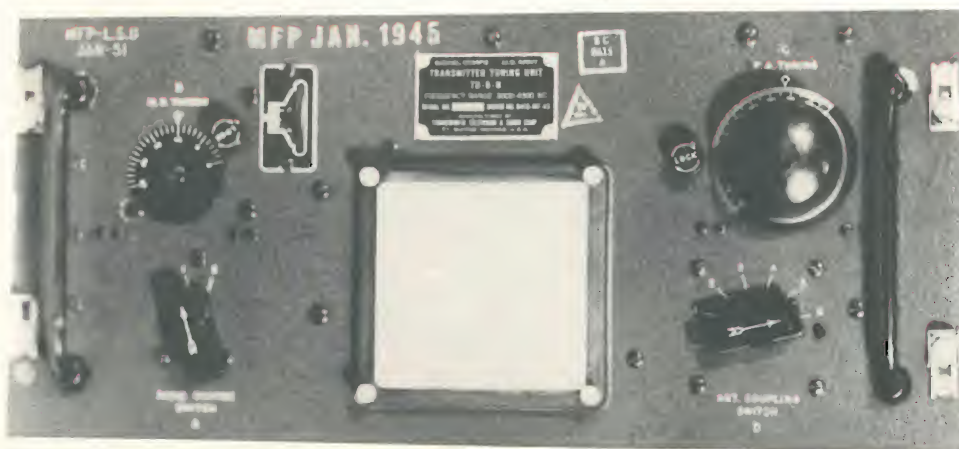

TRASMETTITORE TIPO BC191 - BC375 ORIGINALE AMERICANO

FUNZIONANTE: In fonìa AM (ampiezza modulata)
In CW (telegrafia non modulata)
Tone (telegrafia modulata)

POTENZA: Massima in antenna 75 W

FREQUENZA: Copre la frequenza da 200 Kc fino a 12.500 Kc con sintonia continua variabile con VFO e suddivisa in 9 gamme d'onda a cassette intercambiabili:

GAMMA n. 1	Cassetto TU-26 - frequenza da	200 Kc fino a	500 Kc
GAMMA n. 2	Cassetto TU-22 - frequenza da	350 Kc fino a	650 Kc
GAMMA n. 3	Cassetto TU-3 - frequenza da	400 Kc fino a	800 Kc
GAMMA n. 4	Cassetto TU-5 - frequenza da	1.500 Kc fino a	3.000 Kc gamma mare
GAMMA n. 5	Cassetto TU-6 - frequenza da	3.000 Kc fino a	4.500 Kc 80 metri
GAMMA n. 6	Cassetto TU-7 - frequenza da	4.500 Kc fino a	6.200 Kc
GAMMA n. 7	Cassetto TU-8 - frequenza da	6.200 Kc fino a	7.700 Kc 40 metri
GAMMA n. 8	Cassetto TU-9 - frequenza da	7.700 Kc fino a	10.000 Kc
GAMMA n. 9	Cassetto TU-10 - frequenza da	10.000 Kc fino a	12.500 Kc

VALVOLE IMPIEGATE DAL TRASMETTITORE COSI' PREDISPOSTE

- 1 Tipo 10-Y : Amplificatrice audio frequenza
- 1 tipo VT-4-C-211: Oscillatrice principale
- 1 tipo VT-4-C-211: Amplificatrice di potenza
- 1 tipo VT-4-C-211: Modulatrice
- 1 tipo VT-4-C-211: Modulatrice

COMPONENTI: Il trasmettitore è corredato delle seguenti parti montate:

- n. 1 strumento per controllo tensione dei filamenti
- n. 1 strumento per controllo tensione di placca stadio finale
- n. 1 strumento per controllo radio frequenza (antenna) ed inoltre corredato di termocoppia: fondo scala 8 A

ANTENNA: Dispone di variometro di antenna ceramico isolato a 3000 V con filo di rame stagnato, per adattare qualsiasi tipo di antenna compreso la nostra antenna verticale da 6 metri più base.

- COMANDI:**
- n. 1 pulsante test-key: per controllo allineamento
 - n. 2 Tone CW voice: tipo di emissione
 - n. 3 On-Off: inserimento ed esclusione tensione anodica
 - n. 4 CW-Fil.: modulazione fil. predispone i filamenti per funzionare in CW oppure in sintonia
 - n. 5 Antenna - Circuito - Switch
 - n. 6 Antenna - Ind. Tuning: comando variometro di antenna
 - n. 7 Antenna - Cap. Tuning: condensatore variabile circ. antenna
 - n. 8 Antenna - Ind. Switch: commutatore induttanza antenna.

CASSETTI: Sintonia sono corredati di VFO con manopola graduata e manopola graduata per P.A. (stadio finale).

PREZZO (escl. cassette) Ogni trasmettitore è già montato con tutto il materiale sopra descritto e viene venduto al prezzo di **L. 30.000 + 10.000** imballo e porto.

CASSETTI: Ogni cassetto a parte viene venduto a **L. 10.000 + 4.000** imballo e porto.

Ad ogni acquirente del BC-191 verrà inviato il Manuale Tecnico in italiano corredato di schemi elettrici: compreso schema per l'alimentazione AC.


Signal di ANGELO MONTAGNANI

Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso
ore 9 - 12,30 15 - 19,30

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238

A PARTE POSSIAMO FORNIRVI

80 CRISTALLI LIRE 10.000 + 1.500 i.p.

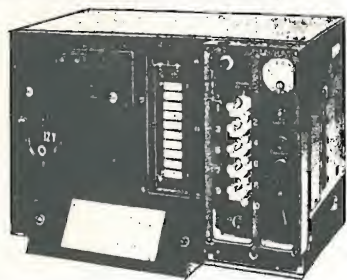

TRANSMITTER tipo BC604

Frequenza da 20 a 28 Mc fissa a canali
suddivisa in 80 canali.
Modulazione di frequenza
Modificabile in ampiezza.

**ATTENZIONE: viene venduto al prezzo speciale
di L. 15.000 + 5.000 imballo e porto
completo e corredato come segue:**

n. 1 BC604 corredato di n. 7 valvole tipo 1619+1 1624.

Dinamotor - Microfono - Antenna fittizia - Connettore
- Istruzioni e ampio schema - escluso cristalli.

ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA

lunghezza metri 6 - Corredata di base con mollone
per sopporto vento fino a 100 km - Non occorre
controventature. Adatta per 10-20-40-80 m e 27 Mc
composta di 6 elementi colorati avvitabili l'uno al-
l'altro.

**Prezzo speciale: L. 12.000 + 4.000 i. p. fino a Vs.
destinazione.**



**CASSETTA completa come elencata a lato
L. 5.000 + 1.500 i.p.**



Tabella delle frequenze nella cassetta box BX49

	Frequenza trasm. Kc.	Frequenza ricez. Kc.	
1	4035	4490	a cristallo
2	4080	4535	a cristallo
3	4280	4735	a cristallo
4	4397,5	4852,5	a cristallo
5	4495	4950	a cristallo
6	4840	5295	a cristallo
7	4930	5385	a cristallo
8	5205	5660	a cristallo
9	5327,5	5782,5	a cristallo
10	5397,5	5852,5	a cristallo
11	5437,5	5892,5	a cristallo
12	5500	5955	a cristallo


ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA

Ramata verniciata per applicazioni all'esterno su base fissa o mobile.
Frequenza 27 Mc (CB). Detta antenna è composta di 7 elementi colle-
gati a frusta da apposita molla di richiamo dove tutta aperta, rag-
giunge metri 2,75 (uguale a un quarto d'onda). E' nuova in imballo
originale.

Il montaggio avviene automaticamente al momento dell'uso.

Quando l'antenna è chiusa in posizione di riposo misura
cm 43 circa. Essa è corredata di master base originale
americana con isolamento in ceramica e di base
sostegno.

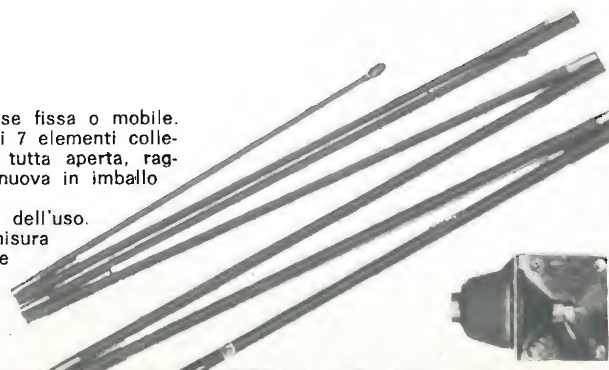Viene venduta completa di master base
a Lire 6.500+1.500 imballo e porto.



lafayette HB 625a

Ricetrasmittitore CB Lafayette
per servizio mobile a circuiti integrati.
23 canali quarzati, 5 Watt.

C'è più gusto con un
LAFAYETTE

by I2TLT



FERT

COMO - via Anzani, 52 - tel. 263032

SONDRIO - via Delle Prese, 9 - tel. 26159 VOGHERA - via Umberto 1°, 91 - tel. 21230

tutte le SIGMA per automezzi
vengono fornite di cavo RG 58,
ma assicuratevi che sullo stesso
sia stampato SIGMA ANTENNE!



scegliete la SIGMA
che meglio si adatta
alle vostre esigenze

Il miglior slogan pubblicitario per un prodotto
è quando questo viene imitato..., copiato...


Le antenne SIGMA lo sono, è risaputo,
però non sono né migliorate né superate

Diffidate quindi, nel vostro interesse e
nel rendimento del vostro apparecchio,
delle imitazioni.

SIGMA è garanzia

Catalogo generale inviando L. 200 in francobolli

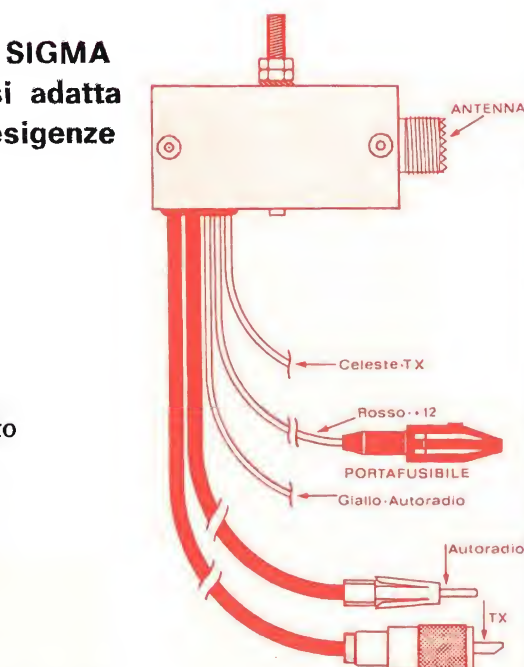ERNESTO FERRARI - 46100 Mantova - C.so Garibaldi 151 - tel. (0376) 23657




Prodotti S. e K. JAPAN
Concessionaria per l'Italia
Ditta SIRET - Milano

CB 747 UNIVERSE



CB 727 COMMAND

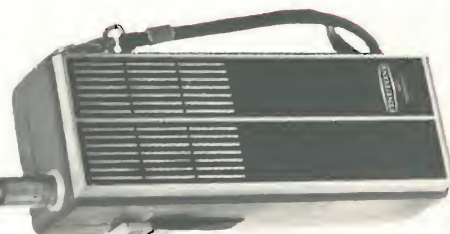

**RICETRANS FINETONE
1 W 2 canali**


SIRET
SRL

SOCIETÀ IMPORTAZIONE RADIO - ELETTRODOMESTICI
CONCESSIONARIA PRODOTTI BADENVOX - JAPAN

20131 MILANO - VIA F. HAYEZ, 2 - TELEFONO N. 20.46.761

SCATOLE DI MONTAGGIO UNITA' PREMONTATE COMPACT STEREO BOX ACUSTICI


scatole di montaggio unità premontate

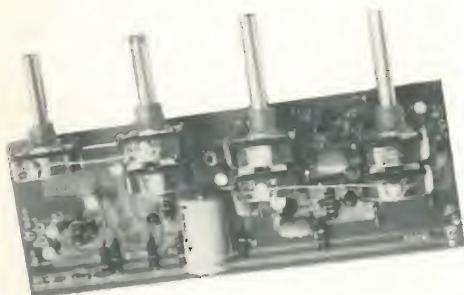

ART. 18002 - PREAMPLIFICATORE TONI

V. ing.: 1 V
Guadagno: 35 dB
Bassi: ± 12 dB (a 100 Hz)
Acuti: ± 13 dB (a 10 kHz)
Rapp. SN: > 80 dB
Risp. in frequenza: da 10 a 40 kHz
Distorsione: 0,1 %
Alimentazione: da 20 a 50 Vcc

Kit L. 10.500*

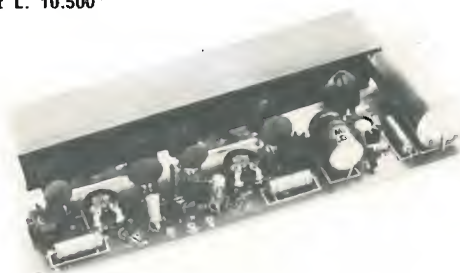

ART. 18004 - FINALE STEREO 18 W EFF


Alimentazione: 34 Vca
Segn. max. pot.: 3 V x 15 W su 8 Ω
Rapp. SN: (mis. a 50mW su 8 Ω) > 85 dB
Risp. in freq.: 7 Hz \div 45 kHz
Pot. OUT: 18+18 W eff.
Distorsione: $< 0,2$ %

Kit. L. 17.500*

ART. 18015 - CONTROLLO VISIVO DEL BILANCIAMENTO


Pot. x FS: 10 \div 30 W
Luce scala: 24 \div 50 Vcc

Kit L. 7.850*

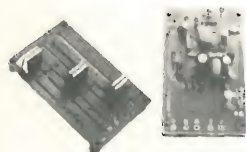

ART. 18005 - PREAMPLIFICATORE MONO

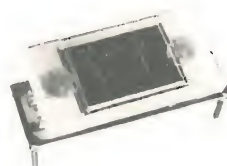V. ingr.: 1 V
Guadagno: 35 dB
Bassi: ± 12 dB (a 100 Hz)
Acuti: ± 13 dB (a 10 kHz)
Rapp. SN: > 80 dB
Kit L. 6.250*



* IVA compresa

CONCESSIONARI:

MILANO	• PLEXA SRL	: via Val Bavona, 2
BOLOGNA	• RADIOFORNITURE	: via Ranzani, 13/2
ROMA	• DI FAZIO SALVATORE	: corso Trieste, 1
NAPOLI	• RADIOFORNITURE	: via S. Teresa degli Scalzi, 40
NAPOLI	• RADIOFORNITURE	: via S. Abate, 8 (Vomero)
NAPOLI	• RADIOFORNITURE	: via Acquaviva, 1 (Arenaccia)
NAPOLI	• RADIOFORNITURE	: via Morosini, 5 (Fuorigrotta)
PALERMO	• MMP Electronics s.p.a.	: via Simone Corico, 6

A giorni invieremo il catalogo a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.


CERCASI CONCESSIONARIO PER ZONE LIBERE

ZODIAC

TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE



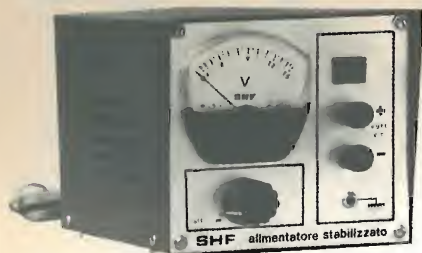SHF Eltronik Via Francesco Costa 1/3 - ☎ 42797 - 12037 SALUZZO



ALIMENTATORI STABILIZZATI



VARPRO 2 A

Ingresso: 220 V 50 z
Uscita: da 0 a 15 V cc
Stabilità: 2% dal minimo al max carico
Ripple: inferiore a 1 mV

L. 28.750
+ tasse

VARPRO 3 A

Caratteristiche simili al VARPRO 2
ma con max corrente erogabile di 3 A

L. 33.750
+ tasse

VARPRO 5 A

Caratteristiche simili ai precedenti
ma con max corrente erogabile di 5 A


L. 47.000
+ tasse

CERCASI CONCESSIONARI PER ZONE LIBERE

Tutti i modelli sono autoprotetti con apposito circuito a limitazione di corrente.
Spedizione contrassegno
+ contributo spese postali L. 500

Rivenditori:

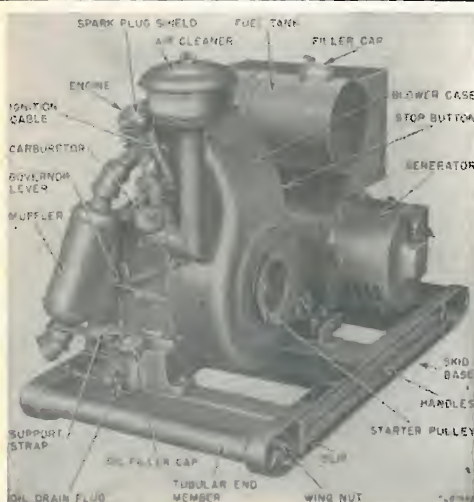ALBA : SANTUCCI - via V. Emanuele 30
TORINO : CRTV - c.so Re Umberto, 31
M. CUZZONI - c.so Francia, 91
SAVONA: D.S.C. elettronica - via Foscolo, 18
ELCO - p.zza Remondini, 5a
GENOVA: E.L.I. - via Cecchi, 105 R
VIDEON - via Armenia 15
PALERMO: TELEAUDIO di Faulisi
via Garzilli, 19 - via Galilei, 34
CANICATTI: E.R.P.D. - via Milano, 286



GRUPPO ELETTROGENO PE 75 AE/220:

NUOVO nell'imballo originale
(contenitore stagno e cassone oltremare)

- Alternatore: monofase, autoregolato, 220 Vac 3 kW servizio continuo
- Motore: Briggs & Stratton tipo ZZ 6 CV 1800 rpm, benzina/petrolio, ricambi reperibili in Italia

Apparecchiatura **totalmente schermata e filtrata** per alimentare qualsiasi equipaggiamento elettronico o elettrico.

KFZ ELETTRONICA - via Avogadro, 15 - 12100 CUNEO - tel. (0171) 33.77

SOMMERKAMP[®]

i migliori QSO hanno un nome

Ricetrasmittente «Sommerkamp» Mod. TS-288 B 24CH

Un ricetrasmittente veramente di tipo nuovo, con una linea completamente rinnovata. Copre le gamme dei radioamatori comprese fra 10 - 80 m, e tutta la gamma CB in sintonia continua, più 23 canali quarzati sia in ricezione che in trasmissione. Si tratta di un complesso completamente transistorizzato ad eccezione dei circuiti pilota e PA del TX.

■ Potenza ingresso: SSB - 260 W - CW - 180 W - AM - 80 W ■ E' possibile la ricezione delle stazioni standard sulla frequenza di 10 MHz ■ Filtri particolari per la ricezione SSB ■ Alimentazione in alternata 110 - 220 V e in continua 12 V ■ Munito di calibratore 25 kHz e 100 kHz circuito Vox, controllo CW e pi greco per adattamento con linee da 50 a 120 Ω ■ Dimensioni: 340 x 150 x 285



DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO
PER L'ITALIA

GBC

citizen band center

COMUNICATO

*La « SAET international »
è lieta
di annunciare ai CB italiani
l'apertura del centro
di esposizione e vendita
di Milano.*

Milano, 1 maggio 1974

ricetrasmittitori e radiotelefonici per citizen band
antenne - microfoni - lineari - alimentatori - tutti gli accessori
esposizione di apparati delle migliori marche

SAET international

via Lazzaretto, 7 - 20124 MILANO - tel. (02) 65.23.06

Ditta T. MAESTRI

57100 Livorno - via Fiume 11/13 - ☎ 0586-38062

GENERATORI DI SEGNALI


TF144H Marconi	125 Kcs	-	65 Mc
TF144G Marconi	75 Kcs	-	25 Mc
TF145H Marconi	10 Mc	-	400 Mc
AN-URM25F HP	125 Kcs	-	54 Mc
AN-URM63 HP Boonton	2 Mc	-	500 Mc
TS418U	1000 Mc	-	3000 Mc
HP623B	6500 Mc	-	8700 Mc
TS147DUP	8000 Mc	-	10000 Mc
AN URM42	24000 Mc	-	27000 Mc

OSCILLOSCOPI

OS8B-U	Boonton
AN-USM50	Lavoie
148-S	Cossor
1046 HP	HP
AN-USN24	Boonton

RICEVITORI COLLINS 390URR

revisionati sempre pronti

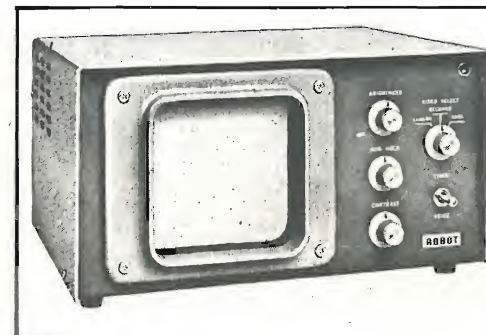

STRUMENTAZIONE VARIA

Decibelmeter ME222
Prova valvole profess.
TV2 - TV7 e altri

TG7 in imballo originale

RX 390 ARR con filtri meccanici
Accessori - Cavi - Componenti

TELESCRIVENTI DISPONIBILI:

TT48/FG	la leggerissima telescrivente KLEINSHMDT
TT98/FG	la moderna telescrivente KLEINSHMDT
TT76B	PERFORATORE e lettore scrivente con tastiera KLEINSHMDT
TT198	perforatore scrivente con lettore versione cofanetto
TT107	perforatore scrivente in elegante cofanetto
TT300/28	Teletype modernissima telescrivente a Typingbox
mod. 28/S	Teletype elegantissima telescrivente con console
TT 174	perforatore modernissimo in elegante cofanetto Teletype
TT 192	perforatore con Typing-box versione cofanetto in minuscolo lettore TELETYPE
TT 354	Ed inoltre tutti vecchi modelli della serie 15. 19. ecc. ...

CERCAMETALLI

27T e 990B Excelsior

GENERATORI DI BF

SG-382-AU
SG-299-CU
TS 190 Maxson
HSP-003/15 Funk

FREQUENZIMETRI

BC221 AM ultima vers.	120 Kc	-	20 Mc
FR4-U	120 Kc	-	20 Mc
AN-URM80	20 Mc	-	100 Mc
AN-URM81	100 Mc	-	500 Mc
TS488BU	9000 Mc	-	10000 Mc

CONTATORI DIGITALI

HP524B da 0 a 100 Mc
Boonton da 0 a 45 Mc
Cassetto estensore per 524B
da 100 a 200 Mc

CRISTAL METER

TS39A da 500 Kc a 30 Mc
014A da 370 Kc a 19 Mc

MONITOR E TELECAMERA

a scansione lenta (Slow Scan)

Televisione a scansione lenta, adatto per comunicazioni in SSTV.
Radioamatori! Fate i Vostri QSO guardando con chi parlate!

VASTO ASSORTIMENTO DI:

Telescriventi
Demodulatori per RTTY

ROTORI D'ANTENNA

Automatici Chana

Richiedete il catalogo generale telescriventi e radioricevitori inviando L. 1.000 in francobolli.
Informazioni a richiesta, affrancare risposta, scrivere chiaro in stampatello.

LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY



IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA
SOC. COMM. IND. EURASIATICA
via Spalato, 11/2 - ROMA

CENTRI PACE di

**CONEGLIANO
VENETO (TV)**
BOUTIQUE
DELL'AUTORADIO
via XXIV Maggio 24

MACERATA
EMPORIO DEL
RADIOMATORE
via T. Lauri, 20

ROMA
CONSORTI
viale Delle Milizie


**PIEDIMONTE
S. GERMANO
(FROSINONE)**
Bianchi Ornella
via Verdi

tutti i transistors del
PACE 2300
sono MOTOROLA



GARANZIA UN ANNO

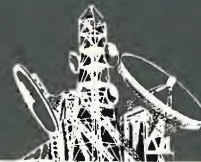Società
Italiana
Riparazioni
Manutenzione
Impianti
Radio
Telecomunicazioni



S.I.R.M.I.R.T. s.r.l.

Via del Navile, 2 - 40131 BOLOGNA - Tel. 051/37.24.26

comunica

l'assunzione del mandato di distributore unico per l'Italia del prestigioso marchio



apparati professionali
componenti elettronici

SETTORE CB

Amplificatori lineari a valvole e a transistors per auto
Alimentatori 3 A - 5 A - 10 A con e senza strumenti
Antenne fisse e mobili

FILTRI PER LA LEGALIZZAZIONE DI TUTTI GLI APPARATI IN COMMERCIO

SONO INOLTRE DISPONIBILI I LIBRETTI DI ISTRUZIONE TRADOTTI IN ITALIANO CON SCHEMA DI TUTTI GLI APPARATI CB ESISTENTI SUL MERCATO

SETTORE PROFESSIONALE - OM

Installazione e vendite apparati civili e per marina

Assistenza ponti radio

Frequenzimetri, 5 Nixie 0-50 MHz 0-360 MHz

7 Nixie 0-560 MHz 0-550 MHz portatili

Lineari UHF/VHF valvolari e a transistors per auto

Transverter: VHF - HF

UHF - VHF

UHF - HF

UHF - VHF - HF


ANTENNE HF - VHF - UHF FISSE E MOBILI

La E L T elettronica

è lieta di presentare agli
OM e CB italiani il nuovo
ricevitore K7 e il relativo
convertitore KC7.


Spedizioni celeri

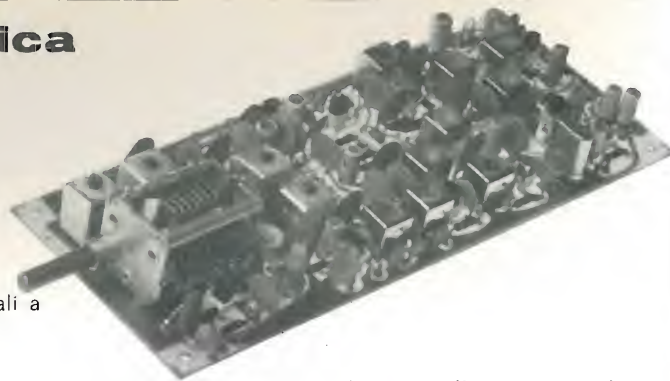Pagamento a 1/2 contrassegno.
Per pagamento anticipato, spese postali a
nostro carico.



RICEVITORE K7

Gamma ricevuta: 26-28 MHz - semiconduttori impiegati: 1 mosfet - 3 Fet - 8 transistor - 7 diodi - 2 diodi zener. Sensibilità: 0,5 µV per 6 dB S/N. Selettività: 4,5 kHz a 6 dB; uscita BF 10 mV per 1 µV di ingresso; alimentazione 12-16 Vcc; due conversioni di frequenza di cui una quarzata; 1ª media frequenza 4,6 MHz, seconda media 460 kHz; Squelch attivo su qualsiasi tipo di emissione - Noise Limiter - Uscita S-Meter - controllo di sensibilità automatica e manuale - Presa per sintonia elettronica - Trimmer taratura S-Meter - Stabilizzatore interno - Variabile demoltiplicato; circuito stampato in vetronite - Dimensioni 18 x 7,5 cm.

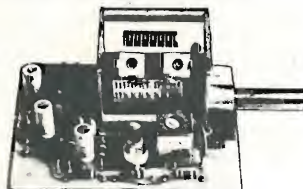

UNITA' RIVELATORE A PRODOTTO SSBK7

L. 5.700 (IVA compresa)

Adatto per LSB e USB senza alcuna commutazione - Alto rendimento - Variabile demoltiplicato (permette una rivelazione dolcissima); Frequenza di lavoro 450÷470 kHz; si applica al K7 con un commutatore a una via due posizioni - Ottimo da applicarsi su qualsiasi ricevitore avente uno dei suddetti valori di MF - Dimensioni 5 x 6,5; Usa due transistor.


SINTONIA ELETTRONICA SEK7

5 tubi nixie, 15 circuiti integrati, ingresso fino a 40 MHz, adatta al ricevitore K7 ed a qualsiasi ricevitore per 26-28 MHz avente la prima media frequenza a 4,6 MHz, permette una lettura esatta fino al KHz, ottima per conoscere l'esatta centratura dei canali sia in ricezione che in trasmissione; se si applica il convertitore KC7 per ricevere la gamma 144-146, la lettura delle centinaia, delle decine e delle unità corrisponde esattamente poiché il KC7 viene tarato di conseguenza; base dei tempi quarzata, regolazione di frequenza e di sensibilità, dimensioni 15 x 7,5 x 4, alimentazione 5 V 500 mA, 150 V 10 mA. Prezzo L. 49.500 (I.V.A. compresa).

CONVERTITORE 144-146 KC7

Gamma di frequenza 144-146 MHz - Uscita 26-28 MHz - Guadagno 22 dB - Figura di rumore 1,2 dB - Alimentazione 12-16 Vcc; circuito stampato in vetronite, dimensioni 10,5 x 5 cm; monta due Fet BFW10, un transistor BF173 e un transistor 2N914 - Quarzo a 59000 kHz. A richiesta in versione 136-138 MHz, uscita 26-28 MHz - uguale prezzo.

L. 19.000 (IVA compresa)

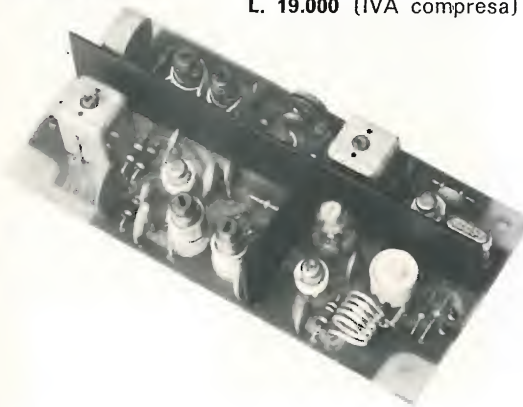

NUOVI PRODOTTI

- VFO uscita 72-73 MHz, 100 mW
 - VFO uscita 26-28 MHz, 300 mW
- Chiedere deplianti e prezzi.

Tutti i telai si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni dettagliate allegate.

E L T elettronica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. ROMANO (Pisa)

Programma



alnair compatto e raffinato amplificatore stereo 12 + 12w della nuova linea HI-FI



Caratteristiche:

Potenza	12+12 W	Controllo T. bassi	± 12 dB
Uscita altoparl.	8 Ω	Controllo T. alti	± 12 dB
Uscita cuffia	8 Ω	Banda passante	20÷60.000 Hz (1±1,5 dB)
Ingressi riv. magn.	7 mV	Distors. armonica	< 1% (max pot.)
riv. ceram.	100 mV	Dimensioni	410 x 185 x 85
radio altol.	300 mV	Alimentazione	220 V c.a.

alnair montato e collaudato

L. 47.000

alnair kit

L. 41.700

Diffusori consigliati per l'abbinamento con il mod. alnair

DS 10

L. 12.500

DS 10 kit

L. 9.500

Ricordiamo che sono disponibili i vari pezzi per il completamento del mod. alnair

AP 12 S

L. 22.500

Mobile

L. 5.000

TR 40

L. 3.200

Pannello

L. 1.500

Telaio

L. 3.500

Kit minuterie

L. 6.000

ZETA elettronica

via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258
24100 BERGAMO

Ricordiamo che fino al 31 Marzo 1974
resta invariata la sede di CASSINA de' PECCHI
Piazza Decorati, 1 - tel. 02/9519474

CONCESSIONARI

TELSTAR	10128 TORINO	via Gioberti, 37/D
L'ELETTRONICA	16121 GENOVA	via Brig. Liguria, 78-80/r
ELMI	20128 MILANO	via H. Balzac, 19
A.C.M.	34138 TRIESTE	via Settefontane, 52
AGLIETTI & SIENI	50129 FIRENZE	via S. Lavagnini, 54
DEL GATTO	00177 ROMA	via Casilina, 514-516
Elett. BENSO	12100 CUNEO	via Negrelli, 30
ADES	36100 VICENZA	v.le Margherita, 21
ELETT. ARTIG.	60100 ANCONA	via XXIX Settembre 8/b-c

**La ELETTRONICA NORD ITALIANA di Milano - via Bocconi 9 - tel. (02) 589921
offre in questo mese:**

11B - CARICABATTERIE aliment. 220 V uscite 6-12 V 4 A attacchi morsetti e lampada spia	L. 9.000+ s.s.
11C - CARICABATTERIE aliment. 220 V uscite 6-12-24 V 4 A. attacchi morsetti e lampada spia	L. 13.200+ s.s.
28S - CALIBRATORE a quarzo 100 kHz - Aliment. 9 V - Stabilissimo	L. 7.800+ s.s.
31P - FILTRO CROSS OVER per 30/50 W 3 vie 12 dB per ottava - 4 oppure 8 Ω	L. 9.600+ s.s.
31Q - FILTRO C.S. ma solo a due vie - 4 oppure 8 Ω	L. 8.400+ s.s.
31S - SCATOLA MONTAGGIO filtro antidisturbo per rete fino a 380 V 800 W con impedenze di altissima qualità isolate a bagno d'olio	L. 2.400+ s.s.
112A - COPPIA TELAI PHILIPS AF e MF ad esaurimento	L. 10.200+ s.s.
112C - TELAIETTO per ricezione filodiffusione senza bassa frequenza	L. 8.200+ s.s.
112D - CONVERTITORE a modulazione di frequenza 88/108 MHz modificabili per frequenze (115/135) - (144/146) - (155/165 MHz). Più istruzioni per la modifica per la gamma interessata	L. 5.400+ s.s.
151F - AMPLIFICATORE ultralinear Olivetti aliment. 9/12 V ingresso 270 kohm - uscita 2 W su 4 ohm	L. 2.400+ s.s.
151FR - AMPLIFICATORE stereo 6+6 W ingr. piezo o ceramica uscita 8 ohm	L. 14.400+ s.s.
151FT - 30+30 W come il precedente in versione stereo nuovo modello	L. 39.600+ s.s.
151FZ - AMPLIFICATORE 30 W - ALIMENT. 40 V - ingresso piezo o ceramica - uscita 8 ohm	L. 21.600+ s.s.
151M - AMPLIFICATORE 2,5 W senza regolazioni buona sens. al. 9-12 V	L. 2.400+ s.s.
151PP - AMPLIFICATORE 4 W con regolazioni bassi acuti volume al. 12 V	L. 4.600+ s.s.
153G - GIRADISCHI semiprofessionale BSR mod. C116 cambiadischi automatico	L. 31.800+ s.s.
153H - GIRADISCHI professionale BSR mod. C117 cambiadischi automatico	L. 40.200+ s.s.
153L - PIASTRA GIRADISCHI automatica senza cambiadischi modello professionale con testina ceramica L. 38.000 con testina magnetica	L. 54.000+ s.s.
154G - ALIMENTATORI per radio, mangianastri, registratori ecc. entrata 220 V uscite 6-7,5-9-12 V 0,4 A attacchi a richiesta secondo marche	L. 3.500+ s.s.
154I - RIDUTTORE di tensione per auto da 12 V a 6-7,5-9 V stabilizzata 0,5 A	L. 3.900+ s.s.
156G - SERIE TRE ALTOPARLANTI per complessivi 30 W. Woofer diam. 270 middle 160 Tweeter 80 con relativi schemi e filtri campo di frequenza 40 18.000 Hz	L. 9.000+ s.s.
156G1 - SERIE ALTOPARLANTI per HF. Composta di un woofer diametro mm 250 pneumatico medio diametro 130 mm pneumatico blindato tweeter mm 10 x 10. Fino a 22.000 Hz Special, gamma utile 20/22.000 Hz più filtro 3 vie, 12 dB per ottava	L. 31.800+ s.s.
157a - RELAIS tipo (SIEMENS) PR 15 due contatti scambio, portata due A. Tensione a richiesta da 1 a 90 V.	L. 1.700+ s.s.
157b - Come sopra ma con quattro contatti scambio	L. 2.100+ s.s.
158A - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 9 oppure 12 oppure 24 V 0,4 A	L. 1.000+ s.s.
158AC - TRASFORMATORE per accensione elettronica più schema del vibratore tipico con due trans. 2N3055 nucleo ferrite dimensioni 35 x 35 x 30	L. 1.800+ s.s.
158D - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 6-12-18-24 V 0,5 A (6+6+6+6)	L. 1.600+ s.s.
158E - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 12+12 V 0,7 A	L. 1.600+ s.s.
158I - TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 6-9-15-18-24-30 V 2 A	L. 3.600+ s.s.
158M - TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 35-40-45-50 V 1,5 A	L. 3.600+ s.s.
158N - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 12 V 5 A	L. 3.600+ s.s.
158N2 - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 0-6-12-24 V 2 A	L. 3.600+ s.s.
158P - TRASFORMATORE entrata 110 e 220 V uscite 20+20 V 5 A + uscita 17+17 V 3,5 A	L. 6.000+ s.s.
158O - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 6-12-24 V 10 A	L. 9.600+ s.s.
166A - KIT per circuiti stampati, completo di 10 piastre, inchiostro, acidi e vaschetta antiacido mis. 180 x 230	L. 2.400+ s.s.
166B - KIT come sopra ma con 20 PIASTRE più una in vetronite e vaschetta 250 x 300	L. 3.400+ s.s.
168 - SALDATORE istantaneo 80/100 W	L. 6.800+ s.s.
185A - CASSETTA MANGIANASTRI alta qualità da 60 minuti L. 800, 5 pezzi L. 3.600, 10 pezzi L. 6.600+ s.s.	
185B - CASSETTA MANGIANASTRI come sopra da 90 min. L. 1.200, 5 pz. L. 5.400, 10 pz. L. 9.600+ s.s.	
186 - VARIATORE DI LUCE da sostituire all'interruttore incasso già preesistente (350 W L. 4.200) (650 W L. 5.400) - (1.200 W L. 6.600)	
303a - RAFFREDDATORI ALETTATI larg. mm 115 alt. 280 lung. 5-10-15 cm L. 80 al cm lineare	
303g - RAFFREDDATORI A STELLA per TOS TO18 a scelta cad. L. 180	
360 - KIT completo alimentatore stabilizzato con un 723 variabile da 7 a 30 V. 2,5 A. max. Con regolazione di corrente, autoprotetto compreso trasformatore e schemi	L. 11.400+ s.s.
360a - Come sopra già montato	L. 14.400+ s.s.
366A - KIT per contatore decadico, contenente: una Decade 5N7490, una decodifica 5N7441, una valvola Nixie GR10M più relativi zoccoli, circuito stampato e schemi. Il tutto a	L. 6.400+ s.s.
431A - BOX supplementare con relativi altoparlanti woofer diam. 160 mm; Tweeter diam. 100 mm a 4 oppure a 8 Ω	L. 5.400+ s.s.
800 - ZOCCOLI per integrati 14/16 piedini	L. 300+ s.s.
800B - VALVOLA NIXIE TIPO CD71 - CD79 - CD61 con relativi schemi	L. 3.600+ s.s.
800C - VALVOLA NIXIE sette segmenti (display) tipo FND70	L. 3.900+ s.s.
LEED - DIODO LUMINESCENTE 1,5 V max. MINIATURA	L. 700+ s.s.

OLTRE CHIEDETE: potenziometri, condensatori, resistenze, compensatori variabili, ecc.
PER SEMICONDUTTORI CONSULTARE PUBBLICAZIONE PRECEDENTE.

ALTOPARLANTI PER HF

	Diam.	Frequenza	Risp.	Watt	Tipo	
156f -	460	30/8000	32	75	Woofer bicon.	L. 51.900+1500 s.s.
156h -	320	40/8000	55	30	Woofer bicon.	L. 20.800+1500 s.s.
156i -	320	50/7500	60	25	Woofer norm.	L. 9.500+1300 s.s.
156l -	270	55/9000	65	15	Woofer bicon.	L. 6.800+1000 s.s.
156m -	270	60/8000	70	15	Woofer norm.	L. 5.900+1000 s.s.
156n -	210	65/10000	80	10	Woofer bicon.	L. 4.200+700 s.s.
156o -	210	60/9000	75	10	Woofer norm.	L. 3.500+700 s.s.
156p -	240 x 180	50/9000	70	12	Middle ellitt.	L. 3.500+700 s.s.
156q -	210	100/12000	100	10	Middle norm.	L. 3.500+700 s.s.
156s -	210	180/14000	110	10	Middle bicon.	L. 4.200+700 s.s.
156r -	160	180/13000	160	6	Middle norm.	L. 2.200+500 s.s.

TWEETER BLINDATI

156t -	130	2000/20000	15	Cono esponenz.	L. 3.500+ 500 s.s.
156u -	100	1500/19000	12	Cono bloccato	L. 2.200+ 500 s.s.
156v -	80	1000/17500	8	Cono bloccato	L. 1.800+ 500 s.s.
156z -	50 x 10	2000/22000	15	Blindato M5	L. 6.300+ 500 s.s.

SOSPENSIONE PNEUMATICA

156xe	125	40/18000	40	10	Pneumatico	L. 6.300+700 s.s.
156xb	130	40/14000	42	12	Pneum./Blindato	L. 6.300+700 s.s.
156xc	200	35/6000	38	16	Pneumatico	L. 9.000+700 s.s.
156xd	250	20/6000	25	20	Pneumatico	L. 10.500+1000 s.s.

CONDIZIONI GENERALI di VENDITA della ELETTRONICA NORD ITALIANA

AVVERTENZA - Per semplificare ed accelerare l'esecuzione degli ordini, si prega di citare il N. ed il titolo della rivista cui si riferiscono gli oggetti richiesti rilevati dalla rivista stessa. - SCRIVERE CHIARO (possibilmente in STAMPATELLO) nome e indirizzo del Committente, città e N. di codice postale anche nel corpo della lettera.
OGNI SPEDIZIONE viene effettuata dietro invio ANTICIPATO, a mezzo assegno bancario o vaglia postale, dell'importo totale dei pezzi ordinati, più le spese postali da calcolarsi in base a L. 400 il minimo per C.S.V. e L. 500/600 per pacchi postali. Anche in caso di PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO, occorre anticipare, non meno di L. 2.000 (sia pure in francobolli) tenendo però presente che le spese di spedizione aumentano da L. 300 a L. 500 per diritti postali di assegno.
RICORDARSI che non si accettano ordinazioni per importi inferiori a L. 3.000 oltre alle spese di spedizione.

LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY



Concessionario per il Sud

SE. DI.
corso Novara, 1
NAPOLI

IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA
SOC. COMM. IND. EURASIATICA
via Spalato, 11/2 - ROMA



CB 76 U.S.A.

**tutti i transistors del
PACE CB76
sono MOTOROLA**

Canali : 23 sintetizzati
Frequenza : 26965 - 27255
Voltaggio : 220 V
Stab. Frequenza : 0.0005 %
Audio Output : 2.5 W
Potenza Tras. : 5 W input
4 W in antenna

Modulazione : AM 100 %
Microfono : manuale, ceramico ad alta impedenza
Selettività : reiezione dei canali adiacenti min. 50 dB
AGC : entro 10 dB da 4 a 50.000 μV
Ricevitore : doppia conversione
Lim. disturbi : ad alta impedenza
Altoparlante : 3,2 Ω
Garanzia : anni 1

NOVITA' TS 900-PS 900-VFO 900

TS 900 - Tranceiver sulle onde decametriche completo di alimentatore (**PS 900**) con calibratore e noise blanker.
Ricezione e trasmissione in SSB-CW-SFK.
Potenza input 300 Watt in SFK con **VFO 900** per sdoppiare ricezione e trasmissione.



Quelli dell'alta tecnologia
TRIO KENWOOD



MARCUCCI SpA.

Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 MILANO - tel. 73.86.051



WATTMETRO ROSMETRO


Portata 10-100-1000 W
Misuratore di R.O.S.

Mod. 27/1000

ALIMENTATORE REGOLABILE AUTOPROTETTO STABILIZZATO

Amper: 2,5 A stabilizzato
Volt: 5,5 - 20 V regolabili

Mod. RG620

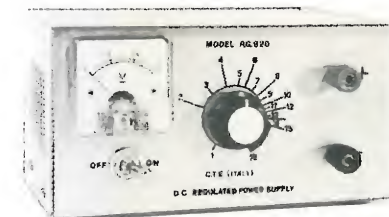

ALIMENTATORE MODULARE A SCHEDE INTERCAMBIALI

Tensione: 13,6 V stabilizzati
Corrente: 2,5 Amper.
Autoprotetto contro il C.C.


Mod. LINCÉ



MISCELATORE D'ANTENNA

Per usare contemporaneamente in auto
il ricetrasmittente e l'autoradio.


Mod. 27/116

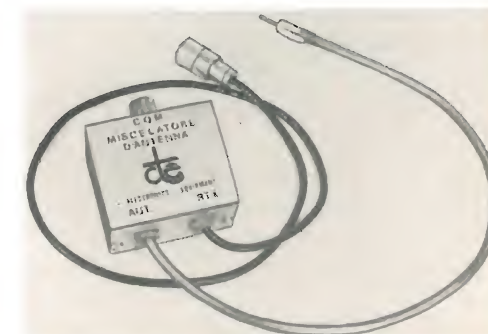

COMMUTATORI COASSIALI

Impedenza 52 Ω
Pot. max: 2 kW P.E.P.

a 2 posizioni Mod. 27/112

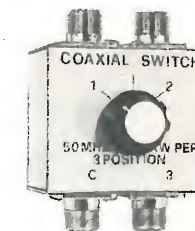

a 3 posizioni mod. 27/113
con carico fittizio

C.T.E.

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397

Attenzione!
ultimo mese

abbonamento a 12 numeri
«cq elettronica»
con buoni sconto L. 10.000

Riportiamo i facsimili dei buoni-sconto dei quali abbiamo iniziato la spedizione agli abbonati 1974. Inoltre gli abbonati beneficeranno di:

- Ingresso gratuito alla Mostra High Fidelity di Milano
- Sconto 15 % sui libri già editi dalla «edizioni CD»
- Premio di fedeltà per chi rinnova

Altri buoni e biglietti potranno essere una gradita sorpresa durante l'anno.



valido fino al 31 luglio 1974

Questo buono è strettamente personale e viene rilasciato ai soli abbonati della rivista **cq elettronica**.

Questo buono vale per il solo acquisto dell'orologio «Trio» presso la sede Maruccci via F.lli Bronzetti, 37 Milano, anche a mezzo posta con pagamento all'ordine senza ulteriore addebito per spese di spedizione. (si veda **cq** n. 1/74 pagina 156)

valido fino al 31 luglio 1974

Questo buono è strettamente personale e viene rilasciato ai soli abbonati della rivista **cq elettronica**.

Esso va consegnato alla sola unica sede di via Battistelli 6, Bologna, anche con ordini a mezzo posta, attenendosi in questo caso alle condizioni di vendita.



valido fino al 31 luglio 1974

Questo buono è strettamente personale e viene rilasciato ai soli abbonati della rivista **cq elettronica**.

Esso va consegnato a uno dei punti di vendita GBC in Italia per ottenere lo sconto (non accumulabile) del 20% sull'acquisto di una sola scatola di montaggio AMTRON.



Quantificando i benefici offerti, l'abbonamento si ripaga largamente, ed è con questa constatazione che continuiamo a guardare avanti con ottimismo non ostante le difficoltà attuali dell'economia italiana.

Amplificatore a larga banda 142 ÷ 180 MHz, 140 W, 12,5 V

di Roberto Artigo, Ingegnere progettista della C.T.C.

Questo progetto è dedicato agli OM della «fascia alta», che non hanno evidentemente problemi nel muoversi in realizzazioni che comportano un minimo di esperienza: resto comunque a disposizione per eventuali chiarimenti o... soccorsi informativi!

INTRODUZIONE

Il metodo più comune per realizzare un amplificatore di potenza da 140 W è quello di usare quattro transistori da 40 W nello stadio finale.


Con i nuovi BM70-12 è ora possibile ottenere la stessa potenza con due soli transistori nello stadio finale, con i conseguenti vantaggi di semplificare il progetto, ridurre i costi e aumentare l'affidabilità.

Questa presentazione ha lo scopo di fornire notizie teoriche e pratiche per la realizzazione dell'amplificatore di potenza, le cui caratteristiche si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- **Stabilità** tutti i segnali spuri hanno un livello inferiore a -60 dB.
- **Robustezza** l'amplificatore sopporta un ROS infinito in corrispondenza di qualsiasi sfasamento alla potenza d'uscita di 140 W, e a una tensione V_{CE} di 16 V.
- **Efficienza** il rendimento totale è superiore al 50%.
- **Economicità** i componenti, in linea di massima, sono a basso costo anche per via dell'impiego della tecnica a microstriscia.
- **Larghezza di banda** il circuito copre l'intera banda commerciale senza esigenze di accordo.
- **Ingombro** le dimensioni sono 13 x 7 cm.

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

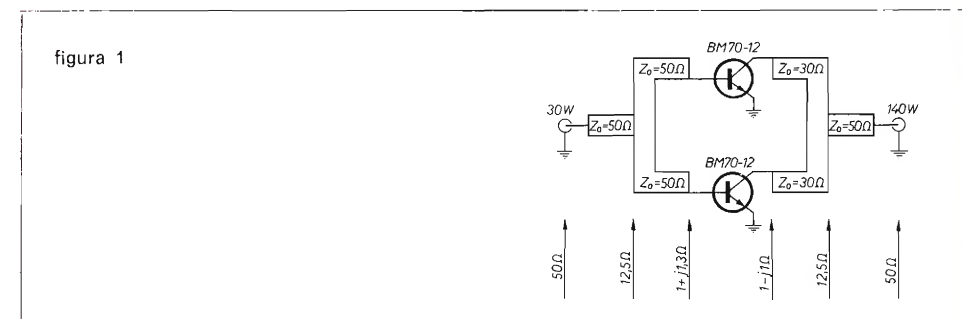Il diagramma a blocchi dell'amplificatore è indicato nella figura 1.




I due transistori BM70-12 lavorano con l'emettitore a massa e ciascuno di essi ha il proprio circuito d'ingresso e d'uscita la cui impedenza è di 25 Ω (12,5 Ω nel punto in comune, come in figura 1). L'accoppiamento dell'impedenza d'ingresso e di uscita è realizzato con linee di trasmissione su circuito stampato e con condensatori di «shunt» di alta qualità.

CONSIDERAZIONI TECNICHE

E' importante rilevare che questo circuito è a larga banda e ha un'alta potenza di uscita, pertanto occorre riporre l'attenzione sui punti essenziali, quali il « Q » del circuito, la suddivisione della corrente nei due transistori finali e infine la selezione dei componenti.

Il Q del circuito è limitato a un valore di 2, il che permette la larghezza di banda desiderata e anche una soppressione d'armoniche, semplificando così la realizzazione di un eventuale filtro d'uscita. La stabilizzazione è realizzata da una controreazione tra base e collettore. La suddivisione della corrente nei due rami dello stadio finale risulta soddisfacente se il punto comune dal quale partono le due linee parallele presenta un'alta impedenza relativa alla base o al collettore, i quali risultano collegati da una resistenza da 15 Ω .

figura 2

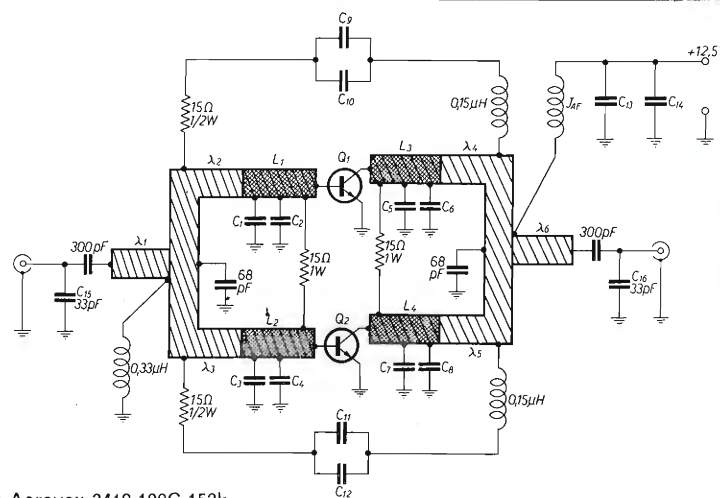

- C_1, C_3 69 pF
 C_2, C_4 200 pF
 C_5, C_7 100 pF
 C_6, C_8 68 pF
 C_9, C_{11} 1500 pF, marca Erie « Red Cap » o Aerovox 3419-100C-152k.
 C_{10}, C_{12}, C_{14} 1 μ F, 35 V_{cc}, al tantalio
 C_{13} 1000 pF, Allen Bradley tipo SS5D
 J_{AF} 6 spire filo \varnothing 1 mm su \varnothing 6 mm
 L_1, L_2, L_3, L_4 strisce di rame lunghe 19 mm, larghe 5 mm e spesse 0,4 mm
 λ_1, λ_6 68 x 4 mm
 λ_2, λ_3 71 x 4 mm
 λ_4, λ_5 71 x 6,5 mm


I componenti usati sono abbastanza comuni, tuttavia va fatta molta attenzione alla scelta dei condensatori.

Questi ultimi devono avere una componente in serie molto bassa e devono essere capaci di sopportare alte correnti.

Per questa applicazione (e salvo diversa indicazione) si consiglia l'uso di condensatori a mica del tipo J1-HF della Underwood Electric (Underwood Electric & Mfg., 148 S. 8th Avenue, Maywood, Illinois - USA).

G.B.C.
italiana

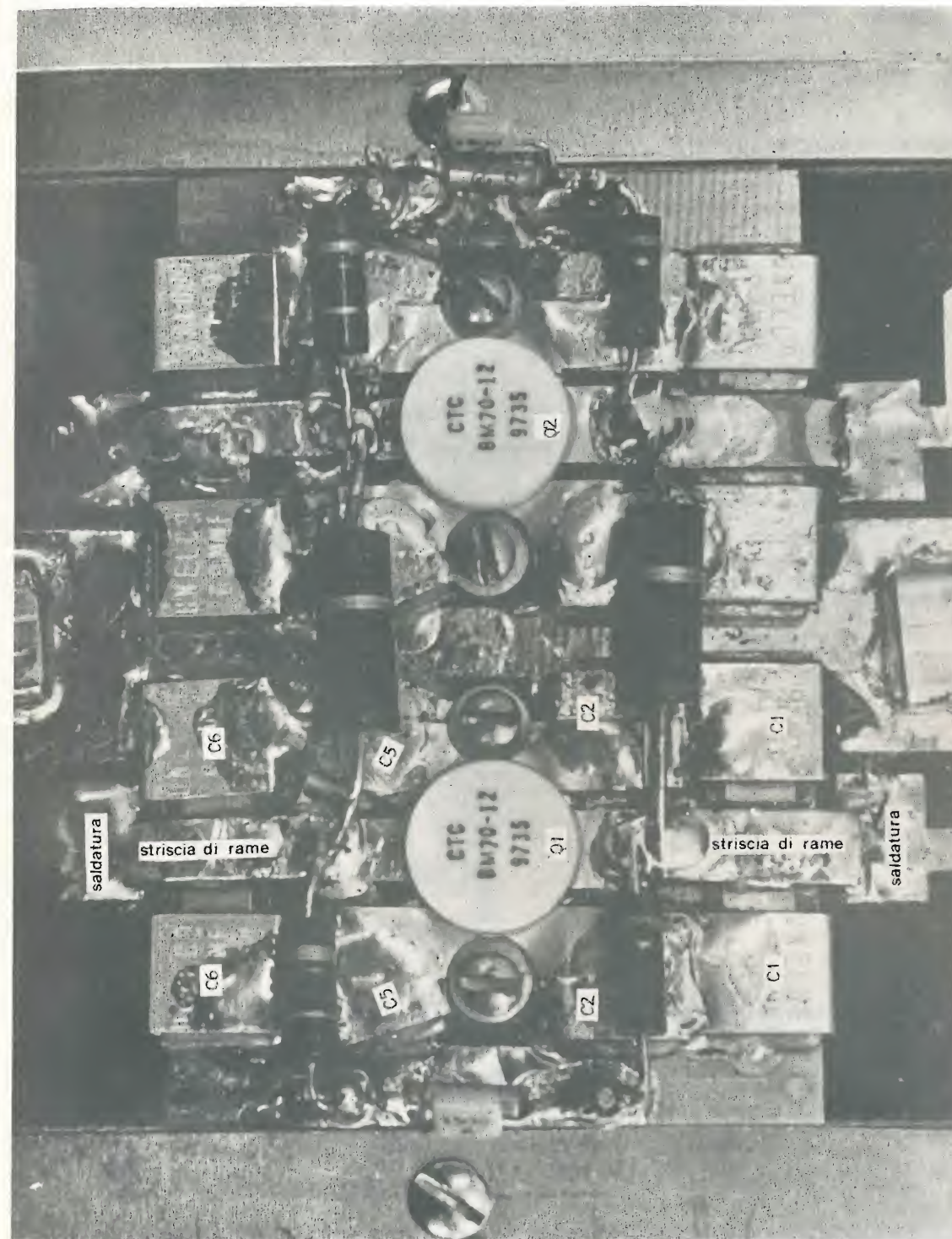Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano negli schemi della rivista sono anche reperibili presso i punti di vendita dell'organizzazione G. B. C. Italiana



DETTAGLI COSTRUTTIVI

Il circuito stampato è realizzato su una basetta in resina epossilica caricata con vetro tipo G-10 dello spessore di 1,6 mm.


Possono essere usati anche altri tipi di basette, però in tal caso occorre variare la lunghezza e la larghezza delle piste.

La basetta deve essere ricoperta di rame su entrambe le parti, su un lato vengono realizzate le piste, l'altro invece viene tenuto inalterato e usato come massa comune.

Procedura per l'assemblaggio:

- 1) Realizzare il circuito come in figura 3.

figura 3
(scala 1:1)

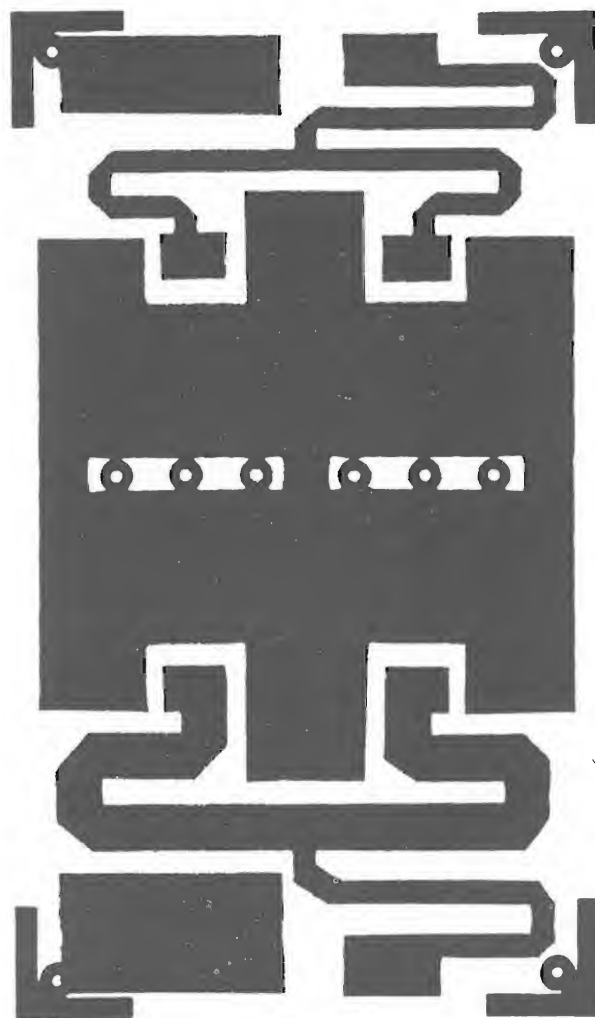

- 2) Forare la basetta come indicato (ad eccezione dei fori centrali in corrispondenza dei transistori).
- 3) Connettere la massa comune con la pista su cui poggiano i terminali dell'emitter. Anche il contenitore dei condensatori C_{15} e C_{16} deve essere collegato alla massa comune.

- 4) Posizionare i due transistori BM70-12. Montare i due condensatori di shunt e saldare il contenitore a massa. Rimuovere i transistori e disporre le induttanze L_1 e L_2 ; queste ultime devono essere montate sui terminali dei condensatori di shunt, successivamente i terminali dell'emitter devono essere saldati sopra le due induttanze. Montare e saldare i due transistori e assemblare poi gli altri componenti come riportato in figura.


DISSIPAZIONE

Per questo amplificatore la piastra dissipatrice non deve superare la temperatura di 100 °C, quando la temperatura ambiente è di circa 30 °C. Ne risulta pertanto che se la potenza d'uscita è di 140 W il rapporto temperatura/potenza è 0,5. Lo scambio di calore tra transistori e piastra è favorito dall'uso di un grasso termococonduttore.

ANALISI DELLE PRESTAZIONI

L'amplificatore è stato provato nella banda di frequenza tra 140 e 180 MHz. Il diagramma della potenza d'uscita a rapporto delle frequenze è riportato in figura 4 per due diverse potenze d'ingresso. Il rendimento a 160 MHz è risultato intorno al 60% e la soppressione d'armonica è apparsa inferiore a -30 dB.

figura 4

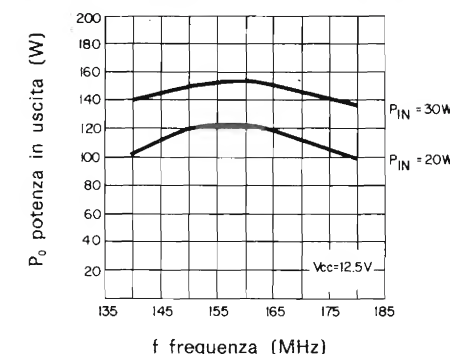

La stabilità è stata verificata su tutta la banda. Tutti i segnali spuri sono stati contenuti al di sotto di -60 dB.

REFERENZE

- 1) Microwave Engineering Handbook, volume I, pagina 137.
- 2) CTC Data Sheet 2.1.8.3D.
- 3) RF Power Transistor Circuit Techniques. Communications Transistor Corporation 2.0.8.3B.



IL PANORAMA COMPLETO
DELLA NUOVA PRODUZIONE SBE

GRATIS

● CATALOGO RICETRASMETTITORI CB E OM
VHF-MARIN-SCANNER-ANTENNE


SBE

Non trovando o presso il vostro Rivenditore
fatene richiesta direttamente a

electronic shop center


via Marcona, 49 - 20129 Milano - tel. 54.65.000

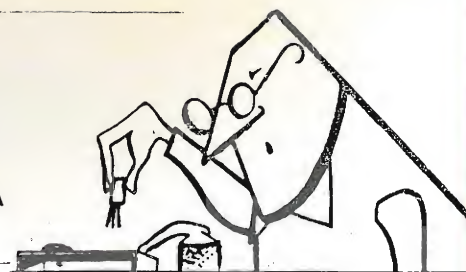Antonio Ugliano, I1-10947
corso Vittorio Emanuele 242
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA



© copyright cq elettronica 1974

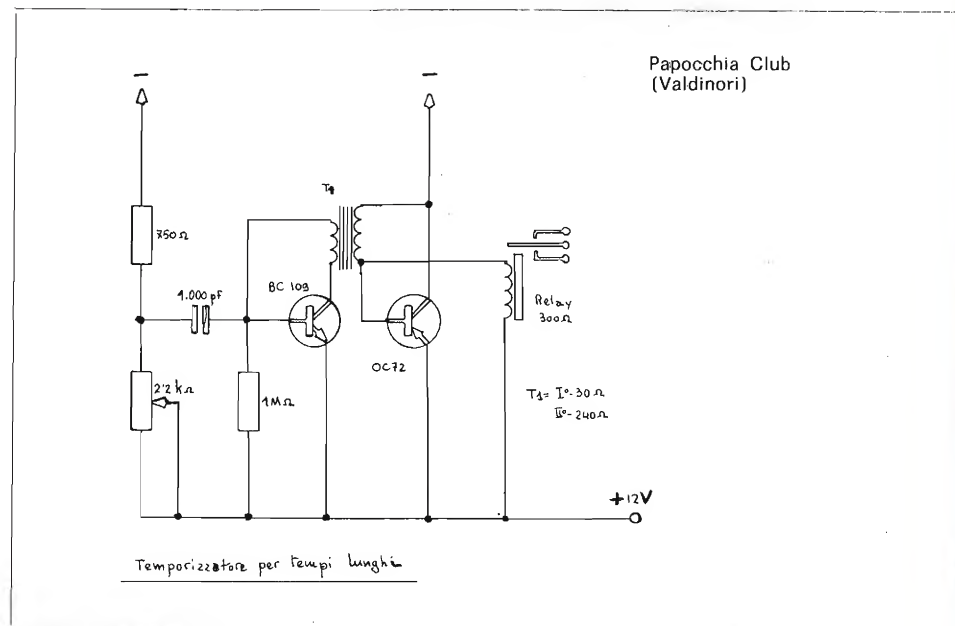Cominciamo questo mese con un ritorno alle origini: il Papocchia Club a cui, nelle già compatte schiere, associamo un nuovo virgulto: **Rolando Valdinori**, via Ghiringhella, Agrate-Brianza per ciò che segue:




Al neo iscritto, per premio invio un oggetto misterioso: un microfono subacqueo per sonar completo di trenta piedi di cavo e targhetta con la scritta: PEARSON Inc. Minneapolis. SONAR MIKE Serial 0078654. Vedrà lui che cosa farsene ad Agrate dove non c'è il mare. Così impara.

* * *


Parliamo un attimo di integrati strani. Tempo addietro, per le solite oscure vie della Provvidenza, mi caddero nelle mani degli integrati a dieci piedini siglati TAA480. Non vi dico che cosa ho fatto per sapere a che diavolo servissero, ho interpellato i migliori luminari del ramo, le Ditte più rinomate, Miceli, Mazzotti e perfino San Gennaro. Niente, zero su tutta la linea. Avvolti da un impenetrabile mistero, chiusi in carta velina, li conservo in attesa di qualche anima pia che mi illumini. Però sono certo che dopo tante vane attese di sapere a che cosa possano essere utilizzati, dopo tante illusioni e speranze ne verrà fuori che trattansi di banalissime porte per programmatori.

Ora abbiamo un nonno che, una volta, imperversava per l'etere con la sigla **1FD** (Fra Diavolo). Parlo del 1940. Anzi mi manda una nota di biasimo perché non c'ero anch'io. Caro FD, al secolo **Mario Salvucci**, via Masaccio 4 Roma, nel 1940 avevo sì e no 10 anni, e la radio non sapevo neppure cosa fosse! Dunque Fra Diavolo ora fa il brevettaiolo, cioè inventa apparati e li brevetta. Appunto uno di questi, questo mese, arricchisce la nostra rubrica: Avvisatore di prossimità MS/6. Funzionamento: un oscillatore alimentato a 11V stabilizzati da uno zener. Il transistor è un BC113. Abbiamo una tensione di base prelevata attraverso 3,3kΩ non direttamente dal positivo, bensì dal collettore stesso, quindi se aumenta la corrente aumenta la caduta sulla 3,3kΩ e diminuisce quindi anche la tensione sulla base.

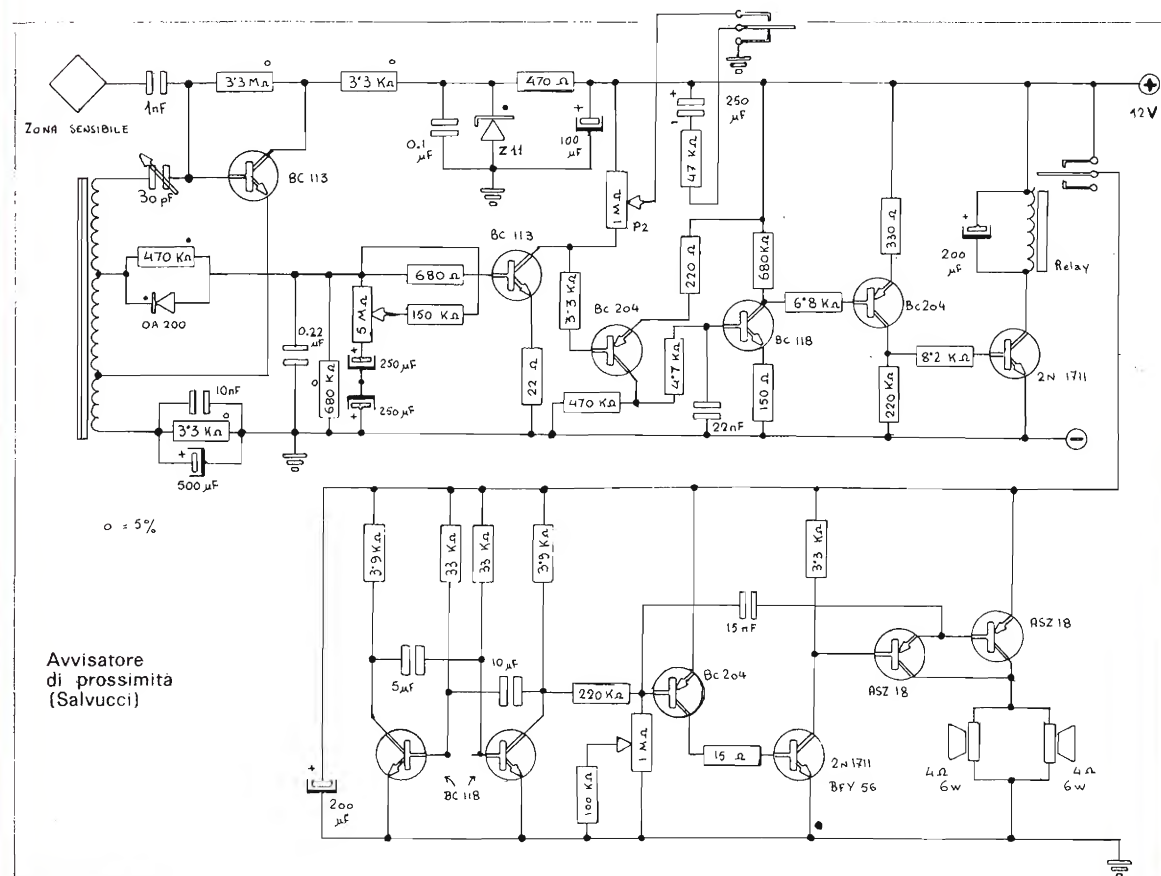


Si stabilisce quindi un valore medio fisso e stabile. Poi abbiamo l'altra resistenza da 3,3kΩ posta a valle della bobina che ha due importanti funzioni, una (è come se fosse posta in serie coll'emettitore) di compensazione aggiunta, l'altra di provocare una caduta di tensione di 1,4V che, dopo il percorso che effettua, chiaro nello schema, presenta alla base del secondo transistor una tensione positiva del valore di 0,5V circa per cui, se l'oscillatore è innescato, l'apparato è in attesa perché prevale la tensione negativa che si presenta alla base del secondo transistor uscente dal diodo OA200 e tutto l'amplificatore è inattivo, mentre se l'oscillatore è spento, presenza di persone, l'apparato entra in allarme perché venendo a mancare la tensione negativa alla base, prevale quella positiva, l'amplificatore conduce e il relé scatta. Dati della bobina: cilindretto di ferrite di mm 8x70 con avvolte 30+25+65 spire in filo smaltato da 0,20. L'apparato ha bisogno di una presa di terra, una qualunque. Regolare P₁ per dosare a volontà le funzioni dell'apparecchio cioè per allontanarsi e chiudere la porta, dopo averlo acceso, specialmente se si volesse collegarlo direttamente alla serratura regolandolo in modo da non avere troppa sensibilità, il potenziometro P₂ invece serve a regolare a volontà il tempo di durata dell'allarme. Per regolare l'oscillatore, agire sul variabile da 30pF dopo avere completamente esclusi i due potenziometri.

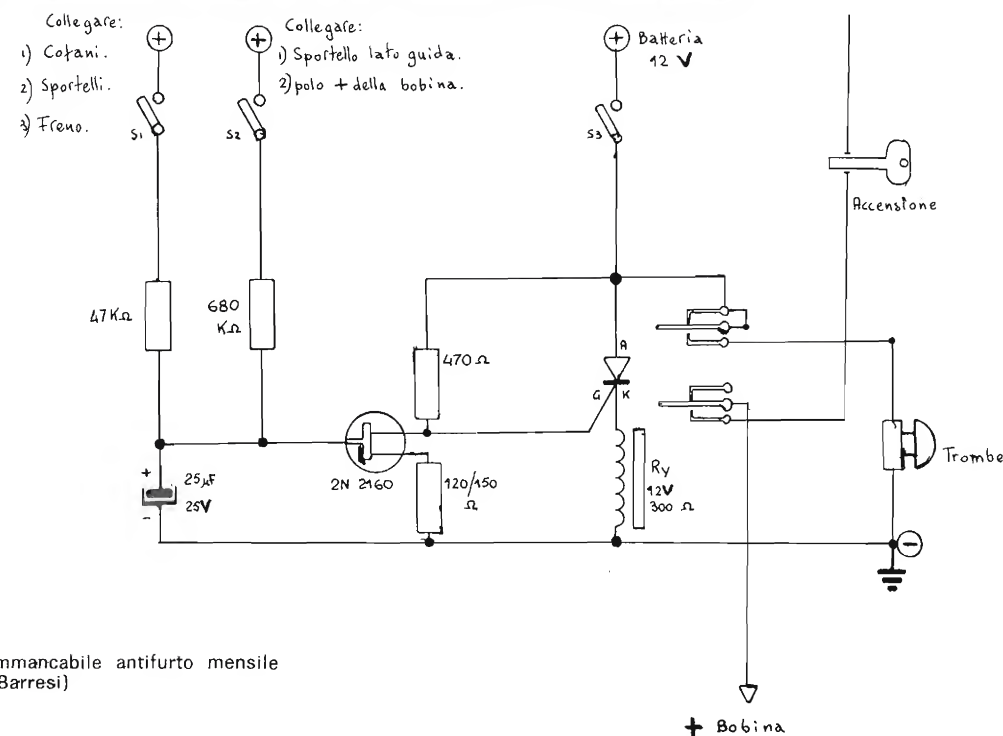Per l'immane schema di antifurto mensile, si fa vivo **Francesco Barresi**, via Nazionale 339 Terme-Viglatore (ME).




Immaneabile antifurto mensile
(Barresi)

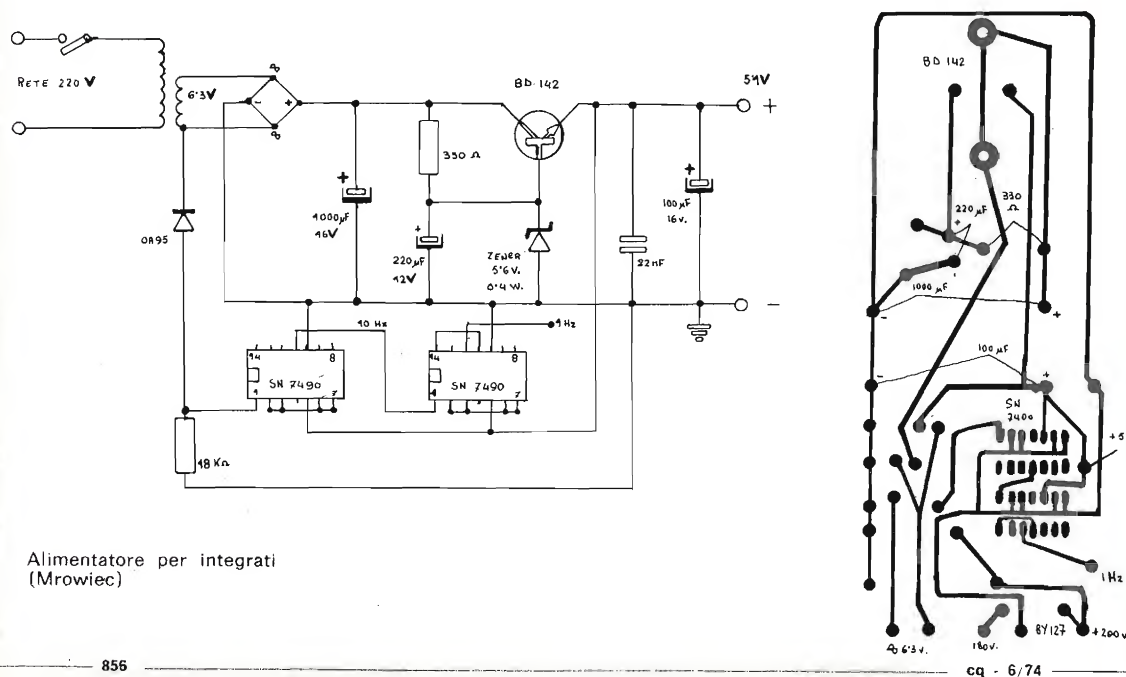Logicamente, come consuetudine degli antifurtari, non commenta il suo elaborato ma si limita ad additarlo agli sperimentatori. Se a montaggio ultimato vi accorgete che realmente funziona, miracolo della tecnica, mandategli un elogio: caso avverso, benedizioni. Io mi limito a inviargli una leccornia che gli toglierà il sonno: un integrato misterioso TBA886. Non so neppure io a che cosa serve.



I LIBRI DELL'ELETTRONICA

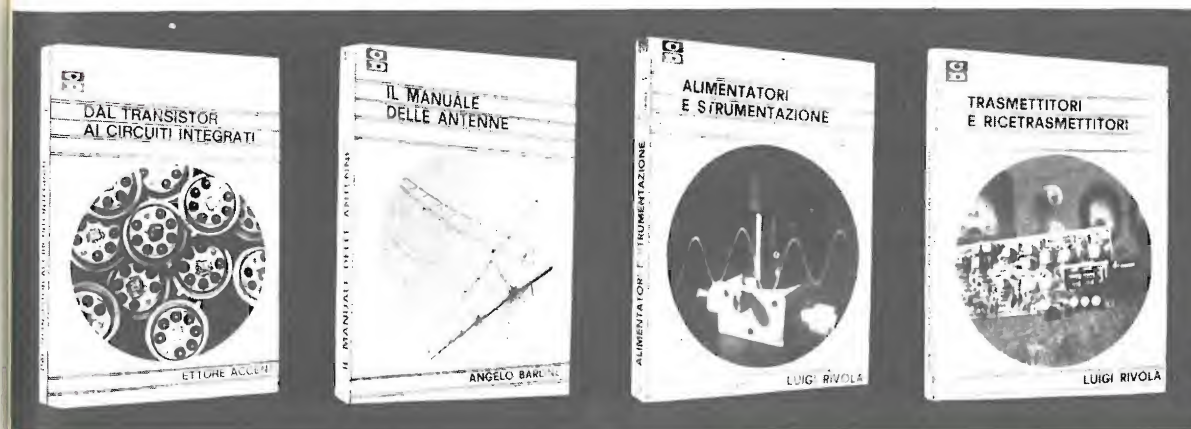

L. 3.500	L. 3.500	L. 4.500	L. 4.500
Ciascun volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo, già comprensivo di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale.			

Tempo di crisi

come passare il tempo
in compagnia di un
vecchio televisore e
qualche valvola
anzianotta



14NB, professor Bruno Nascimben

Televisori di vecchio tipo, in parte ancora funzionanti, è facile trovarne da qualsiasi riparatore, ma probabilmente anche voi avete nel ripostiglio un vecchio TV che ancora non avete buttato perché ve ne manca il coraggio. Bene, è tempo di riprenderlo in mano e con lui alleggerire un poco l'attuale austerità.

Lo trasformeremo in « Music Displayer » da impiegare con la radio, il giradischi, il registratore a nastro o con un altro televisore. E' un aggeggio che sarà apprezzato più dagli incompetenti che dai radiotecnici, ma anche da voi se dimenticate per un pochino Lissajous. Sullo schermo del vostro TV trasformato appariranno meravigliosi disegni astratti danzare e scintillare con effetto psichedelico a tempo con la musica che state ascoltando.

Qualsiasi televisore è adatto alla trasformazione se una volta acceso presenta il raster, cioè lo schermo normalmente illuminato come in assenza di trasmissione. Non è importante che gli stadi ad alta frequenza siano funzionanti, e neppure che mantenga i sincronismi.

Il circuito che si descrive utilizza due valvole finali audio di vecchio tipo (V_1 e V_2) come ad esempio 6V6, 6L6. Altri tipi di miniatura equivalenti funzionano egualmente bene.

Il circuito si può realizzare in qualsiasi telaio metallico da tenere nelle immediate vicinanze del televisore. Sebbene il funzionamento risulti non critico, è consigliabile tenere una filatura corta.

La tensione anodica (+ dc) e quella per l'accensione dei filamenti sono prese dal televisore stesso oppure da un alimentatore separato in grado di fornire una tensione alternata di 6,3V e una continua di circa 180÷200V.

Il segnale audio da fornire all'ingresso (input) del circuito deve essere ad alta impedenza, ad esempio si può prelevare mediante condensatore di circa 10 nF alla placca della valvola finale dell'amplificatore audio dal quale si vuol prendere il segnale da trasformare e vedere (giradischi o altro).

Se il segnale disponibile è a bassa impedenza, useremo un trasformatore adatto per innalzare l'impedenza. Questo trasformatore non è critico, può andar bene uno qualsiasi di recupero.

P_1 e P_2 sono due potenziometri lineari a comando unico da collegarsi nel modo illustrato. Servono per aggiustare le proporzioni del disegno luminoso sul cinescopio. Logicamente anche il controllo di volume e di tono dello stadio dal quale è preso il segnale, agiranno sulle dimensioni dell'immagine.

Il commutatore S permette di dare o no una modulazione al disegno luminoso, cioè a variane la luminosità. I controlli di luminosità e contrasto del televisore si devono regolare in modo conveniente come quando si riceve una trasmissione televisiva.

Nel televisore le valvole che non servono si possono togliere se l'accensione non è in serie.

Nello schema, C rappresenta il cinescopio (del televisore da utilizzare) e G il giogo di deflessione che si trova infilato intorno al collo del cinescopio.

Tempo di crisi

C_1 10 nF
 C_2 10 nF
 C_3 50 nF
 C_4 5 nF
 C_5 500 pF

T_1 , T_2 trasformatori d'uscita audio, per V_1 , V_2 .



Gli avvolgimenti secondari di T_1 e T_2 sarebbero quelli destinati agli altoparlanti

Valvole: 6V6 o qualsiasi altro tipo finale audio

R_1 10 k Ω
 R_2 10 k Ω
 R_3 470 k Ω
 R_4 470 k Ω } 1/4 W

R_5 200 Ω
 R_6 200 Ω } 1 W

P_1 0,5 M Ω
 P_2 0,5 M Ω } lineari

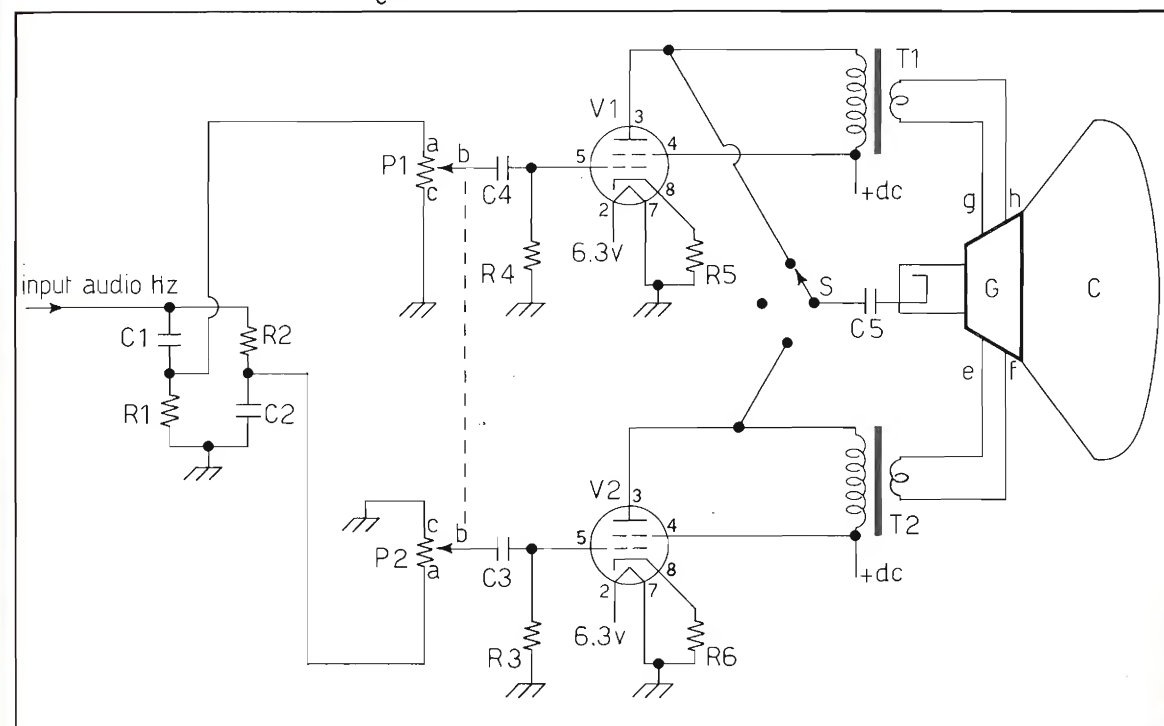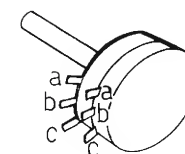

CAMBIAMENTI AL TELEVISORE

Quattro fili diversamente colorati partono dal giogo. Due verso i circuiti di scansione orizzontale, altri due verso quelli di scansione verticale.

Per capire quali sono, proveremo provvisoriamente a cortocircuitarne un paio alla volta mentre il televisore è acceso. Quando sullo schermo si formerà una unica riga luminosa verticale, avremo cortocircuitato i due fili della scansione orizzontale.

Taglieremo quindi i quattro fili e collegheremo il giogo al nuovo circuito. Nel disegno, g, h sono quelli dell'orizzontale, mentre e, f sono quelli del verticale.

I due fili provenienti dallo stadio orizzontale del televisore (prima connessi a g, h) si devono saldare a un resistore, da 20 W con valore compreso tra 15 k Ω e 25 k Ω . Diversamente, utilizzando un giogo di recupero, ai relativi terminali g, h di questo.

a cura di
LIBIN, Umberto Bianchi
 corso Cosenza, 81
 10137 TORINO

© copyright cq elettronica 1974



B44 Mk 2


(segue dal n. 4/74, pagine 584-591)

APPENDICE

Un numero di difetti « popolari » possono essere rilevati nei vari esemplari del B44 Mk 2 che appaiono sul mercato surplus.

La maggior parte di essi, se sono beninteso presenti, viene individuata allineando il ricevitore.

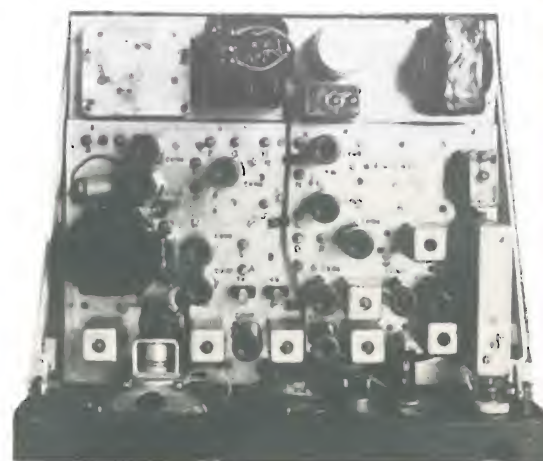Se regolando il nucleo di un trasformatore o schermando un avvolgimento non si notano effetti evidenti, occorre controllare che il nucleo non risulti staccato dalla vite di regolazione.



Se si ha il sospetto che il guadagno di uno stadio sia inferiore a quello dovuto, occorre controllare la capacità di disaccoppiamento dei circuiti di griglia schermo, di catodo e di placca. Controllare inoltre che non vi sia sudiciume tra le placche dei condensatori variabili. Lo spazio tra le piastre risulta molto ridotto e quindi grande cura deve essere presa quando si regolano le capacità e occorre evitare di esercitare una pressione eccessiva sulla vite di regolazione. Vi è poi una capacità in particolare, C4 (470 pF) che è molto propensa ad avariarsi e pertanto dovrà essere rimpiazzata subito, indipendentemente dal fatto di risultare ancora buona.

surplus

Passiamo ora alla descrizione delle **modifiche** riguardanti il ricevitore.

MODIFICA 1 - FILTRO D'ANTENNA

Il filtro d'antenna determina, con la sua inserzione, una perdita di potenza di 3 dB e questa si riflette sia sul ricevitore che sul trasmettitore.

Come si è stabilito nella serie di modifiche per ottimizzare le prestazioni ed essendo improbabile che il B44 Mk 2 operi vicino a un altro trasmettitore la cui frequenza sia molto prossima a quella del nostro apparato, questa unità può essere rimossa totalmente.

E' questa un'operazione perfettamente lineare che non richiede ulteriori spiegazioni.

Misure effettuate su un B44 Mk 2 in trasmissione, senza il filtro d'antenna, hanno portato alla determinazione delle seguenti attenuazioni della radiazione in relazione alla frequenza di lavoro e alla potenza:

- a 35 MHz - radiazione non misurabile
- a 105 MHz - rilevati -85 dB
- a 140 MHz - rilevati -60 dB

Tutte le misure sono state fatte a una distanza di 12 m circa (40 piedi) e con tutti i requisiti richiesti dalle norme britanniche contro le perturbazioni, norme che rientrano nei limiti prescritti dalle raccomandazioni del C.C.I.R.

MODIFICA 2 - SUPPORTO DELL'ANTENNA A STILO

Una volta che la scatola contenente il filtro d'antenna sia stata rimossa, il supporto dell'antenna a stilo può anche essere staccato dal pannello frontale. In ciascuno dei due fori a sinistra può essere montato un portalampade per lampadine al neon a ghiera cromata, con gemma verde in alto e rossa in basso. Collegandole rispettivamente alla alimentazione AT del ricevitore (al punto di misura D) e all'alimentazione del trasmettitore (al punto

di misura G) si avrà una comoda visualizzazione di dove viene inviata l'alta tensione, in altri termini si verrà a ottenere l'indicazione TRASMISSIONE & RICEZIONE.

MODIFICA 3 - MESSA A MASSA DEL POSITIVO (EVENTUALE)

Dal momento che il vibratore Plessey 12SR7 risulta essere del tipo autorettificante, il variare la polarità di lavoro comporta la sostituzione degli elementi raddrizzatori del 12SR7 con un sistema rettificante esterno.

Vengono utilizzati, per questo scopo, diodi al silicio tipo BY100.

Mentre in teoria sarebbe possibile ottenere lo scopo usando due soli rettificatori, ciò risulta una falsa economia in quanto il fattore di affidabilità risulta troppo esiguo, in considerazione anche della natura impulsiva della forma d'onda prodotta dal vibratore. Quattro diodi BY100 verranno montati con sistemazione in coppia e i rettificatori di ogni coppia connessi in serie tra loro in modo da avere due rettificatori completi.

In parallelo a ogni singolo diodo dovrà essere posto un condensatore del valore di 470 pF e con una tensione di lavoro di 500 V.

Scollegare i fili attaccati ai piedini 2 e 5 sulla base del vibratore 12SR7 (vedere figura 6).


Attaccare 1 e 2 sulla striscia di fissaggio, su due punti non utilizzati.

Connettere uno dei fili al terminale 1 e l'altro al terminale 2.

Sistemare l'unità di rettificazione come è illustrato in figura 7a.

Se il B44 Mk 2, per le modifiche, è stato alimentato attraverso uno strumento, la polarità di questo, in conseguenza alla variazione apportata, dovrà essere rovesciata.

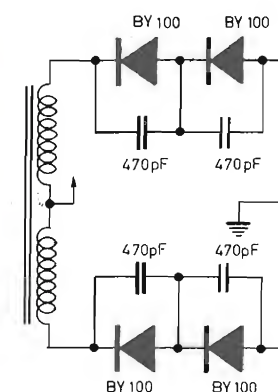
Con ciò si completa la modifica del cambio di polarità di lavoro e il B44 Mk 2 potrà ora operare con sistemi di alimentazione col positivo a massa.



7a

figura 7

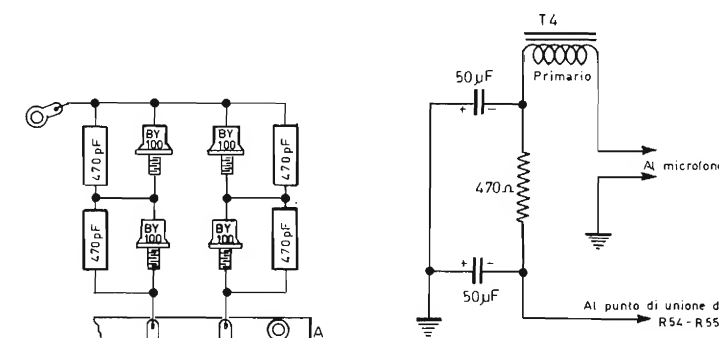a: Modifica al circuito di alimentazione per adattarlo a funzionare con la polarità positiva collegata a massa.
 b: Modifica richiesta al circuito di ingresso del microfono per adattarlo al tipo a carbone.



7b

MODIFICA 4 - TENSIONE DI POLARIZZAZIONE

Una delle modifiche che verrà trattata in seguito comporta la sostituzione del microfono dal tipo elettromagnetico al tipo a carbone.

Poiché la corrente di polarizzazione per il microfono a carbone viene derivata dalla linea della polarizzazione delle valvole del modulatore e del trasmettitore, un carico extra viene aggiunto a questo alimentatore.

Mentre questo rientra nelle possibilità del trasformatore T8, il rettificatore di polarizzazione non risulta adeguato allo scopo.

Per prevenire una difettosa alimentazione e i conseguenti danni, sarà necessario sostituire il rettificatore.

Può venire ancora usato un BY100, sebbene in questo caso possa venire impiegato anche un rettificatore al silicio più piccolo.

Il rettificatore dovrà essere fissato tra i terminali 8 e 11 della striscia A.

MODIFICA 5 - AUMENTO DEL GUADAGNO MF

Entrambi i tubi amplificatori di media frequenza funzionano con un elevato valore di polarizzazione di catodo e un sensibile incremento di sensibilità può essere ottenuto con la riduzione delle resistenze di catodo, dal valore originale di 1,5 k Ω a 220 Ω (vedere R12 e R14 su V4 e V5 - figura 2).

MODIFICA 6 RIDUZIONE DEL RUMORE SUL PRIMO MISCELATORE

Gli stadi mescolatori a pentodo sono notevolmente rumorosi e l'impiego di una EF91 nella posizione di V2 non fa eccezione.

Questo tubo può essere convertito in un triodo miscelatore con il semplice espediente di connettere la griglia schermo direttamente all'anodo e scollegare la resistenza di alimentazione di schermo R3. E' ovvio che questo espediente non fornisce la prestazione ottima, ma tuttavia è semplice e vale la pena di eseguirlo.

Esperimenti fatti con vari livelli di segnale dall'oscillatore locale, hanno indicato che il livello fornito dall'esistente accoppiamento risulta il più soddisfacente.

L'alimentazione alla griglia schermo di V2 viene portata dal terminale H7 sul fondo (vedi figura 6). Il filo che da questo terminale arriva alla base del tubo V2 deve essere scollegato e i piedini 5 e 7 sullo zoccolo del tubo dovranno venire connessi tra loro.

MODIFICA 7 - DIODI RAS E RIVELATORE

I diodi montati sul B44 Mk 2 in posizione D1 e D2 sono stati trovati affetti da invecchiamento causa di un basso valore di resistenza inversa.

Pertanto se ne consiglia la sostituzione con due diodi tipo OA81.

I diodi in questione sono allocati all'interno di un tubetto di gomma e posizionati tra i terminali E e F vicino al trasformatore T4.

MODIFICA 8 - AUMENTO DEL RITARDO DEL RAS

Con il nuovo incremento del guadagno del ricevitore, scariche e disturbi termici salgono a un livello maggiore di quello esistente nella forma originale. Ciò porta ad avere una piccola tensione di RAS che produce una riduzione di guadagno, cosa che risulta in disaccordo con gli obiettivi che ci eravamo prefissati.

L'inconveniente suddetto viene ovviato aumentando la tensione positiva di polarizzazione applicata al diodo del RAS - D2.

Il valore della resistenza di polarizzazione R10 dovrà essere incrementato da 10 k Ω a 15 k Ω .

In alcuni casi, spingendo questo valore fino a 22 k Ω , si ottengono migliori risultati.

Lo scopo da raggiungere è quello di usare il più ampio valore possibile, ma non così grande che il ricevitore venga ad essere bloccato nelle condizioni di ricezione da breve distanza.

Questa resistenza dovrà essere posizionata tra i terminali E9 e F9 (vedi figura 6).



MODIFICA 9 - DIODI DI «CLAMP» SUL RAS

In alcuni istanti, dopo che la tensione di polarizzazione è stata incrementata, può accadere che la linea del RAS diventi positiva in assenza di segnale o in condizione di ricezione di segnali di debole intensità.

Se si dispone di un voltmetro a valvola, tale condizione può essere facilmente verificata.

Questa anomalia può venire ovviata montando un diodo di «clamp» sulla linea del RAS.

Il diodo, tipo OA81, dovrà essere montato tra il terminale H1 (basso) e il telaio, ovviamente con il lato positivo connesso al terminale H1.

MODIFICA 10 DISACCOUPLAMENTO TENSIONE DI RITARDO

Dal circuito di figura 2 si può osservare che la giunzione R18-R19 della tensione ritardata non risulta disaccoppiata.

Questo crea certamente una certa quantità di rumore.

Si può ovviare a questo inconveniente mettendo un condensatore da 0,1 μ F tra la giunzione R18-R19 e il telaio.

Il condensatore andrà fissato tra il terminale F10 e la massa.

MODIFICA 11 - CIRCUITO LIMITATORE AUDIO

Una apprezzabile riduzione dei fischi in ricezione può essere ottenuta con l'introduzione di un circuito limitatore nel sistema ricevente audio. Poiché questo deve essere inserito in modo che non alteri il funzionamento del modulatore, lo si deve inserire tra il cursore del controllo di volume e massa e consiste in un condensatore di 1 nF di capacità collegato come specificato.

Con questa termina la prima serie di modifiche da apportare al ricevitore e all'alimentatore.

TRASMETTITORE

Il circuito a blocchi del trasmettitore è mostrato in figura 1 e il circuito dettagliato in figura 2.

E' formato da un oscillatore Colpitts a quarzo, V11, seguito da un moltiplicatore, V12, che alimenta lo stadio finale formato da un controfase, V13 e V14. Lo stadio finale funziona sempre come amplificatore lineare.

L'oscillatore a quarzo, V11, ha il suo circuito anodico sintonizzato o sulla seconda o sulla terza armonica del quarzo.

Nella banda da 60 a 80 MHz esso viene accordato sulla terza armonica.

Lo stadio moltiplicatore duplica o triplica e nella banda da 60 a 80 MHz lavora come un duplicatore e lo stadio finale opera alla frequenza di lavoro. Tra il circuito oscillatore a quarzo e lo stadio moltiplicatore viene utilizzato un accoppiamento capacitivo.

Le griglie dello stadio finale sono accoppiate induttivamente al circuito di carico dello stadio moltiplicatore per mezzo di un circuito induttivo concentrato consistente in L14a, L14 e L14b.

Una polarizzazione a scopo protettivo viene applicata allo stadio amplificatore finale, in modo da evitare danni quando capitano interruzioni nell'alimentazione RF.

Il trasmettitore è fornito di abbondanti punti di misura che permettono di controllare facilmente il suo funzionamento nei vari stadi.

I circuiti controllabili con ciascun punto di misura sono i seguenti:

- M - pilotaggio di griglia per lo stadio moltiplicatore;
- P - corrente di catodo del moltiplicatore;
- K - corrente di griglia di uno dei due tubi del circuito finale;
- L - corrente di griglia dell'altro dei tubi finali;
- H - corrente di catodo di uno dei due tubi del circuito finale;
- J - corrente di catodo dell'altro tubo del circuito finale.

FREQUENZA DEL QUARZO TRASMITTENTE

La moltiplicazione totale di frequenza che si ha operando nella banda 60-80 MHz è di sei volte (oscillatore a quarzo x 3 e moltiplicatore x 2).

La frequenza del quarzo è pertanto uguale alla frequenza di trasmissione diviso sei.

Per una frequenza di 70,32 MHz, la frequenza del quarzo dovrà essere di 11,720 MHz.

E' anche possibile sintonizzare il moltiplicatore in modo che funzioni come triplicatore, in tal modo si può ottenere un fattore di moltiplicazione di nove.

In queste condizioni di lavoro, un quarzo oscillante a 7,813 MHz determina una frequenza di lavoro di 70,32 MHz.

Tuttavia quarzi in questa banda dovrebbero, per quanto possibile, essere evitati per due ragioni: la prima è determinata dal fatto che essi producono TVI e la seconda perché, a causa dell'aumentato fattore di moltiplicazione, risulta difficile produrre un adeguato pilotaggio per lo stadio finale.

Mentre la procedura ufficiale risulta quella di estrarre la terza armonica dall'oscillatore a quarzo e duplicare poi questa nello stadio moltiplicatore quando la frequenza finale è compresa tra 60 e 80 MHz, con un quarzo a 11,72 MHz, questo significa che l'uscita dell'oscillatore a quarzo è su 34,26 MHz.

Questa frequenza è pericolosamente vicina al valore di media frequenza di molti ricevitori televisivi. Dall'effettivo fattore di immunità del ricevitore TV e dalla radiazione del B44 Mk 2, che è un fattore variabile, dipenderà quale interferenza, se è presente, il trasmettitore produrrà.

Una via da seguire per ovviare a questo inconveniente è quella di rovesciare il procedimento e di sintonizzare l'oscillatore a quarzo sulla seconda armonica del quarzo e portare il moltiplicatore a triplicare la frequenza.

In molti casi, tuttavia, questo sistema porta il pilotaggio dell'amplificatore finale a un livello più piccolo di quello richiesto normalmente e in questo caso si determinerà una riduzione dell'uscita a radiofrequenza.

E' consigliabile quindi che l'allineamento iniziale del trasmettitore venga fatto secondo il metodo ufficiale e se l'interferenza con la ricezione TV dovesse costituire un problema, si può provare a eliminarla con il secondo sistema.

ALLINEAMENTO DEL TRASMETTITORE

In aggiunta a un buon misuratore di frequenza calibrato a 24 MHz, 33 MHz e 70 MHz, sono richiesti altri due strumenti per intraprendere l'allineamento del trasmettitore del B44 Mk 2.

Il primo è un carico artificiale di 75 Ω di impedenza mentre il secondo è un ponte per la misura del rapporto di onde stazionarie.

In mancanza del misuratore di onde stazionarie si può usare un voltmetro a valvola.

Il carico artificiale dovrà essere collegato all'uscita del trasmettitore includendo in circuito il misuratore di onde stazionarie o il voltmetro a valvola.

In assenza di uno di questi strumenti, si può utilizzare una lampada come carico sebbene questa non costituisca il mezzo ideale per produrre la massima uscita del trasmettitore.

Può comunque venire usata una lampada da 12 V, 12 W, del tipo per auto.

Con un pezzo di conduttore dovrà essere cortocircuitato il primario del trasformatore microfonico,

T5, e un collegamento volante, connesso al relè che commuta la linea allo zoccolo del trasformatore e con l'altro capo fornito di morsetto a coccodrillo, dovrà essere approntato.

Connettendo questo morsetto al telaio, si otterrà la commutazione da ricezione a trasmissione.

Ruotare il commutatore principale sulla posizione TRANSMIT e inserire il quarzo trasmettente.

All'interno del compartimento del finale si dovrà rintracciare una striscia terminale G (figura 6).

Rimuovere il collegamento tra i terminali 5 e 2. Con questa operazione si scollegherà l'alta tensione del finale.

Portare l'apparato in trasmissione connettendo il morsetto a coccodrillo unito al filo volante, prima approntato, a massa.

Collegare un milliamperometro con 5 mA f.s. tra i punti di misura M e N, rammentando che M è il lato negativo.

Ruotare C58 per la massima indicazione sullo strumento, e misurare con il frequenzimetro che L15 risuoni a circa 33 MHz.

Trasferire il collegamento negativo dello strumento sul punto di misura L, lasciando il collegamento del positivo al punto di misura N.

Ruotare C54 per la massima indicazione sullo strumento.

Questa indicazione non deve essere inferiore a 3,5 mA e non dovrà superare i 4 mA.

Controllare con il frequenzimetro che L14 risuoni a 70 MHz.

Questo controllo è molto importante perché può capitare che inavvertitamente questa venga sintonizzata su 99 MHz circa, nel qual caso la frequenza finale di trasmissione cadrà probabilmente nella banda occupata da altri servizi.

Spostare ora il collegamento dello strumento indicatore sul punto di misura K e accertarvi che l'indicazione in questo punto sia la stessa del punto L. Se non si ottiene questo risultato entro una variazione di 0,25 mA, si proceda alla regolazione o di L14a o di L14b o di entrambe, fino a che le letture sui punti di misura L e K rientrano nella tolleranza suddetta.

Attenzione: le regolazioni su L14a e L14b dovranno essere compiute con la esclusione dell'anodica o con un cacciavite di plastica.

Spegner il trasmettitore; ripristinare il collegamento dell'alta tensione dell'amplificatore finale tra G2 e G5 e assicurarsi che il carico artificiale sia connesso.

Predisporre il frequenzimetro collegandolo al circuito di carico dell'amplificatore finale L13-C47.

Accendere il trasmettitore e, rapidamente, regolare C47 per una risonanza a 70 MHz, indicata sul frequenzimetro.

Una volta che una posizione approssimata di C47 sia stata ben individuata, in seguito poi, o sull'indicatore di onde stazionarie, o sul voltmetro a valvola o dalla luminosità della lampada usata come carico artificiale, si avranno le indicazioni del progresso ottenuto con successive regolazioni.

Se viene utilizzato un carico artificiale resistivo assieme a un misuratore di onde stazionarie, allora le posizioni della spira L13a e dell'accordo del condensatore C47 del carico dell'amplificatore finale, possono essere regolati per il massimo trasferimento di potenza nel suindicato carico, senza che venivano richieste ulteriori regolazioni.

Come verifica finale si deve controllare la corrente di catodo dei tubi dell'amplificatore finale.

Con uno strumento posizionato sulla portata di 50 mA, con il negativo collegato al telaio e attaccando il positivo al punto di misura H, si dovrà avere una lettura non superiore ai 35 mA.

Spostando il lato positivo sul punto di misura J si dovrà avere una lettura simile a quella ottenuta nel punto H con una differenza non superiore ai 2 mA.

Se non si ottiene questa identità di lettura, e dando per scontato che il pilotaggio di griglia rientri nella tolleranza prestabilita, allora la resa dei tubi finali risulta troppo diversa e almeno uno dei due dovrà venire rimpiazzato.

MODIFICA 12 AUMENTO DELLA POTENZA DI USCITA

La potenza del trasmettitore può essere sostanzialmente incrementata con il semplice espediente di variare il valore della resistenza di griglia schermo R31 dell'amplificatore finale.

L'attuale resistenza, il cui valore è di circa 27 k Ω , dovrà essere rimossa e rimpiazzata con due resistenze da 22 k Ω , 1/2 W, collegate in parallelo. La resistenza R31 dovrà essere collegata tra il terminale G4 e la base di V13.

Con questa modifica si aumenta la potenza d'uscita da 3 W a circa 10 W.

MODIFICA 13 - INCREMENTO DI MODULAZIONE

Dopo che la potenza d'uscita è stata aumentata, risulta essenziale aumentare la potenza d'uscita del modulatore, portandola a un livello più soddisfacente per il nuovo ingresso di corrente continua dell'amplificatore finale.

Questa necessità comporta la sostituzione del microfono dal tipo elettromagnetico al tipo a carbone e la regolazione della tensione di polarizzazione per avere la richiesta uscita di picco del modulatore. Il circuito modificato viene mostrato in figura 7b.

Sulla linea schermata che va dallo zoccolo dell'ingresso microfonico al trasformatore d'ingresso, T5, lo schermo dal lato del trasformatore va staccato dal terminale del trasformatore a cui è connesso. Un nuovo punto di massa deve venire realizzato sotto una delle viti di fissaggio del trasformatore e la trecciola schermante della linea deve venire ad esso collegata.

Con questa operazione si libera il terminale sul trasformatore.

Questo terminale va collegato ora al nuovo punto di massa attraverso un condensatore da 50 μ F, 50 V e collegato con il positivo a massa.

E' ora possibile usare un microfono a carbone.

Al fine di evitare effetti di microfonicità, la connessione con il retro dello zoccolo di ingresso microfonico che collega la linea di commutazione allo schermo del cavo, dovrà venire rimossa.

Il cavo schermato dovrà essere collegato a massa solo dal lato trasformatore di ingresso e precisamente sul terminale di massa realizzato sotto la vite di fissaggio del trasformatore T5.

Nessun altro collegamento a massa si rende necessario.

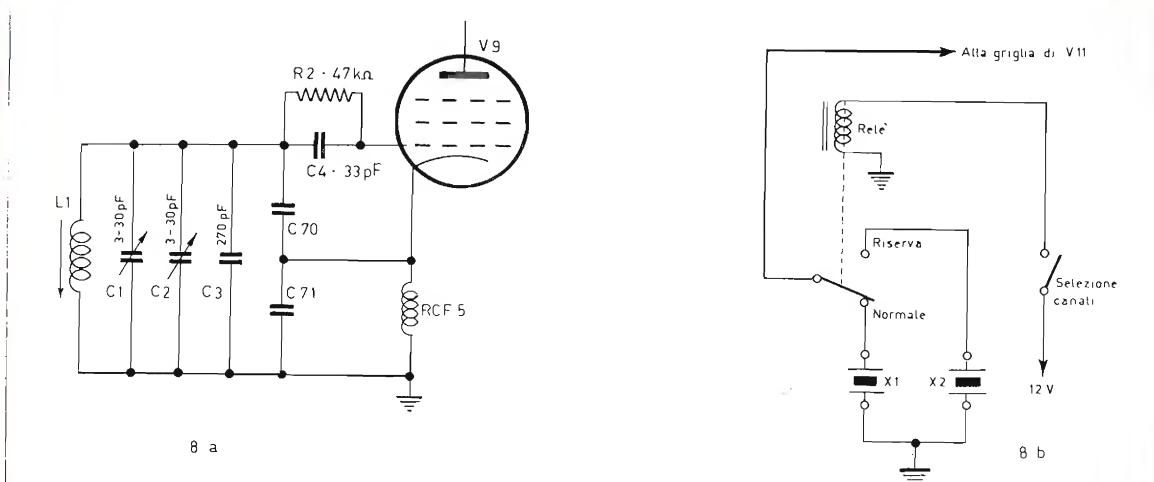


figura 8

a: Circuito modificato per convertire l'oscillatore a quarzo del ricevitore in un circuito sintonizzabile. La bobina L1 è formata da 14 spire di filo da 1 mm avvolte su un supporto di 12 mm. Le spire vanno spaziate di 1 mm.
b: Circuito per fornire il trasmettitore di un canale supplementare.

Ciò implica anche che lo schermo del cavo microfonico non sia collegato ad alcuna massa attraverso il fissaggio tra spina e presa, dalla quale deve risultare isolato.

Se viene utilizzato un microfono tipo T17, lo schermo della linea microfonica deve, naturalmente, essere collegato al metallo del cornetto.

Il B44 Mk 2 dovrebbe ora essere completamente funzionante con il ricevitore controllato a quarzo e con una sola frequenza in trasmissione.

MODIFICA 14 MIGLIORAMENTI SULL'AMPLIFICATORE RF

Il guadagno dell'amplificatore RF può essere aumentato con la riduzione del valore della resistenza di polarizzazione di catodo da 220 Ω a 150 Ω (R2).

Un ulteriore incremento delle prestazioni con piccoli segnali può essere ottenuto aumentando il valore del condensatore di accoppiamento tra L2/C2 e la griglia di V1 (C3).

Il condensatore esistente, che è di 10 pF, dovrà essere sostituito da uno di 50 pF di capacità.

Ancora un piccolo incremento di prestazioni per piccoli segnali può essere ottenuto dallo spostamento di C3 sul lato « caldo » di L1.

Tuttavia, a seconda della posizione, possono comparire entro la banda passante del ricevitore trasmissioni FM e quindi questa modifica dovrebbe essere fatta definitivamente solo dopo aver provato che non vi siano interferenze.

MODIFICA 15 SINTONIA VARIABILE DEL RICEVITORE

La conversione del B44 Mk 2 in un ricevitore a sintonia continua è, elettricamente, una cosa semplice. I problemi sorgono in relazione al fissaggio di una appropriata scala.

Poiché entrambe le frequenze di conversione sono derivate da un singolo oscillatore, spostando la frequenza di questo verranno spostate simultaneamente le due frequenze dell'oscillatore locale e nella stessa esatta quantità.

Ciò che si rende necessario è la conversione dell'oscillatore a quarzo V9 in un oscillatore sintonizzabile Colpitts.

Il circuito relativo è mostrato in figura 8.

Una sistemazione meccanica soddisfacente è data dalla rimozione dello zoccolo contenente la presa per l'altoparlante esterno contrassegnato « Loud hailer » e nel fissare in questo spazio il condensatore di sintonia dell'oscillatore.

Pertanto, dal momento che la sintonia è a pilotaggio diretto, esso darà una trascurabile acutezza di sintonia, che non risulta però molto imprecisa, ad eccezione solo dei tratti dove i segnali sono coperti dal rumore.

In questi casi, l'adozione di una sufficiente demoltiplicazione potrebbe essere utile, anche se non essenziale.

MODIFICA 16 FREQUENZA DI TRASMISSIONE SELEZIONABILE

La modifica consiste nel fissare un altro zoccolo porta quarzo accanto a quello preesistente per il trasmettitore e collegarlo a un relè miniatura a 12 V a un contatto di scambio.

Il collegamento al relè dovrà essere fatto in modo che i contatti siano, a relè diseccitato, predisposti per includere in circuito il quarzo sulla frequenza che si stabilisce essere la principale, mentre quando il relè viene attivato, deve essere inserito il secondo quarzo.

Per fare spazio per il nuovo zoccolo e relativo relè, la barra di supporto che corre dalla sommità del coperchio del PSU a un punto del telaio adiacente allo zoccolo del quarzo, viene completamente rimossa.

Il nuovo zoccolo per il quarzo e il relè possono ora essere fissati.

Quando l'unità di filtro d'antenna è stata rimossa, il commutatore a pressione montato vicino allo strumento non serve più allo scopo.

Il commutatore può essere rimosso (da notare che non è completamente avvitato al pannello frontale) e lo strumento collegato direttamente alla linea a 12 V può venire eliminato.

Al posto del commutatore suddetto dovrà venire montato un commutatore a leva da utilizzare per effettuare la selezione dei canali tramite l'attivazione del relè.

MODIFICA 17 AUMENTO DELL'ALTA TENSIONE DEL RICEVITORE

La tensione anodica del ricevitore, nelle condizioni normali di lavoro, risulta piuttosto bassa, mentre le prestazioni del ricevitore possono essere ancora migliorate cortocircuitando la resistenza R51 (vedi figura 3) che ha il valore di 6,8 kΩ.

Questa resistenza può essere rintracciata sulla striscia terminale B (figura 6).

MODIFICA 18 DERIVA DEL QUARZO TRASMETTENTE

Certamente il trasmettitore del B44 Mk 2 tende a slittare di frequenza. In tutti i casi questo è dovuto alla sovraeccitazione del quarzo del trasmettitore. Questo inconveniente può essere sostanzialmente ridotto con l'inserzione di un condensatore da 100 pF tra il catodo del tubo V7 e massa.

Si noterà che la quantità di deriva, persino nel peggiore dei casi, non sarà sufficiente per il trasmettitore per uscire fuori della banda passante di un altro B44 Mk 2, ciò significa che la quantità di deriva può solamente essere avvertita con un sistema ricevente molto selettivo.

L'opportunità di inserire la capacità da 100 pF dipenderà da due fattori.

Primo, se da questa capacità risulta una riduzione insignificante di deriva nell'amplificatore finale e se il B44 Mk 2 risulta già senza deriva, probabilmente è meglio non includerla in circuito.

Secondo, la convenienza di inserirla dipende anche da quante stazioni fisse operano normalmente in rete con i B44 Mk 2 e dal grado di selettività che esse presentano.

MODIFICA 19 LINEA DI USCITA DELL'AMPLIFICATORE FINALE

Il link dell'amplificatore finale del B44 Mk 2 è stato realizzato per fornire buone prestazioni con un carico di circa 75 ÷ 80 Ω.

L'esistente link, L13A, dovrà venire rimosso e sostituito con un singolo avvolgimento di 0,6 mm isolato in pvc, fissato sulle spire del primario.

Dovrà essere posizionato nello spazio del precedente avvolgimento.

Quando questo nuovo link è stato fissato, il condensatore dell'amplificatore finale dovrà essere ritoccato.

Per tirare fuori dall'apparecchiatura tutta la potenza disponibile, non vi è dubbio che un misuratore di onde stazionarie sia un mezzo insostituibile per effettuare la messa a punto ottimale del link dell'amplificatore finale e dell'antenna trasmittente.

* * *

CONSIDERAZIONI E SUGGERIMENTI PER ULTERIORI MODIFICHE

Mentre la lista fino ad ora fornita delle modifiche può apparire temibile, solo nove di queste possono accampare il diritto di essere complesse o difficoltose. I miglioramenti ottenuti in prestazioni dimostrano che vale la pena di eseguirle e portano il B44 Mk 2 tra i pezzi più interessanti del surplus.

A questo punto occorre pensare come portare questa apparecchiatura, così potenziata, a lavorare sulla banda dei 144 MHz, considerando che quella dei 70 MHz in Italia non è assegnata ai radioamatori, ma occupata invece dai servizi della Polizia.

Considerando come il B44 Mk 2 operi da 60 a 95 MHz, quindi su frequenze non molto lontane dai desiderati 144 MHz, ne risulta, come conseguenza, che le necessarie ulteriori modifiche non risultano particolarmente difficoltose.

Da un esame sia del circuito elettrico che dei componenti, si vede che è possibile « tirare » il tutto direttamente nella banda 144 MHz senza gravi complicazioni.

Alcuni anni fa, sulla consorella Radio Rivista è apparso un articolo a firma UX di Torino, articolo che trattava la modifica per i 144 MHz, senza procedere però a tutte le varianti fino ad ora descritte, atte a potenziare il ricetrasmettitore.

Consiglio però di procedere prima alle varianti prima descritte e poi alla modifica per i 144 MHz. Ringraziando l'amico UX e Radio Rivista, riporto di seguito la parte dell'articolo originale relativo a questa modifica e gli schemi elettrici relativi.

RICEVITORE

Le modifiche interessano lo stadio alta frequenza, le due conversioni e gli oscillatori locali, dalla placca di V3 in poi i circuiti restano inalterati.

La valvola V9 oscilla con un quarzo da 38,666 MHz e la V10 triplica a 116 MHz; questo segnale è inviato alla prima convertitrice V2, che converte la gamma utile di 144 ÷ 146 MHz a 28 ÷ 30 MHz.

La seconda convertitrice V3 utilizza un oscillatore locale la cui frequenza è variabile da 25,4 a 27,4 MHz e converte perciò la gamma 28 ÷ 30 MHz nella media frequenza fissa di 2,6 MHz.

Questo oscillatore è stato montato nella scatola del filtro d'antenna divenuto ora inutile e utilizza un nuvistor 6CW4.

Lo schema di figura 9 comprende le parti del circuito interessate dalle modifiche e riporta tutti i dati costruttivi.

Il ricevitore così modificato ha una sensibilità di circa 2 µV per 50 mW di uscita e possiede ottima stabilità.

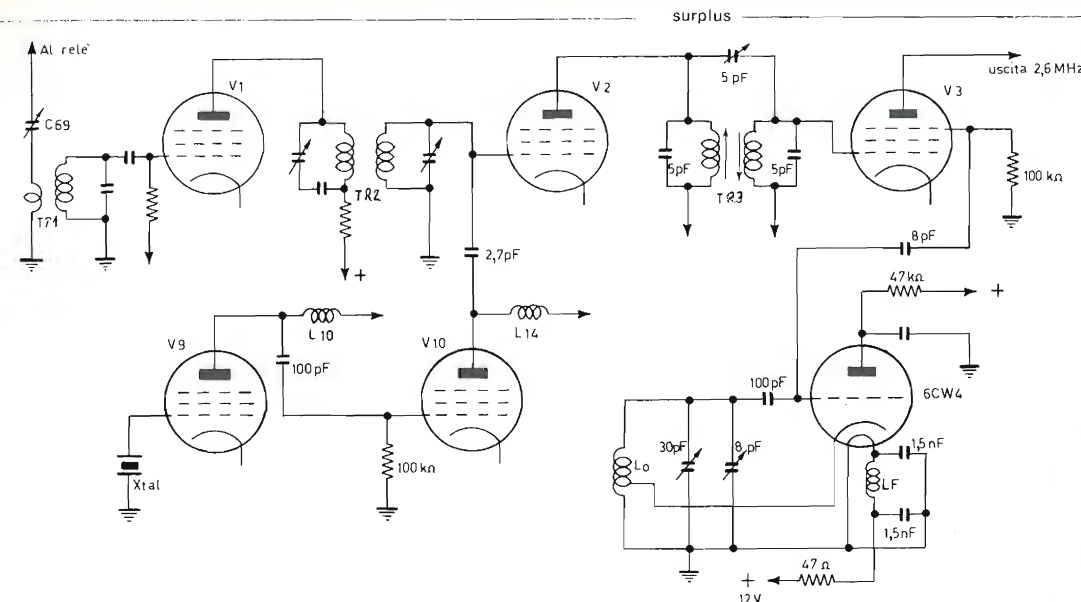


figura 9

Modifica per i 144 MHz sul ricevitore.

Cristallo 38,666 MHz

TR1 primario 2 spire avvolto sul secondario, secondario 4 spire, lunghezza 20 mm

TR2 primario 3 spire serrate, secondario 2 spire serrate, a fianco del primario

LF, 9 spire Ø 1/4 di pollice (6 mm), filo Ø 0,5 mm

TR3 sostituire solo le capacità originali

L10 è il primario della bobina originale

L14 ridurre la bobina originale a tre spire e mezza

L0 9+1 spire, serrate, Ø 1/4 di pollice (6 mm), filo Ø 0,4 mm

TRASMETTITORE

Il trasmettitore con pochissime elementari modifiche può essere adattato alla gamma dei due metri e viene a essere costituito da V11 che oscilla con quarzo da 8 MHz e triplica a 24 MHz; da V12 che triplica a 72 MHz e da V13 e V14 montate in push-push (in parallelo - n.d.r.) che duplicano a 144 MHz. La potenza di uscita è di circa 2 W (con le modifiche prima descritte la potenza sale in questo caso a 10 W - n.d.r.).

Le modifiche da eseguire sono:

- 1) montare un condensatore da 10 pF in parallelo a C56;
- 2) accordare TR11 su 72 MHz;
- 3) trasformare il circuito di placca del finale come risulta dallo schema di figura 10.

La bobina di placca originale è ridotta a quattro spire con presa centrale, e il link di una spira deve essere accoppiato trovando per tentativi la posizione migliore.

La soluzione realizzata da UX è una delle tante possibili offerte dal sets, molte altre anche migliori si possono adottare, dipende molto dalla buona volontà dell'OM e dal tempo disponibile.

Dopo questa « copiatura » necessaria, giunto alla fine di questo articolo, segnaliamo ancora che del B 44 esiste, ed è comparsa sporadicamente sul mercato surplus, anche l'edizione Mk 3.

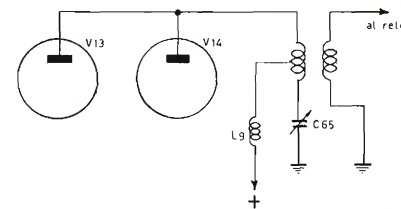


figura 10

Modifiche sul trasmettitore per i 144 MHz

Di questo ultimo modello non possiedo alcun elemento, ho solo notato in un sommario esame, che presenta notevoli varianti, ma chi lo poneva in vendita a Mantova e precedentemente a Bologna, come consuetudine deprecabile, non possedeva né schema elettrico né caratteristiche tecniche.

Non richiedetemi pertanto notizie sul Mk 3, non saprei cosa rispondervi, piuttosto se ne possedete voi, fatemelo avere in modo che possa provvedere a segnalarlo sulla rubrica a beneficio dei lettori che desiderano entrare in possesso di queste notizie tecniche.

Come ultima segnalazione, il prezzo richiesto per l'apparecchiatura varia dalle 50.000 alle 70.000 a seconda dello stato in cui si trova.

Ciao a tutti.

Compressore di dinamica con JFET

Leandro Panzieri

(da una « Application Note » della Motorola)

READOUT

La maggior parte dei compressori di dinamica può essere rappresentata secondo lo schema a blocchi indicato in figura 1.

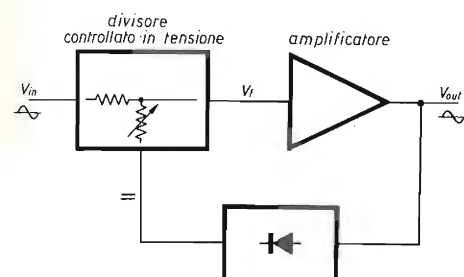


figura 1

Schema a blocchi di un compressore di dinamica.

In figura 2 è riportata la caratteristica di trasferimento.

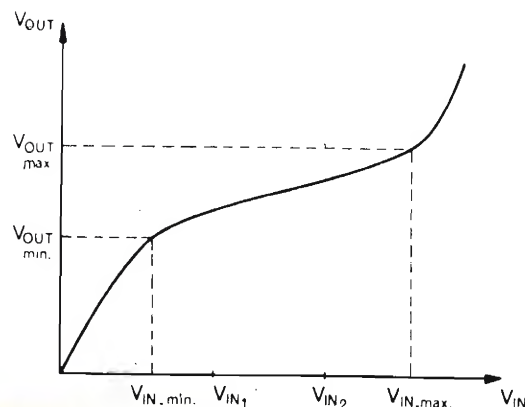


figura 2

Caratteristica di trasferimento di un compressore.

Lo schema di principio del divisore di tensione controllato adottato in questo compressore è mostrato in figura 3 e comprende un resistore fisso R_0 e uno variabile R_v costituito da un FET.

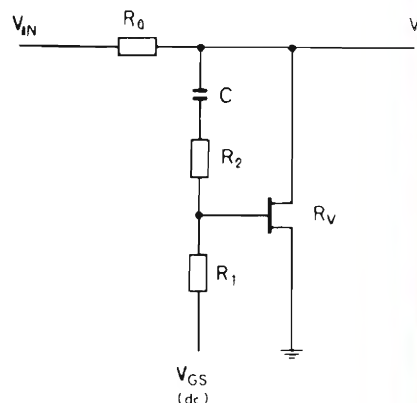


figura 3

Divisore controllato in tensione

L'andamento della curva di trasferimento è la stessa riportata in figura 2 purché si dividano i valori delle ordinate per il guadagno dell'amplificatore. È importante che il dispositivo adottato come resistore variabile abbia un comportamento lineare quando non sia polarizzato, cioè le sue caratteristiche di uscita debbono essere rettilinee nell'intorno dello zero. Agendo sul potenziale dell'elettrodo di controllo del semiconduttore si può variare la pendenza delle curve caratteristiche che si traduce in una variazione della resistenza.



La principale richiesta al resistore variabile è quindi una buona linearità nell'intorno dello zero per una vasta gamma di tensioni di controllo. Tra i dispositivi impiegabili in questo modo i FET a giunzione sono gli elementi che hanno il comportamento più lineare, subito dopo vengono i transistor NPN al germanio, poi, ultimi, gli NPN al silicio. La figura 4 mostra l'andamento della caratteristica $V_{DS}-I_D$ per il FET a giunzione a canale N 2N5457 nell'intorno dello zero.

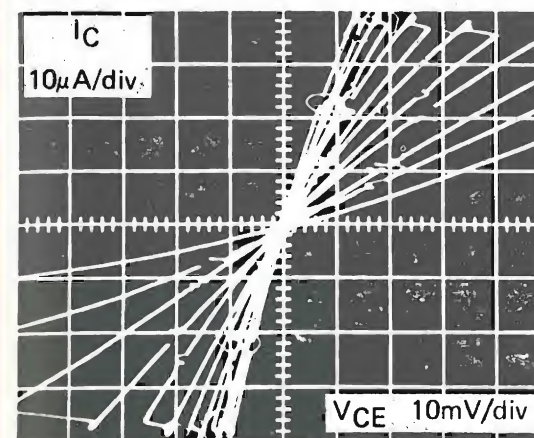


figura 4a

Caratteristica $V_{CE}-I_C$ per un transistor PNP al germanio (MA1708)

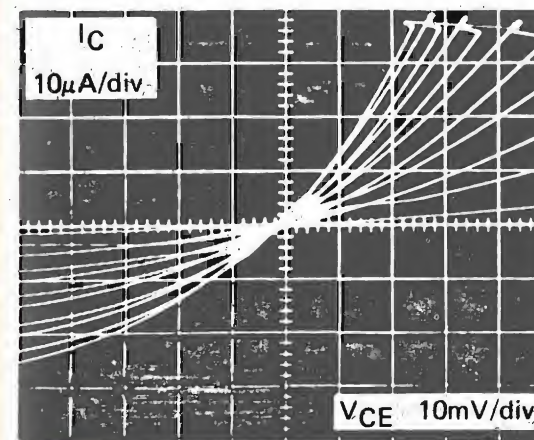


figura 4b

Caratteristica $V_{CE}-I_C$ per un transistor al silicio NPN (MPS6560).

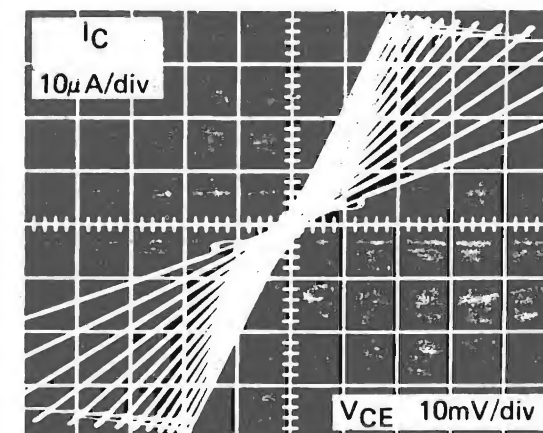


figura 4c

Caratteristica $V_{DS}-I_D$ per un JFET (2N5457).

In figura 5 sono riportate tre curve $R_{DS}-V_{GS}$ determinate per tre diversi valori di I_{DSS} : 1 mA, 3 mA, 5 mA.


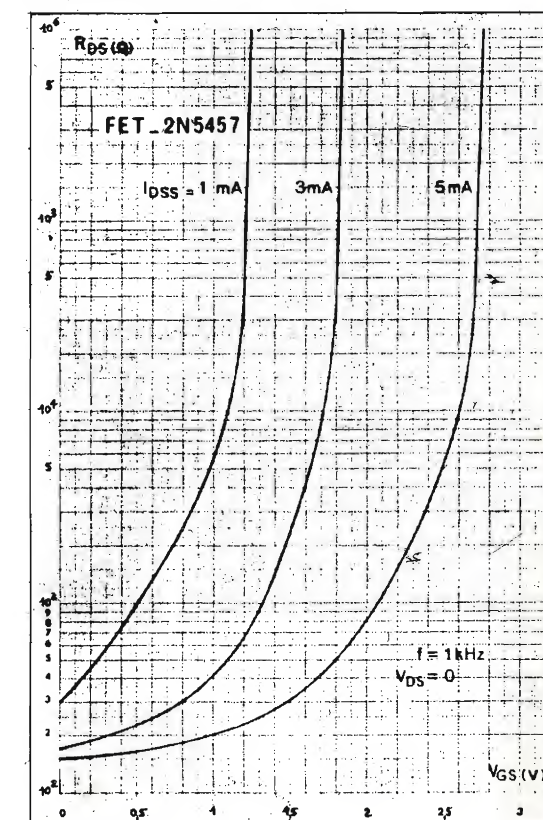


figura 5

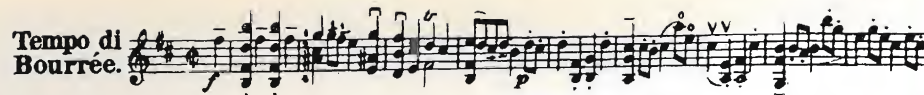Resistenza drain-source in funzione della tensione gate-source (V_{GS}) per il JFET 2N5457.



Realizzato il divisore, è ora importante verificarne la linearità.

Si fa ciò fissando una certa V_{GS} (cioè fissando un certo rapporto di partizione) e inviando agli assi X e Y di un oscilloscopio i segnali di ingresso e di uscita del circuito. E' chiaro che si è in condizioni di linearità quando la curva così ottenuta è un segmento di retta!

Ora (e qui, sta l'interesse di questa « Application Note ») si è visto sperimentalmente che si ottiene un comportamento lineare quando e solo quando la V_{OUT} si ripartisce in egual misura tra « drain » e « gate » e tra « gate » e « source ».

Questo risultato merita di essere sottolineato perché, adottando compressori a divisore di tensione controllato, solo lavorando in tali condizioni è possibile avere un'uscita con bassa distorsione.

Nel nostro caso la condizione $V_{DG} = V_{GS}$ equivale a $R_1 = R_2$. Le tre curve di figura 6 sono state ricavate rispettivamente per: $R_1 = 220 \text{ k}\Omega$, $R_2 = \text{infinito}$; $R_1 = 220 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 220 \text{ k}\Omega$; $R_1 = 220 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$.

Durante questo test, la d.d.p. tra « gate » e « source » è stata fissata a 1,5 V.

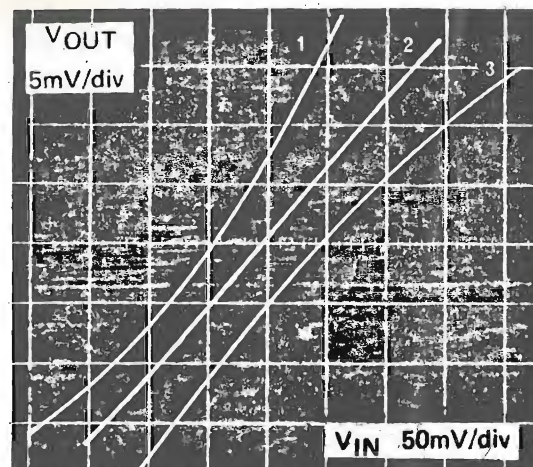


figura 6

Linearità del divisore di tensione di figura 3.

- (1) $R_2 = \text{infinito}$
 - (2) $R_1 = R_2 = 220 \text{ k}\Omega$
 - (3) $R_1 = 220 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$
- $V_{GS} = 1,5 \text{ V}$

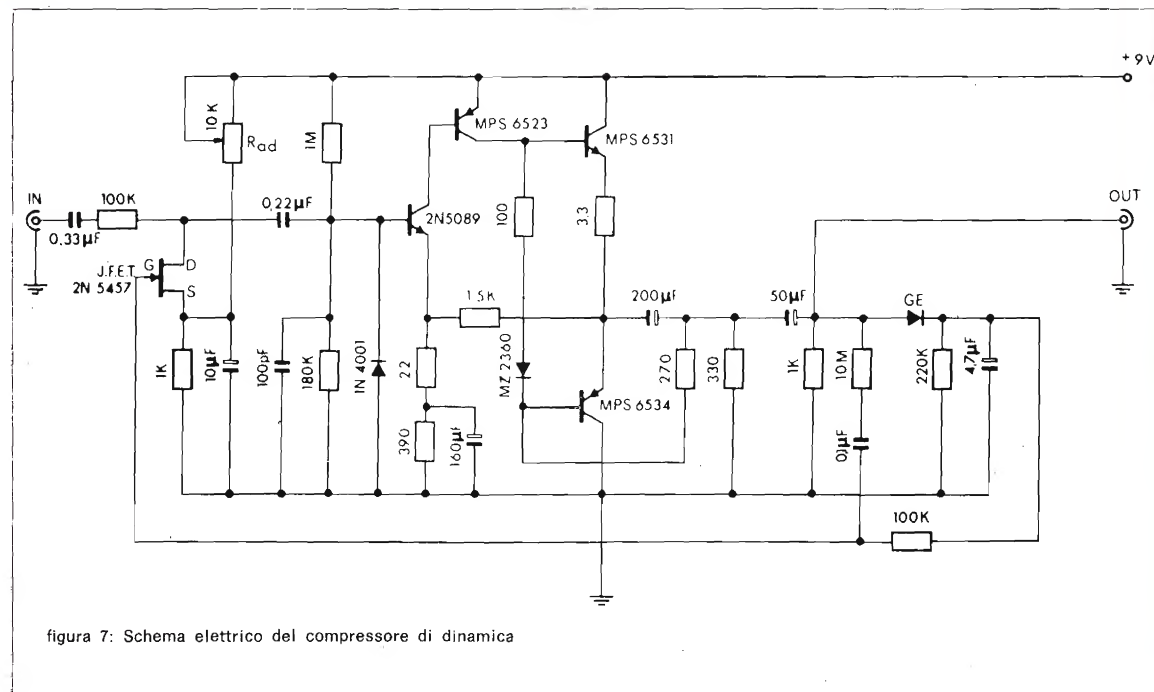


figura 7: Schema elettrico del compressore di dinamica

In figura 7 è riportato lo schema elettrico completo del compressore. Come si vede, il circuito adotta un amplificatore di uscita a simmetria complementare. L'impedenza di uscita è molto bassa (minore di 10Ω). Ciò assicura una rapida carica del con-

densatore da $4,7 \mu\text{F}$ ed evita fluttuazioni di livello della componente continua all'uscita mantenendo simmetrico il « clipping » anche quando all'ingresso del compressore siano applicati segnali di ampiezza elevata.



cq audio

I diagrammi di figura 8 sono stati ricavati nel seguente modo: si è imposta una I_{DSS} pari a 1 mA, è stato applicato all'ingresso un segnale di 100 mV a 1 kHz e si è regolato R_{ad} (cioè V_{GS0}) in modo da avere un'uscita di 0,7 V, quindi si è eseguita la misura della V_{OUT} facendo variare la V_{IN} da 10 mV a 10 V.

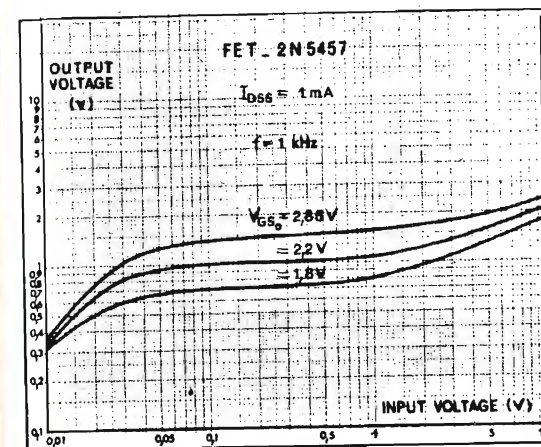


figura 8

V_{OUT} in funzione di V_{IN} per $I_{DSS} = 1 \text{ mA}$.

Il tutto è stato ripetuto regolando R_{ad} in modo da avere (sempre con 100 mV all'ingresso) un'uscita di 1 V e successivamente di 1,4 V. Per ognuno di questi tre valori di R_{ad} e cioè di V_{GS0} è stata ricavata la curva che esprime la distorsione armonica totale in funzione di V_{IN} (figura 9).

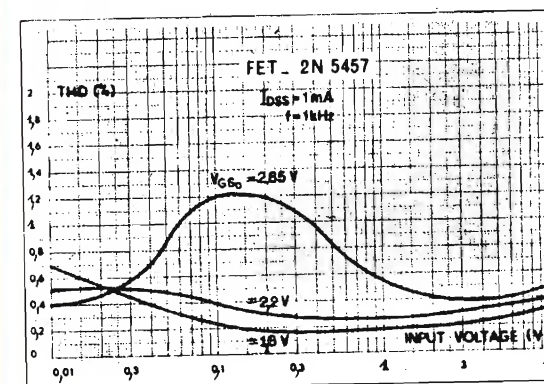


figura 9

Distorsione armonica totale (THD) in funzione di V_{IN} per $I_{DSS} = 1 \text{ mA}$.

Tutto questo lavoro è stato ripetuto imponendo successivamente $I_{DSS} = 3 \text{ mA}$ e $I_{DSS} = 5 \text{ mA}$ (figure 10, 11, 12, 13).

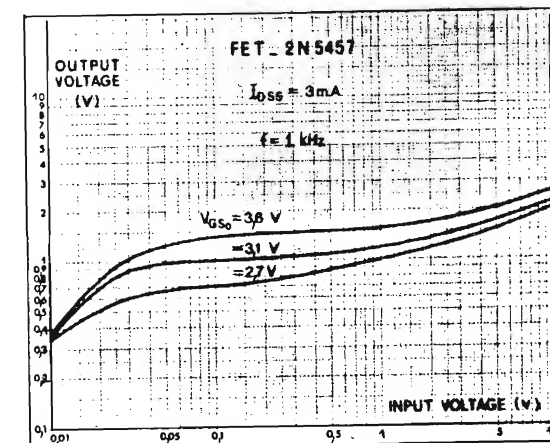


figura 10

V_{OUT} in funzione di V_{IN} per $I_{DSS} = 3 \text{ mA}$.

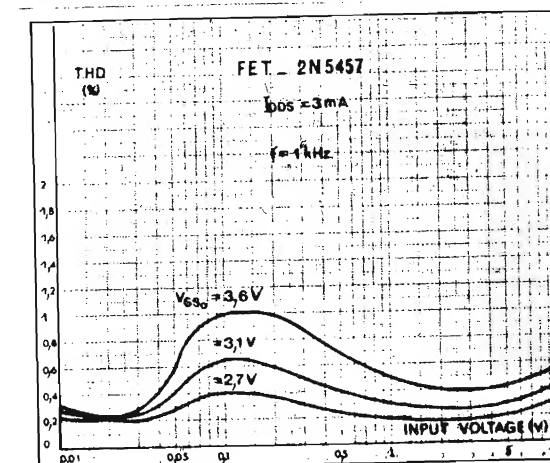


figura 11

THD/ V_{IN} per $I_{DSS} = 3 \text{ mA}$.

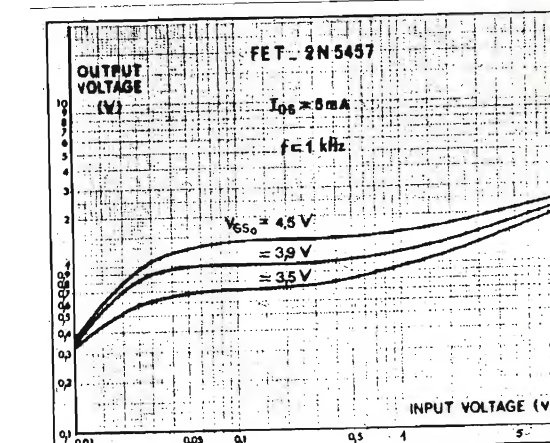


figura 12

V_{OUT} in funzione di V_{IN} per $I_{DSS} = 5 \text{ mA}$.



Il tempo di compressione, quando all'ingresso sia applicata improvvisamente una tensione di 1 V a 10 kHz, risulta essere di 0,2 msec (figura 15).

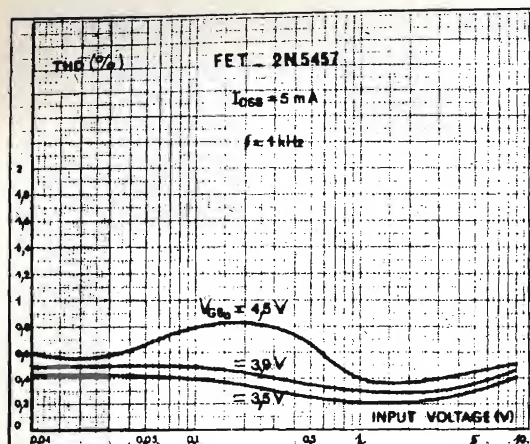


figura 13
Distorsione armonica totale in funzione di V_{IN} per $I_{OSS} = 5$ mA.

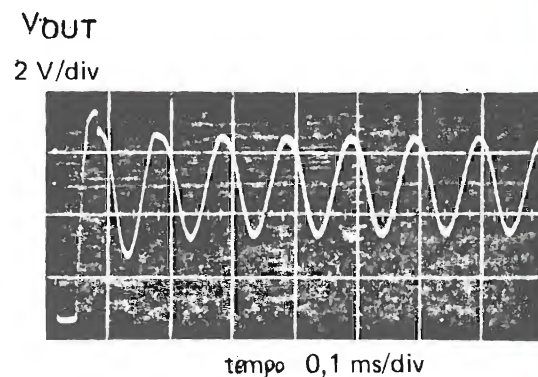


figura 15
Misura del tempo di compressione.

La figura 16 illustra invece la misura del tempo di decompressione eseguita direttamente all'uscita facendo bruscamente diminuire l'ingresso da 1 V a 35 mV.

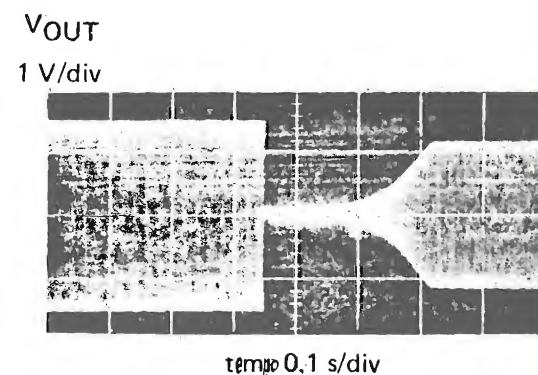


figura 16
Misura del tempo di decompressione.

Si può vedere che il tempo di decompressione è di circa 0,25 sec.

Molto interessante è anche il diagramma di figura 14 che mostra l'andamento della distorsione armonica totale in funzione della frequenza.

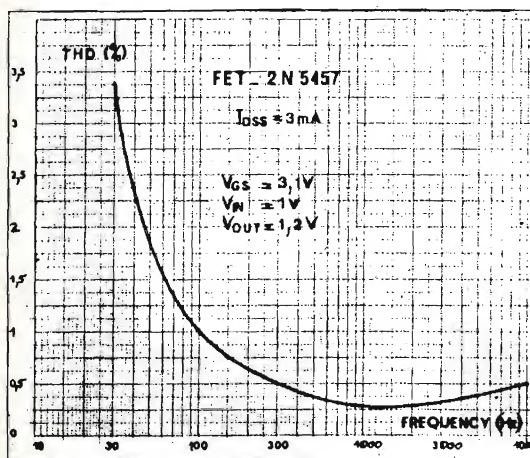


figura 14
Distorsione armonica totale (THD) in funzione della frequenza per $I_{OSS} = 3$ mA.



cq audio

Skating e antiskating

ing. Antonio Tagliavini

Uno dei fenomeni che, a quanto posso vedere guardandomi attorno, è meno compreso da coloro che si interessano di alta fedeltà è lo **skating**. Tutti parlano con disinvoltura dei dispositivi **anti-skating** presenti sui bracci fonorivelatori, ne comparano le caratteristiche meccaniche, spesso con approfondimento da intenditori, però, quando si arriva al dunque, ossia alle cause che originano il fenomeno e al perché della necessità dell'**antiskating**, le idee spesso sono tremendamente confuse o addirittura del tutto errate. Poiché il fenomeno dello **skating** è in definitiva molto semplice, val la pena chiarirsi un po' le idee in proposito.

Idee errate

Cominciamo intanto col cercare di demolire quella che mi sembra sia l'idea errata più diffusa: lo **skating** non deriva da una fantomatica accelerazione centripeta che si genererebbe nel braccio a causa del movimento che esso compie spostandosi dalla periferia al centro del disco.

A parte ogni altra considerazione, l'inconsistenza di una tale affermazione deriva dal fatto che il moto del braccio dalla periferia al centro del disco avviene con velocità praticamente uniforme, dato che il passo della spirale costituita dal solco del disco si può ritenere con buona approssimazione costante. In un moto rettilineo e uniforme, come è noto, non vi sono accelerazioni né forze in gioco. Qualcuno potrebbe a questo punto obiettare che il moto compiuto dalla puntina è sì uniforme, ma non rettilineo: la traiettoria è un piccolo arco di una circonferenza che ha centro nel pivot del braccio: e in un moto circolare uniforme compaiono delle accelerazioni, e quindi delle forze.

Bene, l'unica forza che compare in un moto circolare uniforme è la forza centrifuga, la quale è bilanciata dall'eguale e opposta reazione vincolare (forza centripeta). La retta d'azione di questa forza passa per il centro della circonferenza descritta dal moto ed è sempre perpendicolare alla direzione istantanea del moto.

Proprio da questo fatto, che cioè tale forza ha per sua natura una retta d'azione che passa sempre per il centro di rotazione del braccio, si deduce immediatamente che essa non può generare assolutamente nessuna coppia che tenda a far ruotare il braccio né verso il centro né verso la periferia del disco.

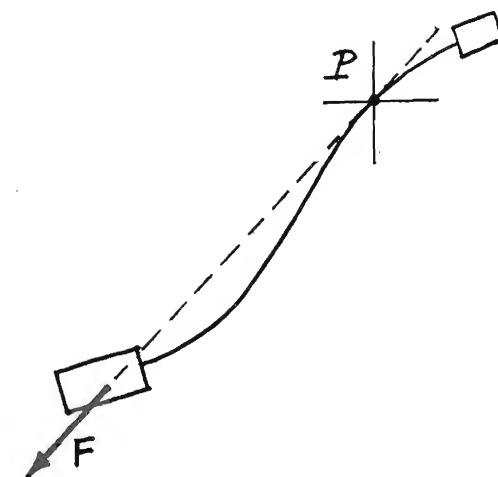


figura 1

Una forza che ha retta d'azione passante per il centro di rotazione P non può originare alcuna coppia tendente a far ruotare il braccio.

A parte queste considerazioni, che tagliano comunque la testa del proverbiale toro, questa forza centrifuga è poi molto piccola rispetto alle altre forze in gioco, data la bassissima velocità angolare del braccio: una piccola frazione di giro in molti minuti.

Lo skating

Vediamo ora quali sono invece le vere origini del fenomeno dello **skating**, termine che significa « patinamento »: infatti **tutto deriva dall'attrito che esiste tra puntina e solco**. Facciamo riferimento alla figura 2: quando il disco gira nasce una forza di attrito, F_a , che ha direzione tangente al solco del disco.

Il pivot del braccio reagisce con una forza $-F_a$ parallela e opposta alla precedente.

Poiché però la retta di azione di F_a non passa per il centro P di rotazione del braccio, nasce una coppia C , il cui valore è dato da $F_a \cdot b$ (in cui b è la distanza tra la retta di azione di F_a e il punto P , ossia il « braccio » della coppia). Questa coppia tenderà a far ruotare il pick-up verso il centro del disco:

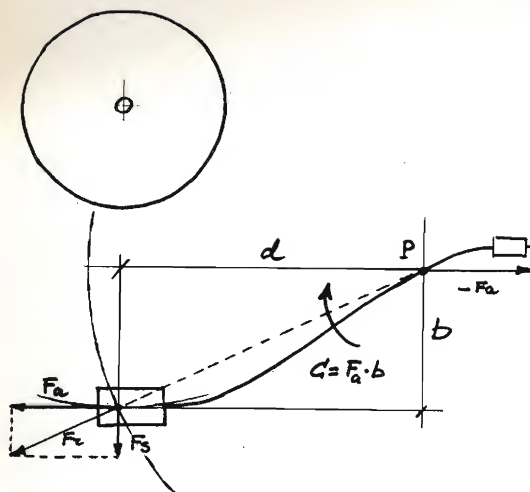
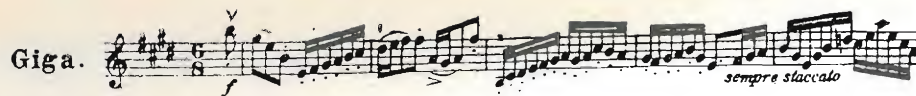


figura 2

Questo fenomeno si può verificare sperimentalmente molto bene se si dispone un disco liscio sul piatto del giradischi: a causa dell'attrito tra puntina e disco il braccio si sposta da solo verso il centro del disco.

Se la puntina è impegnata nel solco, come avviene normalmente, l'effetto di questa coppia C è che la pressione esercitata dalla puntina sulle due pareti del solco (su cui come è noto sono incisi i due canali dello stereo) non è eguale. La parete interna del solco (che porta incisa l'informazione relativa al canale destro) si trova sottoposta a una pressione che può essere anche di parecchio superiore a quella esercitata dalla puntina sulla parete esterna. La parete interna reagisce alla coppia C generata dallo skating con una forza F_s normale al solco tale che la risultante $F_r = F_a + F_s$ abbia retta di azione passante per il centro di rotazione del braccio, P (o, che è lo stesso, tale che il prodotto $F_s \cdot d$ sia eguale a $F_a \cdot b$).

Questo squilibrio tra le pressioni esercitate dalla puntina sulle due pareti del solco è dannoso sotto diversi punti di vista: sbilanciamento tra i canali, distorsione introdotta dal fatto che anche se un canale viene letto alla pressione giusta, l'altro sicuramente no, usura maggiore sulla parte interna del solco.

Antiskating

È importante perciò compensare in qualche modo la dannosa coppia che nasce per effetto dello skating, in modo da impedire il sorgere della F_s ; ciò tanto maggiormente quanto più è bassa la forza d'appoggio della puntina sul disco.

Di dispositivi nati per compensare l'effetto skating, ossia di **antiskating** ne sono stati concepiti di diversi tipi.

I più diffusi attualmente sono i tipi a contrappeso, a molla e magnetico. Tutti agiscono sul braccio applicandogli una coppia di senso opposto a quella prodotta dallo skating, e che può essere regolata in modo da equilibrarla esattamente.

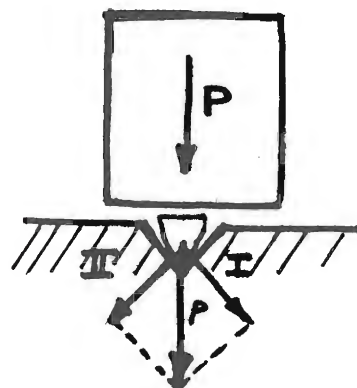


figura 3

La forza d'appoggio della testina dà luogo a due componenti simmetriche perpendicolari alle pareti del solco.

È opportuno osservare alcune cose abbastanza importanti.

La coppia di skating nasce, come abbiamo visto, dall'attrito tra solco e puntina. La forza d'attrito (e quindi la coppia di skating) varia (di poco) con il variare della velocità del disco, e (di molto) con il variare della forza di appoggio. Per il primo punto, nessun problema: il disco stereo ad alta fedeltà è a 33 giri, il 45 giri e a maggior ragione il 78 giri sono al di fuori del nostro ambito.

Più importante il secondo punto, per cui è necessario tener presente che, cambiando testina o facendo lavorare la stessa testina con forze d'appoggio diverse, occorre regolare sempre anche l'**antiskating**.

Prima di vedere questo punto, ossia come si fa a regolare l'**antiskating**, vorrei fare un'ultima osservazione: la coppia di skating nasce come si è visto, perché il braccio fonorivelatore ha lunghezza finita. Se il braccio fosse molto lungo rispetto alle dimensioni del disco, il problema dello skating, non esisterebbe, come in effetti non esiste nei giradischi con fonorivelatore a scorrimento radiale (esempio **Rabco**). La coppia di skating poi non è sempre costante durante la lettura di un disco. Supponendo che la forza di attrito F_a rimanga costante, come in realtà è con buona approssimazione, si può vedere che la distanza b (braccio della coppia) varia man-



cq audio

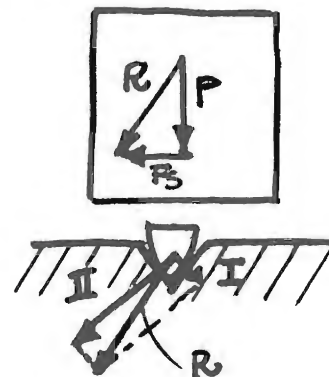


figura 4

Se è presente la forza dovuta allo skating, F_s , essa si combina con la forza d'appoggio P per dar luogo alla risultante R , la quale deve essere bilanciata dalle due reazioni che sorgono sulle pareti del solco. Le due forze I e II che agiscono sulle pareti del solco non sono più eguali in modulo tra loro.

mano che il braccio si sposta dalla periferia al centro, durante la lettura di un disco.

Di questo fatto è possibile tener conto, nella costruzione di un dispositivo antiskating, progettandolo in modo che anche la coppia di antiskating vari con la medesima legge. Ad esempio negli antiskating a contrappeso è possibile fare in modo (assegnando una direzione opportuna al tratto orizzontale della funicella) che il braccio su cui agisce la forza sempre costante del pesino vari, almeno in prima approssimazione, con la stessa legge con cui varia il braccio della forza di skating, F_s .

Regolare l'antiskating

Per regolare l'antiskating normalmente ci si serve di un disco a superficie liscia. Nei dischi di prova spesso sono previste bande lisce a questo scopo.

cq da UDINE

Ricetrasmittitori:

Lafayette - SBE - Simpson

Sommerkamp - PACE

Midland - Tokay

Offerta speciale:

PONY 23 canali 5 W a L. 79.500

tutto per il CB ai prezzi più bassi
vasto assortimento e assistenza tecnica

ANGOLO della MUSICA - via Aquileia, 89 - UDINE



Alta Fedeltà: che cosa sei?

Bartolomeo Aloia

(segue dal n. 5/74)

L'uomo ad alta fedeltà

Quando si parla di Alta Fedeltà si parla di riproduzione molto simile all'originale e si sarebbe quindi indotti a pensare che la riproduzione simile all'originale sia il punto di arrivo, il sogno di tutti coloro che si avvicinano alla musica.

Anche io la pensavo in questo modo.

Ma dovetti ricredermi. L'esperienza, cioè il contatto con moltissimi aspiranti a un primo impianto o a un impianto migliore, mise in evidenza un fatto estremamente strano all'inizio ma che poi dovetti accettare in tutta la sua evidenza.

Per una gran parte di individui una audizione molto fedele all'originale non costituisce una esperienza positiva. Sì, avete capito bene, a una buona parte di individui l'Alta Fedeltà non dice nulla. Essi preferiscono ascoltare suoni distorti, piacevolmente distorti se vogliamo, ma pur sempre distorti.

Inizialmente credetti di aver preso un granchio. Pensai: evidentemente ho ritenuto fedeli apparecchiature che invece non lo sono. E sottoposi alcune di queste apparecchiature alla prova della verità, cioè al confronto diretto con la realtà. Tali apparecchiature risultarono effettivamente molto fedeli, naturalmente con i loro limiti.

Eppure ci doveva essere una spiegazione! Consultai così un certo numero di testi nei quali veniva affrontato il tema della reazione degli individui di fronte a una riproduzione fedele. Ebbi la sorpresa di leggere che effettivamente questo comportamento era stato già rilevato da altri autori dotati di mezzi ben maggiori dei miei. Purtroppo però questi autori si limitavano a rilevare il fenomeno ma non se ne chiedevano una spiegazione.

Era invece una spiegazione che a me interessava. Oggi è passato qualche tempo da quando feci questa constatazione, per me straordinaria. Non sono tuttora in grado di dare spiegazioni in quanto questo compete più agli studiosi dei meccanismi psicofisici e mentali che ai tecnici elettronici. Purtroppo ho messo insieme tutte le mie osservazioni e ho fatto delle classificazioni che, al mio livello, servono egregiamente per avere un'orientamento sui gusti degli individui.

Andiamo dunque a fare una classificazione degli individui che si avvicinano per qualche ragione alla musica.

CATEGORIA A. MUSICISTI E CONOSCITORI AP- PROFONDITI DI MUSICA. E' un fatto, che è stato rilevato dagli studiosi di elettroacustica praticamente da quando esiste l'Alta Fedeltà, che si nota la grande maggioranza dei musicisti ascoltare musica in casa propria con impianti scarsissimi, fonovaligie, radioportatili e altre diavolerie del genere.



... la maggioranza dei musicisti ascolta con impianti scarsissimi, fonovaligie, radioportatili ed altre diavolerie del genere...

Il fatto costituisce di per se stesso una delle cose curiose di questo mondo; normalmente le persone sono convinte che il meglio degli impianti di riproduzione si trovi nelle case dei musicisti o comunque di coloro che della musica hanno una conoscenza molto approfondita. Invece almeno fino a qualche tempo fa era vero in pratica l'opposto: gli impianti più infelici si trovavano molto spesso nelle case dei musicisti. Dal momento che sono passati i tempi nei quali essere artista voleva dire essere povero, a meno che un Mecenate non si degnasse di trasformare la povertà in ricchezza, è da escludere che il fatto che la maggioranza dei musicisti possieda fonovaligie sia da attribuirsi a restrizioni finanziarie di questa categoria di persone. Si deve quindi ricercare altrove la ragione di ciò.



Il fatto è che il musicista la musica ce l'ha in testa e che l'ascolto di un impianto di riproduzione non è che un pretesto per seguire mentalmente l'opera centrando la propria attenzione sull'interpretazione che l'esecutore ne dà. L'ascolto del disco serve probabilmente solo a rinfrescare la memoria sull'opera che è oggetto di ascolto. In sostanza succede che l'inesperto inorridisce quando ascolta la fonovaligia, il musicista no. Ma solo perché egli in realtà non sta ascoltando la fonovaligia ma sta ricostruendo nella propria testa la musica stessa curandosi solo in minima parte di quell'orrendo graciare che, come ho detto, serve solo a fare in pratica le funzioni dello spartito.

Oggi le cose stanno cambiando. Infatti dai musicisti ai quali ho presentato impianti di notevole fedeltà ho sempre ottenuto positivi apprezzamenti verso un ascolto di ottimo livello. Oggi come oggi la posizione del musicista verso la musica riprodotta va modificandosi nel senso che egli acquisisce fiducia nella possibilità di un impianto di riproduzione di poter ricreare la musica con notevole verosimiglianza. Suddivideremo ordunque questa categoria in tre parti.

CATEGORIA A/1. Vi metteremo quei musicisti che non si curano affatto dell'impianto di riproduzione; occupatissimi come sono con la musica reale, essi o non ascoltano affatto musica riprodotta oppure la ascoltano dove capita e senza curarsi minimamente del mezzo dal quale stanno ascoltando, che potrebbe per loro essere indifferentemente una fonovaligia o un « favoloso » impianto da svariati milioni.

CATEGORIA A/2. Vi metteremo quei musicisti i quali hanno acquisito una coscienza verso la musica riprodotta e di conseguenza provano piacere ad ascoltare in casa propria i loro brani preferiti. Costoro ricercano evidentemente in un impianto di riproduzione la fedeltà nel vero senso della parola. Conoscendo esattamente il timbro degli strumenti essi più di ogni altro sono in grado di dire se questo timbro viene rispettato o meno. Quando essi ascoltano un impianto di riproduzione da disco evidentemente il suono ha fatto un lungo cammino attraverso un grande numero di apparecchiature. Probabilmente, quindi, una riproduzione da disco non riuscirà mai a ingannare un musicista. Egli potrà invece tranquillamente essere ingannato un certo numero di volte dalla prova della verità. E' chiaro che un musicista che fornisce un certo numero di risposte positive nella prova della verità è definitivamente conquistato alla causa della musica riprodotta.


CATEGORIA A/3. Vi mettiamo gli anomali. Sono persone che danno di un impianto di riproduzione giudizi totalmente errati. Mi sono capitati casi in cui veniva preferita una apparecchiatura che strumentalmente e per unanime giudizio era molto più distorta di molte altre. Di questo fenomeno non so assolutamente dare una spiegazione che in ogni caso non avrebbe molta importanza. Si tratta di casi veramente molto rari e quindi non fanno testo.

E passiamo ora alla CATEGORIA B.

Ad essa appartengono persone che, pur non essendo musicisti possiedono una elevata sensibilità e memoria musicale. Anche in questo caso facciamo una suddivisione in sotto-categorie.

CATEGORIA B/1. Vi appartengono coloro che hanno dimestichezza con la musica reale. Queste persone sono generalmente in grado di riconoscere le giuste tonalità e di conseguenza ricercheranno in una audizione riprodotta il massimo avvicinamento con la realtà.

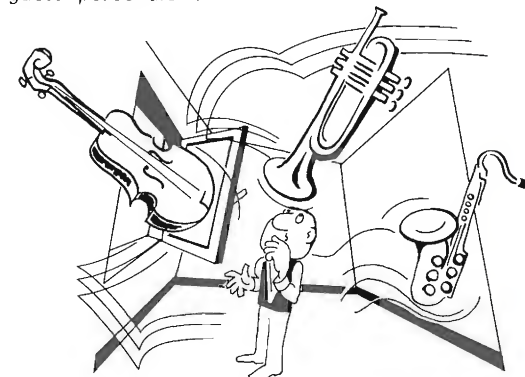CATEGORIA B/2. Non frequentatori di concerti. Non sapendo come in realtà gli strumenti suonano queste persone sono generalmente vittime del loro « gusto personale ».



... non sapendo come in realtà gli strumenti suonano, queste persone sono vittime del loro gusto personale ...


Siamo dunque venuti finalmente a toccare questa benedetta parola « gusto personale ». Si dice generalmente che sui gusti non si deve discutere; in questo caso tuttavia il gusto è protagonista di così madornali aberrazioni che occorre farne oggetto di qualche parola.

Il gusto è una entità che impone a una persona, attraverso dei meccanismi psicologici, la preferenza verso determinate forme piuttosto che verso altre. Quando a una di queste persone si fanno ascoltare diverse casse acustiche, ad un certo punto essa dirà: mi piace più questa! Ma che cosa vuol dire: mi piace più questa? Dunque, vediamo di ragionare un po'. Questa persona non sa esattamente come sia la musica vera, quindi al massimo essa potrà fare paragoni tra la musica riprodotta che sta ascoltando e la musica riprodotta da qualche altro impianto. Non potendosi un impianto generico prendersi a paragone, questa persona manca quindi pressoché completamente della possibilità di fare un paragone. E se non ha un termine di paragone al quale appigliarsi come fa a essere così precisa nell'affermare che proprio quel diffusore e non un'altro, gli piace? Si tenga presente che per esperienza posso dire che in realtà le scelte effettuate da queste persone sono di questo genere: tra dieci diffusori più o meno della stessa classe esse scelgono un diffusore che non ha nulla più degli altri... Ha soltanto un tipo di distorsione diversa.

Sarabanda.



Ed eccoci arrivati a un altro punto fondamentale! Le distorsioni piacevoli. E' ormai accertato che non tutte le distorsioni vengono per nuocere; ve ne sono alcune che risultano piacevoli e non soltanto agli sprovveduti. Non si può in linea di massima dire esattamente quali siano, si può solo dire che certe non sono mai piacevoli come ad esempio la distorsione di incrocio. Ma certi tipi di distorsione armonica, certe risonanze create dalle casse acustiche, certi tipi di intermodulazione producono effetti piacevoli sull'udito.

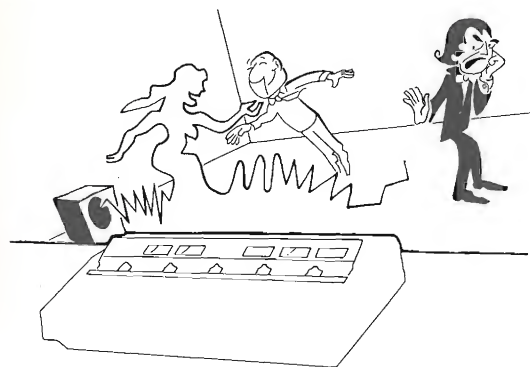

... certi tipi di distorsioni producono effetti piacevoli sull'udito. L'esperto non si lascia certo impressionare ...

L'esperto non si lascia certo impressionare da questi scherzi dell'udito, ma la categoria di persone delle quali stiamo parlando ne è vittima completamente. Esse dicono: mi piace. E guai a dir loro che si stanno sbagliando! Guai a dir loro che si stanno lasciando turlupinare da fenomeni secondari che avvengono nel nostro meccanismo dell'udito. Essi insistono che per loro quel componente è fedele. In realtà io non avrei alcunché a ridire contro il fatto che un tale acquisti un diffusore acustico qualunque. Se a lui piace quello egli ha il sacrosanto diritto di portarselo a casa. Il male è che questo concetto di piacevolezza viene confuso con il concetto di fedeltà, che è tutt'altra cosa. Ma noi non siamo certo qui per lamentarci delle cattive scelte di certe persone.

CATEGORIA B/3. Vi appartengono poche persone che, pur non essendo abituali frequentatori di concerti, riescono a riconoscere un componente effettivamente fedele in mezzo a una quantità di altri « piacevolmente distorti ». Si tratta evidentemente di eccezioni sulla base delle quali non si può trarre alcuna conclusione. C'è però da pensare. Come mai il suono fedele viene riconosciuto senza essere ben conosciuto? Si potrebbe essere indotti a pensare che la musica vera contenga qualcosa che si presta ad essere riconosciuto anche se non è stato sentito prima. Penso comunque che l'argomento esuli dalla sfera delle conoscenze di noi tecnici.

Passiamo quindi alla CATEGORIA C. Ad essa appartengono le persone con scarsa memoria musicale e con una sensibilità musicale appena sufficiente.

Per scarsa memoria musicale intendo significare una notevole difficoltà nel riconoscere il suono di uno strumento qualche tempo dopo che è stato ascoltato come la difficoltà a ricordare il « motivo » di un brano. La sensibilità sufficiente permette a queste persone di apprezzare le componenti della musica al momento in cui viene suonata ma non permette loro di ricordarle. Di conseguenza nella scelta di componenti della catena di riproduzione elettroacustica esse saranno pressoché totalmente vittime del loro gusto personale e apprezzeranno quindi componenti piacevolmente distorti.

Ma la memoria si può entro certi limiti migliorare.

Un intenso e prolungato addestramento può permettere a queste persone di arrivare, col tempo, a non lasciarsi più turlupinare dalle piacevoli distorsioni tanto care al gusto personale. Naturalmente occorre agire con notevole volontà e avere come obiettivo quello del riconoscimento della musica reale. Questo non sarà sempre facile. Molte volte infatti l'orecchio, vittima del gusto, sarà più allietato dall'ascolto di musica piacevolmente distorta che non da musica naturale. L'aspirante purista dovrà reagire a questa tentazione cercando in ogni momento di riconoscere il suono reale e rifiutando l'ascolto di quello non reale. Il premio finale che compete a colui che sarà riuscito a diventare un purista, anche non essendo stato molto favorito dalla natura, è l'immensa soddisfazione di ascoltare la musica come essa realmente è.

Ma l'esperienza insegna che la probabilità che molti si dedichino con tale impegno alla musica è molto remota. In realtà possiamo dire che solo nella misura di poche unità per cento vi saranno persone disposte a un tale impegno. E questo non mi sembra possa ritenersi deprecabile. Ognuno deve essere evidentemente libero di « sentire » quello che vuole e di ritenere la musica solo un piacevole passatempo e non un impegno faticoso.

CATEGORIA D. Vi appartengono le persone completamente sorde.

Beninteso queste persone non sono sorde nella comune accezione. Esse sentono benissimo il proprio interlocutore, sentono il fischio del treno, il frastuono delle moderne città, sentono e apprezzano moltissimo le trasmissioni radio e TV.

Esse purtroppo possono ascoltare musica da una tonovaligia come da una radio tascabile, dall'altoparlante della TV al fonografo del nonno. Per loro non fa differenza. Sarebbe ingenuo far sentire a queste persone due amplificatori in commutazione e sarebbe ridicolo far loro sentire in commutazione una cassa a quarantacinque vie settantacinque altoparlanti, con una cassetta equipaggiata con altoparlante monoconò da 60 mm.



cq audio

Facciamo ora un riepilogo.

Se proviamo a fare due conti ci accorgiamo che le persone che sono veramente interessate a un ascolto ad Alta Fedeltà sono una piccolissima minoranza tra tutti coloro che ascoltano musica. La grandissima maggioranza di coloro che acquistano un impianto commercialmente chiamato « ad alta fedeltà » lo fanno per ascoltare piacevolmente quello che piace a loro, un qualcosa che risulti piacevole ma che non costituisca un impegno intenso e costante nel tempo. Sono interessati insomma a un « buon sentire » e basta.

Se vogliamo quindi essere precisi dobbiamo dire che quello che viene chiamato boom della Alta Fedeltà non è affatto tale ma bensì un boom della musica in generale. Esiste cioè in generale una tendenza verso un maggior tempo dedicato all'ascolto di musica.

Dicevo agli inizi di questa chiacchierata che questo boom è forse destinato a non esaurirsi. Posso ora confermarlo se si osserva la sua concatenazione con l'aumento del tempo libero. Questo aumento infatti non sembra destinato a fermarsi e l'hobby musicale vedrà quindi sempre migliori fortune.

* * *

Mi sembra opportuno spendere ancora qualche parola su quel tipo di suono che ho chiamato piacevolmente distorto.

Quando il livello medio degli impianti di riproduzione da disco era nettamente peggiore di quello odierno esistevano nelle riproduzioni, in grande maggioranza, delle distorsioni sgradevoli. Quando queste distorsioni sgradevoli erano predominanti non era necessario fare una commutazione con una esecuzione reale per sapere che il suono era cattivo. Il suono era cattivo e basta. Di conseguenza non esisteva la possibilità per l'ascoltatore di illudersi di stare ascoltando una esecuzione reale. Il continuo diminuire della distorsione globale ha fatto in modo che oggi in un impianto medio siano presenti praticamente in ugual misura distorsioni piacevoli e sgradevoli. Dalla combinazione delle distorsioni piacevoli con quelle sgradevoli nasce il suono tipico dell'impianto. Qualcuno potrebbe essere portato a pensare che questa storia delle distorsioni piacevoli e sgradevoli sia una mia invenzione. Il fatto che ciò è falso viene dimostrato dalla constatazione che ho già fatto, che a una grande quantità di persone il suono fedele non solo non dice nulla, ma addirittura risulta fastidioso. Questa è purtroppo una constatazione che non solo ho fatto molte volte ma che continuo correntemente a fare. Mi è anche di consolazione, se così posso dire, il fatto che alcune grandi Case americane costruttrici di diffusori acustici hanno ufficialmente dichiarato che un suono fedele non è assolutamente da ricercarsi. Il suono da ricercarsi in un impianto di riproduzione è quello affetto da quelle coloriture che il pubblico apprezza di più. A positiva conferma di questa politica sul mercato americano sono comparsi dopo anni di assenza, numerosi bass-reflex. Il fatto che il boom della musica per quanto sia un fatto positivo, non sia da prendersi troppo sul serio

è dimostrato dalla esistenza di un altro dannosissimo fenomeno di cui finora non ho ancora parlato. Si tratta dell'effetto pubblicità. Esso si nota in modo particolare le persone appartenenti alle categorie B/2 e C.

Questo effetto ha origini integralmente psicologiche e consiste nel lasciarsi, nelle proprie scelte, completamente plagiare dalla pubblicità. Per queste persone una Casa che fa molta pubblicità è una Casa « buona ». Quella che fa più pubblicità di tutte è la migliore. Quella che fa poca pubblicità è la peggiore. E non si rendono conto che chiunque può fare inserti pubblicitari scrivendo « io sono il migliore ». Ma il fatto che egli dica che è il migliore non vuol dire che lo sia.

Facciamo un esempio di comportamento del plagiato. Si prendano diverse coppie di diffusori acustici di cui una sia la migliore indiscutibilmente ma di marca sconosciuta al grosso pubblico e le altre appartengano invece a nomi conosciuti. Si facciano ascoltare in commutazione i vari diffusori in modo che l'ascoltatore non possa sapere quale sta suonando. Normalmente il plagiato, se ha sufficiente « orecchio », riconosce il migliore diffusore però egli evidentemente pensa che sia uno dei suoi beniamini. Se avviene che quello da lui indicato come il migliore è invece il Calimero della situazione egli ha un attimo di smarrimento. Poi si riprende, e chiede di riascoltare di nuovo tutti i diffusori. Questa volta, per uno strano motivo, il diffusore sconosciuto comincia ad accusare strani difetti e quello reclamizzato inscoperti pregi. Egli si arrampica sui vetri, come si suol dire, per cercare di riportarsi a galla e in un certo numero di casi egli riesce a capovolgere a suo favore la situazione. Dice che non aveva ascoltato molto attentamente che il pezzo eseguito non gli era molto familiare e tante altre facezie del genere. In altri casi invece egli è costretto ad ammettere la superiorità del diffusore sconosciuto. In tal caso comunque quasi mai egli acquisterà tale diffusore e cosa ancora più curiosa egli nella stragrande maggioranza dei casi non acquista più neanche i diffusori che hanno il gravissimo difetto di essere stati « battuti » da una marca che non dice tutti i giorni « io sono la migliore ».

Non esistono naturalmente solo i plagiati da pubblicità. Esistono anche, ad esempio, i plagiati da venditore. Sono persone che si lasciano convincere dell'esistenza dei draghi dal venditore molto abile nel suo mestiere. Ho assistito più di una volta a persone che si lasciano convincere dall'abile venditore che la cassa da lui trattata e che ho già prima citato, cioè quella a quarantacinque vie settantacinque altoparlanti è molto migliore di, non so, bla bla bla bla...

Le persone plagate, non importa da chi, non costituiscono comunque una categoria diversa da quelle che abbiamo prima stabilito. Esse appartengono pressoché totalmente alle categorie B/2 e C; sono cioè incapaci di ritrovare da soli le effettive qualità di fedeltà di una apparecchiatura e invece di affidarsi completamente al gusto personale si affidano alla opinione degli altri.



Il problema dei tre suoni

Abbiamo nelle pagine precedenti messo in evidenza come nella definizione di Alta Fedeltà occorra tenere presente del modo diverso col quale l'uomo reagisce a una audizione ad Alta Fedeltà. Abbiamo visto come molti reagiscono negativamente a una audizione molto fedele mentre altri ricercano non la fedeltà assoluta ma bensì un tipo di suono che vada bene per il proprio udito. Si è dunque visto come la definizione di una audizione ad Alta Fedeltà, seppur giusta, non può essere applicata alla grande maggioranza delle persone. Tale grande maggioranza è infatti maggiormente legata al soddisfacimento di un gusto personale che all'impegno di perseguire una ricerca del vero. E a questo punto la situazione sembrerebbe abbastanza complicata.

In realtà la situazione è molto più complicata di quanto sembri. Infatti quando abbiamo parlato di classificazione di individui abbiamo preso in esame solo i rapporti tra persone e l'ascolto di una musica in maggioranza seria. Infatti la maggioranza di coloro che spendono cifre consistenti in un impianto sono interessati alla musica seria. Ma parlando degli ascoltatori casalinghi di musica seria, da dischi, abbiamo toccato una minima parte di ascoltatori.

Pensate ad esempio quanti giovani fanno le loro esperienze di ascolto in discoteche! Sono effettivamente molti, soprattutto nelle zone del nord, dove questi locali da ritrovo sono molto numerosi. Ebbene, questi giovani costituiscono una notevole massa di ascoltatori che con l'Alta Fedeltà hanno nulla a che fare. Costituiscono di conseguenza una categoria a parte.

Normalmente la grande maggioranza delle persone che non frequentano una discoteca è convinta che in tali locali funzionino impianti di riproduzione di pessima qualità. Comincerò subito col dire che queste persone hanno delle convinzioni sbagliate. Infatti se da un lato è vero che una grande quantità di locali dispongono di impianti di riproduzione scadenti è anche vero che, almeno nelle zone che maggiormente conosco, vale a dire Piemonte e Lombardia, esiste il fenomeno delle superdiscoteche. Si tratta di locali spesso grandissimi che investono per l'impianto audio svariati milioni approvigionando materiali di primarie Case nazionali ed estere. In esse vengono installati giradischi, amplificatori di grande potenza e fedeltà, altoparlanti delle migliori marche e altre apparecchiature accessorie parimenti costose come gli effetti di luce.

Ora, se in una di queste superdiscoteche si porta uno dei migliori impianti ad Alta Fedeltà di tipo casalingo e lo si fa funzionare nelle normali condizioni d'uso valide in questi locali, tale impianto fa una figura che definire meschina è dir poco.

E non si tratta di potenza. La potenza non manca a certi impianti casalinghi se si pensa che certe persone si mettono in casa amplificatori da svariata centinaia di watt per poi lavorare a mezzo watt.

Il fatto è che quelli tra i normali frequentatori del locale che non sono sordi, troveranno il suono di quel tavoloso impianto ad Alta Fedeltà privo di «carattere» o di «mordente» che dir si voglia. Nelle discoteche si suona musica pop e la musica pop è per il 90% creata da strumenti musicali elettronici. Viene quindi a mancare il significato di fedeltà perché manca l'oggetto a cui essere fedele. Non esiste in pratica un originale. Lo strumento elettronico dell'orchestra di oggi crea i suoni che non devono essere uguali o simili a quelli di uno strumento classico. Sono suoni e basta. Essi devono avere solo il pregio di piacere. Per riprodurre questi suoni l'impianto non deve avere il pregio di essere fedele, deve solo avere quello di aggiungervi distorsioni piacevoli e non di quelle sgradevoli. Non possiamo in questa sede addentrarci nello studio delle differenze esistenti nella riproduzione di musica ad Alta Fedeltà e di musica pop per discoteche. Ci limiteremo a dire che, ad esempio, nella riproduzione di musica pop è necessaria, anzi è conveniente, una larghezza di banda nettamente inferiore a quella comunemente stabilita di 20 kHz e che all'interno della banda passante non è auspicabile la linearità: anzi, degli avallamenti in certe zone e delle esaltazioni in altre producono effetti piacevoli. Potrebbe bastare questo per capire come la riproduzione di musica attraverso un impianto ultrafedele non possa essere bene accetta al pubblico delle discoteche. Dovendosi ballare è necessario che il ritmo venga segnato con grande intensità e concisione. Il ritmo viene dato dai colpi della grancassa e quindi le frequenze basse devono avere una notevolissima potenza e nettezza. Si deve quindi disporre per i bassi di altoparlanti di grande potenza e capaci di sopportare notevoli sollecitazioni istantanee. Non devono essere presenti frequenze inferiori a 60-80 Hz che, propagandosi per la sala, farebbero diminuire la definizione dei medi senza contribuire alla nettezza dei bassi da percussione. La zona delle frequenze mediobasse attorno ai 400-500 Hz può avere qualche attenuazione senza che nascano problemi. La gamma media deve essere molto presente. Le frequenze tra 1000 e 3000 Hz devono disporre di molti altoparlanti in modo che la voce del cantante solista sia molto vicina. Le frequenze acute tra 3000 e 8000 Hz devono essere chiaramente udibili senza però raggiungere il livello relativo di quelle medie. Le frequenze oltre gli 8 kHz è bene che scompaiano quanto più rapidamente possibile. Dabberbbero infatti solo fastidio e null'altro. Come si vede, ci si trova di fronte a problemi del tutto diversi da quelli normalmente in auge nella tradizionale Alta Fedeltà. Eppure anche questo «suono discoteca» ha i suoi cultori e sarebbe quindi ingiusto trascurarlo.

Un'altra occasione nella quale un componente studiato per Alta Fedeltà farebbe una pessima figura è l'uso in amplificazione per orchestra. Intendo dire amplificazione per chitarra, chitarra basso, organo ecc. Anche in questi casi è richiesta una timbrica tutta particolare, una particolare distribuzione delle potenze.



cq audio

Chiameremo questo tipo di suono, «suono orchestra». Per intendere quale diversità ci sia tra questi tipi di suoni si pensi che normalmente un progettista di apparati per Alta Fedeltà è praticamente all'oscuro dei problemi che affliggono l'amplificazione per orchestra. Il fatto è che uno strumento musicale elettronico non deve riprodurre i suoni bensì deve crearli.

Per chi non lo sapesse spieghiamo come è costituito uno di tali strumenti. Ne esistono di due tipi: a trasduzione diretta e a trasduzione indiretta.

Per trasduzione dobbiamo intendere il modo nel quale le vibrazioni che generano il suono raggiungono il sistema di amplificazione. Nella trasduzione diretta le vibrazioni generatrici di suono non attraversano il mezzo aria ma vengono direttamente trasformate in vibrazioni elettriche. Ne è un esempio la chitarra elettrica. La mano dell'esecutore imprime le vibrazioni alle corde. Queste si muovono davanti a una testina rivelatrice che fornisce in uscita una tensione di andamento simile al movimento delle corde e che viene inviata in un sistema di amplificazione e di qui a un sistema di altoparlanti. Si noti che in questo campo il sistema di altoparlanti costituisce un insieme indiscutibile dall'amplificatore, diversamente da quanto accade in Alta Fedeltà.

Nella trasduzione indiretta le vibrazioni attraversano invece il mezzo aria. Ne è un esempio la batteria con le sue varie parti costituenti. Il suono viene generato dalle percussioni che l'esecutore imprime alle opportune superfici. Il suono così generato si propaga attraverso l'aria a un microfono posto nelle vicinanze.

Nei sistemi completamente elettronici non si ha neanche più bisogno di vibrazioni meccaniche. Le vibrazioni sono fin dall'origine di natura elettrica e sono generate da oscillatori accordati su particolari frequenze. E' il caso degli organi elettronici, del moog.

Nell'interno del settore amplificazione per orchestra ci troviamo quindi di fronte a tre diversi ordini di problemi ciascuno legato a delle proprie, e diverse da caso a caso, difficoltà. C'è da dire che l'esistenza di questi problemi è generalmente poco conosciuta per il fatto che tutta questa musica elettronica, quando non viene ascoltata dal vero, deve essere ascoltata attraverso un comune impianto di riproduzione ad alta fedeltà.

Da una esecuzione reale viene infatti ricavato un disco ed è questo che viene dalla gente maggiormente ascoltato anche se esso non potrà mai riprodurre le grandiosità di una esecuzione pop in grande stile come sono quelle che hanno luogo negli stadi o in grandi teatri all'aperto. Si tenga infatti presente che se è difficile ridurre in musica riprodotta la grande orchestra sinfonica è altrettanto difficile riprodurre una buona esecuzione di musica pop. In quest'ultimo caso non si tratterà evidentemente di riprodurre la purezza dei toni ma esistono problemi sempre molto difficili. Ad esempio non si possono riprodurre con i normali Hi-Fi le elevatissime pressioni sonore che caratterizzano questi tipi di esecuzione, come sono molto diffi-

cili da riprodurre certe tonalità basse che in questa sede mi riesce difficile descrivere. Inoltre c'è da tenere presente una cosa fondamentale: per la musica pop non è più valida la distribuzione spettrale a campana delle potenze prevista dalle norme DIN.

Ma di questo argomento si parlerà in altra sede.

* * *

Abbiamo effettuato delle osservazioni che ci hanno permesso di fare un punto della situazione relativamente a uno dei fenomeni più caratteristici del nostro tempo: il boom delle apparecchiature che hanno a che vedere con la musica. Come vedete non ho ripetuto: il boom dell'Alta Fedeltà. Perché infatti è accertato che negli ultimi tre anni è esplosa una affannosa ricerca non solo di apparecchiature per riprodurre dischi ma più in generale di apparecchi per «fare musica» in generale. Si sono visti proliferare organi elettronici, pianoforti, chitarre ecc. E' quindi non esatto continuare a dire che esiste un migliorato interesse verso la riproduzione ad Alta Fedeltà. In realtà esiste un migliorato interesse verso la musica in generale. Il disco è più richiesto e di conseguenza sono richieste le apparecchiature per sentire i dischi. Ma chi non si accontenta dell'operazione passiva di sentire i dischi e basta, ricorre a tecniche casalinghe di registrazione e si procura un rudimentale miscelatore per fare delle «colonne sonore» partendo da vari dischi in suo possesso. Ecco quindi che nasce un forte interesse verso la registrazione. Ma chi vuole essere ancora più attivo che cosa fa? Si mette a fare musica sul serio e si compera uno strumento musicale. I più «impegnati» acquistano uno strumento classico, una chitarra, una tromba, un pianoforte. Altri, una maggioranza, acquistano un organo elettronico, che tra gli strumenti nuovi è il più diffuso.

Tutto questo fervore di attività è legato a una sola fonte: il suono

Il suono ha dunque svariati aspetti che non sono necessariamente relativi alla fedeltà.

Vi sono i frequentatori dei concerti pop, vi sono i frequentatori delle discoteche nelle quali si può ascoltare il concerto pop dal vero, lo stesso concerto pop riprodotto da disco, i motivi del «liscio» riprodotti con rinnovata energia dai moderni apparecchi, vi sono ancora gli amanti del cosiddetto «ballo a palchetto» così caro a tante sane moltitudini rurali almeno quanto il buon barbero e i fans del folclore romagnolo delle balere e delle caratteristiche orchestre campagnole.

Tanti modi per divertirsi, tanti modi di sentire.

Quanti modi di sentire?

Ecco, direi fondamentalmente tre, tre tipi di suono: suono alta fedeltà; suono discoteca, suono orchestra.

Nel campo dell'Alta Fedeltà si ha interesse a una audizione per quanto possibile fedele all'originale. Dico si ha interesse e non dico che questo interesse effettivamente si realizza. Infatti, come abbiamo visto, soltanto pochi riescono alla fine ad

Tempo di
Bourrée.



avvicinarsi a un ascolto reale mentre la maggioranza, pur avvicinandosi oggi più che in passato si lasciano deviare per la strada da fenomeni secondari, come ad esempio le distorsioni piacevoli, l'effetto pubblicità ecc. Purtroppo le persone che deviano hanno sempre come interesse un ascolto fedele anche se poi per vari motivi non lo realizzano.

Nel settore discoteca il suono fedele non interessa più. Qui il suono deve essere piacevole e basta e se una distorsione è piacevole essa deve essere esaltata per quanto è possibile, senza incorrere in altre distorsioni sgradevoli. Naturalmente non è detto che suono piacevole e suono naturale siano due cose completamente diverse; una buona parte delle caratteristiche che « fanno » un suono naturale lo fanno anche piacevole. Per questo motivo un buon impianto per discoteca non è molto diverso da un buon impianto per Alta Fedeltà. Le maggiori diversità si hanno nelle caratteristiche dei sistemi di altoparlanti.

Notevole diversità esiste invece tra gli apparecchi di un impianto per discoteca e gli apparecchi per orchestra. In questo caso poi gli aspetti del problema cambiano al cambiare dello strumento che si prende in considerazione.


Ecco dunque i vari aspetti del suono ed ecco dunque di cosa si parlerà nella rinnovata cq audio. Ma mi sia permesso di porre una mia postilla personale e finale. Quando si parlerà di vera Alta Fedeltà desidero che non si facciano confusioni. In questo caso occorre intendere solo ed esclusivamente una riproduzione il più possibile fedele all'originale, essendo da escludere altri modelli che non siano costituiti da una esecuzione reale.

Quando, insomma, parleremo di Alta Fedeltà nel senso proprio di queste parole un suono può essere di due soli tipi: o è uguale a quello originale o non lo è, cioè o è fedele oppure non è fedele. Tutto questo è naturalmente valido a patto che si dia un significato ragionevole alla parola « uguale ».

□

CLUB AUTOCOSTRUTTORI

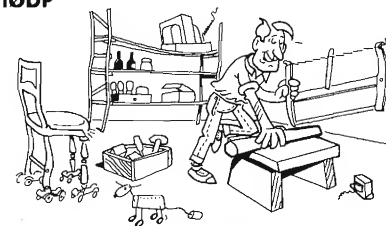a cura del prof. Corradino Di Pietro, IODP
via Pandosia 43
00183 ROMA



© copyright cq elettronica 1974

La scorsa volta avevo proposto di mandarmi le vostre realizzazioni concernenti gli oscillatori, questa volta propongo qualcosa di più impegnativo: i ricevitori. Sull'argomento dell'autocostruzione di ricevitori vorrei dire la mia opinione. Mi sembra di aver capito che alcuni OM considerano la costruzione di un ricevitore una cosa più difficile dell'autocostruzione di un trasmettitore. Ciò mi sembra un pregiudizio che vorrei sfatare. Io ho costruito prima qualche ricevitore e, in un secondo momento, sono passato ai trasmettitori; posso dire di non aver trovato difficoltà maggiori nella costruzione dei primi. Dopo tutto, trasmettitori e ricevitori hanno gli stessi stadi: amplificatori di bassa e alta frequenza, oscillatori variabili e a cristallo, mescolatori ecc. Naturalmente ho cominciato con semplici ricevitori e più esattamente con i ricevitori a reazione. Ne ho costruiti diversi e quello che mi riuscì meglio lo regalai a mia madre (parlo di vent'anni fa), la quale lo usa ancora tutti i giorni e funziona ancora con le stesse vecchie valvole surplus. L'unica cosa che ho dovuto sostituire sono stati i condensatori elettrolitici. Sembra incredibile ma è vero! Se qualcuno non ci credesse, sono pronto a farglielo vedere e ascoltare.

Dopo i ricevitori a reazione ho montato qualche ricevitore supereterodina, prima a tubi e poi a transistor, e infine ho costruito ricevitori radiantistici, anch'essi prima a valvole e poi a transistor. Posso dire sinceramente di non essermi imbattuto in grandi difficoltà.

Dopo questa breve cronistoria delle mie esperienze sui ricevitori, ritorniamo al mio invito di inviarmi le vostre realizzazioni nel campo dei ricevitori. Mi interessano tutti i ricevitori: semplici e complicati, per HF e per VHF, per tutti i tipi di trasmissione e cioè AM, CW, SSB e FM.

Rammento che non basta mandarmi lo schema, altrimenti non otteniamo gli scopi di questa rubrica.

Uno scopo è quello di dare impulso all'autocostruzione perché (forse qualcuno lo ha dimenticato) ci sono state concesse delle bande dello spettro per fare appunto degli esperimenti.

Se ci limitiamo soltanto a chiacchierare, forse un giorno queste bande ce le toglieranno.

Nel mondo c'è fame non soltanto di petrolio ma anche di frequenze radio!

Un secondo importantissimo scopo della rubrica è quello di aiutarsi a superare gli ostacoli dell'autocostruzione con lo scambio di consigli, suggerimenti e informazioni. La radiotecnica è così vasta che è impossibile sapere tutto, bisogna quindi scambiarsi le proprie esperienze.

Un'altra finalità della rubrica è quella di aiutare coloro (e sono la maggioranza) che preferiscono comprare apparecchi commerciali. A prima vista questa mia affermazione sembrerebbe un controsenso ma così non è. Quante volte capita di ascoltare un QSO tra OM che non sanno di che parlare, eppure il nostro hobby è così vasto che dovrebbe capitare il contrario, cioè dovrebbe essere difficile smettere di parlare! Inoltre la conoscenza dei propri apparati permette una migliore utilizzazione di essi, evita di provocare distorsioni con danno verso se stessi e verso gli altri, elimina molti casi di TVI (la colpa non è sempre del ricevitore TV). Infine la conoscenza tecnica del proprio apparecchio permette di risparmiare soldi; se non si conosce bene il proprio trasmettitore, è facile danneggiarlo, e qui sorge un altro problema: da chi lo facciamo riparare? Non lo si può portare al negozio che ripara i televisori. E' un po' come l'automobilista per il quale la frizione è soltanto « un pedale », bisogna sapere che cosa c'è dietro quel pedale, se si vuole che la frizione duri a lungo.

GRATIS

I NUOVI CATALOGHI
MARCUCCI

presso tutti
i Rivenditori



LAFAYETTE



- Catalogo HI - FI
- Catalogo Ricetrasmittenti
- Catalogo Componenti
- Catalogo Semiconduttori

Non trovandoli presso il vostro Rivenditore fatene richiesta direttamente alla



MARCUCCI

S.p.A.

Via F.lli Bronzetti, 37-20129 MILANO - tel. 73.86.051

Spero quindi di ricevere i vostri schemi di ricevitori accompagnati da qualche commento che mi permetta di farne una descrizione che possa interessare non solamente gli autocostruttori ma anche i possessori di apparecchi commerciali.

Reperibilità dei materiali

Dalle numerose lettere che ho ricevuto, appare chiaro che una delle maggiori difficoltà dell'autocostruzione risiede nelle difficoltà di reperire il materiale occorrente. Sarebbe quindi molto utile specificare chiaramente dove si possono comprare « pezzi difficili ».

Cominciamo con il trasmettitore che presento a pagina seguente.

L'unico pezzo non trovato a Roma è stato il filtro tedesco XF-9B. Una delle caratteristiche che un autocostruttore deve possedere (e non sto scherzando) è quella di non spaventarsi davanti a ostacoli di questo genere. L'autore ha telefonato alla STE di Milano e in poco tempo ha avuto il filtro.

La STE dovrebbe essere nota ai lettori di **cq**: la sua pubblicità vi appare spesso; in ogni modo l'indirizzo è: STE, Elettronica Telecomunicazioni, via Maniago 15, 20134 Milano, tel. 217891.

Costo dell'autocostruzione

Terminiamo questa puntata parlando di soldi. Quanto può costare l'autocostruzione del trasmettitore descritto a pagina seguente? A parte il filtro, gli altri componenti non sono costosi se si eccettuano le due 6146B, che però possono essere sostituite con valvole meno costose (quelle per TV per esempio); non faccio nomi per la semplicissima ragione che non le conosco. Se qualche autocostruttore le usasse, gli sarei grato se mi mandasse il suo schema, possibilmente corredato dalle caratteristiche di funzionamento in SSB. Infatti queste valvole sono costruite per la TV e perciò non si trovano tanto facilmente i dati di funzionamento per SSB.

Sempre parlando di soldi, tutte le altre valvole e transistor sono sostituibili con tipi equivalenti. Un autocostruttore dovrebbe possedere nella sua famosa cassetta della roba vecchia la maggior parte dei componenti.

Altra cosa importante da dire è che molti resistori, condensatori, impedenze ecc dello schema non sono affatto critici.

Facciamo due esempi.

I due condensatori variabili del pi-greco possono essere di valore molto inferiore a quello indicato nello schema, probabilmente l'autore li aveva e ha pensato bene di usarli. Nello schema si nota una quantità di condensatori by-pass da 10 nF; se uno li avesse da 5 nF, è esattamente la stessa cosa.

Infine, per i risparmiatori, consiglio di costruirsi un tranciever, in modo da « neutralizzare » il costo del filtro, ma di tranciever ne parleremo più tardi, quando ci saremo fatti le ossa su un trasmettitore e su un ricevitore.

E ora godiamoci il TX in SSB! →

T. DE CAROLIS - via Torre Alessandrina, 1 - 00054 FIUMICINO (Roma)

Trasformatori di alimentazione in esecuzione blindata

Trasformatori a grani orientati al silicio

Separatori di rete

Autotrasformatori monofase

★ **ESECUZIONE PROTOTIPI E PRESERIE** ★

PREVENTIVI INVIARE L. 100 IN FRANCOBOLLI

Trasmettitore in SSB per i 20 m di Andrea IØSJX

presentato dal professor Corradino Di Pietro, IØDP

Prima di descrivere il trasmettitore, devo proprio dire quattro parole sull'autore, trattandosi di un caso piuttosto eccezionale: **Andrea Casini, IØSJX**, ha soltanto 17 anni, e la cosa più eccezionale è che si tratta di un tranciever, la cui costruzione non è proprio una cosa facile; basta pensare alle commutazioni da effettuare per passare da trasmissione in ricezione.

Per ora io mi limito a descrivere solo la parte trasmittente di questo tranciever. Essendo solo alla terza puntata della rubrica CLUB AUTOCOSTRUTTORI mi sembrerebbe un po' esagerato descrivere un tranciever.

Andrea, oltre a essere un valente, anzi un eccezionale autocostruttore, è anche un appassionato DXer e all'uopo si è costruito una direzionale yagi due elementi che spero di descrivere nel futuro. Anche le antenne fanno parte dell'autocostruzione e perciò non potranno mancare.

Mi fa molto piacere cominciare con la realizzazione di un OM così giovane per la seguente ragione: se a 17 anni si riesce a costruire un ricetrasmittente, ciò significa che l'autocostruzione dovrebbe essere alla portata di ogni OM dotato di una certa dose di entusiasmo e tenacia.

Debbo però far notare che IØSJX non ha cominciato con la costruzione di un tranciever, ma ha cominciato a giocherellare con la radio a 10 anni, poi a 15 anni ha preso la patente, ha dovuto aspettare i 16 anni per avere la licenza di trasmissione, e poi si è buttato sul tranciever, dopo essersi ampiamente documentato su vari testi, e principalmente sul « Radio Amateur's Handbook » e sul « Single Sideband for the Radio Amateur », entrambi pubblicati dalla ARRL (American Radio Relay League).

Veniamo quindi allo schema a blocchi (figura 1).

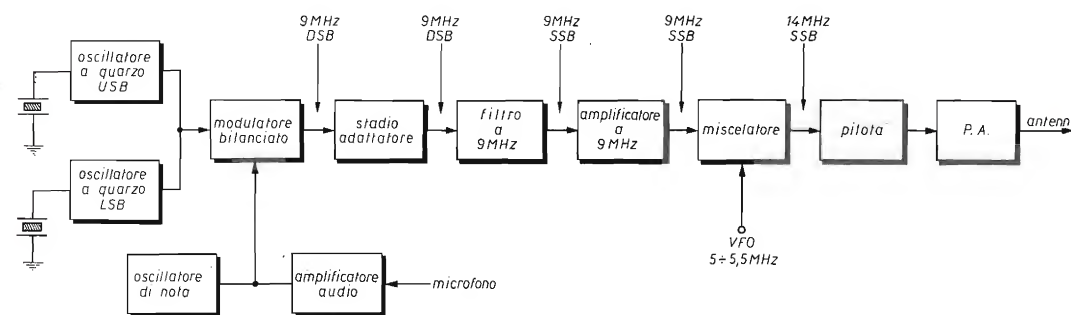


figura 1

Schema a blocchi del trasmettitore SSB per 14 MHz di Andrea IØSJX.

Lo schema è classico.

Due stadi oscillatori a cristallo producono le due portanti per la USB e LSB; questa portante va al modulatore bilanciato dove arriva anche la tensione microfonica, dopo essere stata amplificata. Nel modulatore bilanciato la portante viene soppressa e all'uscita abbiamo un segnale RF a 9 MHz con due bande laterali ma senza portante, cioè un segnale DSB (double sideband).

Il segnale DSB passa in uno stadio adattatore d'impedenza e quindi, passando nel filtro, la DSB perde una banda e diventa SSB. Il segnale SSB a 9 MHz è però un po' fiacco e uno stadio amplificatore provvede a potenziarlo prima del mixer, dove è in arrivo anche il segnale del VFO che oscilla da 5 a 5,5 MHz. All'uscita del mixer avremo la somma dei due segnali e cioè un segnale SSB sui 14 MHz. Un driver e un PA provvedono a irrobustirlo e infine un'antenna pensa a irradiarlo. Dove andrà a finire? Qui viene il bello, può finire in VK land con grande gioia dell'OM australiano, oppure il nostro segnale può finire nel televisore di un vicino con conseguente emissione di parolacce da parte dell'utente TV. Scherzi a parte, Andrea non ha avuto grane con il TVI. In ogni modo, l'argomento TVI sarà trattato in un prossimo futuro, penso che interessi un po' tutti. Nello schema a blocchi si nota anche uno stadio denominato « oscillatore di nota ». Si tratta di un oscillatore audio a 1500 Hz che serve per la messa a punto del trasmettitore, per fare gli accordi e per trasmettere in CW.

Exciter a 9 MHz

Passiamo ora a descrivere in dettaglio lo schema elettrico e cominciamo con l'exciter a 9 MHz. Nelle prime due puntate della rubrica « CLUB AUTOCOSTRUTTORI » ho descritto in dettaglio la progettazione e la messa a punto di un exciter e, per questa ragione, nella descrizione di questo exciter mi limiterò a discutere solamente quei punti in cui differisce dal mio.

I due oscillatori a cristallo sono identici ai miei e quindi niente da aggiungere. Per quello che riguarda il modulatore bilanciato c'è invece qualcosa da dire. Io uso il quartetto al germanio AAZ14 della Telefunken mentre qui vengono usati dei comuni ed economici diodi al silicio 1N914. Quando Andrea mi comunicò, nel corso di un QSO, l'uso di questi diodi al silicio, restai un po' perplesso, avendo sempre letto che per i modulatori bilanciati vanno usati diodi al germanio. Curioso come sono, andai a consultare la Bibbia, ossia il Radio Amateur's Handbook, e lessi che i diodi consigliati erano sia al silicio che al germanio. Riporto le caratteristiche che detti diodi devono avere secondo il summenzionato Handbook: basso rumore, bassa resistenza diretta, alta resistenza inversa, buona stabilità di temperatura e tempo rapido di commutazione (per funzionamento in alta frequenza). Non ancora soddisfatto di quanto avevo letto nella Bibbia, andai a consultare il catalogo della Telefunken e notai che, dei quattro quartetti che questa Ditta produce per modulatori bilanciati, uno era al silicio, e precisamente il BAY78.

Torniamo al modulatore bilanciato di Andrea che è un modulatore ad anello (ring modulator), ossia come il mio. L'unica differenza è l'uso di diodi al silicio. A proposito di questi diodi 1N914 ne ha selezionati quattro, aventi la stessa resistenza diretta ma non ne ha trovati quattro aventi la stessa resistenza diretta e anche inversa. Per rimediare, ha messo quattro resistenze da un megohm in parallelo ai quattro diodi. Con questo artificio, ha notato una migliore soppressione della portante, anche se la soppressione di portante era già accettabile senza le resistenze.

I due comandi per la soppressione della portante sono identici al mio exciter: potenziometro da 300 Ω e trimmer da 15 pF.

Prima di andare avanti con la descrizione dell'exciter, vorrei fare una piccola parentesi. Come vedete, faccio spesso riferimento al mio exciter, non perché consideri il mio exciter una cosa perfetta ma per una ragione ben differente: una caratteristica di questa rubrica dovrebbe essere la discussione, al fine di mettere in evidenza le differenze fra apparecchi simili. Avendo descritto in vari articoli di **cq elettronica** la mia stazione, devo per forza fare riferimento alle mie realizzazioni.

In seguito, quando riceverò i vostri apparecchi, la discussione sarà più estesa. Approfitto ancora di questo breve intermezzo per segnalarvi l'indirizzo di Andrea, che a molti potrà interessare: Andrea Casini, viale della Tecnica 101, 00144 Roma.

Ritornando a bomba, figura 2, si vede che lo stadio adattatore d'impedenza è un normale transistor bipolare, e non un FET come nel mio apparecchio. Avendo il FET un'alta impedenza d'ingresso e avendo un transistor bipolare una bassa impedenza d'ingresso, è evidente che la bobina d'accoppiamento fra modulatore bilanciato e stadio adattatore deve essere differente.

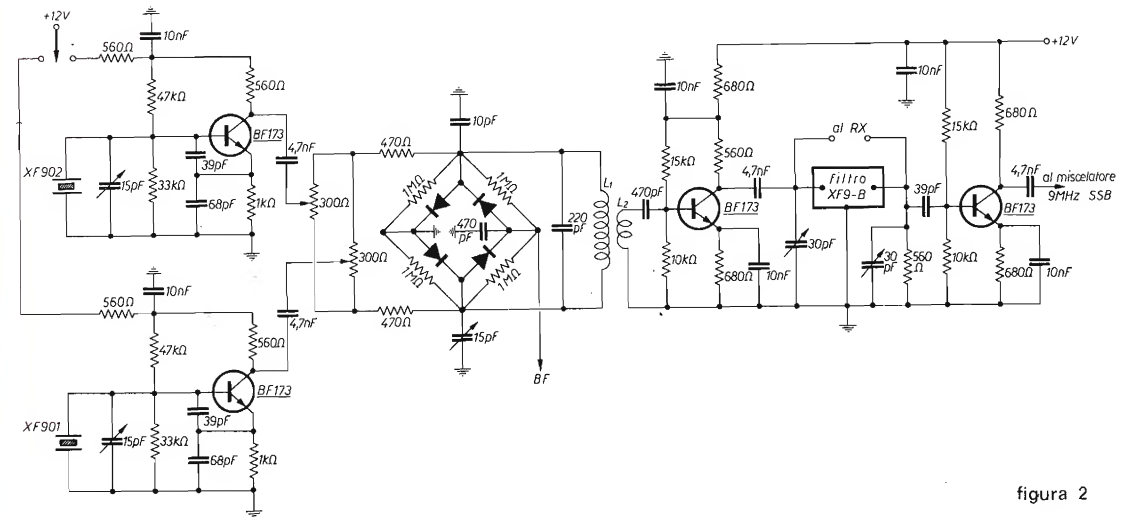


figura 2

Exciter per SSB a 9 MHz.

I quattro diodi del modulatore bilanciato ad anello sono 1N914.
I due potenziometri di azzeramento sono lineari e di buona qualità.

L_1 è composta da 14 spire di filo smaltato \varnothing 0,3 mm avvolta a spire unite su un supporto di 8 mm di diametro. Questa bobina deve risuonare a 9 MHz con il condensatore da 220 pF. Il link L_2 va avvolto sullo stesso supporto di L_1 , si compone di quattro spire dello stesso filo a 4 mm di distanza da L_1 . Il lato freddo di L_2 (quello che va a massa) deve trovarsi dalla parte di L_1 .

Il supporto di queste due bobine è provvisto di nucleo e il tutto va schermato. Siamo arrivati al filtro. Si vede che è il ben noto filtro tedesco XF-9B a otto cristalli e con una attenuazione nello stop-band di oltre 100 dB. Si è usato un filtro così buono perché deve funzionare anche in ricezione (ricordo che questo trasmettitore è in realtà un ricetrasmittitore). Ecco il mio consiglio quando si deve comprare questo filtro: se si deve usarlo in trasmissione e ricezione, bisogna comprare un filtro molto buono, se invece si deve usare solo in trasmissione, si può comprare un filtro più modesto, a quattro o cinque cristalli, per esempio XF-9A (a cinque cristalli). In altre parole, un filtro solo per trasmissione deve avere un'attenuazione da 40 a 50 dB.


Per l'ultimo stadio amplificatore a 9 MHz non c'è molto da dire. E' un amplificatore aperiodico, quindi amplifica poco e conseguentemente non dovrebbero esserci problemi di autooscillazioni. L'uscita a RF sul collettore di questo ultimo stadio dell'exciter è sull'ordine di mezzo volt di segnale SSB, più che sufficiente per pilotare il mixer che è un pentodo.

Speech amplifier

Per amplificare la tensione microfonica ci sono tre stadi invece di due come nel mio. Perché? Penso che ci sia più di una ragione. Con tre stadi si possono usare vari microfoni con livelli di uscita anche molto bassi. Inoltre l'ultimo stadio è un emitter-follower, ossia uno stadio a bassa impedenza d'uscita che si adatta bene al modulatore bilanciato che è un circuito anch'esso a bassa impedenza.

Infine, come si vede da figura 3, questo terzo stadio serve a pilotare anche il vox.

figura 3

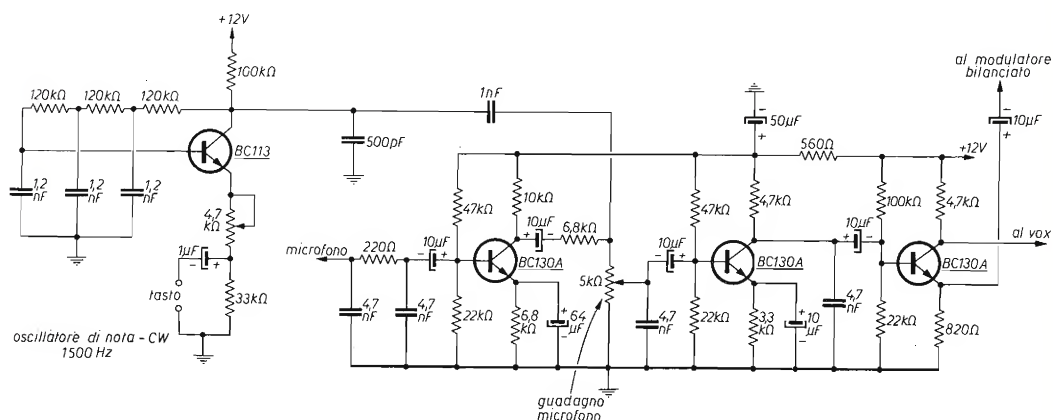

Schema dell'amplificatore audio e dell'oscillatore audio a 1500 Hz. I potenziometri sono lineari.

Si nota che dall'emettitore di questo terzo stadio si prende il segnale che va al modulatore bilanciato, mentre dal collettore si preleva il segnale per il vox. Ho creduto opportuno non descrivere anche il vox per non complicare le cose, lo descriveremo un'altra volta.

Per quello che riguarda l'impedenza input dell'amplificatore audio, va bene per microfoni con alta e media impedenza. Andrea ha usato, con ottimi risultati, sia microfoni a cristallo sia microfoni dinamici (muniti di trasformatore incorporato per elevarne l'impedenza).

Per il taglio delle note alte si notano diversi condensatori da 4,7 nF. Se si volesse un taglio più netto delle note basse basta ridurre i vari condensatori d'accoppiamento tra stadio e stadio (quelli elettrolitici da 10 μ F).

Resta ora da dire qualche parola sull'oscillatore di nota. Per farlo funzionare, bisogna cortocircuitare i terminali del tasto per CW e ruotare il potenziometro sull'emettitore per regolare la frequenza e l'ampiezza del segnale generato.


Si nota che l'alimentazione è sempre inserita. Quando si adopera l'oscillatore di nota, si deve cortocircuitare l'entrata microfono; diversamente, se il microfono è attaccato, i rumori dell'ambiente possono disturbare.

Miscelatore, pilota e P.A.

Anche qui purtroppo debbo rimandare a un mio articolo (cq elettronica, Trasmettitore SSB, aprile '73) per coloro che volessero documentarsi meglio sulle caratteristiche di questi tre stadi di un trasmettitore. In ogni modo, nella descrizione di questo TX accennerò ai problemi (niente paura: si tratta di problemi) che si incontrano nella progettazione, costruzione e messa a punto di uno stadio mescolatore, di uno stadio pilota e di un amplificatore lineare in classe AB1.

Dalla figura 4 si vede che il mescolatore è un pentodo 6EJ7 (corrispondente alla EF184).

figura 4

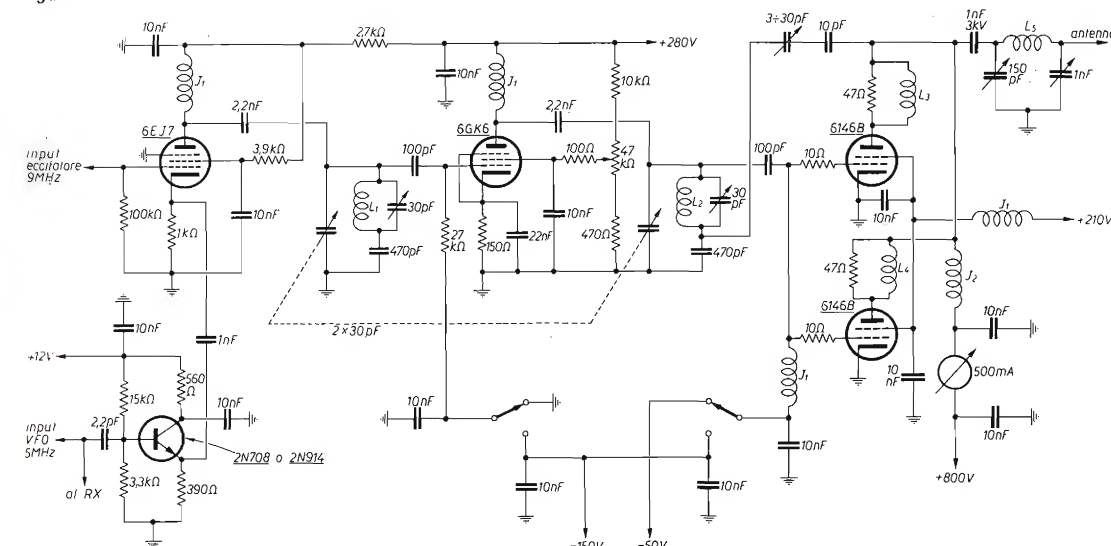

Schema del mescolatore, pilota e P.A.

L₁, L₂ 20 spire filo smaltato Ø 0,3 mm, supporto Ø 8 mm con nucleo

J₁ impedenze di circa 3 mH (Geloso 557 o similari)

J₂ impedenza per PA (per es., Geloso 17634 o similare)

L₃, L₄ bobine antiparassiti VHF, quattro spire distanziate di filo argentato avvolte su un resistore da 47 Ω , 1 W

L₅ 8 spire di filo argentato Ø 1 mm, distanziate di 1 mm, supporto Ø 30 mm

Il segnale SSB (proveniente dall'exciter) arriva sulla griglia controllo, mentre il segnale del VFO arriva sul catodo. Questo segnale del VFO arriva sul catodo tramite un transistor buffer, collegato a emitter-follower. Ciò sempre per la ragione che si tratta di un tranceiver e occorre evitare delle variazioni di carico quando si passa da trasmissione in ricezione. E' ovvio che questo stadio non serve se si deve costruire solo il trasmettitore, basta che l'uscita del VFO sia a bassa impedenza, dato che il segnale del VFO va sul catodo della valvola. In ogni modo ho voluto disegnare questo stadio buffer per anticipare uno dei problemi di commutazione che si incontrano in un ricetrasmittente: si vede che il segnale per il trasmettitore viene preso dall'emettitore del transistor, il segnale per il ricevitore viene prelevato dalla base del transistor.

Ricordo uno dei problemi di un mescolatore: dare all'uscita la somma (o la differenza) delle due frequenze in ingresso con la minima distorsione. Per ottenere questo risultato hanno molto importanza i livelli dei due segnali in entrata. In genere, il segnale modulato (nel nostro caso il segnale dell'exciter) deve essere molto inferiore al VFO. In questo TX il livello del VFO va da 1,5 a 2 V di RF; il livello del segnale in SSB è quello che si riesce a tirare fuori dall'exciter, non più di mezzo volt. Penso però che questo mezzo volt sia anche troppo per avere sull'ingresso dello stadio successivo (il driver) 1 V_{RF} a 14 MHz.

Non conviene avere più di 1 V_{RF} a 14 MHz, altrimenti si sovraccarica il pilota con conseguente distorsione. Quindi, se sull'ingresso del pilota si ha più di un volt RF, diminuire il livello del segnale proveniente dall'exciter (basta ridurre il valore del condensatore di accoppiamento tra eccitatore e miscelatore).

Altro problema del miscelatore è quello di sintonizzare il circuito accordato sulla placca del mixer alla frequenza desiderata, nel nostro caso 14 MHz. E' facile sintonizzarlo sulla terza armonica del VFO che, essendo 15 MHz, non è poi troppo lontana da 14 MHz. Andrea non ha però avuto questo problema, ha messo un filtro passa-basso all'uscita del VFO e la terza armonica non può arrivare sul miscelatore. Si tratta quindi di un VFO di lusso; per questo vale la pena di dedicare ad esso una puntata della rubrica CLUB AUTOCOSTRUTTORI.

Passiamo allo stadio pilota che monta un pentodo 6GK6. Il compito di questo stadio è quello di amplificare con la minima distorsione, per questo lavora in classe A, cioè il tubo va polarizzato in modo tale che il suo punto di lavoro sia al centro della parte lineare della sua caratteristica.

Un'altra cattiva abitudine del pilota è quella di autooscillare, dato che ha il circuito accordato d'ingresso e il circuito accordato d'uscita alla stessa frequenza. Anche Andrea ha avuto qualche difficoltà e ha provato diverse valvole (EF80, 12BY7A e EF184). La 6GK6 è quella che gli ha permesso un ottimo pilotaggio delle finali senza accenni di autooscillazioni. Va da sé che in questo stadio bisogna schermare bene i circuiti d'entrata dai circuiti d'uscita, cioè la parte meccanica va curata. In fondo la cosa non è difficile, basta un po' di pazienza e la conoscenza di qualche trucco. A proposito di trucchi, notare la presenza di un condensatore di 470 pF tra il circuito accordato d'ingresso del pilota e la massa. Andrea mi ha spiegato che esso contribuisce a stabilizzare lo stadio pilota. E' questo un accorgimento che non conoscevo. Un accorgimento che invece conosco è quello di mettere a massa la griglia soppressione del driver, invece di mandarla sul catodo: in questo modo si riduce la capacità tra la griglia controllo e la placca ed è appunto questa capacità che tende a far oscillare la valvola.

Il potenziometro sulla griglia schermo serve ovviamente a regolare l'amplificazione della valvola ed evitare che il segnale in arrivo sulle griglie controllo delle 6146B superi la polarizzazione negativa delle stesse. Se ciò avvenisse, ci sarebbe corrente di griglia controllo nelle 6146B, cosa questa che non deve accadere in un PA funzionante in classe AB1. Per accertarsi che non scorra corrente di griglia controllo nel PA, basta inserire un milliamperometro nel circuito di griglia controllo dei tubi finali, parlare al microfono, l'indice del milliamperometro deve appena muoversi dallo zero sotto i picchi di modulazione.

I circuiti accordati all'ingresso e all'uscita del driver sono sintonizzati entrambi a 14 MHz e pertanto sono uguali (bobine L₁ e L₂ con relativi trimmers). I due circuiti vengono sintonizzati da un condensatore variabile doppio da 30 pF.

Siamo così allo stadio finale. Per un buon funzionamento lineare in classe AB1, è importante sistemare al punto giusto la corrente di riposo delle 6146B; se questa corrente di riposo è troppo alta, si supera il massimo valore di dissipazione e le valvole durano poco, mentre se la corrente di riposo è troppo bassa, lo stadio non è molto lineare. L'autore ha sistemato questa corrente di riposo sui 60 mA (cioè 30 mA per valvola). Assicurarsi che le due valvole assorbano la stessa (o quasi) corrente di griglia controllo, altrimenti una si esaurisce precocemente.

Il circuito di neutralizzazione è classico. I due condensatori di neutralizzazione devono sopportare una tensione piuttosto alta: gli 800 V di placca più la modulazione. Per questo che ce ne sono due in serie, cosicché la tensione si divide ai loro capi, non dimenticare però che si divide in maniera inversamente proporzionale ai loro valori di capacità (tutto l'opposto di quello che avviene con le resistenze).

Anche il condensatore di accoppiamento tra placche dei tubi finali e pi-greco deve avere un alto isolamento; se si rompe, gli 800 V vanno a finire sul pi-greco e sull'antenna. Il primo condensatore del pi-greco deve poter sopportare un migliaio di volt, mentre per il secondo non ci sono problemi di isolamento, va bene un condensatore variabile per ricezione.

Messa a punto

Nell'ultima puntata di « CLUB AUTOCOSTRUTTORI » ho parlato della messa a punto di un exciter per SBB. Mi limiterò perciò a quei punti in cui l'eccitatore di Andrea differisce dal mio. In pratica l'unica differenza tra i due è lo stadio di adattamento tra modulatore bilanciato e filtro, più precisamente mi riferisco al circuito accordato a 9 MHz, costituito da L₁ e dal condensatore da 220 pF. La risonanza di questo circuito è meno « acuta » che nel mio eccitatore, cioè il punto di risonanza è piuttosto largo. Per questa ragione è bene sintonizzarlo a 9 MHz con un grid-dip-meter per non perdere troppo tempo a trovare il punto di risonanza. Fatto ciò, si mette il probe RF all'uscita dell'exciter e si ruota il nucleo per la massima uscita che non supera il mezzo volt di radiofrequenza.

Non si cerchi di ottenere di più « spingendo » il guadagno microfono. Questo va regolato per avere all'ingresso del modulatore bilanciato una tensione BF circa dieci volte più piccola della tensione RF delle due portanti, anch'essa misurata all'ingresso del modulatore bilanciato, e più precisamente sul cursore del potenziometro di azzeramento.

Passiamo al miscelatore. Con il probe si controllano i livelli dei due segnali in arrivo sul miscelatore, uno sul catodo e uno sulla griglia controllo.

Con un grid-dip-meter si sintonizza sui 14 MHz il circuito risonante di placca (L₁). Per evitare di sintonizzare questo circuito sulla terza armonica del VFO (15 MHz), si abbia l'accortezza di sintonizzarlo leggermente al di sotto dei 14 MHz. A questo punto mettere il probe sulla griglia controllo del pilota e ruotare (verso l'esterno) il nucleo di L₁ finché si ottiene il massimo. Se continuiamo a ruotare il nucleo verso l'esterno, il segnale rivelato dal probe avrà probabilmente un secondo picco di risonanza: questo picco è la terza armonica del VFO. Il livello del segnale a 14 MHz sulla griglia del pilota non deve superare 1 V per non causare superpilotaggio e conseguentemente distorsione. Per ridurre questo livello, diminuire il segnale a 9 MHz proveniente dall'eccitatore.

Per la messa a punto del pilota si procede come per il miscelatore. Con il grid-dip si sintonizza il circuito di placca (L₂) sui 14 MHz, poi si mette il probe RF sulle griglie controllo del PA e si ruota il nucleo di L₂ per la massima uscita. Siccome questa uscita può essere superiore a 50 V di radiofrequenza, è più che facile bruciare il diodo all'interno del probe. Mi ricordo che ciò mi è capitato, quando ero alle prime armi. Naturalmente non mi è passato per il cervello che si fosse rotto il probe ma ho pensato che il pilota non funzionasse più, persi molto tempo a cercare un guasto che non c'era.

Siamo arrivati alla neutralizzazione del PA.

Si tolgono le tensioni di placca e griglia schermo; all'uscita del TX (bocchettone d'antenna) si mette un carico fittizio da 50 ÷ 70 Ω, non occorre che sia di alto wattaggio, basta un resistore da 2 W. Si manda la portante nel PA e il probe (collegato al bocchettone d'antenna) dovrebbe segnare qualcosa.

Si cerca di aumentare l'indicazione del probe regolando i due condensatori del pi-greco per la massima uscita. A questo punto si agisce sul trimmer di neutralizzazione, cercando di ridurre al minimo l'indicazione del probe. Ricordo che la rotazione del trimmer di neutralizzazione dissintonizza il pi-greco e allora, dopo ogni piccolo spostamento del trimmer di neutralizzazione, bisogna risintonizzare il pi-greco. Se si incontrano difficoltà nella neutralizzazione, ciò potrebbe essere dovuto a cattiva schermatura tra driver e PA. Invero il trimmer di neutralizzazione serve solo a controbilanciare la capacità interna delle valvole finali ma non può sopperire a una cattiva schermatura (anche elettrica, cioè il cortocircuito dei vari fili che portano tensione al pilota e PA).


Osservando sempre la figura 4, c'è ancora una cosa da dire per quello che riguarda il passaggio da trasmissione in ricezione. Non solamente il PA, ma anche il driver viene interdetto in ricezione, applicando una tensione negativa di 150 V. Ed è giusto far riposare anche il pilota durante la ricezione! Anche la valvola pilota si consuma, non solo le finali. Si sente spesso in aria che un OM non riesce a tirare fuori il massimo dal suo TX, pur avendo sostituito le finali. Sarebbe il caso di controllare se anche la valvola pilota necessita di sostituzione.

Termino ricordando che in questo TX le commutazioni dei suddetti negativi di griglia sono effettuate tramite un relay pilotato dal vox. □

La pagina dei pierini ©

Essere un pierino non è un disonore, perché tutti, chi più chi meno, siamo passati per quello stadio: l'importante è non rimanerci più a lungo del normale.

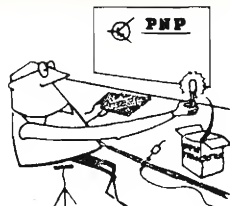14ZZM, Emilio Romeo
via Roberti, 42
41100 MODENA



© copyright cq elettronica 1974

Pierinata 152 - Questa è di un certo ZYM ecc eccetera, e riguarda la Pierinata 142, in cui spiegavo che non conviene affatto mettere al posto di una piletta da 9 V, alimentante una radio dall'assorbimento medio di 25 mA, un elemento a torcia con relativo convertitore-elevatore perché il consumo sarebbe stato tale da far durare l'elemento tipo torcia meno ancora di quello da 9 V.

Ora un radioamatore, 13JY, di Bolzano, mi ha fatto notare come io ho dato dei numeri... ma sbagliati! Poiché si trattava di una pierinata recente (dicembre '73) sono andato a ripescare il pezzetto di carta dove avevo fatto i miei conti e ho potuto vedere che le cifre corrispondevano a quelle dell'amico Paolo: quello che non mi spiego è come mai io abbia scritto in modo così poco ortodosso, oppure come mai siano saltate una o due righe in tipografia. Diamo per scontato che ero io con la testa nelle nuvole quando battevo a macchina e pertanto preciso che se una radio consuma in media 25 mA a 9 V, alimentata con l'aggeggio descritto, il relativo elemento tipo torcia dovrà erogare circa 300 mA, quindi la durata sarà certamente inferiore a quella che si avrebbe con la alimentazione diretta a 9 V.

Di nuovo ringraziamenti per l'amico JY.

Pierinata 153 - Il signor Da. Riv. di Villasanta (MI) oltre ad essere un pierino (piuttosto in gamba, però) è anche un fotografo, e un gattifilo. Infatti, assieme alla sua firma, mi manda quella del suo gatto (che si chiama Diesel, forse per il rumore che fa quando fa le fusa) sotto forma di impronta digitale di una zampina: in secondo luogo mi ha mandato alcune nitide fotografie di un suo riuscito oscillatore, mi ha segnalato un errore in uno schema di un oscillatore descritto nella pierinata 096, e mi chiede cosa può fare per gli accumulatori del suo televisore che 1° danno tensione alquanto inferiore al dovuto, 2° si ossidano ai morsetti e puzzano di pesce quando tenta di ricaricarli.

Rispondiamo con ordine: riguardo all'oscillatore, mancava effettivamente il condensatore tra la base e la massa: di chi sia stata la colpa è difficile stabilirlo, comunque me la prendo io e non se ne parli più. Quell'oscillatore è il classico circuito con base a massa ed è quello usato in tutti i grid-dip-meter da me costruiti e pubblicati. Senza quel condensatore, a meno di non aver fatto un cablaggio tanto infame da funzionare da condensatore, il circuito non oscilla. Quel «condensatorame» che tu hai messo intorno alla base è del tutto superfluo, basta un solo condensatore verso massa.

Per gli accumulatori, è un po' difficile risalire alla causa che li ha portati allo stato in cui si trovano, può anche essere un lungo funzionamento, ma una cosa è certa: che se puzzano di pesce è meglio mandarli a farsi friggere... Complimenti per le foto, vorrei avere il tempo di farne anche io! E infine per il gatto, se tu, caro Daniele, sei gattifilo io sono gattomane: voglio mandarti una foto del mio Pucci che è un peccato non poter pubblicare a beneficio dei pierini amanti dei gatti!

Pierinata 154 - Il signor Re. Car. di Civitavecchia mi chiede i dati per costruirsi le impedenze (introvabili) della Geloso n. 17639 e 17634 che sono sulla placca della 807 del suo TX. La prima, quella connessa direttamente alla placca, io, a suo tempo, l'ho costruita avvolgendo su una resistenza da 100 kΩ, 1 W, tre spire di filo smaltato da 1 mm, un poco distanziate tra di loro, con gli estremi ovviamente saldati ai terminali della resistenza. Questa impedenza serve a bloccare eventuali oscillazioni che sottraggono potenza alla valvola, a parte i disturbi... La seconda impedenza è più complessa in quanto per poter assolvere correttamente le sue funzioni su tutte le gamme, è composta di alcuni avvolgimenti, messi uno dopo l'altro e con un numero di spire crescente per ogni avvolgimento, tutti sullo stesso supporto ceramico.

Nell'Handbook americano questi dati dovrebbero esserci, almeno ricordo di averli letti, non ho alcuna copia sotto mano per copiarli, mi dispiace. Trattandosi però di un TX solo per le gamme degli 80 e dei 40 metri penso che una normale impedenza a tre o quattro gole possa andar bene, purché sia in grado di sopportare almeno 200 mA.

La bobina del «p-greco» per le bande decametriche (sempre tipo Geloso) è costituita da 30 spire di filo argentato da 0,8 mm avvolte su supporto ceramico scanalato del diametro di 35 mm. Le spire sono più spaziate verso il lato dei 28 MHz (3 mm circa) tra la prima e la sesta spira, per passare a 2 mm tra la sesta e la dodicesima spira, e proseguire fino alla trentesima spira spaziate di 1 mm. Alla quinta e sesta spira corrispondono i 28 MHz, all'ottava spira corrisponde la presa per i 21, alla dodicesima i 14, alla diciottesima i 7, alla ventisettesima e alla trentesima i 3,5 MHz. Il commutatore deve cortocircuitare tra di loro le spire che restano escluse: per esempio, volendo trasmettere sui quaranta metri dovranno risultare collegate assieme la trentesima, la ventisettesima e la diciottesima spira.

Auguri di buona realizzazione!

Con i più cordiali saluti del

vostro Pierino maggiore



satellite chiama terra

a cura del prof. Walter Medri
via Irma Bandiera, 12
48012 BAGNACAVALLO (RA)

© copyright cq elettronica 1974

Satelliti artificiali e loro inseguimento con l'antenna

Da qualche tempo numerose richieste vertono con insistenza sulla opportunità che io torni a parlare di satelliti in modo elementare come già feci all'inizio della rubrica.

La maggior parte di queste richieste provengono da giovani lettori che per varie ragioni non hanno seguito la rubrica fin dall'inizio e ora trovano notevoli difficoltà a coordinare i vari suggerimenti dati in questi ultimi anni per realizzare una stazione spaziale a livello amatoriale.

Personalmente sono convinto che non si possa fare della buona ricezione spaziale da satellite se non si hanno le idee ben chiare sulle orbite e sulle tecniche dell'inseguimento del satellite con l'antenna, perciò, d'accordo con i lettori che gentilmente mi hanno scritto, ho deciso di dedicare alcune puntate a questo argomento certo di fare cosa gradita anche a quei lettori che stanno movendo i primi passi verso questa nuova e interessante esperienza amatoriale.

Per meglio inquadrare il problema comincerò col parlarvi di satelliti in senso generale.

Fin dalle scuole medie si impara che in astronomia viene chiamato satellite qualsiasi corpo naturale avente un moto proprio di rivoluzione intorno a un altro corpo avente massa maggiore. Tali satelliti, come la Terra per il Sole o la Luna per la Terra, vengono chiamati satelliti naturali.

Dal 1957 in poi, i satelliti naturali sono stati affiancati da altri satelliti realizzati dall'uomo, chiamati artificiali ed è appunto a questi satelliti che va ora il nostro interesse specifico.

Il lancio di un satellite artificiale non è cosa semplice, occorre collocare questo a bordo di un potente razzo vettore il quale abbia la capacità di portarlo a una altezza almeno di 200 km con una velocità terminale di oltre 25.000 km/h. Il satellite, raggiunta la velocità orbitale, continua a girare poi intorno alla terra senza più alcuna spinta energetica in perfetto equilibrio tra forza centrifuga propria di lancio e forza di attrazione terrestre.

Il satellite perciò, prigioniero del campo gravitazionale terrestre e sottoposto alle leggi della meccanica celeste, continua a girare intorno al sole. Se il satellite si trova a un'altezza tale da non incontrare attriti molecolari la sua vita materiale è pressoché illimitata, al contrario si riduce notevolmente con l'avvicinarsi allo strato atmosferico terrestre. I satelliti artificiali sono impiegati principalmente nella ricerca scientifica e le loro apparecchiature elettroniche di bordo sono capaci di trasmettere i dati scientifici rivelati ma purtroppo hanno sempre una durata assai inferiore a quella naturale del satellite.

Tra i numerosi satelliti artificiali di ricerca c'è il gruppo formato dai satelliti meteorologici APT i quali trasmettono ogni giorno immagini della terra e degli strati nuvolosi che l'avvolgono. Questi satelliti sono quelli che hanno suscitato maggior interesse negli amatori della ricezione spaziale poiché, oltre al piacere della ricezione spaziale, offrono quello di ottenere delle bellissime e interessantissime fotografie. L'interesse per la ricezione e trasmissione da satelliti ha spinto inoltre in campo internazionale un gruppo di valenti radioamatori a interessarsi da qualche anno dell'argomento e in collaborazione con la NASA hanno realizzato diversi satelliti d'amatore (vedi OSCAR 6, cq 12/72) che, facendo ponte-radio, permettono a tutti i radioamatori collegamenti intercontinentali sulla lunghezza d'onda dei due metri.

Quindi oggi l'entusiasmo per i satelliti meteorologici si lega perfettamente con quello per i satelliti d'amatore e poiché i satelliti d'amatore vengono posti in orbite identiche a quelle dei satelliti meteorologici il discorso sulle orbite e la loro intercettazione è reciproco. Infatti i satelliti d'amatore come quelli meteorologici sono posti in orbite polari a un'altezza di circa 1.500 km. Per orbita polare si intende una traiettoria circolare intorno alla terra che passa molto vicina ai due poli terrestri, come si può vedere dal disegno di figura 1.

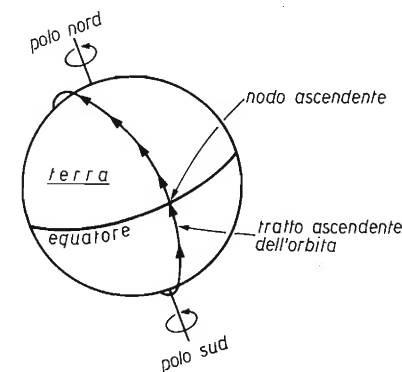


figura 1

Esempio di orbita polare in cui viene messo in evidenza il solo tratto ascendente. L'ora e la longitudine alla quale il satellite taglia idealmente la linea dell'equatore è un dato fondamentale chiamato «nodo ascendente» dal quale si possono ricavare graficamente con la mappa polare e il diagramma di acquisizione, l'ora e la longitudine in cui il satellite incrocia qualsiasi punto terrestre.

Mentre il satellite va da un polo all'altro della terra sempre sullo stesso piano orbitale, la terra con il suo moto rotatorio (un giro ogni 24 ore) vi gira dentro e a ogni giro completo del satellite (orbita) la terra ha ruotato di un certo angolo (circa 29 gradi) perciò il satellite si trova a sorvolare longitudini sempre diverse della terra. Ogni 24 ore il satellite ha quindi sorvolato tutti i punti della terra e perciò si può dire che ogni giorno è data a tutti la possibilità di utilizzare il satellite. Per utilizzare il satellite è necessario conoscere almeno l'ora del passaggio più favorevole e puntare l'antenna verso nord o verso sud secondo che si tratti di una traiettoria nord-sud o di una traiettoria sud-nord. Per comprendere correttamente come uno stesso satellite possa compiere una traiettoria nord-sud o una traiettoria sud-nord senza fare marcia indietro è necessario servirsi di un mappamondo e fare la seguente prova pratica. Si faccia ruotare piuttosto rapidamente un pugno intorno al globo partendo da nord andando verso sud simulando il satellite che gira intorno alla terra e continuando a ruotare il pugno si faccia ruotare il globo su se stesso. Si noterà che, ad ogni giro del globo, un determinato punto terrestre (es. Italia), passa sotto l'orbita del satellite due volte, una nel tratto nord-sud e l'altra nel tratto sud-nord. Ciò ha indotto gli interessati a dividere idealmente ogni orbita in due parti uguali e il tratto nord-sud è stato chiamato « discendente », il tratto sud-nord « ascendente ». Di questa divisione si tenga presente soprattutto nell'interpretazione delle effemeridi nodali, poiché esse riportano sempre l'ora GMT e la longitudine sul punto dell'equatore in cui il satellite si trova durante una traiettoria « ascendente ». Per convenzione l'ora e la longitudine così forniti rappresentano il nodo ascendente del satellite con riferimento all'equatore e tutti i dati nodali relativi all'ora e alla longitudine di un satellite sono riferiti sempre al momento in cui il satellite taglia la linea dell'equatore durante il suo tratto ascendente sud-nord. Per individuare l'ora e la longitudine in cui il satellite passa sulla propria area d'ascolto occorre perciò servirsi non solo delle effemeridi nodali ma anche di una mappa polare e di un diagramma di acquisizione. La mappa polare e il diagramma di acquisizione vengono forniti gratuitamente dal Coordinatore APT della NASA nonché dalla Aeronautica Militare Italiana mentre, come si sa, le effemeridi nodali vengono da me pubblicate mensilmente. La tabella che riporta l'ora locale italiana più favorevole serve a coloro che vogliono iniziare l'ascolto con l'antenna fissa ed è ricavata dalle effemeridi nodali in base alla differenza di orario con l'ora GMT e al tempo che impiega il satellite a spostarsi dall'equatore al 44° parallelo nord nel suo tratto ascendente. Ora, prima di passare alle informazioni pratiche per ricevere il satellite durante tutta la sua traiettoria sull'area d'ascolto (tracking) vediamo prima qual'è l'area d'ascolto e di collegamento radio per una stazione ricevente o trasmittente italiana nonché la giusta interpretazione del periodo orbitale e dell'inclinazione pubblicati per ogni satellite nella testata della tabella dei passaggi. Per « periodo orbitale » va inteso il tempo che impiega il satellite a fare un giro completo intorno alla terra a partire da qualsiasi latitudine. Per facilità di calcolo esso viene espresso in minuti e decimi di minuto per cui, per tradurre la parte decimale in secondi, occorre

moltiplicare la parte decimale per il numero fisso « 6 » (es. periodo orbitale NOAA 2 = 114,9 minuti, si hanno 114 minuti e 54 secondi). L'inclinazione va intesa come l'angolo che fa il piano della traiettoria ascendente del satellite con la linea dell'equatore, partendo da est ruotando in senso antiorario come illustra il disegno di figura 2.

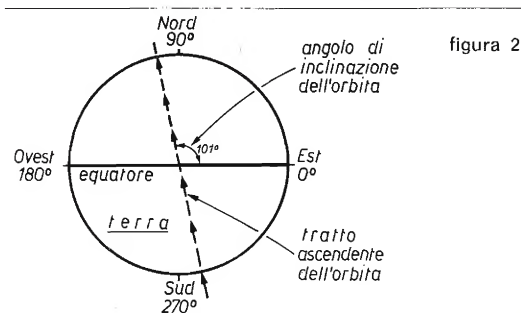


figura 2

L'inclinazione del piano orbitale di un satellite viene individuata con l'angolo che forma il tratto ascendente dell'orbita del satellite con la linea dell'equatore, partendo da est in senso antiorario. Di conseguenza, un angolo di inclinazione maggiore di 90° indica sempre un'orbita il cui spostamento del satellite è contrario a quello di rotazione terrestre. Questa orbita viene chiamata « retrograda ». Al contrario, un angolo di inclinazione inferiore ai 90° indica uno spostamento del satellite nel senso di rotazione terrestre e l'orbita viene chiamata « diretta ».

Anch'esso, come il tempo orbitale, viene espresso nel sistema decimale e per passarlo al sistema sessagesimale occorre moltiplicare il numero dopo la virgola per il numero fisso « 6 ». Per quanto riguarda l'area d'ascolto e di collegamento radio, essa è delimitata dalla linea dell'orizzonte e dall'altezza del satellite. Ad esempio, per un satellite che orbita a una altezza media di circa 1500 km, la nostra area d'ascolto e di collegamento radio è quella contenuta nel cerchio di figura 3 e comprende fino a tre traiettorie.

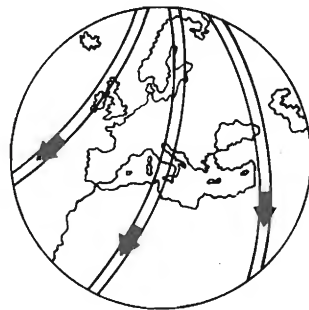


figura 3

Area d'ascolto e di collegamento radio con un satellite orbitante ad una altezza di circa 1500 km per una stazione radio italiana. La superficie terrestre racchiusa nel cerchio è delimitata infatti dalla linea d'orizzonte vista da una stazione d'ascolto italiana e tale linea delimita la possibilità di ricevere o collegare via radio il satellite poiché oltre tale linea la curvatura terrestre impedisce ogni collegamento radio in banda VHF. Entro l'area d'ascolto sono state evidenziate tre traiettorie diverse di un satellite, naturalmente quella centrale è la più favorevole.

Ciò significa che oltre la traiettoria più favorevole indicata nella tabella dei passaggi è possibile ricevere anche la traiettoria immediatamente prima e quella immediatamente dopo all'ora indicata. Ad esempio per ricevere quella immediatamente prima è sufficiente porsi in ascolto circa due ore prima (es. 114,9 minuti per il NOAA 2, cioè il tempo orbitale), mentre per ricevere quella immediatamente dopo è sufficiente porsi in ascolto circa due ore dopo, ovvero il tempo orbitale. Il tempo medio di ricezione di un satellite meteorologico APT che orbita a 1500 km di altezza è di circa 14 minuti e poiché il satellite trasmette in tempo reale l'immagine della superficie terrestre che sorvola, ricevendo le tre orbite al completo si può ottenere ogni

giorno l'immagine della superficie terrestre contenuta nel cerchio di figura 3.

(continua)

Alcune note informative:

APT = Automatic Picture Transmission
Aeronautica Militare Italiana: ITAV - Servizio Meteorologico, Piazza degli Archivi 00144 - ROMA/EUR
Coordinatore APT: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Environmental Satellite Service - Washington, D.C. 20233 U.S.A.

ditta NOVA 12YO

20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - via Marsala 7 - Tel. (0377) 84.520 - 84.654

Apparecchiature per
 RADIOAMATORI - CB - MARINA
 ecc. ...

- SOMMERKAMP - YAESU
- TRIO - KENWOOD
- STANDARD 144 Mc - 432 Mc
- SWAN
- DRAKE
- LA FAYETTE - CB



TS700 - TRIO

FM - SSB - AM - CW
 shift 600 Kc per ponti
 VFO e 12 canali quarzati
 144-146 Mc.

Si accettano prenotazioni

TR2200/G: 12 canali 1 W filtro a ± 5 Kc 144 Mc
 TR7200: 24 canali 1/10 W 144 Mc.
 TS520 : 80-40-20-15-10 metri 12/220 V
 TS900 : 80-40-20-15-10 metri 220 V AC

QUARZI

per apparecchiature 144 MHz
 TUTTI I PONTI E ISOFREQUENZE
 per ICOM - SOMMERKAMP - TRIO - STANDARD -
 MULTI 8 - BELTEK ecc. pronti magazzino.

Per ogni Vostra esigenza consultateci! ANTENNE - MICROFONI - CAVI COASSIALI etc. -
 ASSISTENZA TECNICA - Listino prezzi allegando L. 150 in francobolli.

ESSA 8			NOAA 2			NIMBUS 4			ESSA 8			NOAA 2		
frequenza 137,62 MHz periodo orbitale 114,6' altezza media 1440 km inclinazione 101,6°			frequenza 137,50 MHz periodo orbitale 114,9' altezza media 1454 km inclinazione 101,7°			frequenza 136,95 MHz periodo orbitale 107,12' altezza media 1093 km inclinazione 99,8°			frequenza 137,62 MHz periodo orbitale 114,6' altezza media 1440 km inclinazione 101,6°			frequenza 137,50 MHz periodo orbitale 114,9' altezza media 1454 km inclinazione 101,7°		
orbita nord-sud ore	nord-sud ore	orbita sud-nord ore	orbita nord-sud ore	nord-sud ore	orbita sud-nord ore	orbita sud-nord ore	orbita sud-nord ore	giorno 15 giugno / 15 luglio	ora GMT	longitudine ovest orbita nord-sud	longitudine ovest orbita nord-sud	ora GMT	longitudine ovest orbita nord-sud	longitudine est orbita sud-nord
12,06°	10,10	21,10°	12,33	11,47	12,33	12,33	12,33	15/6	9,21,57	164,1	157,6	7,24,28	157,6	30,2
11,01°	11,05	22,05°	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	16	8,18,23	148,2	171,3	8,19,33	171,3	16,5
11,53°	11,05	22,05°	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	17	9,09,31	160,9	156,3	7,19,38	156,3	31,5
12,44°	11,00	22,00°	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	18	10,00,40	173,6	170,1	8,14,44	170,1	17,7
11,40°	10,00	21,00°	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	19	8,57,06	157,6	155,1	7,14,49	155,1	32,7
12,33°	10,55°	21,55°	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	20	9,48,15	170,3	168,9	8,09,55	168,9	18,9
11,28°	9,55	20,55°	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	21	8,44,41	154,4	154,4	7,10,00	154,4	33,9
12,19°	10,50°	21,50°	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	22	9,35,50	167,1	167,1	7,05,06	167,1	20,1
11,15°	9,50°	20,50°	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	23	8,32,16	151,1	151,1	7,05,11	151,1	35,1
12,07°	10,45°	21,45°	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	24	9,23,24	163,8	163,8	8,00,17	163,8	21,3
11,03°	9,45°	20,45°	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	25	8,19,51	147,9	147,9	7,00,22	147,9	36,3
11,54°	10,40°	21,40°	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	26	9,10,59	160,6	160,6	7,55,28	160,6	22,6
12,56°	9,40°	20,40°	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	27	10,02,08	173,3	173,3	8,55,33	173,3	37,5
11,42°	10,35°	21,35°	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	28	8,58,34	157,3	157,3	7,50,39	157,3	23,8
12,33°	9,36°	20,36°	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	29	9,49,42	170,1	170,1	8,50,44	170,1	38,8
11,29°	10,31°	21,31°	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	30	8,46,09	154,1	154,1	7,45,50	154,1	25,0
12,20°	9,31°	20,31°	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	1/7	10,37,18	166,8	166,8	8,40,57	166,8	11,2
11,16°	10,26°	21,26°	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	2	9,33,44	150,8	150,8	7,41,01	150,8	26,2
12,07°	9,26°	20,26°	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	3	10,24,53	163,5	163,5	8,36,07	163,5	12,5
11,04°	10,21°	21,21°	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	4	9,21,19	147,6	147,6	7,36,12	147,6	27,4
11,55°	9,21°	20,21°	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	5	10,13,27	160,3	160,3	8,31,18	160,3	13,7
12,57°	10,16°	21,16°	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	6	11,03,36	173,0	173,0	7,31,23	173,0	28,6
11,43°	9,16°	20,16°	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	7	10,00,02	157,0	157,0	8,26,29	157,0	14,9
12,34°	10,11°	21,11°	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	8	10,51,11	169,7	169,7	7,26,34	169,7	29,9
11,31°	9,11°	20,11°	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	9	9,47,37	153,8	153,8	8,21,40	153,8	16,1
12,21°	10,07°	21,07°	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	10	10,38,46	166,5	166,5	7,21,45	166,5	31,1
11,18°	9,07°	20,07°	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	11	9,35,12	150,5	150,5	8,16,51	150,5	17,3
12,10°	10,02°	21,02°	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	12	10,26,20	163,2	163,2	7,16,56	163,2	32,3
13,06°	10,58°	21,58°	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	13	9,22,47	147,3	147,3	8,12,02	147,3	18,5
11,57°	9,58°	20,58°	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	14	10,13,55	160,0	160,0	7,12,07	160,0	33,5
12,49°	10,53°	21,53°	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	15	11,05,04	172,7	172,7	8,07,13	172,7	19,7

L'ora indicata è quella legale italiana e si riferisce al momento in cui il satellite incrocia il 44° parallelo nord, ma con una tolleranza di qualche minuto può essere ritenuta valida anche per tutta l'Italia peninsulare e insulare.
Per una sicura ricezione è bene porsi in ascolto quindici minuti prima dell'ora indicata.
L'ora contraddistinta con un asterisco si riferisce all'orbita più vicina allo zenit per l'Italia.
Per ricavare l'ora del passaggio prima o dopo a quello indicato in tabella basta sottrarre (per quello prima) o sommare (per quello dopo) all'ora indicata il tempo equivalente al periodo orbitale del satellite (vedi esempio su cq 1/71 pagina 54).
Notizie AMSAT aggiornate vengono trasmesse via RTTY ogni domenica alle ore 17,00 GMT su 14,085 MHz.

L'ora espressa in ore, minuti e secondi GMT si riferisce al momento in cui il satellite incrocia la verticale sulla linea dell'equatore durante l'orbita più favorevole alla nostra area di ascolto. La tabella comprende anche la longitudine in gradi e decimi di grado sulla quale il satellite incrocia l'equatore durante quel passaggio. La longitudine serve per impostare sulla mappa polare la traiettoria oraria del satellite onde ricavare con facilità l'ora e la longitudine alle quali il satellite incrocia la latitudine della quale è posta la propria stazione ricevente APT. Per una corretta interpretazione e uso delle effemeridi nodali vedi cq 5/71, 6/71 e 7/71. Chi è in possesso del materiale tracking del Reparto del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare impieghi per il NOAA 2 le due traiettorie orarie e la tabella di conversione degli angoli geocentrici in angoli di elevazione già impiegati per l'ESSA 8 e l'ITOS 1.

Hobby CB

© copyright cq elettronica 1974

Inizio questo mese rispondendo alla richiesta del signor Enrico Giandomenico di Roma che chiede se è possibile ricevere lo schema del baracchino Bobgart della Simpson, 5 W, e se è possibile modificarlo affinché si possano ottenere dai 10 ai 15 W. Carissimo Giandomenico, nella lettera tu chiedi inoltre il materiale e il preventivo, cosa che non posso fare, però potrò accontentarti su uno dei prossimi numeri di cq, riportando lo schema da te richiesto, e le eventuali modifiche; per il materiale da impiegare, una volta in possesso della lista della spesa, basterà che tu vada in una delle due sedi GBC di Roma dove troverai tutto il materiale necessario all'operazione.

*

L'amico Marco Ghelfi di Ferrara mi pone questo problema: «ho acquistato da poco tempo una ground-plane ma non riesco ad avere un ROS minore di 3, premetto che esco con un lineare da 35 W». Amico Marco, innanzi tutto io non so se hai un'antenna caricata, in tal caso presumo che tale antenna non sopporti potenze di 35 W. Secondariamente sarebbe stato utile anche sapere se ROS 3 l'hai anche uscendo con 5 W. Detto ciò, penso che l'unica cosa da fare sia constatare l'efficienza dell'antenna confrontando i rapporti con un altro baracchino. Se il ROS non dovesse abbassarsi calando la potenza ti consiglio di controllare se tutta la linea di discesa del cavo è in perfette condizioni (esempio saldature fredde, nodi o strozzature nel cavo) e in ultima analisi controllare che l'antenna non abbia uno «stub» di taratura, in tal caso sarà da regolare. Con tutte le prove sopra citate troverai senza dubbio il difetto, ammesso che il ROSmetro non sia difettoso e che l'antenna non abbia 52 Ω di impedenza!

*

Ed ora alcune notizie dai clubs:

RIMINI RADIO CLUB CB

Informiamo gli amici CB dell'avvenuta costituzione del club in oggetto, registrato all'Ufficio del Registro di Rimini il 20-4-1974 al n. 10087, che intende associare tutti gli appassionati di radioemissioni e ricetrasmisioni.

Scopo del club:

— Diffusione, conoscenza e studio delle radioemissioni per:

- mutuo soccorso
- pubblica utilità e civico impiego
- uso del tempo libero.

a cura di
Roberto Capozzi
presso cq elettronica
40121 BOLOGNA

Provvisoriamente, sino alla prima Assemblea generale dei soci il club è amministrato dai signori:

- Presidente
Giancarlo Santinelli (sigla «Genio»)
- Vice Presidente
Gilberto Capelli (sigla «Professore»)
- Segretaria
Anita Serlenga (sigla «Bruna»)

Organo ufficiale del club: «CQ canale 7 - Chiamata Generale».

Il Rimini Radio Club CB ha adottato lo Statuto FIR-CB, salvo eventuali modifiche per esigenze locali.

AMICI CB VENEZIA

Si comunica, per conoscenza, che nell'ottobre del 1973 è nato il gruppo «Amici CB di Venezia» con lo statuto di cui all'allegato. Il gruppo conta circa 150 iscritti rappresentati da un comitato organizzativo composto da: Bruno, Baracuda, Yokohama, Ombre, Paolo 2°, K3, Lancillotto, Blue Jeans e Zorra. Addetto stampa aggiunto: Pierre. Vogliamo precisare che il nostro gruppo non è una Associazione nè intende diventarlo: siamo solamente un gruppo di amici con la passione della CB; siamo sempre disposti, però, senza allontanarci dai nostri proponimenti, ad essere utili al bene comune di tutti i CB d'Italia offrendo il nostro appoggio. Vi rendiamo note inoltre le attività svolte finora dal gruppo:

OTTOBRE 1973 - Gita a Burano con relativo carica batteria; 14 barche a motore, dotate di baracchino, accompagnavano Sonda 6 e T.B. 7 che compivano il tragitto Venezia-Burano a remi (circa 50 partecipanti).

NOVEMBRE 1973 - Gita a Ballò di Dolo con colossale carica-batterie, i partecipanti (in numero di 82) hanno raggiunto il paese parte in «barra-mobile», parte in treno.

DICEMBRE 1973 - Visita all'acquario di Venezia, organizzata e offerta dall'amico Bruno.

GENNAIO 1974 - Proiezione del documentario «Venezia, ricordi?» a cura di Yokohama: si tratta di un'opera valida dal punto di vista culturale, informativo e storico.

FEBBRAIO 1974 - Festa da ballo in maschera, che ha avuto luogo a Palazzo Sceriman, con la partecipazione di 101 CB. La festa è stata imperniata su: 1) Premiazione di un concorso fotografico indetto dal gruppo; 2) Premiazione dei costumi migliori; 3) Grande lotteria con premi di materiale CB e omaggio di un baracchino a un amico affetto da grave malattia.

MARZO 1974 - Proiezione a carattere culturale del documentario: « Musica in Europa », e successivo carica batterie.

Il recapito del gruppo è: Casella postale 143 - Yokohama - 30100 Venezia.

Allegati

« Amici CB di Venezia » - Regolamento del gruppo. In riferimento agli Art. 1° e 4° dello Statuto costitutivo del gruppo, da tutti sottoscritto per l'accettazione delle clausole in esso contenute, e allo scopo di chiarirne il significato, si chiede a tutti gli aderenti al gruppo di votare per l'approvazione, il seguente « Regolamento ».

1) Gli aderenti al gruppo si impegnano a mantenere un corretto comportamento non soltanto nel corso dei vari QSO via radio, ma anche in occasione delle riunioni mensili e delle varie manifestazioni sociali, cosicché esse non possano dare adito a critiche di osservatori estranei, critiche che potrebbero comprendere la totalità del gruppo e non soltanto i responsabili di azioni non completamente consone alla dignità di un vero CB.

2) Eventuali comunicazioni scritte di carattere riprensivo a un componente del gruppo che venga meno agli impegni liberamente assunti, dovranno ottenere l'approvazione della maggioranza degli aderenti al gruppo stesso.

3) Altrettanto dicasi per sanzioni disciplinari (es. espulsione dal G.A.CB) che si dovessero eventualmente prendere contro qualche indampiente.

4) Si ribadisce il concetto che essendo il Gruppo A.CB ben lontano da qualsivoglia forma di associazione, non è tenuto ad accogliere tra i suoi componenti coloro che non accettino di adeguarsi alle norme da tutti approvate e che costituiscono il presente regolamento.

5) Si ricorda che se è consentito effettuare registrazioni su nastro dei vari QSO, non è permesso rimetterle in onda via radio. Gli amici del gruppo si asterranno pertanto dal farlo.

6) Nessuno potrà esprimere in frequenza opinioni personali a nome del gruppo.

7) Il G.A.CB di Venezia non si potrà assumere responsabilità né perseguire finalità non comprese nello statuto costitutivo (per non interferire nelle iniziative delle associazioni CB la cui opera potrà essere appoggiata dai componenti del gruppo secondo il loro giudizio).

8) Non è utile né costruttivo discutere in frequenza su divergenze di opinioni pertinenti l'attività del gruppo: a tale scopo si indicano le assemblee mensili. Si sconsiglia pertanto di muovere critiche alle varie manifestazioni del gruppo se non nel corso delle citate riunioni.

9) Allo stesso fine di farci conoscere da tutti come un gruppo veramente unito, si raccomanda di appoggiarsi a vicenda qualora in frequenza o in verticale sorgessero controversie con disturbatori delle modulazioni o delle manifestazioni.

10) Chi non desiderasse adeguarsi alle regole che ci siamo concordemente date potrà chiedere (per iscritto) di riavere il suo foglio di adesione e si renderà così libero da ogni impegno firmato.

11) Sia per l'Art. 334 della Gazzetta ufficiale del 3 marzo, sia per disposizioni della S.I.A.E., è fatto divieto di riprodurre in frequenza l'ascolto di brani musicali.

12) A parziale modifica dell'Art. 4/D dello statuto del gruppo, lo stesso potrà essere rappresentato da nove consiglieri più un segretario, eletti tra gli Amici che lo desiderino, con lo scopo di raccogliere o promuovere proposte di attività diverse, sottoponendole all'approvazione dell'assemblea e quindi curarne l'organizzazione.

Dei nove consiglieri faranno parte anche due donne e due minori.

L'incarico di consigliere è valido per un solo anno.

N.B. Il presente regolamento va votato usando il modulo allegato.

Statuto costitutivo del gruppo:

« Amici CB di Venezia »

Poiché si è ormai universalmente riconosciuta la necessità di organizzare il tempo libero anche nell'ambito delle ricetrasmissioni sui 27 MHz, il sottoscritto si impegna a osservare le norme di cui ai seguenti paragrafi:

1) Premesso che il « baracchino » costituisce un mezzo di svago, ma soprattutto di unione tra tutti gli amici della frequenza, esso dovrà essere usato osservando tutte le regole della cortesia, della buona educazione e del rispetto reciproco.

2) Si dovrà ottemperare a tutte le disposizioni impartite dagli organi competenti, con la Gazzetta ufficiale N. 113 del 3 maggio 1973, (pagamento del canone - denuncia del « baracchino » - divieto di DX con stati stranieri, ecc.).

3) Gli intestatari della concessione si renderanno responsabili dell'uso che del loro « baracchino » verrà fatto dai figli o dai dipendenti.

4) Gli Amici CB di Venezia si riuniranno una volta al mese (l'ultimo sabato di ogni mese) per:

a - presentare le loro proposte in ordine alle modalità delle trasmissioni.

b - denunciare gli abusi che potranno venir fatti in frequenza.

c - discutere sui provvedimenti da prendere contro i disturbatori delle radiotrasmissioni.

d - conferire l'incarico ad alcuni amici di organizzare manifestazioni sociali, quali cariche elettrolitiche, cariche batterie, gite, spettacoli eccetera, nonché di stilare un notiziario mensile del nostro gruppo di CB.

NOTA BENE: In riferimento al n. 1 si prega di non usare lineari se non in casi di estrema necessità e mai per comunicazioni con luoghi vicini. Le comunicazioni via radio non sono private: raggiungono una grande quantità di persone tra le quali moltissimi bambini. Ne consegue che i vari QSO devono essere moderati nel linguaggio e nel contenuto.

Per entrare in una « ruota » si dovrà sempre « breakare » attendendo quei secondi di « bianco » che vanno sempre lasciati tra un QTC e l'altro. I vari QTC non dovrebbero essere mai esageratamente lunghi, nè, se il loro contenuto è impegnativo, potranno essere disturbati con richieste di controllini o simili.

Pertanto prima di « breakare » sarà prudente ascoltare l'argomento trattato dalla « ruota » in cui si vuol entrare.

Comunque tutti i « break » devono essere accolti. I dati richiesti dal presente modulo saranno tenuti segreti e verranno comunicati soltanto agli organizzatori delle varie manifestazioni.

Tutti i firmatari potranno usufruire della casella postale n. 143, purché sulla busta contenente le varie QSL sia posta l'intestazione:

Yokohama - casella postale n. 143
30100 Venezia

Alla stessa casella postale va inviata la parte compilata del presente modulo, firmata per esteso per l'accettazione di quanto in essa contenuto.

(tagliare qui) →

Venezia 1 novembre 1973

Firma per l'accettazione

Nome e Cognome

Nominativo CB

Indirizzo

Città C.A.P.

(tagliare qui) →

Salutoni a tutti Roberto

IL PROSSIMO MESE: discutiamo le gravi restrizioni imposte ai CB dal nuovo DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1974!

ACCUMULATORI ERMETICI AL Ni-Cd

produzione VARTA-HAGEN (Germania Occ.)

VARTA



Tensione media di scarica 1,22 Volt

Intensità di scarica per elementi con elettrodi a massa 1/10 della capacità per elementi con elettrodi sinterizzati fino a 3 volte la capacità per scariche di breve durata

Tensione di carica 1,40 Volt

TIPI DI FORNITURA:

A BOTTONE con possibilità di fornitura in batterie fino a 24 Volt con terminali a paglietta; racchiuse in involucri di plastica con gli elementi saldati elettricamente uno all'altro.
Capacità da 10 a 3000 mAh



CILINDRICI con poli a bottone o a paglietta a elementi normali con elettrodi a massa.
Serie D
Capacità da 150 mAh a 2 Ah
Serie RS ad elettrodi sinterizzati.
Capacità da 450 mAh a 5 Ah



PRISMATICI con poli a vite e a paglietta con elettrodi a massa.
Serie D
Capacità da 2,0 Ah a 23 Ah
Serie SD con elettrodi sinterizzati.
Capacità da 1,6 Ah a 15 Ah



POSSIBILITÀ di impiego fino a 2000 ed oltre cicli di carica e scarica.
SPEDIZIONE in porto franco contro assegno per campionature e quantitativi di dettaglio.

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE PROSPETTI ILLUSTRATIVI E OFFERTE RIVOLGERSI A:

TRAFILERIE E LAMINATOI DI METALLI

S.p.A.
20123 MILANO
Via De Togni, 2
Telefono 898.442/808.822

Amateur's CB

© copyright cq elettronica 1974

a cura del
dottor Alberto D'Altan
via Scerè 32
21020 BODIO (VA)

Gara a premi

Classifica al 15 aprile

Quando leggerete queste righe il concorso sarà appena terminato ma io continuerò a darvi classifiche fino al fatidico numero di agosto quando si tireranno le somme finali.

Tutto questo perché, lo ripeto ancora, il materiale da pubblicare va in redazione almeno un mese e mezzo prima dell'uscita della rivista.

Ad ogni modo, in via di chiarimento i misteri del Bob, scatenati altri, comparsi in ritardo sulla scena, sfiniti alcuni che parevano dei Superman, vi propino la classifica al 15 aprile che comincia a sgranarsi drammaticamente. Nel frattempo comincio a chiedermi come farò a chiedere all'Editore tutto lo spazio che occorrerebbe per pubblicare i vostri elaborati. Dovrò fare delle sintesi pazzesche!

Bob di Latisana	73
Bruno Bazzano	52
Franco Maugliani	38
Gabriele Cisotto	32
Franco Ferrini	31
Manrico D'Antilio	28
Andrea Valdrè	27
Carlo Curletto	21
Cosimo Canuto	20
Claudio Re	16
Roberto Pavesi	16
Riccardo Ceolin	15

Ripeto, come al solito, i premi offerti dalla Organizzazione Marcucci:

1° premio R/TX « MICRO 723 » Lafayette

2° premio: RX 6 gamme AM/FM Simphonette

3° premio: Antenna GP + ROSmetro

4° premio: Orologio Trio HC-2

5° premio: Micro amplificato Turner M+2/U

Amplificatori lineari

Questa volta parliamo di qualcosa che, ufficialmente, nelle stazioni CB non esiste. Dai miei passati articoli avrete già capito che, a parte i regolamenti, io non vedo di buon occhio i lineari per la semplice ragione che, almeno nelle aree cittadine, il loro uso non ottiene altro effetto che di aumentare il QRM e la TVI. Ho quindi deciso di parlare di lineari solo per chiarire alcune idee nella speranza di attenuare i malanni da loro provocati, visto che tali aggeggi esistono e sono largamente diffusi.

A cosa serva un lineare lo sappiamo tutti. Viceversa non è forse chiaro per tutti il perché del termine « lineare ». Amplificatore lineare è quel dispositivo capace di fornire una tensione di uscita rigorosamente proporzionale a quella d'ingresso. Poiché i lineari che ci interessano sono usati per l'amplificazione di potenza, il loro guadagno (in dB) è dato in funzione del rapporto tra le potenze di uscita e di ingresso:

$$\text{guadagno (dB)} = 10 \log \frac{P_u}{P_i}$$

Quindi, utilizzando il grafico pubblicato in questa rubrica nel n. 2/74, si trova subito che un lineare che

fornisca una potenza d'uscita di 50 W per una potenza di ingresso di 5 W presenta un guadagno di potenza di 10 dB.

Se il guadagno di tensione non è costante, l'amplificatore non è, ovviamente, lineare. Tutti gli amplificatori definiti lineari presentano effettiva linearità solo fino a un determinato valore di potenza d'uscita, pertanto quando vengano impiegati in modo da ricavarne una potenza d'uscita superiore a determinati valori, che il costruttore dovrebbe aver calcolato e verificato molto bene, cessano di essere lineari e diventano fonte di guai.

Come sappiamo (vedi n. 4/74), durante l'amplificazione di un segnale modulato al 100 % con una BF sinusoidale la potenza di picco istantanea che il dispositivo deve amplificare varia da zero a un valore pari a quattro volte quello della portante non modulata.


Nel contempo la potenza media è una volta e mezza quella della sola portante. Nel caso del parlato tuttavia la situazione è in genere assai diversa.

Andiamo infatti a vedere la figura 1 dove è rappresentato un segnale RF modulato con la parola.

Si vede chiaramente che compaiono dei picchi, dovuti al parlato, che non hanno riscontro in una modulazione con BF sinusoidale. Mentre il valor medio della potenza RF modulata può essere relativamente basso, in corrispondenza dei picchi la potenza in

gioco è evidentemente assai elevata e, comunque, non agevolmente correlabile con il suo valor medio e con quello relativo alla sola portante come invece abbiamo visto verificarsi nel caso di modulazione con segnale BF sinusoidale.

figura 1

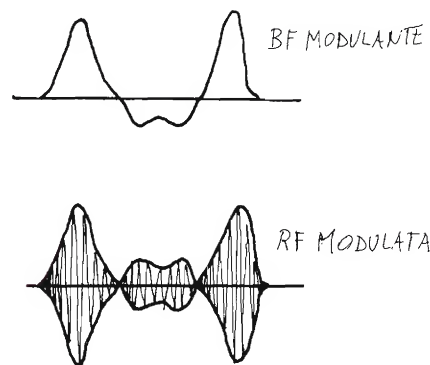


Tutto ciò porta a concludere che la potenza d'uscita del lineare dev'essere espressa come potenza efficace al picco dell'involuppo di modulazione (PEP) e deve venir indicato quale tasso di distorsione corrisponde a tale potenza d'uscita (esso è solitamente dato come funzione del rapporto fra la potenza della fondamentale e quella delle armoniche, e quindi in dB), infatti se un certo valore di PEP rappresenta il limite al di sopra del quale un lineare non possa più essere considerato tale l'esprimere la potenza d'uscita sulla base del valor medio o addirittura della sola portante non avrebbe evidentemente alcun senso. Solo l'uso di un oscilloscopio garantisce nei confronti del sovrappilottaggio, tuttavia una indicazione assai utile è quella fornita dall'amperometro che indica la corrente di alimentazione dello stadio finale: tale corrente non deve variare sotto modulazione. Per mantenere un livello medio elevato nei confronti dei picchi senza il rischio di sovrappilottare il lineare è molto utile la tosatura (clipping) in BF. Tuttavia una certa sicurezza di evitare il sovraccarico del lineare può essere conseguita solo ricorrendo a un dispositivo automatico di controllo (ALC) come quelli impiegati correntemente negli amplificatori lineari per SSB.

Ci tornerò sopra più avanti. Con tutto ciò non vi ho ancora detto perché l'amplificatore deve essere lineare. Se l'amplificatore non è lineare la forma d'onda in uscita non è uguale a quella in ingresso il che equivale a distorsione. In tal caso si generano contemporaneamente: 1) armoniche del segnale che provocano TVI, 2) prodotti di intermodulazione fra le bande laterali con allargamento del canale occupato fino a invadere i canali adiacenti (splatters). E' inutile aggiungere poi che se l'ormai non più lineare lavora ai limiti della saturazione la modulazione non può che essere negativa e distorta al punto da risultare incomprensibile.


Accenniamo adesso a come si possa ottenere una amplificazione lineare a RF con riferimento particolare all'uso dei transistor. Senza addentrarci nella teoria vi dico subito che non è possibile usare amplificatori che lavorino in classe C, per intenderci come quelli che costituiscono gli stadi finali modulati di un baracchino AM. Pertanto tutti gli amici che hanno realizzato un « lineare » con un transistor al silicio collegato come in figura 2 hanno costruito un buon distortore, generatore di TVI e splatters (sono in verità molto cattivo).

figura 2

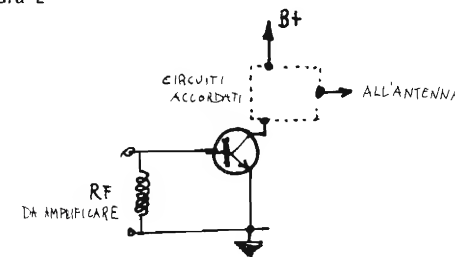


Infatti un transistor di potenza al silicio la cui base sia a potenziale di emettitore è completamente interdetti. La figura 3 mostra che in tali condizioni di polarizzazione tale transistor lavora effettivamente in classe C poiché solo una parte dell'involuppo d'onda di base riesce a far circolare corrente nel dispositivo.

figura 3

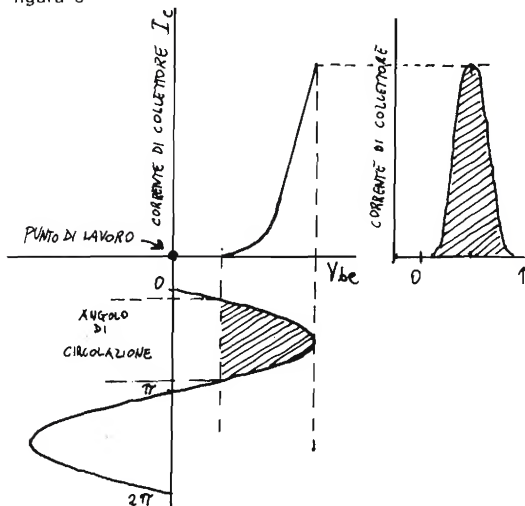

Condizioni migliori di linearità sono offerte dal funzionamento in classe B (figura 4). Qui la polarizzazione è tale che, pur essendo il transistor al limite dell'interdizione, la circolazione di corrente nel transistor avviene durante tutta una semionda. Si dice cioè che l'angolo di circolazione della corrente di collettore è 180°.


figura 4

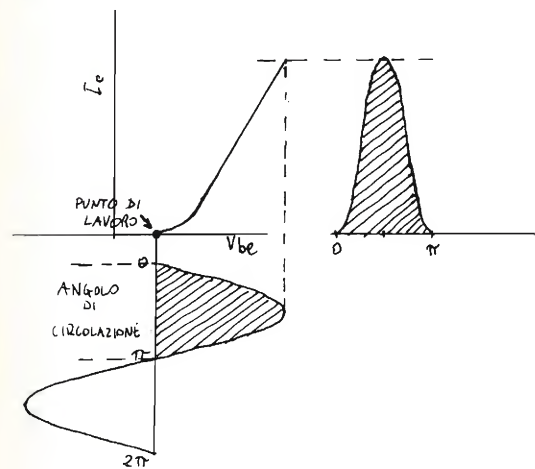

Tuttavia, poiché come mostrano le stesse figure 3 e 4 la caratteristica di trasferimento (corrente di collettore I_c in funzione della tensione base-emettitore V_{be}) è notevolmente incurvata nella parte iniziale, è necessario polarizzare il transistor ancor più


verso il tratto lineare (figura 5) facendo circolare una sia pur piccola corrente di riposo.

figura 5

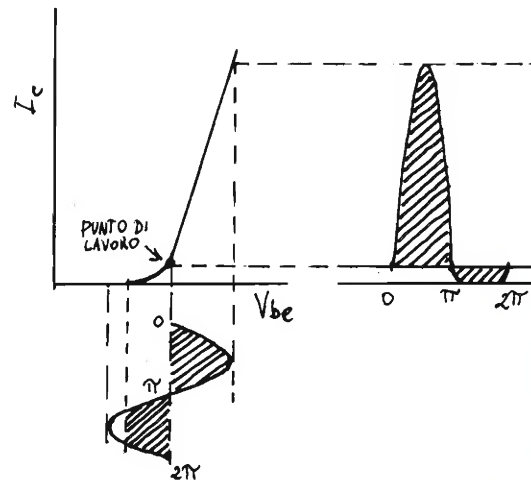

Siamo allora in condizioni di lavoro proprie della classe AB. Con tutto ciò la forma d'onda della corrente di collettore è ancora impulsiva anche se copia fedele delle semionde positive di base. Sarà compito dei circuiti risonanti di collettore restituirle la forma sinusoidale. Parliamo ora di circuiti. In figura 6 è riprodotto un tipico stadio finale lineare di bassa potenza (stralciato dallo schema di un radiotelefono SSB: MARKO 5).


figura 6

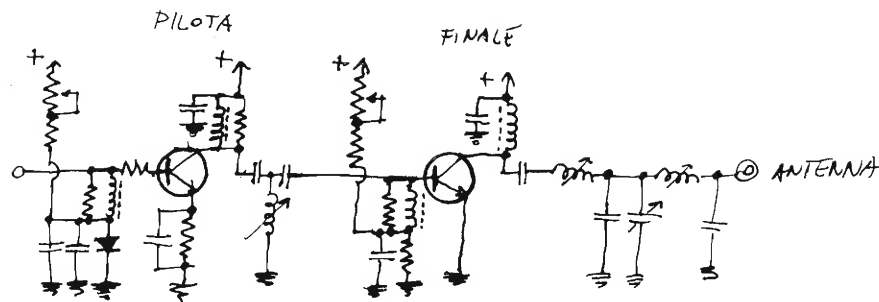

Il pilota viene polarizzato mediante il diodo al silicio del partitore di base. Ai suoi capi si stabilisce una caduta di tensione di circa 0,7 V, dello stesso ordine di grandezza del potenziale base-emettitore richiesto per portare il transistor alla soglia della con-

duzione. Il finale è polarizzato mediante un partitore resistivo. Un punto di lavoro più stabile è quello fornito dal circuito della figura 7 dove la tensione di polarizzazione viene fissata dal diodo zener BZY75.

figura 7

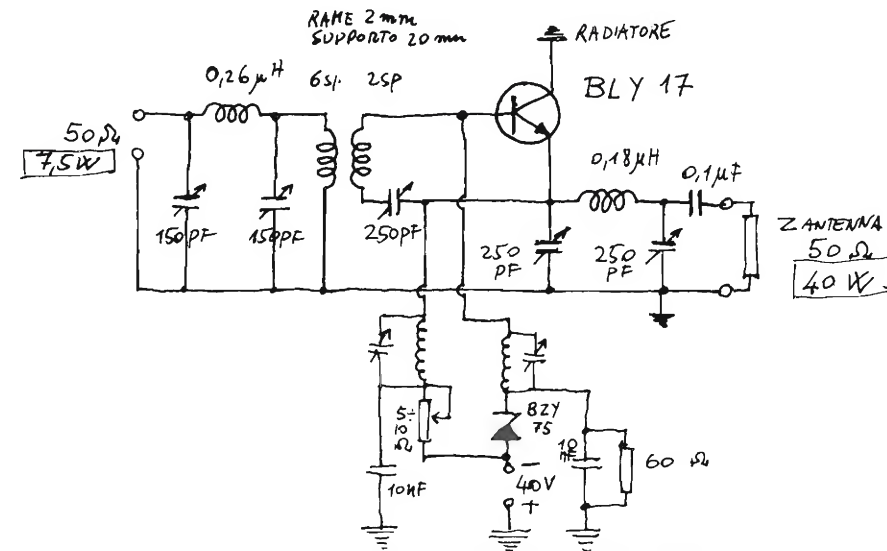

Un aspetto importantissimo da tener ben presente da parte di chi si diletta nella progettazione di lineari a transistor è quello della potenza dissipata sul collettore. Il rendimento di uno stadio lineare è normalmente ben sotto il 40 % per cui la potenza dissipata è assai superiore a quella di uno stadio in classe C di uguale potenza input (data, come sapete, dal prodotto della tensione cc di alimentazione per la corrente cc di alimentazione). Per chiarire il discorso si consideri che con un finale in classe C con potenza d'uscita di 10 W e con rendimento del, per esempio, 65 % la potenza input è $10/0,65 = 15,4$ W e quindi la potenza dissipata sul collettore è 5,4 W, nel caso di uno stadio in classe AB, di pari potenza d'uscita con rendimento, poniamo, del 35 % la potenza input è $10/0,35 = 28,6$ W e la potenza dissipata ben 18,6 W. Da questi dati emerge che non è poi così economico, anche oggi, reperire transistor capaci di fornire parecchie decine di watt a radiofrequenza in classe AB. Prima di concludere desidero ritornare ai circuiti per il controllo automatico di livello (ALC). Si tratta di prelevare il segnale RF in uscita dallo stadio finale in modo da ricavarne una tensione che può venir usata per modificare la polarizzazione e quindi il guadagno di qualche stadio a basso livello al fine di evitare che il segnale in uscita superi determinati valori. Il sistema è paragonabile a quello del CAG nei ricevitori. E' evidente tuttavia che la costante di tempo del circuito deve essere sufficientemente breve se si vuole evitare il sovrapiantaggio in corrispondenza di picchi di modulazione di durata molto breve (figura 8).

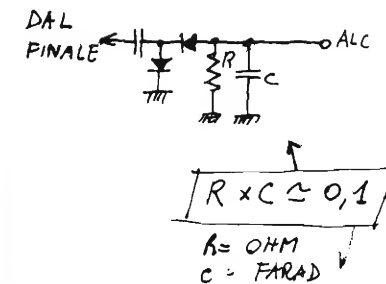


figura 8

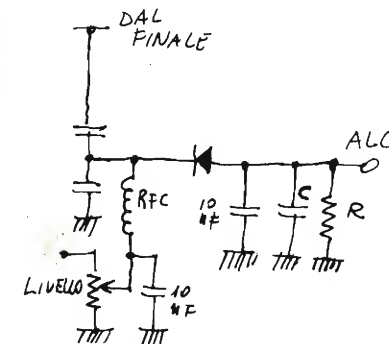


tabella 1 - Caratteristiche principali

parte ricevente	— circuito	super a doppia conversione e stadio RF
	— sensibilità	0,7 μ V per 10 dB (S+N)/N
	— selettività	— 6 dB a 6 kHz, — 45 dB a 8 kHz
	— FI	1° 11.260 o 11.310 kHz, 2° 455 kHz
	— uscita audio	3 W max
parte trasmittente	— assorbimento di corrente	100 mA in assenza di segnale
	— potenza input	5 W
	— reiezione spurie	migliore delle norme FCC e DOT
	— modulazione	tipica: 90 %
	— assorbimento di corrente	< 1 A
	— antenna	da 30 a 100 Ω , nominale 50 Ω


In merito alle prove pratiche ho constatato un'ottima attenuazione delle spurie che in altri baracchini a sintetizzatore talvolta non mi è sembrato altrettanto buona. Confermata la selettività indicata in tabella 1. La potenza d'uscita è risultata ~ 2 W a 11,4 V,

3,5 W a 13,5 V. Anche allo HB 23 devo fare un appunto per la piccolezza dello S-meter. O lo eliminiamo, questo S-meter, oppure lo riduciamo a una decorazione da osservare con le lenti addizionali.

B30 LINEARE 15 W RF STATO SOLIDO

Ingresso: 2 ÷ 5 W AM - 10 ÷ 15 W SSB
Uscita: 15 W AM - 20 ÷ 30 W SSB
Guadagno: 7 dB
Alimentazione: 12-15 Vcc
Commutazione elettronica
Funzionamento: AM-SSB
Consumo: 2 A

L. 25.000 IVA compresa

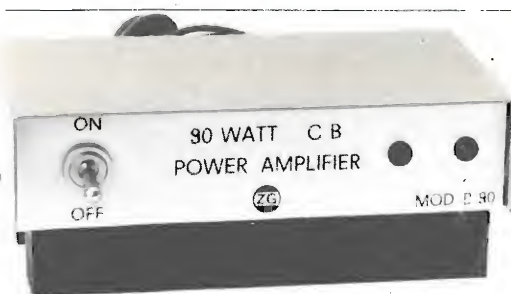

P27-1 PREAMPLIFICATORE DI ANTENNA A MOSFET

Alimentazione: 12-15 Vcc
Guadagno: > 25 dB
Controllo di guadagno
Commutazione elettronica
Funzionamento: AM-SSB
Riduce il QRM in mobile

L. 20.000 IVA compresa

Via E. Fermi 8 - Tel. (039) 66.66.79
20059 VIMERCATE (MI)

ALIMENTATORI da 2 a 10 A


Spedizioni
contrassegno
chiedete catalogo
inviando L. 200
in francobolli.

B90 LINEARE 50 W RF STATO SOLIDO

Ingresso: 1 ÷ 4 W
Uscita: 40 ÷ 60 W
Guadagno: 13 dB
Alimentazione: 12 ÷ 14 Vcc
Commutazione elettronica
Funzionamento: AM-SSB
Consumo: 7 A

L. 80.000 IVA compresa

Novità !!!

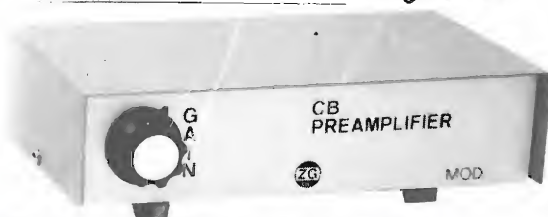

ZG ZETAGI

CB a Santiago 9+

© copyright cq elettronica 1974

a cura di Can Barbone 1°
dal suo laboratorio radiotecnico di
via Andrea Costa 43
47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FO)

(diciannovesima peripezia)

PICCOLO PREAMBOLO

Oggetto: corrispondenza dei lettori indirizzata al sottoscritto.
Come affermato in passato, torno a ripetere alcuni punti essenziali: **non inviate danaro** per la consulenza, al massimo accetto un francobollo per francorisposta, non chiedetemi i circuiti stampati inerenti gli schemi già pubblicati in precedenza, perché non posso fornirveli e soprattutto non chiedetemi cose impossibili in quanto sono solo un lontano parente del Padreterno. Chiedo un po' di pazienza a tutti quanti mi hanno voluto inviare schemi, progetti, antenne eccetera, prima o poi pubblicherò tutto compatibilmente al tempo e allo spazio a mia disposizione.

*

E' appena trascorso maggio, il mese dei grilli, io ne ho tanti in testa che quasi quasi ve ne regalo un po'. Toh, vi voglio regalare un grillo che fra cri cri su 46 canali!
L'idea mi è venuta quando provavo il NASA 46 GT (vedi **CB a Santiago 9+** di marzo) il quale ha solo sei cristalli in più di un normale baracchino da 23 canali, però tramite circuito sintetizzatore riesce a ricavarne altri 23. Ora, si tratta di trasformare un qualsiasi baracchino da 23 in uno da 46 aggiungendo sei cristalli (o quarzi, che è poi sempre la stessa cosa).


Il problema all'inizio sembrava più acido di quanto non fosse in realtà, in quanto nel NASA 46 GT i sei quarzi aggiuntivi facevano capo a una sezione del selettore di canali che ovviamente manca nei consueti baracchini: sostituire il selettore con un altro adatto allo scopo era una soluzione, ma non certo alla portata di tutti e allora come scavalcare l'ostacolo? No, non vi voglio tenere sulle spine dal momento che il problema è stato risolto in una maniera così semplice da far ridere anche un cocodrillo (dopo i pasti).

Alla modifica si prestano tutti quei ricetrasmittitori che hanno la levetta CB-PA, per gli altri, quelli che hanno il PA sul selettore è un po' più difficile perché bisognerebbe aggiungere un piccolo deviatore intaccando l'estetica del baracchetto, comunque ognuno di voi è padrone di rovinare il proprio baracco come meglio crede, e non sarò certo io a impedirglielo, hi!

La modifica in se stessa richiede il sacrificio di non poter più usufruire del servizio PA, che a dir il vero non è che sia poi una cosa di grande utilità, per cui vale la pena di perdere questa prestazione a vantaggio dei 23 nuovi canali. Nel nostro caso la levetta CB-PA servirebbe a commutare la diversa disposizione dei cristalli, così da avere in posizione CB i consueti 23 e in posizione PA tutti gli altri che vanno dal 24 al 46, la lettura avverrà sempre sul selettore tenendo presente che per il numero di riferimento di ogni nuovo canale si dovrà sommare la cifra 23 al numero letto, ad esempio il canale 1 diventerà il 24, il 2 sarà il 25 e così via. La prima operazione da farsi è quella di dissaldare tutti i fili che fanno capo al deviatore CB-PA avendo cura di porre successivamente in cortocircuito i fili centrali ai relativi fili CB in modo che il baracchino rimanga sempre operante, e di fasciare con nastro adesivo isolante i fili PA che rimangono liberi e inutilizzati (vedi spiegazioni allegate alle modifiche).

Ad ogni modo, per dissipare eventuali dubbi, vi rifocillo il video sia con lo schema elettrico dei quarzi sia con lo schema pratico delle disconnessioni al commutatore CB-PA.

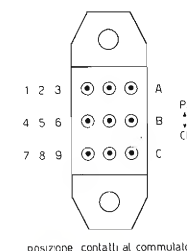Modifiche
da eseguirsi
sul commutatore CB-PA



ATTENZIONE


Per i baracchini che hanno
CB in alto e PA in basso

1 2 3 diventano 7 8 9 = C
7 8 9 diventano 1 2 3 = A
4 5 6 rimangono uguali = B

Sconnettere tutti i fili facenti capo ai contatti 1, 2 e 3 e isolarli con nastro adesivo, sconnettere il filo sul terminale 4 e sul terminale 7, saldare i fili tra loro e isolarli, stessa procedura col 5 e con l'8, e col 6 e col 9. In questo modo il baracchino rimane funzionante solo come se il commutatore fosse sempre in posizione CB. Terminata questa prima operazione collegheremo tra di loro rispettivamente i contatti 1, 2 e 3, poi 4, 5 e 6, poi 7, 8 e 9, che d'ora in poi chiameremo semplicemente contatti A, B e C i quali andranno saldati sui corrispondenti punti ABC del circuito del baracchino con cavetti robusti e il più corti possibili. Se tutto è stato fatto a regola d'arte, avremo i soliti 23 canali quando il commutatore si trova in posizione PA e gli altri 23 aggiuntivi quando il commutatore si trova in posizione CB.

Piccola nota amara

Difficilmente si potranno reperire i cristalli aggiuntivi a prezzi convenienti, per il fatto che non essendo di taglio standard, la richiesta di mercato non è così forte da consentire il solito prezzo di 1250÷1500 lire come avviene per i normali quarzi in frequenza CB. Ho scritto a diverse ditte per avere un preventivo spese per la serie di sei cristalli, qualora mi giungessero dei preventivi a cifre più basse di 3000÷3500 lire (prezzo attuale per tagli in frequenza su commissione) sarà mia cura avvertirvi tempestivamente su queste pagine. Tutto sommato anche se la spesa per la modifica dovesse aggirarsi dalle 18000 alle 21000 lire penso valga ugualmente la pena di tentare, più che di cambiare baracchino! Le modifiche da farsi sono tutte segnate in grassetto. Tagliare con una lama ben affilata il circuito in pista di rame facente capo alle masse dei cristalli contrassegnati X1...X6 nei punti indicati con una grossa X indi collegare con uno spezzone di filo robusto i due tronconi di massa per assicurare sempre continuità alla massa recisa. Collegare i nuovi quarzi seguendo lo schema in grassetto, avendo cura di fare sempre una filatura molto corta.

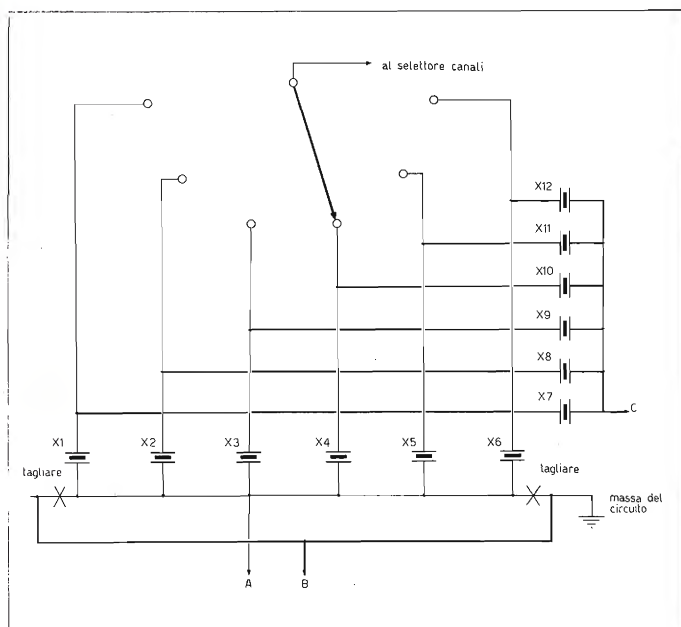

I valori dei cristalli da aggiungersi dipendono dal valore di X1...X6 e devono essere più alti di questi rispettivamente di 300 kHz.

Questo perché non tutti i costruttori di ricetrans CB hanno adottato gli stessi valori di sintetizzazione.

Ad ogni modo vi riporto le esatte frequenze dei due sistemi più in auge:

Se X1 = 33.000, X7 sarà 33.300	
Se X2 = 33.050, X8 sarà 33.350	
Se X3 = 33.100, X9 sarà 33.400	
Se X4 = 33.150, X10 sarà 33.450	
Se X5 = 33.200, X11 sarà 33.500	
Se X6 = 33.250, X12 sarà 33.550	
Se X1 = 37.600, X7 sarà 37.900	
Se X2 = 37.650, X8 sarà 37.950	
Se X3 = 37.700, X9 sarà 38.000	
Se X4 = 37.750, X10 sarà 38.050	
Se X5 = 37.800, X11 sarà 38.100	

(valori espressi in kHz)

Passo ora a descrivervi caratteristiche e mie impressioni sul funzionamento del *Courier CLASSIC II*, commercializzato in tutta Italia dalla GBC e gentilmente messo a mia disposizione per le prove.

Il *Courier CLASSIC II*.



Miriadi di ricetrasmittenti affollano insistentemente il mercato CB, e a prima vista si potrebbe pensare che un 5 W 23 canali di quella o di quell'altra Marca non fa nessuna differenza, e che non vale la pena di sciupare delle pagine per ripetere la solita pizza. Questo principio però non è valido se applicato a un baracco come il *Courier CLASSIC II* il quale pur essendo un 5 W 23 C si distacca dai comuni baracchini sia per la parte estetica che per la parte elettrica, infatti possiede una veste non comune in quanto è alloggiato in un contenitore completamente cromato che gli ha valso il nomignolo di « lo specchio », i comandi di squelch e di volume sono a slitta al posto dei soliti rotativi e contribuiscono a rafforzare notevolmente il tocco del professionista.

Insolito, e molto utile, è il controllo « delta tune » che permette di sintonizzare correttamente anche le stazioni che in gergo vengono definite squarzate, cioè non perfettamente a centro canale, e in molti casi permette di poter separare meglio due emissioni sullo stesso canale, creando la possibilità di effettuare collegamenti molto « querreemmati » che altrimenti non potrebbero arrivare a buon fine.

Il costo leggermente superiore alla media è pienamente giustificato dal fatto che non necessita di alcun alimentatore esterno in quanto è già predisposto sia per il funzionamento in barra mobile con tensione di 12÷16 V, sia per il funzionamento in fisso con alimentazione in alternata a 220 V, questo spiega anche le dimensioni che sono di 185 x 65 x 225 millimetri e il peso di 2,6 kg.


Vediamo comunque le note generali fornite dalla Casa: 19 transistor, 1 circuito integrato 16 diodi, altoparlante interno da 8 Ω ellittico 15 x 5 cm, microfono dinamico tipo « noise-cancelling » munito di pulsante push-to-talk, scala canali e strumento illuminati, indicatore di modulazione impedenza d'antenna 50 Ω circa, selettore a 23 canali più PA, controlli di volume, squelch, interruttore di alimentazione, delta tuning e noise limiter, prese jack per altoparlante esterno e PA, connettore di antenna di tipo coassiale, staffa di supporto estraibile, commutazione rice/trans a mezzo relais, circuito trappola anti-TVI regolabile dall'esterno.

CARTA D'IDENTITA'

sezione ricevente

- gamma coperta
- sensibilità
- selettività
- reiezione canali adiacenti
- distorsione audio a 1000 Hz
- risposta alle spurie
- reiezione alla modulazione incrociata
- reiezione all'intermodulazione
- limite all'intelligibilità
- sensibilità dello squelch
- soglia squelch regolabile
- noise-limiter

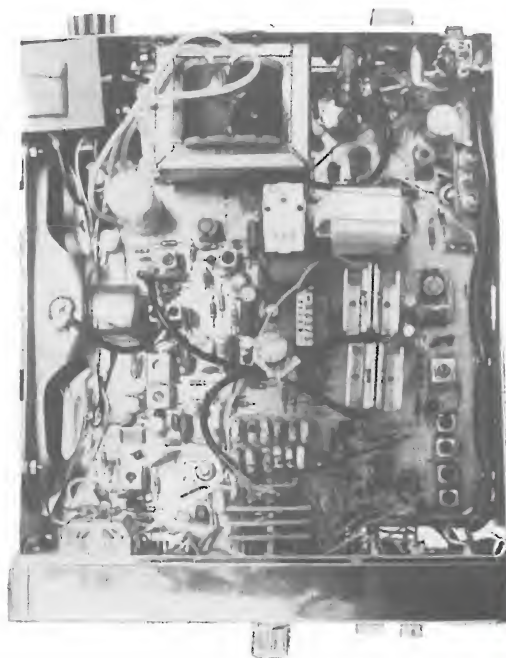da 26,965 a 27,255 MHz
0,3 μ V per 10 dB S/N a 1000 Hz modulati al 30 %
6 kHz a — 6 dB
oltre 45 dB
10 % a 3 W di uscita
— 50 dB
migliore di 40 dB
migliore di 50 dB
0,07 μ V modulati al 85 %
0,1 μ V
30 μ V
in serie all'ingresso



sezione trasmittente

- gamma di frequenza
- potenza input a 13,6 V_{cc}
- potenza output a 13,6 V_{cc}
- modulazione (5 mV al microfono)
- emissione (class D operation)
- rumore e fruscio
- tolleranza in frequenza
- impedenza d'uscita in antenna
- commutazione
- distorsione di modulazione

da 26,965 a 27,255 MHz
5 W
3 W
100 %
8A3 (AM)
< 40 dB
 \pm 0,005 %
50 Ω
a relay interno
inferiore al 15 % per un segnale a 1000 Hz modulato al 85 %

sintetizzatore a cristalli

trasmissione


	37.600	37.650	37.700	37.750	37.800	37.850	
10.635	1	5	9	13	17	21	n. canali
10.625	2	6	10	14	18	22	n. canali
10.615	3	7	11	15	19	—	n. canali
10.595	4	8	12	16	20	23	n. canali

ricezione

	37.600	37.650	37.700	37.750	37.800	37.850	
10.180	1	5	9	13	17	21	n. canali
10.170	2	6	10	14	18	22	n. canali
10.160	3	7	11	15	19	—	n. canali
10.140	4	8	12	16	20	23	n. canali


Il circuito elettrico è una classica supereterodina molto ben curata, non manca l'ormai indispensabile filtro ceramico nella seconda media frequenza del quale oggi come oggi, stando al tremendo affollamento di stazioni locali, non si potrebbe più fare a meno. Una particolare cura si nota anche nella scelta dei transistor, in quanto per ogni stadio di amplificazione AF e di mixer vediamo dei supertransistor come il 2SC930, il 2SC929 e il 2SC772, da prove comparative con altri ricetrans, mi sono accorto che tali scelte sono del tutto giustificate in quanto a parità di « noise » il Courier CLASSIC II rimane uno tra i più sensibili baracchini finora da me « testizzati », da aggiungere che alla chiarezza di una buona ricezione molto contribuisce anche il robusto altoparlante situato non sopra o sotto come nella maggioranza dei normali ricetrasmittitori, ma sul fianco destro del baracco stesso, particolare che ne permette l'uso anche appoggiandolo su un piano senza l'ausilio della solita staffa di rialzo che tuttavia assieme al microfono, i cordoni di alimentazione in c.c. e c.a. e il clip appoggia micro, viene posta in dotazione dell'apparecchio. Altra nota particolare è che il box contenitore è isolato elettricamente dalla massa del circuito, dando la possibilità di installare l'apparato anche su vetture con positivo a massa tenendo conto del particolare di montaggio illustrato in figura 1 dove i due condensatori di accoppiamento sono del valore di 10 nF.

figura 1

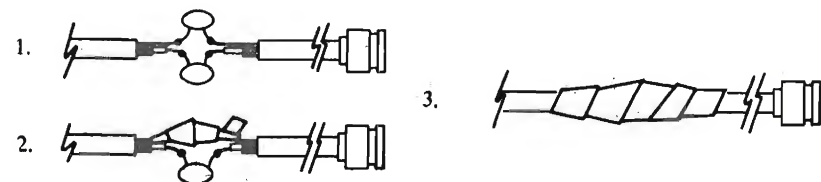

La figura 2 illustra il metodo migliore per ancorare la staffa di sostegno.

figura 2

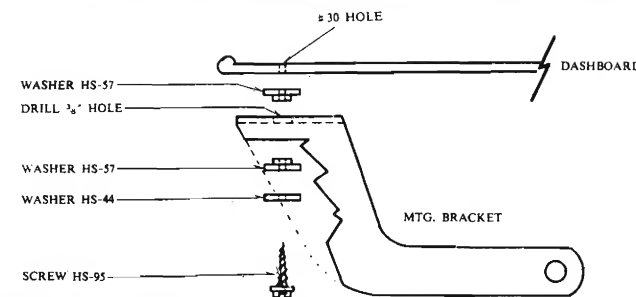

Nella parte posteriore, situata in alto a destra del bocchettone d'antenna, vi è, ben accessibile dall'esterno, una trappola anti-TVI che, opportunamente regolata con un sottile cacciavite, tenendo d'occhio un televisore acceso su uno dei canali in banda VHF (di solito il canale che serve la zona), permette di attenuare notevolmente i prodotti spuri diminuendo così le probabilità di interferire i programmi televisivi.

Un particolare circuito di uscita RF permette un buon rapporto di onde stazionarie sia con antenne da 35 che da 100 Ω di impedenza, quindi fermo restando che l'antenna ottimale rimane quella a 52 Ω , potremo pur sempre sbizzarrirci un po' più nella prova di diverse antenne, senza correre il rischio di compromettere la salute del transistor finale RF.

Per il tipo di cavetto da usarsi vale la regola dei 15 m, vale a dire che per lunghezze inferiori potremo usare cavo sottile tipo RG58/U e per lunghezze superiori ci orienteremo su del robusto RG8/U.

Riassumendo, dirò che, a mio avviso, il Courier CLASSIC II è il baracchino di chi ama l'estetica e la praticità in quanto per due caratteristiche, l'alimentazione entrocontenuta, e l'altoparlante laterale può trovar luogo sia sullo scrittoio che sul comodino da notte accompagnandoci nelle 24 ore sia in verticale che in orizzontale.

Più versatile di così!? Voi che ne dite?

Antifurto digitale per auto

di Lucio Visintini

Penso che non sia troppo azzardato dire che l'antifurto sta diventando una delle manie della società d'oggi, una delle tante, forse non la più evidente. Diciamo che, fomentata da tutto un certo sistema di informazione (leggi soprattutto: pagine di cronaca nera sui giornali e simili), si sta diffondendo una vera e propria « fobia » del ladro, di colui cioè che ingiustamente porta via ciò che si è comperato col proprio onesto lavoro. E ciascuno cerca allora di difenderlo come può, utilizzando quanto il proprio ingegno e la tecnica moderna sa offrirgli: e bisogna riconoscere che le apparecchiature fornite da un'industria sempre più specializzata in questo campo raggiungono a volte una perfezione mirabile da tutti i punti di vista.

Realmente però tutto questo va considerato « efficace contributo alla lotta contro la delinquenza »? Realmente tutto questo aiuterà a risolvere un problema che è innanzitutto **sociale**, prima che economico? Non bisognerà seguire altre vie invece, se si vuole, non solo difendere il proprio, ma far sì che altre persone recuperino un modo « civile » di esistenza, un rapporto più giusto con i loro simili? Lascio volutamente queste domande in sospeso, mi è bastato buttar lì il problema per coscienza mia: e lascio alla coscienza di chi mi legge tentare una risposta.

Il progetto

Dopo questa introduzione, forse un po' troppo morale, vediamo ora l'esemplare che io ho progettato e costruito su commissione.

Si è cercata soprattutto una impostazione logica e una realizzazione pratica che rendesse l'antifurto di facile utilizzazione e concedesse la massima libertà possibile al proprietario dell'auto. A partire infatti da questo criterio, analizzando gli aspetti negativi delle realizzazioni più comuni, sono arrivato a un progetto finale che è abbastanza originale e che penso possa servire come spunto per un ulteriore perfezionamento di dispositivi di questo genere a livello dilettantistico.

Per analizzare quella che ho chiamato « impostazione logica » è necessario distinguere tra « funzioni di controllo » (parte sensoriale) e « funzioni di comando » (parte dei servomeccanismi): cioè tra ciò che l'antifurto deve proteggere e ciò che l'antifurto deve azionare una volta violata la condizione di riposo dell'oggetto sotto controllo.


a) LOGICA delle «FUNZIONI DI CONTROLLO»

Si voleva che l'antifurto avesse tre funzioni di controllo, cioè reagisse di fronte a tre azioni dell'ignoto ladro:

- accensione del motore;
- asportazione dell'autoradio;
- apertura di una portiera o di un cofano.

Le prime due funzioni non rappresentano delle difficoltà al momento della progettazione. Infatti, se consideriamo come « segnale di anomalia » della prima funzione l'apparizione della tensione $+V_B$ (V_B = tensione della batteria) ad esempio al capo « caldo » della bobina, o al terminale positivo del regolatore di tensione della dinamo o dell'alternatore, e come « segnale di anomalia » della seconda funzione la chiusura di un interruttore quando l'autoradio viene strappata via (vedi figura 1), è facile realizzare un circuito che comandi un attuatore (relè o SCR) quando la tensione V_B appare su uno dei due ingressi.

figura 1

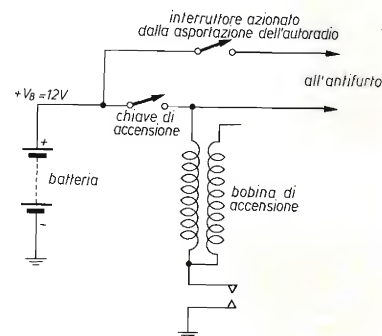

La facilità estrema di questa sistemazione è data dal fatto che il circuito di controllo può essere inserito e disinserto quando il « segnale di anomalia » non è presente (con il motore spento e l'autoradio al suo posto). Già numerosi circuiti di questo genere sono apparsi su **cq** nei numeri precedenti.


Rimane ora la terza funzione: controllo dell'apertura di un cofano o di una portiera. Esistono normalmente tre modi di affrontare questa funzione: analizzandoli rapidamente uno per volta si cercherà di metterne in luce gli aspetti positivi e negativi.

1) Si ragiona come per le prime due funzioni: si mette in azione il circuito antifurto quando non sono presenti « segnali di anomalia », quando cioè portiere e cofani sono chiusi. Questo evidentemente porta a dover porre il comando di inserimento e disinserimento del dispositivo **fuori** dell'abitacolo. Si tratta di solito di un interruttore a combinazione posto nella parte posteriore dell'automobile.

2) Questa prima sistemazione presenta come fondamentale e scomodo inconveniente la poco agevole posizione dell'interruttore a combinazione. Esso può allora essere portato all'interno dell'abitacolo, in posizione nascosta, se lo si collega con un

sistema di ritardo. La sequenza di funzionamento (vedi figura 2) è la seguente: il proprietario, agendo sulla combinazione nascosta (S_1), dà tensione ai circuiti antifurto e temporizzatore.

figura 2

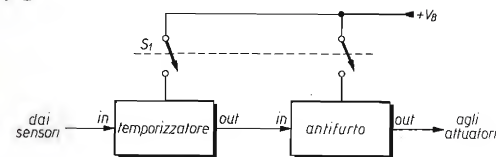


Il compito di quest'ultimo è quello di ritardare di un certo numero di secondi i « segnali di anomalia » provenienti dagli interruttori sensori posti sulle portiere e sui cofani. Questo ritardo di tempo T , entro il quale il proprietario deve abbandonare l'auto, fa sì che possa essere mantenuta inviolata la condizione indispensabile per realizzare un circuito antifurto semplice (vedi punto precedente). Lo stesso tempo T è il tempo che il padrone, rientrando nell'auto e facendo così nuovamente scattare il temporizzatore, ha a disposizione per evitare che venga data tensione agli attuatori: difatti, trascorso il tempo T , il temporizzatore trasferisce il « segnale di anomalia » al circuito antifurto.

Su questo principio sono realizzati alcuni antifurti commerciali (ad esempio il BRAIN BOX della Patterson & Person) e alcuni antifurti per abitazione (vedi l'articolo di G. Artini sul n. 3/73 di **cq**).

3) Anche questa limitazione nel tempo data dal temporizzatore può essere ancora in una certa misura scomoda, e può essere evitata ricorrendo a un sistema contatore in logica binaria. Può essere infatti realizzato un sistema di conteggio (vedi figura 3), tale che, una volta impostati i due flip-flop con un impulso ai terminali preset (attraverso S_1), vengono contati gli impulsi provenienti dai sensori delle portiere.

figura 3

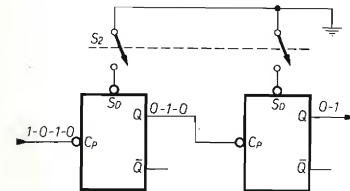

Il primo impulso è dato dal padrone che esce dall'auto; l'antifurto deve scattare al secondo impulso. L'uscita del secondo flip-flop diventa « 1 » solo quando questo secondo impulso raggiunge l'ingresso del primo flip-flop.

Nella figura 3 i numeri descrivono gli stati che i terminali vicini ai quali sono scritti assumono durante la sequenza sopra vista.


Questa soluzione, anche se a prima vista piuttosto sofisticata e originale, presenta un grosso inevitabile difetto, dato dal fatto che i sensori utilizzati (di solito i pulsanti delle portiere, a cui sono connesse le lampadine dell'illuminazione interna), non forniscono impulsi netti, ed è quindi piuttosto probabile che i flip-flop « perdano il conto ».

Alla ricerca del « meglio », in accordo con quel criterio che ho esposto all'inizio, si è cercato di realizzare un circuito che superasse le difficoltà dei primi due sistemi, ma che sapesse cogliere e sfruttare del terzo la duttilità di impiego e il basso costo delle logiche digitali. Si voleva realizzare un antifurto con comando interno senza circuiti di temporizzazione.

Una soluzione è stata trovata con l'utilizzare i flip-flop non con funzione di conteggio, ma con funzione di memoria. Faccio un esempio molto schematico per chiarire questo concetto.

Si osservi la figura 4.

figura 4

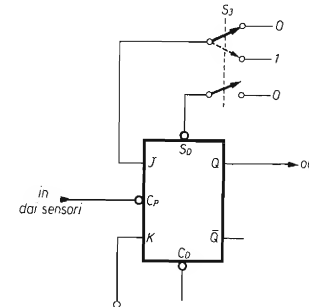

Quando l'interruttore S_1 è nella posizione rappresentata in figura, J e K del FF sono a zero: il FF è quindi bloccato e lo stato delle sue uscite non varia, qualsiasi impulso si presenti al suo ingresso. Se invece si commuta S_1 , innanzitutto si imposta il FF portando a « 0 » il terminale marcato C_0 (preset: quindi $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$); poi si libera il J; in questo modo il FF lavora come RS trigger: le informazioni presenti sul reset e set vengono trasferite alle uscite (che cambiano stato) non appena un impulso è inviato al « counting pulses ».

Il vantaggio principale di questo circuito è la sua immunità da eventuali rimbalzi dei contatti utilizzati per il suo pilotaggio. Infatti, una volta inviato al FF l'impulso che comanda il trasferimento delle informazioni dai J e K alle uscite, possono presentarsi un numero qualsivoglia di impulsi successivi che il FF non cambierà stato, anzi lo confermerà. Il meccanismo pratico di funzionamento è pressappoco il seguente:

1) A portiera aperta, il padrone dell'auto imposta il circuito agendo su S_1 . Non ha poi limiti di tempo entro cui abbandonare l'auto.

2) Il ladro, o il padrone che torna, aprendo uno sportello, invia un impulso all'ingresso del FF, che trasferisce le informazioni dei J e K alle uscite: si mette così in azione il circuito antifurto.


b) CIRCUITI realizzanti le « FUNZIONI di COMANDO »

Che cosa deve azionare l'antifurto una volta rilevata e memorizzata un'azione illecita da parte del solito ignoto ladro?

Si pensa normalmente che le funzioni azionate dall'antifurto siano di due specie, seguano due direttive, anche se entrambi indispensabili, e cioè: 1) mettano l'auto in condizione di non poter essere rubata, 2) azionino un segnalatore acustico o visivo con lo scopo di spaventare il ladro e di avvertire le persone presenti nelle vicinanze del mezzo che sta avvenendo qualcosa di anormale: si sta rubando un'auto.

Svariati sono i modi con cui queste due funzioni possono essere tradotte praticamente. La prima di solito è realizzata ostacolando il funzionamento del motore: un relè K (figura 5) cortocircuita i contatti delle puntine impedendo la formazione della scintilla.


figura 5

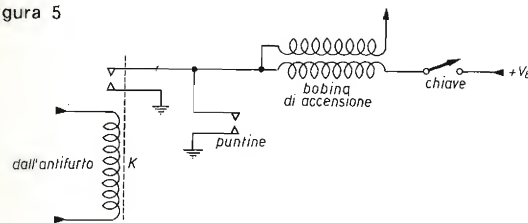

Per la seconda funzione si utilizzano gli avvisatori elettroacustici (clacson) già esistenti sull'auto, e adatti allo scopo per la potenza e per il suono caratteristico da loro prodotto, ben noto a chiunque. Interessante è analizzare la possibilità che queste due funzioni non vengano azionate contemporaneamente, ma interponendo un certo lasso di tempo tra la prima e la seconda. Questa possibilità è richiesta anche dalla constatazione (del resto evidente) che qualsiasi circuito antifurto realizzato negli ultimi due modi visti non è capace di distinguere tra ladro e padrone (hi!). E' piuttosto spiacevole che il padrone, entrando nella sua macchina, scateni i sistemi avvisatori elettroacustici, e sia costretto a gettarsi sul comando di disinserimento per evitare un falso allarme...

Realizzando invece una disposizione tipo quella di figura 6, il padrone, pur avendo il motore temporaneamente bloccato, ha un certo tempo per disinnescare il circuito e rimettere l'auto in condizione di normale funzionamento.


figura 6

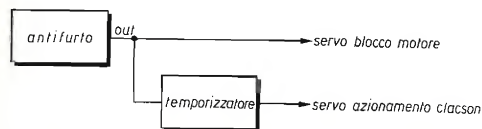

Schema di principio

Lo schema di principio dell'antifurto da me realizzato è rappresentato in figura 7.

figura 7

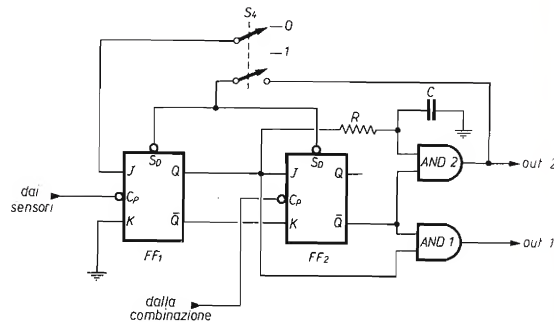

Come si può vedere, vengono utilizzati due « JK Master Slave FF »: all'ingresso « 1 » vengono connessi i circuiti « sensori » (contatti sugli sportelli, circuiti di controllo motore e autoradio). Alle uscite i circuiti di allarme: all'uscita « 1 » il sistema di blocco motore e all'uscita « 2 » il servo per l'azionamento delle trombe.

Per mettere tutto il sistema in posizione di vigilanza è necessario S_4 . In condizioni normali, infatti, FF₁ è bloccato (J e K a zero). Agendo su S_4 (che utilizza come zero l'uscita della seconda porta AND), si porta J a uno e si impostano entrambi i FF in modo che le loro uscite Q e \bar{Q} siano rispettivamente 0 e 1. Gli ingressi di entrambe le porte AND sono così 0 e 1; le loro uscite 0.

Se un impulso arriva all'ingresso '1', il FF₁ trasferisce le informazioni dai suoi J e K alle uscite, col meccanismo sopra visto. La AND 1 si trova così ad avere entrambi gli ingressi a 1; la sua uscita diventa alta facendo scattare il servo di blocco motore. Lo stesso accade per la porta 2 ma con un certo ritardo determinato dai valori di R e C.



foto 1

Vista interna dell'antifurto da me realizzato. Si vedono i due circuiti stampati sovrapposti su cui sono montati gran parte dei componenti.

La funzione del secondo FF è legata a questo ritardo. Infatti, mentre l'uscita 2 rimane bassa, è possibile disinnescare il circuito antifurto agendo su S_4 : portando nuovamente a 0 i preset dei due FF si ripristina la condizione iniziale di riposo. E' però evidente che ogni azione su S_4 è inutile quando (trascorso il tempo determinato da R e C) l'uscita della AND 2 è diventata alta. In questa condizione, il disinnescamento può avvenire soltanto mediante un impulso all'ingresso del FF₁, che (comportandosi da RS trigger) inverte lo stato delle uscite: Q va a zero.


L'impulso all'ingresso 2 può essere dato ad esempio da un interruttore a combinazione messo in posizione nascosta. Questa particolare disposizione

figura 8

Schema elettrico

La linea tratteggiata racchiude il circuito antifurto.

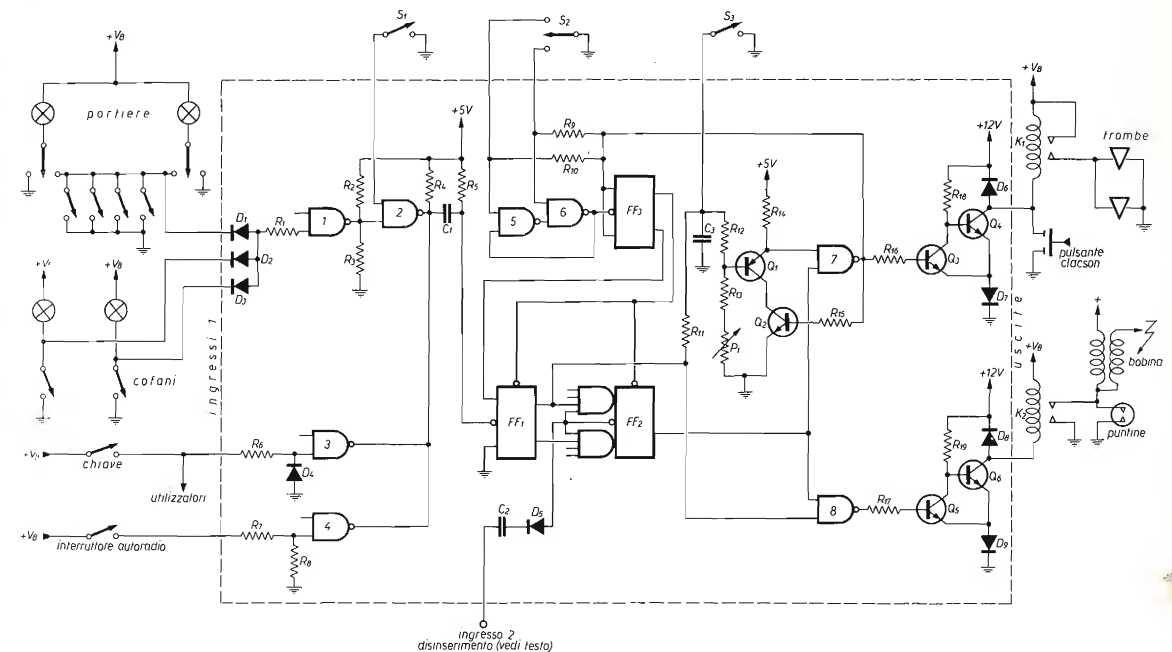Tutti i componenti disegnati all'esterno di essa (fatta eccezione per il relè K_2) sono presenti nell'impianto elettrico della vettura.



R₁ 100 Ω
R₂, R₃, R₄ 470 Ω
R₅ 1,5 kΩ
R₆, R₇, R₈, R₉, R₁₀ 470 Ω
R₁₁ 22 kΩ
R₁₂, R₁₃ 4,7 kΩ
R₁₄ 1,2 kΩ
R₁₅ 3,3 kΩ
R₁₆, R₁₇ 390 Ω
R₁₈, R₁₉ 300 Ω 1 W
R₂₀ 470 Ω 1 W
R₂₁ 100 Ω
R₂₂ 10 kΩ

Tutte da 1/4 W - 5 % salvo diversa indicazione.

P₁ 5 kΩ, potenziometro semifisso
P₂ 10 kΩ, potenziometro semifisso

presenta un evidente vantaggio pratico: il commutatore S_4 può essere sistemato in una posizione agevole e comoda sul cruscotto, facilitando il padrone, che normalmente agisce solo su di esso. Il ladro infatti si accorgerà della presenza dell'antifurto solo al suono delle trombe: ma allora sarà vana qualsiasi sua azione su S_4 .

Schema elettrico

Lo schema elettrico completo dell'antifurto è in figura 8. Esso può essere suddiviso in tre parti: a) elaborazione degli impulsi provenienti dai sensori; b) logica; c) servo-amplificazione per il comando dei relè attuatori.

C₁, C₂ 100 μF, 10 V
C₃ 1000 μF 6 V
C₄ 1000 μF 16 V
C₅ 10 μF 16 V

D₁, D₂, D₃, D₄, D₅ qualsiasi diodo al silicio per commutazione
D₆, D₇, D₈, D₉ 1N4006
D₁₀ 10D1

Q₁ BC177
Q₂ BC107
Q₃, Q₅, Q₇ BFY52
Q₄, Q₆ 2N3055
Q₈ AD161

NAND_{1, 2, 3, 4} SN7401
NAND_{5, 6, 7, 8} SN7400
FF₁, FF₂ SN7476
FF₃ SN7472

Analizziamole una per volta:

a) A questa prima parte arrivano tre tipi di impulsi: quelli provenienti dai pulsanti delle portiere e dei cofani, dall'interruttore per l'autoradio e dal terminale caldo della bobina (vedi sopra). I primi non necessiterebbero di elaborazione, in quanto sono già nell'esatta logica (l'apertura di uno sportello provoca un impulso verso massa, e quindi un impulso capace di pilotare direttamente il FF). Ho preferito interporre le due porte NAND 1 e 2 (che non modificano la logica) per introdurre un certo disaccoppiamento tra i pulsanti stessi e l'ingresso del FF. I tre diodi D_1 , D_2 , D_3 disaccoppiano i vari pulsanti tra loro; il partitore R_1 , R_2 riduce la sensibilità dell'insieme.

Gli altri due ingressi forniscono invece impulsi positivi e quindi richiedono un'inversione della logica, fatta con le NAND 3 e 4. Le due resistenze R_3 e R_4 , come del resto R_1 e R_2 sono usate solo per proteggere la giunzione d'ingresso delle porte.

Si è usato un SN7401 (« Quadruple 2-Input Positive NAND Gate with Open-Collector Output ») al posto del SN7400 per poter miscelare i tre ingressi; le uscite delle NAND 2, 3 e 4 sono collegate in parallelo con un unico carico esterno (R_5).

b) Abbiamo già discusso questa parte logica. La sua realizzazione pratica segue lo schema già visto in figura 7, con alcune particolari modifiche necessarie per un suo funzionamento più corretto.

Il commutatore S_1 di figura 7 è stato sostituito da un altro FF, le cui uscite Q e \bar{Q} sono rispettivamente connesse ai preset di FF₁ e FF₂ e al J di FF₁. Questo flip-flop (FF₃) è a sua volta comandato dal deviatore S_2 attraverso un circuito « pulitore », che elimina i falsi impulsi prodotti da rimbalzi dei contatti. La costante di tempo di R_{11} e C_3 determina il ritardo nell'innescare delle trombe. Lo stadio di amplificazione in continua (Q_1) riduce la corrente richiesta alla cella RC. Infatti la NAND necessita di circa 1 mA per una sua corretta commutazione; questa corrente piuttosto elevata avrebbe limitato il valore massimo di R_{11} :

$$R_{11 \text{ max}} = \frac{V}{I} = \frac{5}{1} = 5 \text{ k}\Omega$$

con una conseguente capacità

$$C = \frac{t}{R} = \frac{40 \text{ sec (ritardo max)}}{5 \times 10^3} = 8 \times 10^{-3} \text{ F} = 8000 \mu\text{F}$$

piuttosto ingombrante.

Con il transistor amplificatore la resistenza R_{11} può invece essere notevolmente aumentata, a vantaggio di una capacità più piccola. Con i valori indicati, agendo su P_1 si può variare il ritardo da 5 a 20 sec circa; il tempo di ritardo è però molto legato al guadagno effettivo del transistor Q_1 .


L'interruttore S_3 permette di escludere il servo delle trombe lasciando solo attivo quello di blocco motore (analogamente a S_1 , che esclude il controllo sull'apertura di uno sportello e lascia attivo solo quello sull'avviamento del motore e sull'asportazione dell'autoradio). Il transistor Q_2 rende inutile l'azione su S_3 una volta innescate le trombe.

c) E' la parte più semplice. E' costituita infatti da due triggers, ciascuno pilotato tramite le resistenze limitatrici R_{16} e R_{17} dall'uscita delle NAND 7 e 8.

La tensione di trigger è fornita dalla differenza di potenziale ai capi dei diodi D_4 e D_5 . Data l'elevata tensione inversa sopportabile dai 2N3055, i diodi D_4 e D_5 in parallelo ai relè non sono strettamente indispensabili.

E ora due parole sull'alimentatore (figura 9).

figura 9

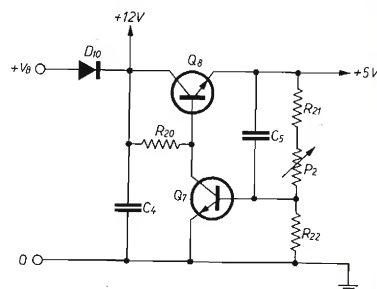

Dato il basso consumo degli integrati ($I_{\text{max}} = 50 \text{ mA}$ sulla rete a 5 V) sarebbe bastato uno zener di buona potenza, diciamo circa 4 W. Ho invece preferito uno stadio stabilizzatore con transistor serie e transistor amplificatore d'errore. Esso, oltre a disaccoppiare maggiormente i circuiti logici da eventuali disturbi presenti sull'impianto elettrico dell'auto, presenta un maggior rendimento, cioè una minore corrente assorbita senza carico all'uscita; a questo scopo si è anche evitato l'uso dello zener, prendendo come riferimento la tensione di massa. Si tenga presente che, con la sistemazione qui presentata, il circuito antifurto è **sempre sotto tensione**.

Montaggio

Come si può vedere dalle foto, ho realizzato il tutto dentro la scatola di un vecchio interruttore di minima, sistemando tutti i componenti (eccetto Q_1 , Q_2 e i diodi D_4 e D_5) su due circuiti stampati. Non ne riporto il disegno perché riguarda un circuito un po' diverso da quello qui presentato; la messa a punto è stata piuttosto difficoltosa, e mi ha costretto a montare componenti sopra e sotto le piastre, dando al tutto un aspetto tutt'altro che professionale...

L'importante è comunque realizzare un montaggio compatto e resistente a qualsiasi sollecitazione. Niente di peggio di una sistemazione malfatta, con componenti meccanicamente mal assicurati. La realizzazione su circuito stampato è senz'altro la migliore: utilizzando poi piastre a doppio rame, si semplifica notevolmente la filatura ai terminali degli integrati.

I transistor di potenza e i diodi D_4 e D_5 sono montati sul fondo della scatola (vedi foto), che così funge anche da dissipatore. Per i collegamenti ho utilizzato dei connettori faston: superflui forse dato che le correnti circolanti sono minime, ma pratici e funzionali.

Particolare attenzione e fatica sarà richiesta dalla sistemazione di tutti i fili necessari all'interno dell'auto, fili che devono collegare tutti i sensori, i servo e la batteria con la scatola dell'antifurto: come si può rilevare dallo schema, questi fili sono ben quattordici!



foto 2

Si notano: a sinistra i transistor di potenza montati sul fondo della scatola dell'antifurto; a destra il relè utilizzato per il blocco motore e il diodo di potenza montato in una vecchia custodia.


Penso che sia difficile avere la minima idea di quanti e quali impulsi parassiti sono presenti nel circuito elettrico di una automobile. Io me ne sono reso conto quando ho dovuto pagare di tasca mia, e spendere parecchio sudore per evitare che essi influissero sui circuiti logici (complessivamente piuttosto sensibili) alterandone il funzionamento. « Esperienza insegna » dice il proverbio: dalla mia esperienza ho tratto alcuni consigli che penso siano utili a chiunque intenda montare circuiti logici di questo tipo sulla sua auto:

1) Montare tutti i componenti elettronici in una scatola metallica, **di ferro**, niente alluminio o plastica. Questo perché i campi perturbatori sono di origine magnetica, non elettrica, data la bassa tensione e le forti correnti in gioco.

2) Riunire tutti i fili che vanno all'antifurto in un unico fascio, e tenerlo il più lontano possibile dai conduttori attraversati da forti correnti.


3) I flip-flops scattano per impulsi verso massa. Questi possono essere creati anche dalla sovrapposizione ai normali +12 V di impulsi di polarità negativa e forte intensità. Essi sono prodotti specialmente dall'apertura di contatti nei circuiti attraversati da considerevoli correnti e che presentano anche una certa induttanza. Un modo per eliminare in gran parte, se non completamente, questi impulsi negativi è collegare (vedi figura 10) un diodo di potenza tra il positivo della batteria e massa. Gli impulsi disturbatori vengono così cortocircuitati verso massa. Può essere importante collegare il diodo il più vicino possibile a dove si preleva il +V_B per il funzionamento del circuito antifurto.

figura 10

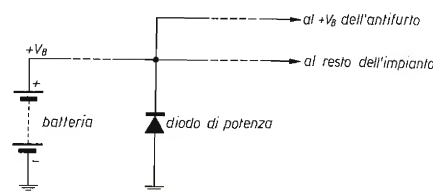


4) Per inviare all'ingresso 2 l'impulso necessario a bloccare il servo può essere utilizzato (al posto dell'interruttore a combinazione di cui parlavo sopra) un interruttore già presente nell'auto, azionato però in particolari condizioni (ad esempio, senza la chiave inserita). In questo caso può essere utile interporre fra l'interruttore e il FF un filtro per evitare falsi impulsi e quindi falsi funzionamenti del circuito. Esso (come si vede nella figura 11, che rappresenta una possibile disposizione) è un semplice filtro a L inversa, con una induttanza serie di qualche mH e una capacità parallelo di 500 ÷ 1000 μF: i valori ottimali, del resto tutt'altro che critici, potranno poi essere trovati sperimentalmente.

figura 11

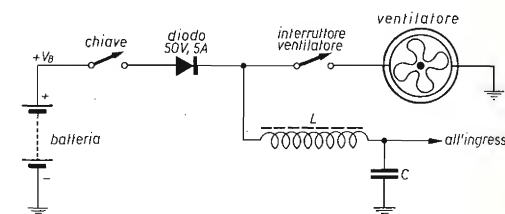

Il diodo è necessario per disaccoppiare l'interruttore dal resto dell'impianto. E' evidente che viene prodotto un impulso verso massa solo se l'interruttore della chiave è aperto. Un'altra disposizione possibile è quella di figura 12, che penso non necessiti del filtro.


figura 12

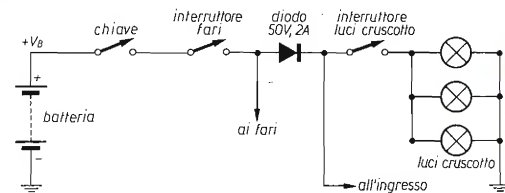

Conclusione

Ho finito, finalmente.

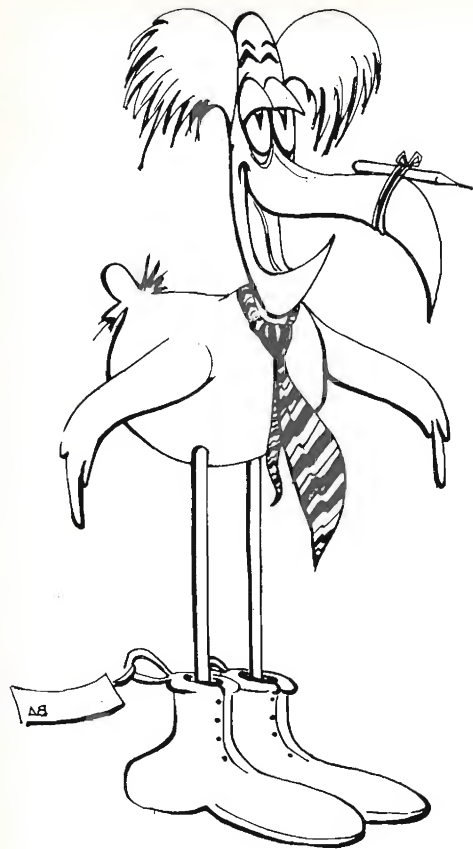Credo proprio di aver detto tutto, o quasi. Penso inoltre che, con qualche modifica, questo tipo di antifurto sia applicabile anche ad abitazioni, locali particolari, macchine speciali per industria, ecc. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.




Il « POOL » ovvero il « minestrone »
L'impostazione di questo numero è completamente diversa dalle altre, la cosa è in parte dettata da aspetti contingenti e da una parte per saggiare il vostro interesse in determinate direzioni.

La prima parentesi che aprirò riguarda l'argomento sonde.

Diversi lettori, anche durante il corso di una mia precedente rubrica, mi avevano invitato a presentare qualcosa che potesse evitare il « tagliaggio » dovuto all'acquisto di sonde ad uso di voltmetri elettronici, signal tracers, oscilloscopi e così via.

L'idea mi balzava in mente da tempo ma c'era il problema estetico, tanto per cambiare... fino a quando non passai davanti alla vetrina di una cartoleria... sì di una cartoleria: un pennarello con custodia metallica, con cappucci di plastica, di una lunghezza di 15 cm e diametro 1,5 cm.

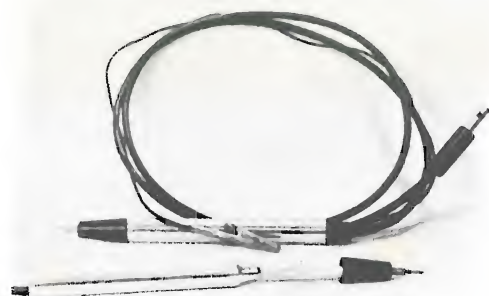La fotografia è chiarissima e rende evidenti tutti i particolari.



spazio

rubrica bimestrale
a cura di




Sergio Cattò
via XX Settembre, 16
21013 GALLARATE

libero

All'interno del tubo metallico, che funge da schermo, è contenuta una basetta plastica che porta dei componenti a secondo dell'uso cui è destinata la sonda. Il puntale è ottenuto forzando nella plastica il terminale metallico di un



puntale da tester. Naturalmente il collegamento con lo strumento verrà realizzato con del cavo schermato terminante con un adatto connettore (nella fotografia ho usato un jack da 5 mm e la sonda — quella chiusa — serve per un signal tracer).

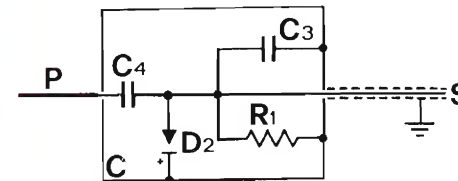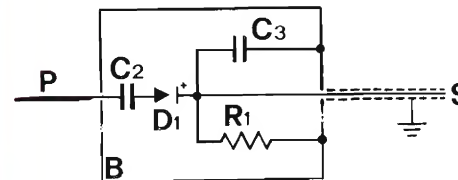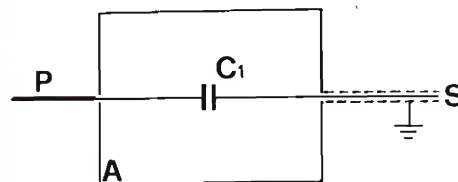Dalla sonda oltre al cavo schermato dovrà uscire un altro filo collegato a un morsetto a coccodrillo che fornirà la massa per il circuito di misura. Suggerisco alcuni degli schemi più usati rammentando che la spesa della realizzazione è incredibilmente bassa e che è ora di passare al secondo argomento.



S strumento
P puntale
R₁ 220 kΩ 1/2 W
D₁ OA81 o similare
D₂ OA85 o similare
C₁ 220 nF, ceramico
C₂ 2200 pF, ceramico
C₃ 150 pF, ceramico
C₄ 10 pF, ceramico
A sonda per BF ad accoppiamento capacitivo
B sonda per frequenze comprese tra 0,4 e 4 MHz
C sonda per frequenze comprese tra 1 e 150 MHz

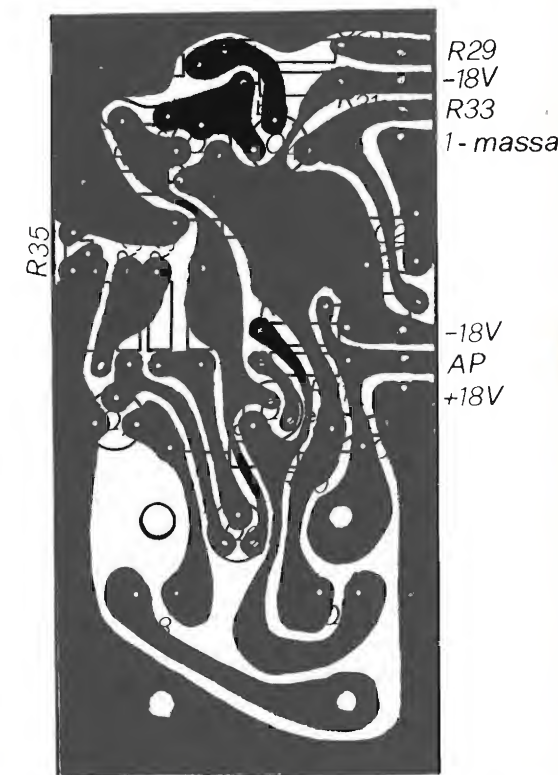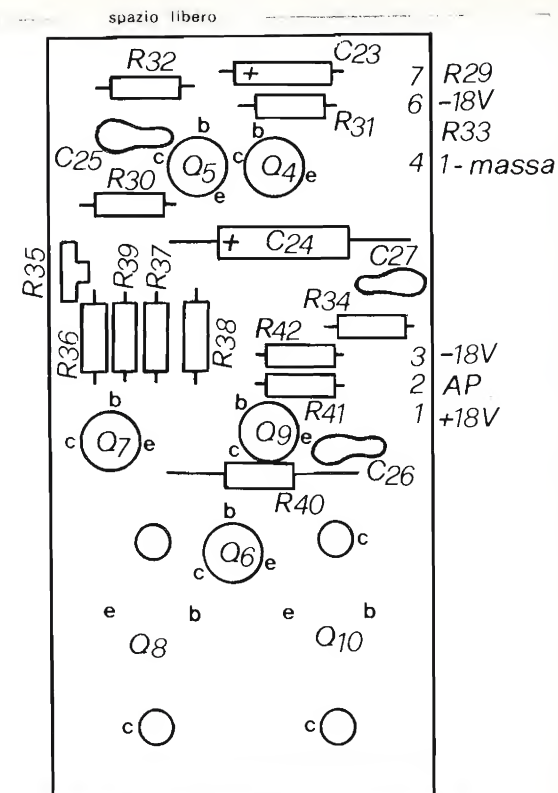
Pochi giorni dopo la pubblicazione dell'amplificatore (dicembre 1973) molti lettori mi scrissero perché volevano... il circuito stampato. E' proprio vero che molti non si accingono alla realizzazione di uno schema se non hanno la guida delle piste ramate! Mi sono messo di lena ed ecco a voi il circuito, solo della parte di potenza, però.



Circuito stampato « parte di potenza » (scala 1 : 1)

Oltre al circuito stampato ci sono i disegni del radiatore. Si tratta solo della parte più importante del radiatore, cioè di quella soprastante il circuito stampato.

Radiatore
(scala 1 : 1)

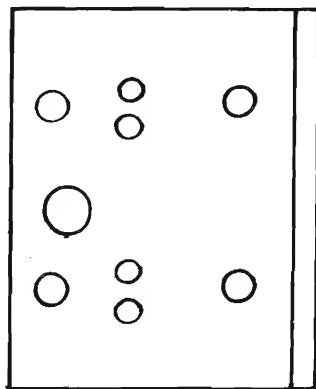

vista in pianta



vista laterale


Materiale impiegato: alluminio da 3 mm di spessore

Per gli usi a massima potenza è insufficiente e quindi necessita di essere collegato a una piastra di maggiori dimensioni o, come nel mio caso, allo chassis dell'amplificatore. Q_8 è alloggiato in un foro del radiatore: si tratta di una soluzione un poco insolita ma che permette di economizzare spazio.




Q_8 e Q_{10} vanno montati come al solito facendo uso dei kit isolanti, vedi passanti isolati, piastrine di mica e se volete fare le cose come si deve è necessario usare un po' di « Compound » per facilitare la dissipazione dei transistori (tanto per intenderci del solito grasso di silicone tra transistore e piastrina di mica e tra piastrina e radiatore).


Esemplificazione dei kit isolanti

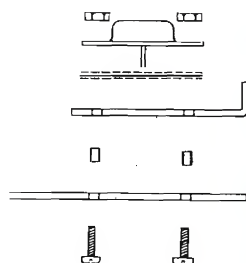

R 110:
ME 0412

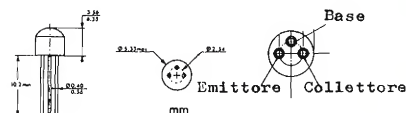


MD11/170:
AD 139
AD 161
AD 162

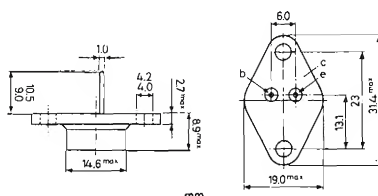


Tra le montagne di materiale informativo che regolarmente mi giunge ho trovato un nuovo tipo di relè magnetico che ha stuzzicato la mia fantasia non tanto per la novità tecnica quanto per le idee pratiche che il depliant suggerisce: la didascalia dice: NUOVE IDEE NELLA COMMUTAZIONE... usando il nuovo LC2, la nuova capsula di commutazione senza rimbalzi, dura come un chiodo! La marca è la FIFTH DIMENSIONS (QUINTA DIMENSIONE).

**NEW
IDEAS
IN
SWITCHING**

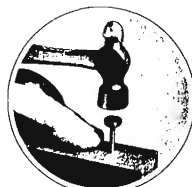

... using the new LC2, the no bounce switching capsule that's tough as nails.


Svolgerò l'argomento come una serie di flashes. Il principio di funzionamento è il seguente: quando un elettromagnete o un magnete permanente produce un « campo magnetico » sufficientemente forte da essere « operativo », l'« armatura » bagnata dal mercurio è attratta verso un contatto fisso. Una chiusura pulita, senza rimbalzi, si realizza fondendo due sottili films di mercurio in un'unica continua traccia. Quando il campo magnetico è rimosso, l'armatura interrompe il contatto, riportando l'interruttore alla sua normale posizione di circuito aperto. A ogni operazione, i sottili films di mercurio vengono rinnovati con mercurio fresco garantendo così sempre le caratteristiche iniziali ed evitando qualsiasi tipo di usura o di ossidazione di contatti presente in qualsiasi altro sistema. Il volume controllato del mercurio e la forte tensione superficiale permettono il montaggio del contenitore in ogni posizione. Il corpo esterno si presenta come un chiodo o un bulloncino a seconda delle versioni.

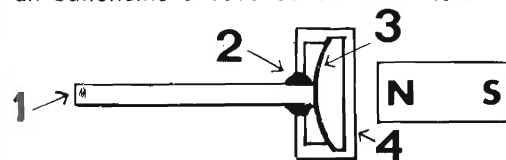

- 1 terminale del contatto fisso e polo magnetico
- 2 anello di sigillo tra vetro e metallo
- 3 armatura
- 4 corpo

Sincronizzatore per macchina da lavare e interruttore di controllo livello acqua

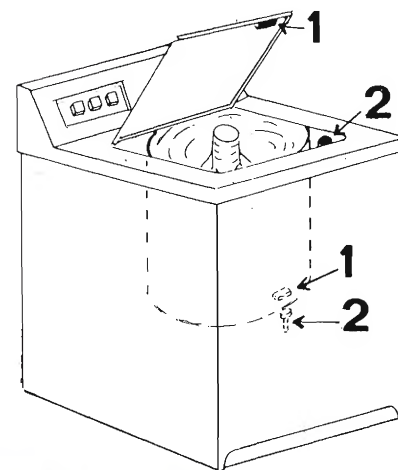Con un LC2 montato sul corpo di una macchina da lavare e un magnete permanente collocato sul coperchio, il circuito interruttore può essere usato per interrompere la rotazione del ce-




- 1 magnete
- 2 LC2-interruttore magnetico

stello quando il coperchio o lo sportello vengono aperti. Un altro magnete e un altro interruttore possono essere messi sotto il cestello per sentire la sua posizione in funzione dell'acqua contenuta o dell'eccessivo peso contenuto e bloccare il ciclo di lavaggio o la quantità d'acqua immessa a valori prefissati. Il contenitore del LC2 è stato costruito per resistere a urti meccanici e corrosivi possibili in questa applicazione.

Interruttore per strumenti

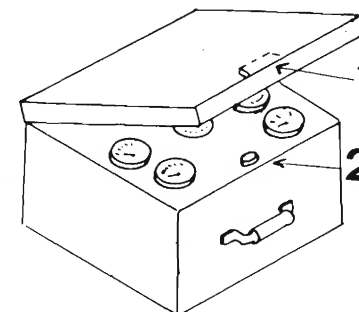
Anche in questo caso un magnete permanente va montato sul coperchio e un LC2 sul contenitore dello strumento ottenendo un duplice scopo. Un primo è meccanico in quanto il magnetino tiene ben chiuso lo strumento (un simile sistema è usato dai mobili per le ante degli armadi), un secondo è l'automatica accensione dello strumento quando si solleva il coperchio.



- 1 magnete
- 2 LC2

Chiave per porta a prova di scasso

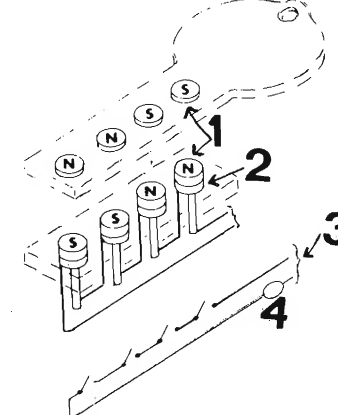Una « chiave magnetica » per porta può essere costruita connettendo una successione di LC2 influenzati magneticamente a un solenoide per




- 1 magnete
- 2 LC2
- 3 all'alimentazione
- 4 solenoide della porta elettrica

l'apertura elettrica della porta. La serratura può essere aperta solo da una chiave contenente una particolare disposizione magnetica, fissata caso per caso. Gli LC2 possono essere montati senza danno all'interno della porta aumentando la sicurezza poiché potete dissimulare questa « chiave magnetica ».

Matrice a barre incrociate di alta affidabilità


Con il solito interruttore, il tipo LC2SPC per la precisione, in quanto esistono alcune varianti del modello base, è possibile realizzare una matrice X-Y ad altissima affidabilità. Striscie di shunts magnetici, comandate da solenoidi, attraversano gli interruttori in una direzione. Altre striscie, comandate da altri solenoidi, contenenti magneti permanenti montati fuori centro rispetto a ciascun interruttore, incrociano le striscie di shunts secondo opportuni angoli. Quando si deve selezionare una posizione, per esempio la Y4-X3, si aziona il solenoide della X3: se non ci fossero le striscie di shunts, scatterebbero tutti gli interruttori magnetici della striscia X3. La striscia di shunts è identica a quella che porta i magneti tranne che al loro posto abbiamo dei fori. Se azioniamo la striscia Y4, solo un interruttore può essere eccitato dall'unico magnete che può far passare il suo campo magnetico attraverso il foro allineato. Anche se è difficile la comprensione a parole, osservando il disegno noterete che la cosa è molto più semplice di quanto sembri.

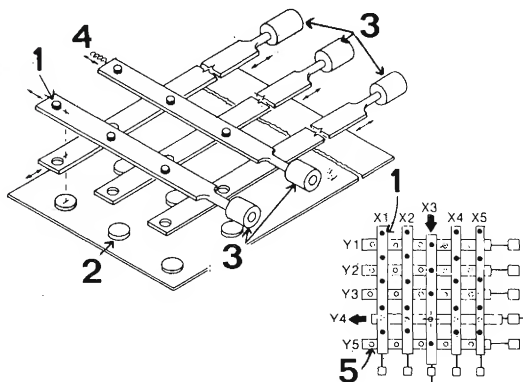

- 1 magnete
- 2 LC2
- 3 solenoidi lineari
- 4 molla di ritorno
- 5 foro

Interruttori per allarmi di sicurezza


La mancanza di contatti e l'affidabilità degli LC2 li rendono adattissimi a essere impiegati come elementi per allarmi e antifurti vari. Dato il piccolissimo formato e la struttura praticamente indistruttibile, può essere usato per montaggi nascosti: un foro vuoto è la sua posizione ideale. Può essere incollato o fissato col martello. I contatti a film di mercurio autorinnovantisi a ogni chiusura possono funzionare per milioni di cicli e rimanere in posizione chiusa per anni senza il minimo inconveniente. L'interruttore inoltre è in grado di condurre anche correnti dell'ordine del microampere.

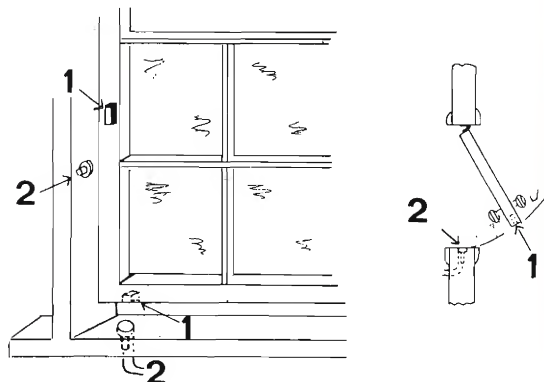

- 1 magnete
- 2 LC2


Tachimetro per motori elettrici

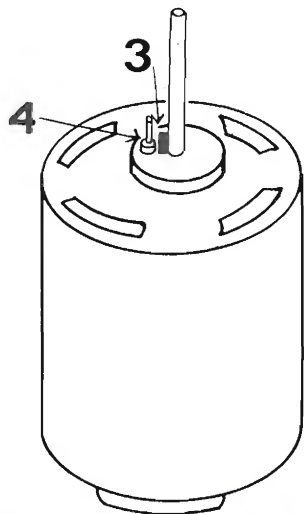La sensibilità di questi interruttori magnetici è tale da essere eccitati da magneti posizionati sull'albero di motori elettrici. Si può ottenere così un'onda quadra perfetta senza disturbi sia di origine meccanica sia elettrica. Inoltre la robusta costruzione permette utilizzazioni « militari ».



Commutatore rotativo senza contatti striscianti

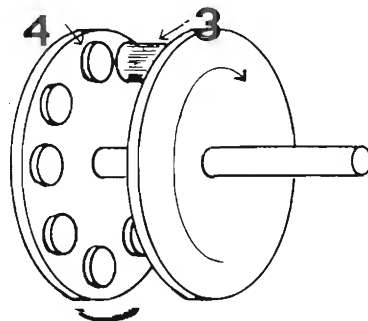
In questo caso gli LC2 sono montati alla periferia di un circuito stampato. Il magnete invece è fissato al disco rotante del commutatore, provocando la chiusura dell'interruttore magnetico più vicino. La mancanza di contatti evita qualsiasi inconveniente dovuto sia a ossidazione sia a cattivo contatto meccanico.



- 3 magnete
- 4 LC2

Indicatore digitale di velocità per automezzi. Dispositivo « anti-skid » (anti sbandamento)

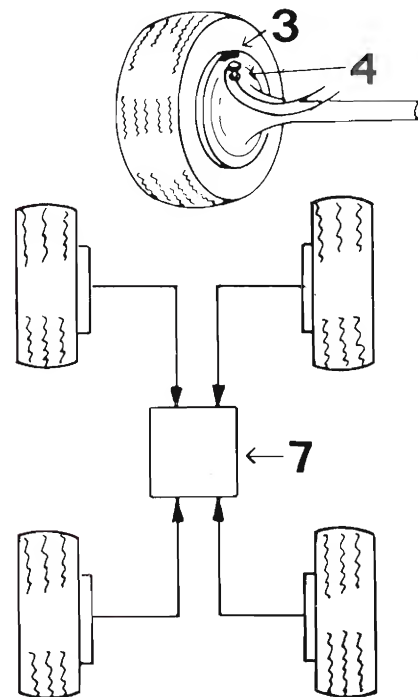Questi interruttori magnetici si prestano egregiamente a essere usati su autoveicoli in quanto la loro robustezza non pone problemi anche




- 3 magneti
- 4 LC2
- 7 circuito comparatore

con personale inesperto. Inoltre sopravvive a una utilizzazione così pesante come quella del posizionamento sotto lo chassis. E' possibile così ottenere una serie di impulsi a onda quadra che rendono meno costosi i tachimetri, siano essi tradizionali o digitali. Trasmettendo gli impulsi a onda quadra provenienti dalle quattro ruote a un circuito comparatore è possibile realizzare un circuito « anti-ski » cioè un circuito che in caso di frenata fa in modo che tutte e quattro le ruote abbiano la medesima velocità di rotazione, eliminando così i problemi relativi al bloccaggio delle ruote e ai problemi di diversità di attrito terreno-gomma (esempio due ruote sull'asfalto e due sul bordo non asfaltato della strada).

Preciso controllo di posizione

Alcune esecuzioni particolari di questo interruttore magnetico semplificano le regolazioni laddove, in applicazioni industriali, sono necessari precisi punti di posizionamento e funzionamento. Montati su opportuni supporti è possibile realizzare precisi punti di riferimento all'approssimarsi di magneti permanenti. La lunga vita, inoltre, di questo dispositivo e la grande affidabilità ne rendono consigliabile l'uso in impieghi gravosi.

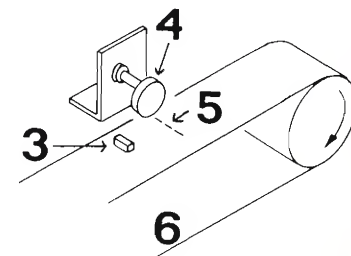

- 3 magnete
- 4 LC2
- 5 punto operativo di riferimento
- 6 cinghia convettrice


Due parole ora sul funzionamento: la sua grande affidabilità è dovuta al fatto che esiste una sola parte in movimento: è una piastra bobina a molla simile al diaframma di un altoparlante che si piega per meno di 3/10 di mm andando a toccare i due sottili films di mercurio, fino a formare un'unico omogeneo sistema senza contatti. Tutte le parti sono simmetriche e il diaframma è posizionato con estrema precisione. La costruzione è fatta in modo tale che non è possibile alcun errore di assemblaggio.



Naturalmente anche i macchinari usati per realizzare questo dispositivo sono tanto avanzati quanto il prodotto stesso. La ditta produttrice, la

FIFTH DIMENSION INC.
P.O. BOX 483
PRINCETON, NEW JERSEY 08540 U.S.A.

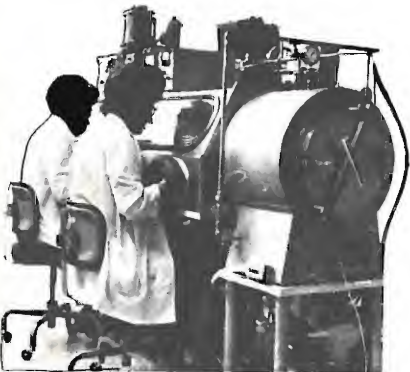lavora in locali dove gli standard di pulizia sono inimmaginabili. Le macchine di lavorazione sono in una atmosfera di gas inerte e la precisione della quantità di mercurio inserita in ogni LC2 è entro 2 milligrammi.



Il risultato di tutte queste ricerche e lavorazioni è senza dubbio uno dei più robusti e affidabili componenti mai realizzati fino a oggi. Chi avesse ulteriori interessi può scrivere alla ditta sopramenzionata chiedendo materiale informativo ed eventualmente il kit dimostrativo preparato per familiarizzare i disegnatori e i progettisti con questo tipo di componente. La scatola è denominata LC2 Demo Kit, è composta da 33 LC2 nelle varie esecuzioni e costa 45 dollari (circa 30.000 lire).

dati tecnici

— vita	infinita
— carico nominale	2 A a 5 V _{cc} ; 1 A a 24 V _{cc} ; 0,1 A a 200 V _{cc} ; 0,1 A a 115 V _{cc}
— rimbalzo contatti	nessuno
— tipo contatto	normalmente aperto
— resistenza di contatto	0,15 Ω
— capacità di contatto	1,5 pF
— tensione di breakdown	600 V _{cc}
— massima frequenza operativa	100 Hz
— temperatura di funzionamento	da -38 a +125 °C

Sulle pagine di **cq** sono comparsi tanti aggeggi da applicare all'autovettura, alcuni realmente validi, altri quasi inutili.


Nel campo delle realizzazioni utili quali per esempio l'accensione elettronica a scarica capacitiva, si tende sempre a limitare il sovraccarico di alcuni dispositivi elettromeccanici. Un dispositivo di cui non si è mai parlato e quello del **gruppo interruttore di minimo-regolatore di tensione** il quale presenta diversi relé con contatti che sarebbe opportuno eliminare. Il circuito presentato si adatta a quei veicoli dotati di dinamo; per quelli dotati di alternatore sarebbe possibile studiare una modifica ma non credo si otterrebbero risultati apprezzabili. Il regolatore montato tra dinamo e batteria ha nelle automobili essenzialmente queste funzioni:

- impedire che fluisca corrente dalla batteria alla dinamo;
- impedire che la batteria venga caricata con una corrente troppo elevata sia per non danneggiare la stessa sia per non sovraccaricare la dinamo;
- impedire che la tensione sulla dinamo salga a livelli troppo elevati.

Queste funzioni sono normalmente svolte da un regolatore elettromeccanico e quindi come tale piuttosto delicato e soggetto a frequenti guasti (ossidazione contatti e così via...). Dette funzioni possono essere svolte da un dispositivo completamente elettronico come quello recentemente immesso sul mercato dalla Philips.

Osservando lo schema, noteremo che la funzione **a** è svolta dal diodo D_1 che può essere un comune « autodiode » da 50 V, 20 A.

Regolatore elettronico per autoveicoli

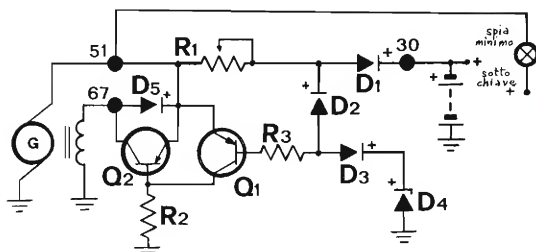

D_1 « autodiode » 50 V, 20 A
 D_2, D_3 diodo tipo BA128-OA200 e similari
 D_4 zener tipo BZX19-BZX20 e similari da 15 ÷ 16 V, 400 mW
 D_5 diodo tipo BY126 e similari
 Q_1 AC128-AC136-AC142 e similari
 Q_2 ASZ15-ASZ16-ASZ17-ASZ18 e similari
 R_1 resistenza semifissa a filo 0,1 Ω, 15 W
 R_2 680 Ω, 1 W
 R_3 470 Ω, 0,5 W
 Nota: i numeri 30, 51, 67 si riferiscono alla morsettiera del gruppo delle Fiat 850 e 128.

La funzione **b** viene svolta in questo modo: appena sulla R_1 cade una tensione superiore a 0,8 V (0,6 del diodo + 0,2 della giunzione B-E di Q_1), Q_1 comincia bruscamente a condurre interdicendo Q_2 che comanda l'avvolgimento di eccitazione della dinamo. Ovviamente il dispositivo si stabilizza in una posizione di equilibrio molto vicina a quella di corrente massima. Quest'ultima può essere regolata tramite R_1 , una resistenza a filo che deve poter dissipare almeno 15 W con un valore resistivo massimo di 0,1 Ω, corrispondenti a una corrente massima di 8 A.

La funzione **c** sfrutta ancora i transistori. Non appena il morsetto + della dinamo si trova a un potenziale di 16 ÷ 17 V, corrispondenti a 14,5 ÷ 16 V sulla batteria, tenendo conto delle cadute di tensione dovute a R_1 e D_1 , il diodo zener D_4 comincia a condurre producendo una situazione identica a quella del caso **b**, che porta sempre alla diseccitazione della dinamo. Il diodo D_5 protegge Q_2 da eventuali extratensioni dell'avvolgimento di campo.

Vi do' ora alcuni consigli sul montaggio e i componenti. Le correnti in gioco sono in alcuni punti piuttosto elevate e quindi usate fili di sezione adatta.

Il diodo D_1 può dissipare anche una decina di watt e quindi va munito di opportuno radiatore. Il transistor Q_2 ha un carico di circa 10 Ω, la resistenza approssimativa dell'avvolgimento di campo: nelle peggiori condizioni si trova a dissipare circa $(14/2)^2 \cdot 1/10 \text{ W} = 4,9 \text{ W}$, va quindi debitamente raffreddato. Qualsiasi transistor che possa dissipare una decina di watt e sopportare una I_c di 2 A (è bene tenersi un po' abbondanti), può andar bene. Il transistor Q_1 , che è al germanio, deve essere tenuto lontano da elementi fortemente dissipanti cioè da Q_2 , R_1 e D_1 . La sua potenza dissipata nelle peggiori condizioni è $(14/2)^2 \cdot 1/680 \text{ W} = 72 \text{ mW}$, e perciò non sono necessari radiatori. La R_2 dissipa 300 mW, ma è opportuno sia da 1 W per motivi di sicurezza.

E' tutto; ci risentiamo tra due mesi con due amici triestini, salutoni!

VETRONITE ramata doppia L. 1,30 cmq al kg	L. 4.000
DIAC 400 V	L. 400
PONTI 40 V - 2,2 A	L. 350
TRIMPOT 500 Ω	L. 400
AUTODIODI	L. 300
SCR 100 V - 1,8 A	L. 500
SCR 120 V - 70 A	L. 5.000
INTEGRATI TAA550	L. 750
INTEGRATI CA3052	L. 4.000
FET 2N3819	L. 600
FET 2N5248	L. 700
MOSFET 3N201	L. 1.500
LEED TL209	L. 600
FOTODIODI TL63	L. 1.300
DISSIPATORI in contenitore TO3 in alluminio nero 42 x 42 x h 23	L. 450
PER ANTIFURTI:	
REED RELE'	L. 350
coppia magneti e interruttore reed	L. 1.500
coppia magneti e deviatore reed	L. 2.500
interruttori a vibrazioni (TILT)	L. 2.500
SIRENE potentissime 12 V	L. 12.500
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi	L. 1.500
RELAIS in vuoto orig. Americani 12 V - 4 scambi con zoccolo 40 x 36 x h 56	L. 1.500
ASSORTIMENTO 10 potenziometri	L. 1.000
POTENZIOMETRI EXTRA profess 10 kΩ	L. 2.500
POTENZIOMETRI BOURNS doppi, a filo con rotaz. continua 2+2 kΩ ±3 %	L. 800
TRASFORMATORI 8 W - E. univ. U-3-6-12 V	L. 1.500
MICROFONI Piezoelettrici - Lesa con start	L. 3.000
MICROFONI Piezoelettrici - Lesa senza start con supporto	L. 3.000
CAVETTO alimentazione Gelo con spina - mt. 3	L. 700
CAVETTO stab. tensione E. 12 V - U. 9 V	L. 1.500
TELAIEtti AM-FM completi BF	L. 15.000
FILTRI per ORM	L. 2.000
COMMUTATORI: 1 via 17 posiz. contatti argentati	L. 800
COMUTATORI CERAMICI:	
1 via 3 posiz. contatti argentati	L. 1.100
8 vie 2 posiz. contatti argentati	L. 1.600
VIBRATORI 6-12-24 V	L. 800
AMPERITI 6-1 H	L. 800

RADIOLINA TASCABILE cm. 7 x 7 a 6 transistor - qualità garantita	L. 4.500
INTERRUTTORI KISSLING (IBM) 250 W - 6 A da pannello	L. 150
MICRO SWITCH originali e miniature da L. 350 a L. 1.100 (qualsiasi quantità semplici e con leva)	L. 1.100
PIATTINA 8 capi 8 colori ai mt.	L. 320
LAMPADE MIGNON - Westinghouse - da 6 V cad	L. 70
COMPLESSO TIMER-SUONERIA 0-60 min. e interruttore prefissabile 0-10 ore, tipo pannello 200x60x70 - General Electric - 220 V - 50 Hz	L. 4.500
CONTAORE ELETTRICI da pannello, minuti e decimali	L. 5.000
TERMOMETRI 50-400 °F	L. 1.300
CINESCOPIO rettangolare 6" schermo alluminizzato 70° completo dati tecnici	L. 7.000
MICROFONI con cuffia alto isol. acustico MK19	L. 4.000
MOTORINI STEREO 8 AEG usati	L. 1.800
MOTORINI Japan 4,5 V per giocattoli	L. 300
MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 220 V	L. 1.200
MOTORINI 120 - 160 - 220 V	L. 1.500
MOTORINI 70 W Eindoven a spazzole	L. 2.000
MOTORI Marelli monofasi 220 V - AC pot. 110 W - 4 RPM reversibili, adatti per motori antenna	L. 12.000
MOTORIDUTTORI 115 V AC pot. 100 W - 4 RPM reversibili, adatti per motori antenna	L. 15.000
PACCO 2 Kg. materiale recupero Woxon con chassis, basette ricambi di apparecchi ancora in vendita	L. 2.000
ACIDO-INCHIOSTRO per circuiti (gratis 1 etto di bachelite ramata)	L. 1.200
CONNETTORI AMPHENOL 22 contatti x schede Olivetti	L. 200
PACCO 5 potenziometri misti, 20 resistenze ass., 1 trimpot 500 Ω, 5 condensatori misti, 2 transistor 2N333, 2 diodi 650 V - 5 mA, 2 portafusibili, 2 spie luminose, 10 fusibili	L. 2.000
BASETTE RAYTHEON con transistor 2N837 oppure 2N965, resistenze, diodi, condensatori ecc a ogni transistor	L. 50

I prezzi vanno maggiorati del 12 % per I.V.A. - Spedizioni in contrassegno più spese postali.

ATTENZIONE! CHIUSURA NEGOZIO

Da maggio a settembre: sabato e domenica
 Da ottobre ad aprile: domenica e lunedì

DERIGA ELETTRONICA 00181 ROMA - via Tuscolana 285 B - tel. 06-727376

Convertitori analogico - digitali

ing. Vito Rogianti

INTRODUZIONE

Fino a qualche anno fa il possesso di un voltmetro digitale da parte di un hobbista o di un riparatore era segno di particolare dovizia se non addirittura di follia spendereccia [A].

Con tali strumenti, in grado di indicare il risultato di una misura a volte anche con cinque cifre decimali, si ottiene infatti una informazione assai dettagliata, ma in molti casi del tutto inutile (1).

D'altra parte leggere le tensioni su degli indicatori numerici anziché su una scala graduata è molto più piacevole e inoltre questo genere di strumenti si sta oggi diffondendo moltissimo grazie ai costi sempre più ridotti.

Una diffusione ancor maggiore incontreranno tra breve i cosiddetti D.P.M. (Digital Panel Meters ovvero « misuratori digitali da pannello »): questi scatolini sono l'equivalente digitale di un classico strumento indicatore.

Può essere utile, a questo punto, chiedersi come siano fatti questi strumenti e in particolare il convertitore analogico-digitale che ne è il cuore. Tra l'altro, il convertitore analogico-digitale è un circuito che sta trovando una sempre maggiore applicazione in tutti i settori dell'elettronica.

A CHE SERVONO I CONVERTITORI ANALOGICO-DIGITALE

Il classico strumento indicatore è di tipo analogico: all'ingresso si ha una tensione o una corrente e all'uscita si ha un ago (o indice) la cui posizione rispetto a una scala graduata è rigorosamente (nei limiti della classe dello strumento) proporzionale al segnale elettrico d'ingresso (figura 1).

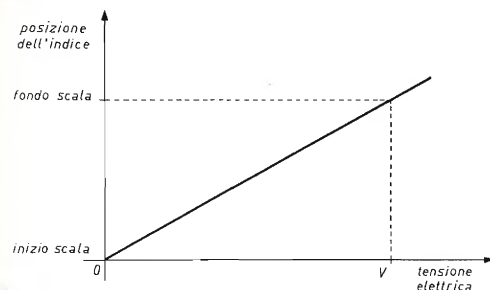


figura 1

Legame ingresso-uscita di un voltmetro analogico.

(1) Il possesso di siffatti strumenti non può giustificare ad esempio che si indichi il valore della tensione di alimentazione di un circuito dicendo che è pari a 12,001 V, a meno che ciò non sia stato specificatamente richiesto dal Prof. Bolen.

Uno strumento di tipo digitale è invece completamente diverso perché trasforma il segnale analogico d'ingresso in un numero che viene presentato in uscita e che è proporzionale al segnale d'ingresso solo « a salti » come indicato in figura 2 (per esempio la lettura « 4 » corrisponde a tutte le tensioni elettriche in ingresso comprese tra ~ 3,5 e 4,5 V nel caso, un po' particolare, di uno strumento digitale con una sola cifra, come indicato in figura).

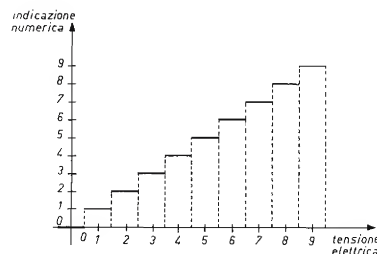


figura 2

Legame ingresso-uscita di un voltmetro digitale (a una sola cifra).

Infatti in uscita si possono avere solo un numero finito di indicazioni diverse, mentre nel caso dello strumento analogico le possibili posizioni dell'ago sono infinite.

Oltre che negli strumenti indicatori, nei voltmetri, nei multimetri et similia, i convertitori analogico-digitale trovano larghe applicazioni in vari campi.

Per esempio molti sistemi di telecomunicazioni sono di tipo digitale e per trasmettere su di essi dei segnali tipicamente analogici come quelli audio e video occorre trasformarli opportunamente mediante convertitori.

Vi è poi il settore dei calcolatori che sono macchine essenzialmente digitali: volendoli connettere a degli strumenti di misura occorre allora inserire dei convertitori → analogico digitale perché i segnali misurati vengano convertiti in forma adatta all'elaborazione da parte di tali macchine.

COME FUNZIONANO I CONVERTITORI ANALOGICO-DIGITALE [B]

Esiste un gran numero di maniere per eseguire la conversione analogico-digitale, che si possono classificare in due categorie principali a seconda dell'esistenza o meno di una rete di controreazione e di convertitori ad anello aperto.

Uno dei più semplici convertitori ad anello aperto è quello basato su una conversione intermedia tensione-frequenza, che è illustrato in figura 3.

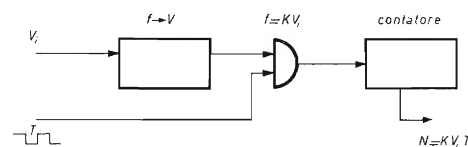


figura 3

Schema a blocchi del convertitore analogico-digitale a conversione tensione-frequenza e conteggio.

Il segnale d'ingresso viene applicato a una sorta di modulatore di frequenza la cui uscita è data da una serie di impulsi la cui frequenza è proporzionale ad esso.

Gli impulsi vengono poi applicati a un contatore tramite una porta AND che è abilitata solo durante il tempo T definito dalla durata di un impulso di comando.

Al termine di tale periodo il numero di impulsi contati dal contatore è uguale, o proporzionale secondo un fattore noto, alla tensione d'ingresso.

Il cuore del circuito è il convertitore tensione-frequenza, uno dei possibili modi di realizzare il quale è illustrato in figura 4: si ha un integratore che si carica in un tempo proporzionale al segnale di ingresso; quando la sua uscita supera una certa soglia si ha lo scatto del secondo operazionale che comanda l'interruttore a FET che provvede a scaricare rapidamente a zero il condensatore d'integrazione.

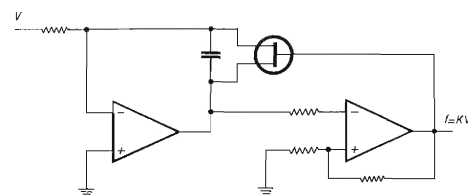


figura 4

Schema elettrico indicativo di un convertitore tensione-frequenza

Un'altra tecnica piuttosto semplice è quella detta « a rampa » che è illustrata schematicamente in figura 5 e da cui derivano i circuiti a doppia, tripla, ecc... (fino alla dodicesima) rampa, assai diffusi in pratica negli strumenti digitali.

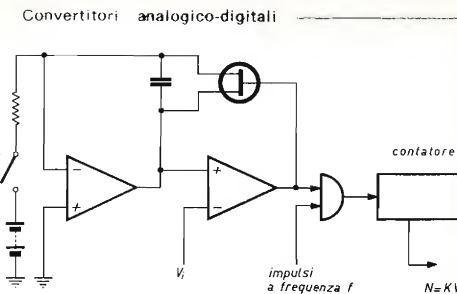


figura 5

Schema a blocchi di un convertitore analogico-digitale del tipo a rampa.

Quando si chiude l'interruttore S, che è in realtà di tipo elettronico ed è comandato da un piccolo programmatore interno, la tensione costante V viene applicata all'integratore, all'uscita del quale si genera una rampa

$$(1) \quad v_o(t) = \frac{V}{RC} t$$

Nello stesso tempo al contatore viene applicato un treno di impulsi a frequenza fissa f tramite una porta che è abilitata se l'uscita del comparatore è positiva.

Quando però la rampa generata dall'integratore raggiunge il valore della tensione d'ingresso

$$(2) \quad v_o(T) = \frac{V}{RC} T = V_i$$

il comparatore cambia stato e gli impulsi non raggiungono più il contatore.

Il conteggio è stato eseguito durante un periodo T dato dalla (2) e ha un valore

$$(3) \quad N = Tf = V_i \frac{RCf}{V}$$

proporzionale alla tensione d'ingresso V_i .

Le tecniche del tipo a controreazione fanno uso di un convertitore digitale-analogico; tale dispositivo ha un ingresso digitale e una uscita analogica e può essere realizzato in modo semplice come in figura 6.

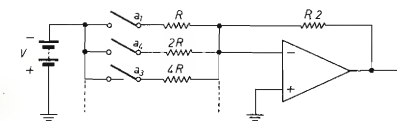


figura 6

Schema elettrico di convertitore digitale-analogico.

L'ingresso digitale è costituito da un codice binario a_0, a_1, a_2, \dots di cui a_0 è il bit più significativo e l'uscita è esattamente proporzionale al numero binario così rappresentato.

Uno degli schemi più semplici è quello detto « a rampa digitale », che è illustrato in figura 7.

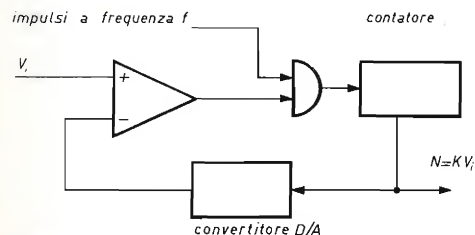


figura 7

Schema a blocchi di un convertitore analogico-digitale del tipo a rampa digitale.

Se il contatore inizialmente è a zero, la tensione di uscita del convertitore digitale-analogico è zero a sua volta e l'uscita del comparatore è positiva, ragion per cui il contatore riceve gli impulsi del multivibratore.

Man mano che il conteggio aumenta cresce in conseguenza l'ampiezza della tensione d'uscita del convertitore digitale-analogico la cui forma è quella di una scalinata di precisione che approssima una rampa, da cui il nome del circuito.

Quando la tensione del convertitore digitale analogico raggiunge il valore della tensione d'ingresso il comparatore cambia stato bloccando così l'ulteriore applicazione al contatore degli impulsi provenienti dal multivibratore.

Il contenuto del contenitore è ora fisso e rappresenta esattamente la tensione d'ingresso. È interessante notare come la precisione o la stabilità della frequenza del multivibratore non influenzino in alcun modo la precisione del risultato, che è legato invece solo alla qualità del convertitore digitale-analogico. Questa è una caratteristica tipica dei sistemi a controreazione in cui il legame ingresso-uscita dipende quasi esclusivamente dalle caratteristiche del circuito di reazione.

Questo circuito è semplicissimo e può essere realizzato con pochi integrati, tenendo conto che il prezzo dei convertitori digitale-analogico è diventato recentemente assai più accessibile che nel passato, ma è abbastanza lento.

Se per esempio si vuol fare un convertitore da 10 bits occorre prevedere di contare fino a un massimo di 1023 ogni volta che si esegue una conversione, e se la frequenza del multivibratore è di 1 MHz il periodo di conversione è di un millisecondo.

Lo schema di figura 7 può essere però modificato utilizzando un contatore avanti-indietro (up-down) in modo da aumentarne notevolmente la velocità. Più veloce ancora è il convertitore detto « ad approssimazioni successive » che non utilizza un contatore, ma una serie di flip-flops collegati ai vari ingressi del convertitore digitale-analogico.

I vari flip-flops sono tutti posti inizialmente a « zero » in modo che l'uscita del convertitore digitale-analogico sia zero a sua volta.

Il primo di essi viene quindi posto a « uno » in modo che l'uscita analogica assuma un valore pari alla metà del fondo scala previsto.

In base all'indicazione del comparatore si decide poi se lasciare a « uno » tale flip-flop o portarlo a « zero » e si procede in modo analogo con gli altri flip-flops fino a raggiungere una combinazione di « uni » e « zeri » tale che la tensione di uscita del convertitore digitale-analogico approssimi il meglio possibile la tensione d'ingresso.

Una tecnica ancora più veloce è quella illustrata in figura 8 in cui si esegue il confronto contemporaneo tra la tensione d'ingresso e un certo numero di tensioni di riferimento.

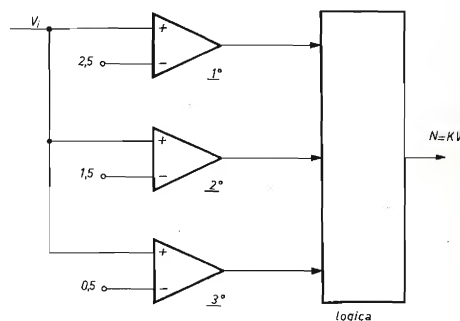


figura 8

Schema a blocchi di un convertitore analogico-digitale rapido del tipo a più soglie nel caso di uscita codificata con due bits.

Una matrice logica provvede quindi alla codificazione.

Se per esempio si ha « zero » all'uscita del primo comparatore e « uno » all'uscita degli altri, il segnale d'ingresso è compreso tra 2,5 V e 1,5 V e sarà codificato con il numero binario 10, cioè 2 in decimale.

CONVERTITORE LOGARITMICO

In molte applicazioni non ha importanza eseguire una conversione analogico-digitale molto precisa, ma si vuole coprire una dinamica d'ingresso piuttosto ampia.

Se per esempio si vogliono coprire tre decadi, essendo $10^3 = 2^{10}$, occorrerebbe un convertitore lineare da 10 bits. Si può invece usare un convertitore logaritmico che dà una risoluzione costante, per esempio qualche per cento, su tutta la gamma dinamica desiderata, e che richiede un minor numero di bits.

Uno schema a tal uopo è quello di figura 9 basato sulla scarica di un condensatore su di una resistenza.

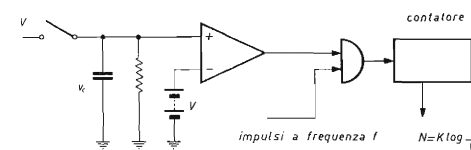


figura 9

Schema a blocchi di un convertitore logaritmico a scarica capacitiva.

Se infatti si carica il condensatore C alla tensione V_i e, aprendo l'interruttore, lo si lascia scaricare sulla resistenza R si ha che la tensione ai suoi capi segue la nota legge esponenziale

$$(4) \quad v_c(t) = V_i e^{-t/RC}$$

Se la tensione d'ingresso V_i è maggiore della tensione di riferimento V , il comparatore abilita il conteggio degli impulsi del multivibratore da parte del contatore.

Quando la tensione V_c del condensatore scende al valore della tensione di riferimento V il comparatore cambia stato e il conteggio si blocca. Ciò accade dopo un tempo T , quando si ha

$$(5) \quad v_c(T) = V_i e^{-T/RC} = V$$

il cui valore si ricava così:

$$(6) \quad T = RC \log \frac{V_i}{V}$$

Il tempo T è dunque proporzionale al logaritmo della tensione d'ingresso e, se la frequenza del multivibratore è pari a f , si ha che il contenuto del contatore è dato dal numero

$$(7) \quad N = fT = fRC \log \frac{V_i}{V}$$

INVITO A SPERIMENTARE

Siccome questo circuito è abbastanza semplice può essere divertente eseguire qualche esperimento su di esso, utilizzando per esempio lo schema di figura 10.

L'interruttore è un transistor a effetto di campo che va scelto tra i tipi a bassa resistenza diretta e che va comandato con una forma d'onda tra +12 V e -5 V: a tali valori corrispondono rispettivamente la chiusura e l'apertura.

I valori del gruppo RC possono essere scelti per una costante di tempo tra 1 e 100 ms, per esempio 10 kΩ e 1 μF; occorre però fare attenzione a scegliere un condensatore di buona qualità (per esempio al polistirolo) in modo che la scarica sia veramente esponenziale.

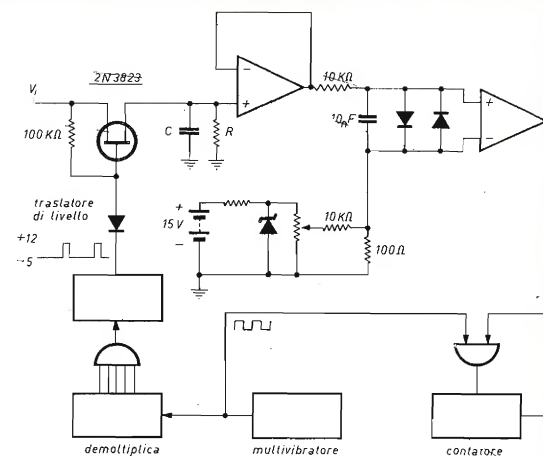


figura 10

Schema elettrico di un convertitore logaritmico a scarica capacitiva.

Ciò si può verificare riportando il legame tra la tensione d'ingresso e il conteggio in uscita su carta semilogaritmica e osservando se esso è lineare, cioè se i dati sono allineati, oppure no; in questo caso è probabile che il responsabile sia il condensatore.

Dopo il gruppo RC si è posto un amplificatore-separatore a guadagno unitario per evitare di perturbare la scarica del condensatore, all'uscita del quale una cella RC provvede a integrare eventuali disturbi e ad applicare il segnale al comparatore che è collegato a una tensione di riferimento di 10 ÷ ±100 mV ottenuta tramite uno zener e un partitore.

L'uscita del comparatore comanda l'applicazione degli impulsi al contatore a cui si può collegare un circuito per il comando di indicatori numerici, come già illustrato su queste pagine da C. Pedevillano [C].

La forma d'onda di comando del FET può essere generata demoltiplicando opportunamente gli impulsi generati dal multivibratore secondo i concetti illustrati su queste medesime pagine da E. Giardina [D].

Occorre provvedere naturalmente all'azzeramento periodico del contatore e all'eventuale generazione di altri segnali di comando il cui numero e le cui funzioni lasciamo all'inventiva del lettore.

Se poi il lettore già possiede un contatore digitale di impulsi può semplificarci la vita attraverso la semplificazione dello schema di figura 10.

RIFERIMENTI

- [A] «Paperino scialacquatore di concetto» ed. Mondadori, Milano, Italy.
- [B] S. Cantarano, G.V. Pallottino «Elettronica Integrata» Etas Kompass, Milano, 1972.
- [C] C. Pedevillano «Introduzione alle tecniche di presentazione visuale» *cq elettronica*, 1972, n. 6, pagina 837 e n. 7, pagina 935.
- [D] E. Giardina «Se permettete parliamo di decadi...» *cq elettronica*, 1973, n. 1, pagina 95. □

Radio Collezionismo

ing. Marcello Arias, via Tagliacozzi 5, BOLOGNA


Le adesioni a questa nuova iniziativa continuano in modo massiccio.

Sarà un fuoco di paglia o è realmente un grosso interesse che si è svegliato?

Fiducioso in quest'ultima ipotesi, io proseguo baldanzoso nel dar vita a questa bimestrale rubricetta, pronto a ricevere quelle pagine che avevo occupato con orgogliosa sicurezza...

Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto congratulandosi, ricordando che, però, la vita della rubrica deve impennarsi sul riportare a fulgore le cose del passato, le testimonianze ancora vive di epoche ormai consegnate alla storia, relegate nelle soffitte, chiuse nei cassetti e in fondo alle menti.

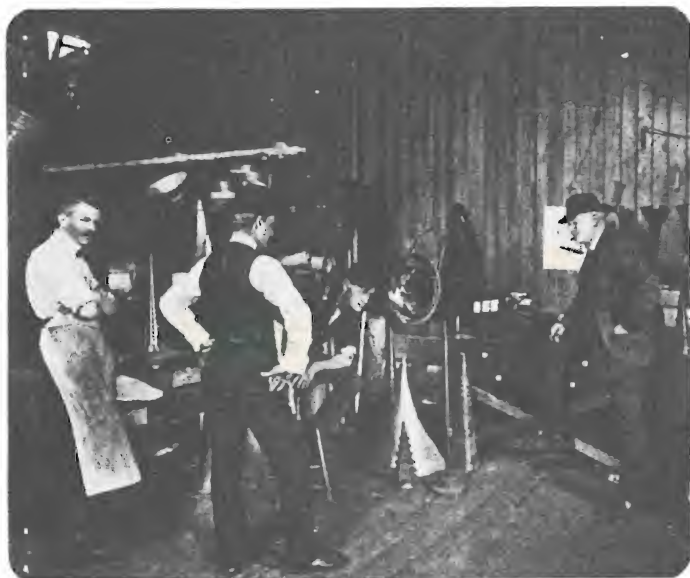Comincio con una curiosa fotografia: T.A. Edison in un laboratorio del New Jersey (T.A.E. è il primo a destra): devo questo documento alla cortesia di Sergio Cattò.



© copyright cq elettronica 1974

Ringrazio poi Angelo Ienna Balistreri (WB9LSW) che dagli Stati Uniti mi ha mandato un fascicoletto edito in occasione del 50° anniversario della EIA (Electronic Industries Association = Associazione Industrie Elettroniche - USA). Il fascicolo contiene mezzo secolo di ricordi, da gruppi fotografici di distinti signori in cappelli a larghe tese, convenuti a Chicago per un congresso della Radio Manufacturers Assn. (Associazione Costruttori Radio), a riproduzioni di pagine pubblicitarie e caratteristiche di apparecchiature.

Grazie anche ad Angelo!

E torniamo in Italia; da Reggio Emilia si fa vivo Vittorio Ligustri, I4LVO, via M. Cervarolo 45/1, che mi manda la fotocopia della prima pagina del n. 1, anno I, de *Il Radio Giornale*, « la Rivista mensile per dilettanti di Radio » diretta da E. Montù.

Porta la data del 15 dicembre 1924 e merita che vi riproduca almeno la testata, che è veramente « orrenda » all'occhio di noi uomini 1974, ma forse appariva fascinoso e denso di scienza ai dilettanti di allora: che penseranno nel 2024 della povera cq?

ANNO I. - N. 1

CONTO CORRENTE POSTALE

MILANO - 15 DICEMBRE 1924



Il Radio Giornale

Rivista mensile per dilettanti di Radio

... Esce il 15 di ogni mese ...


REDAZIONE: VIALE MAINO N. 9 MILANO	AMMINISTRAZIONE: CORSO ROMANA N. 98 MILANO	PUBBLICITÀ: VIA S. NICOLAO N. 2 MILANO
--	--	--

Abbonamento per 12 numeri L. 15,- - Estero L. 20,-

Numero separato L. 1,50 - Estero L. 2,- - Arretrati L. 2,-

Proprietà letteraria. - È vietato riprodurre illustrazioni e articoli o pubblicarne sunti senza autorizzazione.

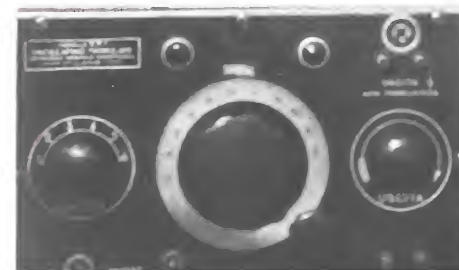L'inquietante LVO è anche vilmente interessato a collocare, previo sganciamento pecunia, un oscillatore modulato che — dice lui — *monta le valvole 80 e R86, di probabile costruzione 1930 ÷ 1935; dalle mie prove va dalle onde lunghe a 16 ÷ 17 MHz.*



Lo scellerato unisce una foto nella quale si vede, per i sette ottavi, un bel piastrellato, porte, scansie, ecc. costituenti presumibilmente un angolo del suo tinello; dice che la foto « è un po' sfocata », ma il bello è che l'apparecchio, oltre che sfocato, è anche tagliato ai bordi, mentre le piastrelle occupano il centro della foto, belle e nitide.

Caro Ligustri, alias LVO, come OM sarai un dio, come fotografo... meno!

Io taglio piastrelle e scansie e vi do' in pasto lo scempio...

Chiudo con l'intendimento di orientare la rubrica su temi più « vivi » (ad esempio rimessa in funzione di vecchi apparati, costituzione di un museo, ecc), e ringraziando per le simpatiche parole Bruno Pistocchi, via del Monte 470, 47023 CESENA, che, anche lui, oltre al plauso, aspira a « mettere in piazza » un bel « pezzo »: « ... si tratta di un Watt Radio con giradischi 78 giri; la radio ha 5 valvole (6A8, 6K7, 6Q7, 6V6, 5Y3), il giradischi è Lesa. Il tutto in lussuoso mobile da salotto, perfettamente funzionante la radio, il giradischi da riparare ». Lo cambierebbe con RX/TX 27 MHz, anche valvolare.

Multivibratore bistabile

Luigi Rossi

Los tres
caballeros

Un multivibratore bistabile può essere considerato come un interruttore elettronico a due ingressi separati di cui uno viene azionato per l'apertura e l'altro per la chiusura.

I circuiti bistabili sono la base di molte apparecchiature digitali e in particolare trovano applicazione nei contatori, nei registri di traslazione e nelle unità di memoria temporanea.

Il multivibratore bistabile che viene qui presentato può essere utilizzato come interruttore elettronico

ad alta impedenza di ingresso per un ampio numero di applicazioni tra cui:

- 1) Circuiti di allarme
- 2) Circuiti di controllo (temperatura, flussi, livelli etc.)
- 3) Circuiti di protezione (in corrente, in tensione, etc.).

In figura 1 è riportato lo schema del multivibratore che utilizza uno dei quattro amplificatori operazionali di cui è costituito il circuito integrato LM3900N.

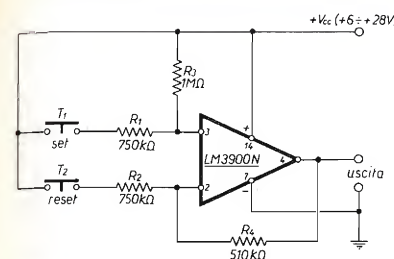
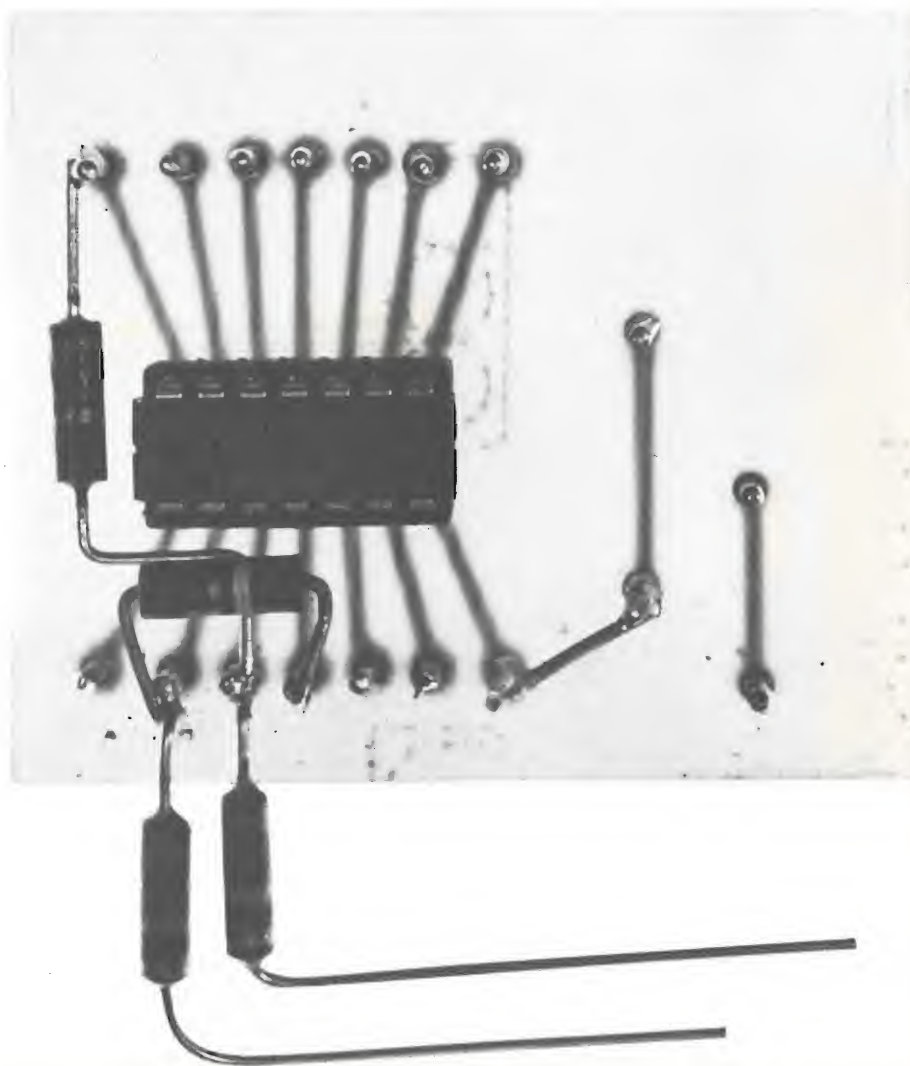


figura 1

Schema multivibratore bistabile a circuito integrato. Tutte le resistenze hanno tolleranza 10 % e massima dissipazione di 1/2 W.

Quando il pulsante T_1 viene chiuso anche solo per un istante, la tensione continua presente sul terminale 4 di uscita assume un valore uguale a quello della tensione di alimentazione diminuita di 1 V. La resistenza R_4 che determina una reazione positiva permette il mantenimento nel tempo di questa tensione finché non venga premuto il pulsante T_2 che riporta la tensione di uscita a un valore prossimo allo zero (0,5 V).

Pertanto il pulsante T_1 attiva l'interruttore elettronico producendo una alta tensione positiva sulla sua uscita (prossima a quella di alimentazione) e il pulsante T_2 annulla tale tensione riportando il circuito nelle condizioni iniziali.

Le principali caratteristiche del multivibratore bistabile qui utilizzato come interruttore elettronico sono le seguenti:

- corrente di eccitazione minima di 8 μ A
- tensione continua di alimentazione variabile da 6 V a 28 V
- impedenza di uscita circa 2 k Ω
- tempo di intervento circa 100 μ sec

Multivibratore bistabile

Essendo la potenza di uscita del multivibratore limitata, nei casi in cui siano richieste elevate potenze di commutazione o nei casi in cui siano richieste più commutazioni contemporanee con tensioni e potenze tra loro diverse può essere utilizzato il circuito di figura 2.

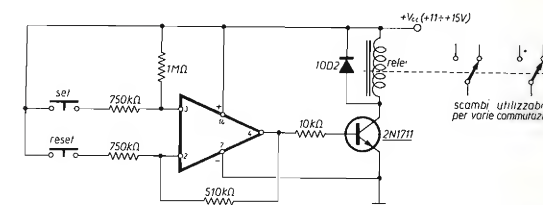


figura 2

Schema multivibratore bistabile a circuito integrato completo di stadio di potenza (2N1711) e di relè per commutazioni di potenza.

Tutte le resistenze hanno tolleranza 10 % e dissipazione max 1/2 W.

La bobina di eccitazione del relè deve avere un assorbimento inferiore a 100 mA.

In questo circuito il multivibratore bistabile è seguito da un'unità di potenza semplicemente costituita dal transistor 2N1711 che comanda un relè i cui scambi potranno essere utilizzati nel migliore dei modi.

In fotografia è visibile un prototipo montato su una scheda sperimentale in cui mancano i pulsanti T_1 e T_2 .



Un hobby intelligente ?

diventa radioamatore

o, per cominciare, stazione d'ascolto con nominativo ufficiale.

Iscriviti all'A.R.I.

filiazione della "International Amateur Radio Union"
in più riceverai tutti i mesi

radio rivista

organo ufficiale dell'associazione.

Richiedi l'opuscolo informativo

allegando L. 200 in francobolli per rimborso spese di spedizione a:

ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA

Via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano



Semplice alimentatore stabilizzato 0 ÷ 18 V

Los tres caballeros

Alberto Valori

Un alimentatore stabilizzato avente la possibilità di variare in modo continuo la sua tensione stabilizzata di uscita da 0 a 18 V richiede generalmente circuiti di una certa complessità e l'uso di trasformatori di alimentazione a due o più secondari.

L'alimentatore stabilizzato qui presentato è costituito di soli tre transistori compreso quello di potenza e associa a una semplicità costruttiva notevole, caratteristiche di versatilità non trascurabili.

Le sue principali applicazioni sono le seguenti:

- alimentatore stabilizzato con alimentazione a rete per uso generico;
- alimentatore stabilizzato utilizzante come alimentazione una batteria (ad esempio quella di un'autovettura) per usi con apparecchiature mobili;
- carica batteria.

Le principali caratteristiche dell'alimentatore stabilizzato sono le seguenti:

- tensione continua di ingresso 23 ÷ 35 V
- tensione stabilizzata di uscita 0 ÷ 18 V
- massima corrente di erogazione continua 0,6 A (1)
- protezione contro i cortocircuiti (corrente di soglia) 1 A (2)
- attenuazione ronzio residuo (100 Hz) 55 dB
- resistenza interna (misurata a 0,6 A di erogazione) 0,4 Ω

- (1) La massima corrente di erogazione può essere portata a 1,3 A montando il transistor finale Q₃ su un dissipatore termico da 2 °C/W.
(2) La soglia del sistema di protezione in corrente può essere regolata da 50 mA a 1,5 A.

In figura 1 è riportato lo schema elettrico dell'alimentatore stabilizzato.

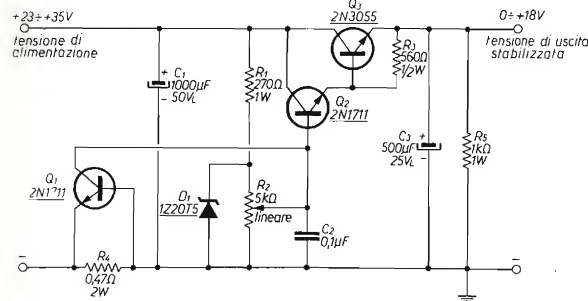


figura 1

Schema alimentatore stabilizzato. Tutte le resistenze hanno tolleranza del 10%. I transistori 2N1711 possono essere sostituiti con i transistori 2N1893 o 2N1574 o BFY46.

Si tratta di un alimentatore stabilizzato con regolazione in serie in cui lo stadio regolatore è costituito da Q₁ e Q₂ (collegati tra loro secondo il sistema Darlington).

Q₂ costituisce lo stadio pilota e Q₁ lo stadio finale di potenza. Il diodo zener D₁ (1Z20-T5) costituisce lo stadio generatore della tensione di riferimento. La tensione di uscita viene variata regolando, mediante il potenziometro R₂, la tensione di riferimento applicata alla base di Q₂.

La corrente che circola in R₂ è almeno venti volte più grande di quella che circola nel circuito di base di Q₂. Ciò garantisce che, in presenza di una forte corrente di erogazione, la corrente di base di Q₂ non determini un'autopolarizzazione della base stessa di Q₂ evitando così forti variazioni della tensione stabilizzata di uscita.

Il transistor Q₁ ha la funzione di cortocircuitare a massa la base di Q₂ quando la corrente di erogazione supera la soglia di corrente impostata che dipende solamente dal valore di R₄. Per effetto di ciò la tensione di uscita si annulla.

Pertanto in caso di cortocircuito dei terminali di uscita dell'alimentatore stabilizzato si ha il passaggio di una corrente di erogazione uguale a quella di soglia.

Come già detto, la corrente di soglia (che annulla la tensione di uscita dell'alimentatore stabilizzato) è funzione del valore di R₄ come qui sotto riportato:

R ₄ (Ω)	corrente limite (A)
0,33	1,5
0,47	1,06
1,0	0,5
2,2	0,23
4,7	0,11
10	0,05

L'alimentatore stabilizzato risulta pertanto non solo protetto contro ogni sorta di cortocircuito ma anche in grado di regolare la massima corrente di erogazione per proteggere i circuiti da esso alimentati. Il condensatore C₂ ha la funzione di ridurre il ronzio residuo eventualmente presente in uscita.

Il prototipo realizzato visibile in fotografia utilizza un dissipatore termico per il transistor di potenza (Q₃) da 3,4 °C/W. Con questo tipo di dissipatore la massima corrente di uscita è di 0,6 A. Desiderando portare questa massima corrente di uscita a 1,3 A è necessario aumentare le dimensioni del suindicato dissipatore e utilizzare quindi un tipo avente resistenza termica da 2 °C/W. E' necessario che la corrente limite superi la massima corrente di erogazione di almeno il 15 %.

In figura 2 è riportato lo schema di un possibile raddrizzatore a ponte di Graetz che può essere utilizzato per un'alimentazione con la tensione di rete.


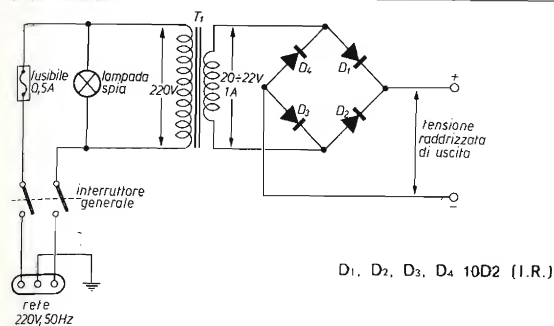


figura 2

Schema di un raddrizzatore utilizzabile per la tensione di ingresso dell'alimentatore stabilizzato. Nessuno dei terminali di uscita deve essere collegato a massa.

Nel caso si voglia utilizzare l'alimentatore stabilizzato da 0 a 9 V (per un'applicazione con la batteria da 12 V di un'autovettura) è necessario sostituire il diodo zener D₁ (figura 1) con il diodo zener 1Z10T2 lasciando tutti gli altri componenti inalterati. In questo caso col dissipatore utilizzato nel prototipo visibile in fotografia la corrente massima di erogazione può essere spinta fino a un valore di 1 A. Il valore della corrente limite può essere portato a 1,5 A con R₄ = 0,33 Ω.

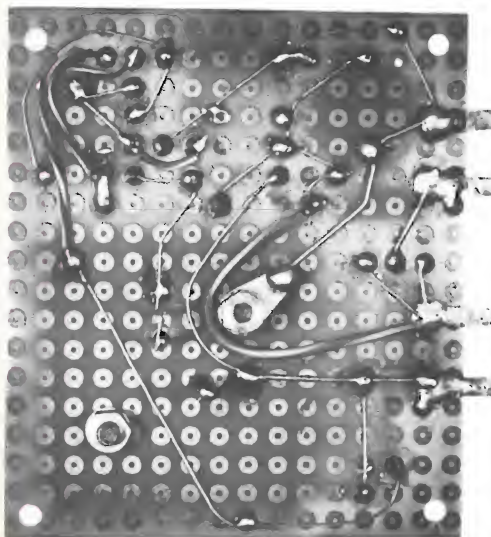L'alimentatore stabilizzato può essere anche utilizzato come caricabatteria con regolazione della corrente di carica per batterie fino a una tensione massima di 16 V avendo cura di inserire tra l'uscita



dell'alimentatore stabilizzato e il polo positivo della batteria da caricare un diodo silicio (ad esempio 6F10) nel senso indicato dallo schema di figura 3).

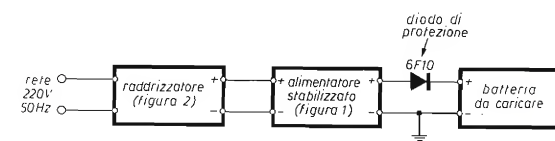



figura 3

Schema di inserzione dell'alimentatore stabilizzato come carica-batteria. Come diodo di protezione può essere impiegato qualsiasi diodo al silicio avente una corrente diretta di almeno 2 A.

Ciò servirà a garantire sempre il passaggio della corrente di carica verso la batteria e non in senso inverso evitando così di danneggiare i transistori dell'alimentatore stabilizzato stesso.

La tensione stabilizzata di uscita può essere estesa da 0 a 30 V, limitando la massima corrente di erogazione a 0,5 A, portando il valore della corrente limite a 0,7 A e portando la tensione continua di ingresso a 37 ÷ 45 V effettuando le seguenti varianti al circuito di figura 1:

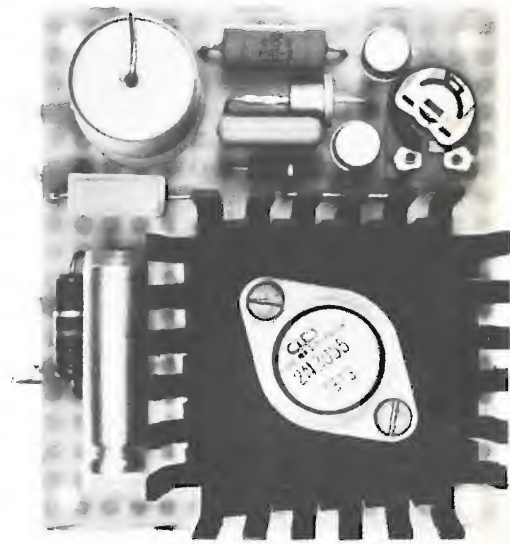- 1) portare R₄ a 0,7 Ω;
- 2) sostituire il diodo zener 1Z20T2 col diodo zener da 33 V 1Z33T2;
- 3) montare il transistor di potenza Q₃ su un dissipatore avente resistenza termica di almeno 2,5 °C/W;
- 4) portare R₃ a 1,5 kΩ con 2 W di dissipazione;
- 5) C₂ deve avere una tensione di lavoro di 100 V e C₁ di 50 V.



Amplificatore selettivo per bassa frequenza

Davide Polli

Los tres caballeros

L'avvento dei circuiti integrati ha notevolmente semplificato molte apparecchiature elettroniche. L'amplificatore operazionale **L141T2** (SGS), che non richiede circuiti di compensazione di frequenza, si presta particolarmente bene per la realizzazione di un amplificatore selettivo per bassa frequenza. La caratteristica fondamentale di un amplificatore selettivo è quella di amplificare solo una stretta banda dell'intero segnale applicato al suo ingresso. Cioè la sua risposta in funzione della frequenza non è lineare, ma ha un picco più o meno pronunciato in corrispondenza alla banda passante (figura 1).

Fra le varie applicazioni di un amplificatore selettivo citiamo:

- filtri di banda per telescriventi e per telecomandi a molti canali;
- filtri di banda per l'eliminazione delle frequenze spurie e di ronzii di rete da generatori di segnali a frequenze fisse;
- voltmetri selettivi per bassa frequenza di grande sensibilità;
- misuratori di frequenza utilizzando amplificatori selettivi a frequenza di centro banda passante variabile con continuità.

Le principali caratteristiche dell'amplificatore selettivo qui presentato sono le seguenti:

- tensione di alimentazione $\pm 5 \div \pm 18$ V
- massima frequenza di lavoro 10 kHz
- impedenza di uscita 150 Ω
- coefficiente di merito (Q) 500 max
- banda passante con attenuazione 3 dB a 400 Hz (Hz)
 - 10 (Q = 40)
 - 20 (Q = 20)
 - 40 (Q = 10)
- massima tensione di uscita (picco-picco) (1) 24 V

(1) La massima tensione di uscita è di 24 V_{pp} ed è comunque uguale alla tensione di alimentazione diminuita di 1 V. Cioè, se l'alimentazione è ± 10 V, la massima tensione di uscita è ± 9 V e cioè 18 V_{pp} che corrisponde a 6,38 V_{efficaci}.

In figura 2 è indicato lo schema dell'amplificatore selettivo.

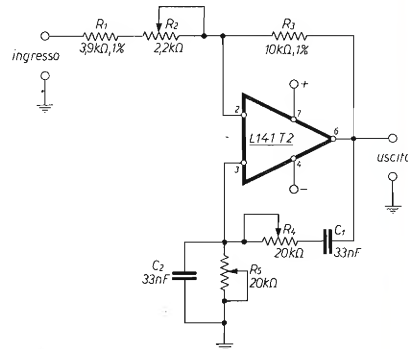


figura 2

Schema elettrico amplificatore selettivo. I condensatori C₁ e C₂ devono avere tolleranza 1 % e comunque tra loro il più possibile uguali. Le resistenze semifisse R₄ e R₅ devono essere preparate al valore di 12,06 k Ω prima di essere montate sulla scheda, volendo ottenere una frequenza $f_0 = 400$ Hz (vedi il testo).

Come si può notare, si tratta di un amplificatore operazionale (L141T2) dotato di una rete di reazione positiva (C₁-R₄ e C₂-R₅) e di una rete di reazione negativa (R₁-R₂-R₃). La rete di reazione positiva spinge il guadagno dell'amplificatore a valori molto elevati per la frequenza:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C_1 R_4} \quad (C_1 = C_2 \text{ e } R_4 = R_5)$$

in cui f è espresso in Hz, C₁ in F e R₄ in Ω . Per valori di frequenza lontani da f_0 la catena di reazione positiva non funziona e il guadagno dell'amplificatore è dato da $R_3/(R_1 + R_2)$. La frequenza f_0 è la frequenza di centro banda passante per la quale si ha la massima amplificazione. La resistenza variabile R₂ permette di variare il coefficiente di merito (Q) dell'amplificatore selettivo senza produrre spostamenti di f_0 . Nei diagrammi di figura 1 sono riportate le bande passanti (per $f_0 = 400$ Hz) corrispondenti a tre valori diversi di R₂ utilizzando un generatore avente impedenza di uscita di 600 Ω . Coefficienti di merito fino a 500 possono essere ottenuti utilizzando generatori aventi bassa impedenza di uscita (10 Ω). E' necessario inoltre tenere conto che le resistenze R₄ e R₅ devono essere fra loro uguali almeno entro

Amplificatore selettivo

l'1 % e analogamente i condensatori C₁ e C₂. In caso contrario ci sarebbe un crollo del valore del coefficiente di merito e pertanto una diminuzione delle caratteristiche di selettività dell'amplificatore selettivo stesso.

In tabella 1 sono riportati alcuni valori di f_0 in funzione di alcune possibili coppie R₄/C₁ per frequenze comprese tra 3 Hz e 10 kHz.

Tabella 1

Frequenza di centro della banda passante (f_0) in funzione di R₄, R₅ e di C₁, C₂

R ₄ =R ₅ (k Ω)	C ₁ =C ₂ (μ F)	f ₀ (Hz)
10,616	0,0015	10.000
14,476	0,0022	5.000
16,084	0,0033	3.000
11,709	0,0068	2.000
10,616	0,010	1.500
10,616	0,015	1.000
13,270	0,015	800
14,476	0,022	500
12,063	0,033	400
16,084	0,033	300
11,709	0,068	200
10,616	0,150	100
14,476	0,22	50
16,084	0,33	30
10,616	1,5	10
13,270	1,5	8
16,084	3,3	3


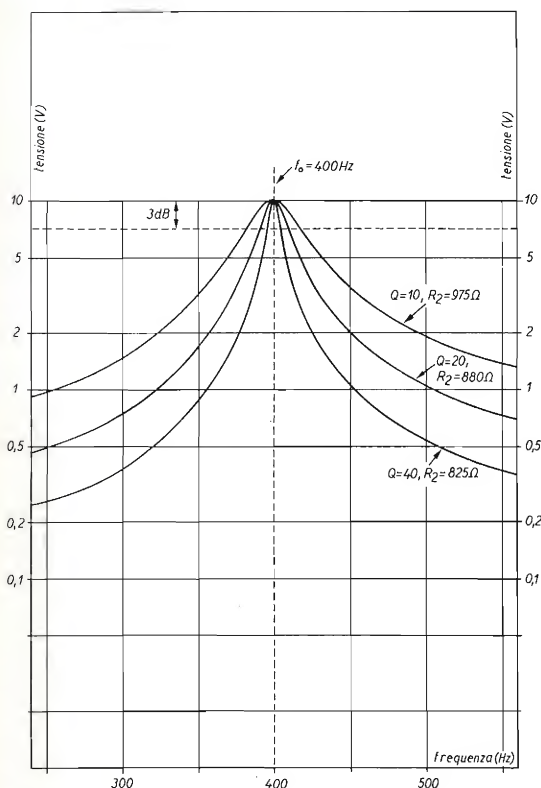


figura 1

Curve di risposta dell'amplificatore selettivo per tre valori del coefficiente di merito (Q), usando un generatore con impedenza di uscita di 600 Ω .

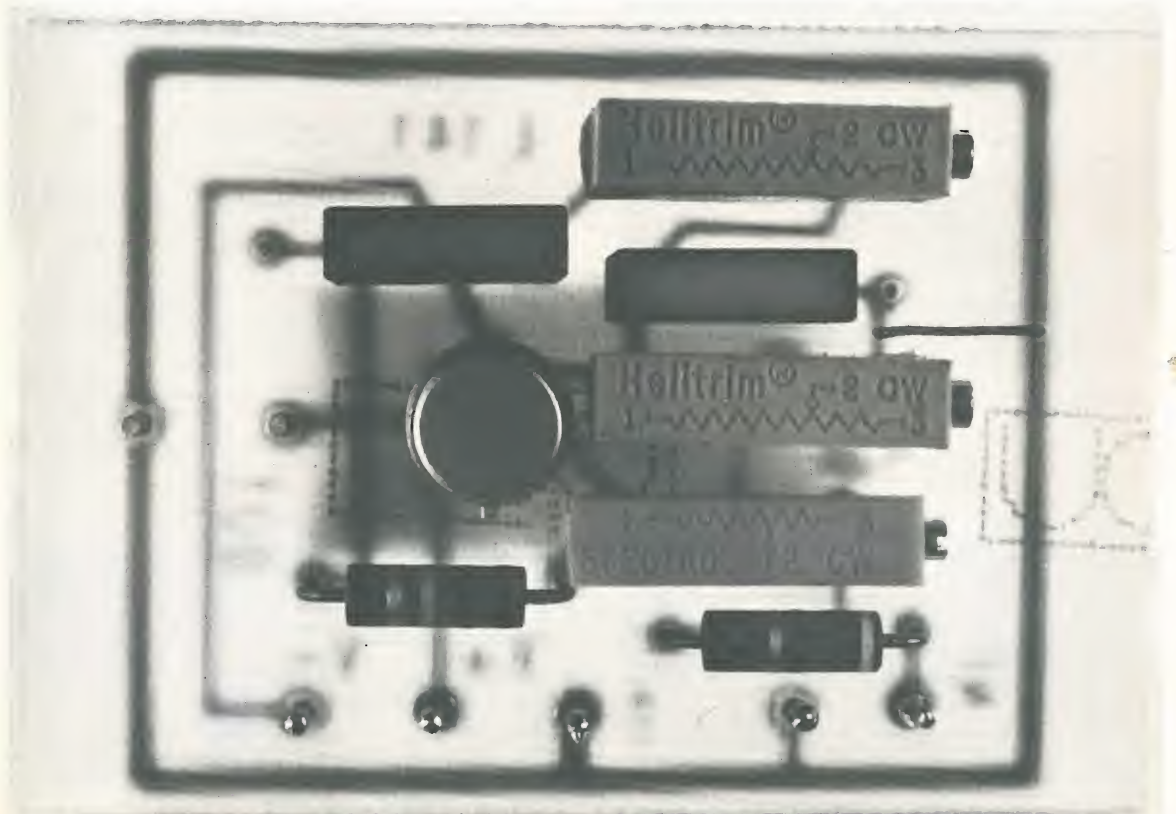

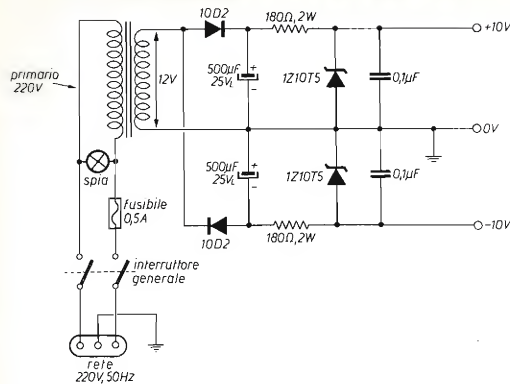


figura 3

Schema di un possibile alimentatore stabilizzato per fornire ± 10 V al circuito integrato L141T2.

Essendo il valore di R_s (e quindi anche di R_2) del tutto fuori dai valori standard delle serie unificate è necessario impiegare dei trimmers potenziometrici (a bassa deriva termica) collegati come resistenze variabili semifisse. Questi trimmers devono essere preregolati ai valori riportati in tabella 1 prima della loro inserzione sulla scheda. Il prototipo di amplificatore selettivo visibile in fotografia è stato montato su una piccola scheda utilizzante appunto come resistenze R_s e R_2 due trimmers preregolati a 12,06 k Ω (vedi tabella 1 in corrispondenza a 400 Hz). In figura 3 è riportato lo schema di un possibile alimentatore stabilizzato in grado di dare le tensioni di alimentazione richieste dal circuito integrato L141T2 e cioè ± 10 V con una corrente massima di erogazione di 25 mA. Come trasformatore di alimentazione può anche essere utilizzato un trasformatore da campanelli.

□

FANTINI ELETTRONICA

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94
FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA

MATERIALE IN SURPLUS

SEMICONDUTTORI - OTTIMO SMONTAGGIO					
2N247	L. 80	ASY29	L. 50	RT108	L. 300
IW8916	L. 100	ASZ11	L. 40	IW8907	L. 50
ZENER 10 W - 5 % - 3,3 V - 10 V - 27 V					
					L. 250
INTEGRATI TEXAS 3N3 - 204 - 1N8					L. 150
AUTODIODI 4AF05 (70 V - 20 A) con trecciola - positivo a massa					
					L. 300
AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C					L. 350
SPIE AL NEON, con comando a transistor					L. 300
TRASFORMATORI E e U per stadi finali da 300 mW la coppia					
					L. 450
INTERRUTTORI BIMETALLICI (termici)					L. 200
TRIMPOT 500 Ω					L. 150
MICRO SWITCH crouzet 308 V/15A					L. 150
CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabili muniti di 2 spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchi a saldare. Coppia maschio e femmina.					
					L. 200
TELERUTTORI KLOCKNER DIL 0044/59					L. 700
TELERUTTORI KLOCKNER 24 V - 50 A - DIL 2/57					L. 2.500
DISGIUNTORI 50 Vcc / 5 - 6					L. 350
BOBINE su polistirolo con schermo per TV e simili (dimensioni 20 x 20 x 50)					
					L. 100
NASTRI MAGNETICI per C.E. \varnothing 260 mm					L. 1.600
POTENZIOMETRI A GRAFITE 100 k Ω A					L. 70
RX-TX in VHF 150 mV - senza quarzo e alim.					L. 4.000
TELEFONI DA CAMPO DUCATI la coppia					L. 8.000
CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre - 12 V					L. 500
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 24 V					L. 500

MOTORINO con ventola 115 V	L. 2.500
MOTORINO a spazzole 12 V o 24 V / 38 W - 970 r.p.m.	L. 4.500
MOTORINO 12 Vcc \varnothing 28 mm	L. 300
CONTAORE G.E. o Solzi 115 V	cad. L. 700
AMPLIFICATORE LESA 2 W, su basetta, per registratori	L. 2.000
CAPSULE TELEFONICHE a carbone	L. 250
AURICOLARI TELEFONICI	L. 200
20 SCHEDE OLIVETTI assortite	L. 2.500
30 SCHEDE OLIVETTI assortite	L. 3.500
SCHEDE OLIVETTI per calcolatori elettronici	L. 250
DEVIATORI A SLITTA 2 vie Bulgin	L. 100
COMMUTATORI ROTANTI 4 vie - 10 pos. - 5 A con ampia manopola numerata	L. 700
RELAY al mercurio, doppio deviatore - 24 V - ermetico	L. 1.000
RELAY IBM, 1 sc. - 12 V, custodia metallica, zoccolo 5 piedini	L. 500
ZOCCOLI PER RELAYS SIEMENS	L. 60
PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito	L. 3.000
CONNETTORI IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti	L. 250
CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrine	L. 150
INTERRUTTORI a mercurio	L. 400
DEVIATORE DOPPIO a microswitch, a leva bilanciata	L. 300
CONTAGIRI meccanici a 4 cifre	L. 500
CONDENSATORI ELETTRICI	
50 μ F / 100 V	L. 50
10.000 μ F / 15 V	L. 200
22.000 μ F / 25 V	L. 500
42.000 μ F / 15 V	L. 700
50.000 μ F / 12-15 V	L. 700
160.000 μ F / 10 V	L. 1.000
CARTA OLIO ICAR 10 μ F - 1000 V	L. 500

il sanfilista

informazioni, progetti, idee,
per radioamatori e dilettanti,
notizie, argomenti,
esperienze, colloqui per SWL

© copyright cq elettronica 1974

rubrica a cura di

IW2ADH, architetto Giancarlo Buzio
via B. D'Alviano, 53
20146 MILANO



VI Contest nazionale stazioni portatili HF

Come è stato già annunciato, nel prossimo mese di luglio avrà luogo la prima gara del « Campionato SWL 1974 » organizzato da **cq elettronica**, da Radio Rivista e Rivista Onde Corte. Qui a fianco riporto il regolamento del « VI Contest HF/p » organizzato dalla Sezione ARI di Sanremo, che è appunto valido per il predetto Campionato. Si invitano quindi tutti gli amici a partecipare alla gara, anche se questo sarà reso più laborioso dal dover usare una stazione mobile alimentata autonomamente. Si raccomanda ancora una volta di leggere attentamente il regolamento. I logs dovranno essere richiesti a: Sezione ARI Sanremo, casella postale 114, 18038 Sanremo, che li invierà gratuitamente, e dovranno pervenire compilati, allo stesso indirizzo, entro il 31-8-74.

QSL Guiné portuguesa

Gipo Landini di Reggio Emilia mi chiede se ho mai avuto conferma QSL dalla Guinea portoghese.

RISPOSTA - E a te che importa?... Comunque, sì.

EMISSIONE DA GUINÉ PORTUGUESA Q. S. L.

CONFIRMAÇÃO OFICIAL DE RECEPÇÃO
VERIFICATION OFFICIELLE DE RECEPTION
OFFICIAL VERIFICATION OF RECEPTION

Ao Exmo. Sr.
To Mr.

GIANCARLO BUZIO

ITALIA

Agradecemos e confirmamos as vossas informações

Nous remercions et confirmons vos informations
We gratefully acknowledge as correct your report

De escuta da nossa emissão do dia

Au sujet de notre émission de
Concerning our broadcasting of

17 / 8 / 1969

Na frequência de

Dans la fréquence de
In the frequency of

5041 Kcs.

Bissau, 8 / 9 / 1969

Giancarlo Buzio

Regolamento VI Contest nazionale portatili HF

PARTECIPAZIONE - Riservata agli OM e agli SWL italiani.
SVOLGIMENTO - Dalle ore 16,00 GMT di sabato 20 alle ore 13,00 GMT di domenica 21 luglio 1974.
EMISSIONE - Fonia (SSB) telegrafia.
BANDE - 80 m e 40 m nella suddivisione regolamentare tra AM e CW.
CHIAMATA - CQ Contest HF/p. La chiamata dovrà contenere chiara l'indicazione che la Stazione è /p. Le stazioni partecipanti sono tenute a dichiarare il proprio nominativo durante la trasmissione dei QTC.
STAZIONI PORTATILI - Si intendono portatili le stazioni che effettueranno uno spostamento al di fuori del proprio domicilio e avranno alimentazione autonoma (generatori, batterie).
STAZIONE JOLLY - Sarà attivata saltuariamente una stazione portatile jolly che trasmetterà alternativamente su 40 e 80 m nelle varie specialità.
RAPPORTI - RS (o RST) + numero progressivo del QSO + QRA locator (valido il QRA locator desunto dalla carta delle VHF).
PUNTEGGIO - 10 punti per QSO bilaterale effettuato tra stazioni portatili 50 punti per QSO tra stazioni portatili con la stazione jolly. Sono validi solo due QSO per banda con la stessa stazione (uno in fonia e uno in CW) Non sono validi i QSO tra stazioni portatili e stazioni fisse.
PUNTI QTC - Potranno venire scambiati QTC tra stazioni portatili. I QTC saranno la ritrasmissione dei dati del proprio log. Ogni QTC dovrà contenere: data, ora di inizio del QSO banda utilizzata, nominativo del corrispondente, rapporto dato, rapporto ricevuto, con QRA locator, ora di fine del QSO. Con la stessa stazione sulla stessa banda non potranno essere trasmesse e ricevute più di cinque QTC (da uno a cinque in ricezione, da uno a cinque in trasmissione). I QTC di scambio devono essere gli ultimi effettuati. Ogni QTC ricevuto o trasmesso vale un punto. Non si scambiano QTC con la stazione jolly. I QTC che risulteranno ricevuti errati non saranno considerati validi al fine del punteggio. Le stazioni partecipanti dovranno effettuare un periodo di riposo dalle 24,00 alle 02,00 GMT.
PUNTEGGIO TOTALE - Somma del punteggio dei QSO effettuati più la somma del punteggio dei QTC trasmessi e ricevuti su ogni banda.
STAZIONI PORTATILI SWL - Si applica lo stesso regolamento con l'obbligo di indicare sul log il nominativo della stazione ascoltata, il rapporto e il QRA locator da essa passato, il numero dei QTC (quanti i QTC e non il testo) e il nominativo del corrispondente. Ogni nominativo potrà figurare una sola volta come stazione ascoltata separatamente in fonia e CW in 80 o 40 m e non più di cinque volte come corrispondente.
CLASSIFICA - Il vincitore assoluto è chi consegue il maggior punteggio dato dalla somma dei punti realizzati sulle due bande nelle emissioni CW e fonia. Inoltre verranno effettuate classifiche separate per la fonia e il CW.
LOGS - I logs possono essere richiesti alla Sezione ARI di Sanremo, casella postale 114, 18038 Sanremo, che li invierà gratuitamente.
I logs dovranno pervenire alla Sezione ARI di Sanremo, entro il 31 agosto 1974.
Ogni decisione del Comitato organizzatore sarà inappellabile.

PREMI

CLASSIFICA GENERALE

1ª stazione classificata - fonia-CW - Diploma con targa argento
2ª stazione classificata - fonia-CW - Diploma con targa argento
3ª stazione classificata - fonia-CW - Diploma con targa argento

CLASSIFICA FONIA

1ª stazione classificata - fonia - Diploma

CLASSIFICA CW

1ª stazione classificata - CW - Diploma

CLASSIFICA SWL


1ª stazione classificata - ascolto - Diploma con Coppa
2ª stazione classificata - ascolto - Diploma
3ª stazione classificata - ascolto - Diploma

Mario Ghilli, via R. Fontino 176, S. DALMAZIO, (PI) mi manda finalmente lo schema del suo ricevitore a reazione, che dovrebbe andare molto bene. Secondo me occorre un condensatore da 10.000 pF tra il punto di attacco di L_2 e R_4 e la massa. Ma ecco che cosa ci scrive l'amico Mario:

Caro Buzio,
come mi hai richiesto varie volte, ti invio lo schema del ricevitore a reazione che ti interessa. Non ho ritenuto opportuno fare anche lo schema dell'alimentatore, che deve erogare i soliti 6,3V in alternata e 200V in continua per l'anodica. Come già ti avevo accennato, lo schema del ricevitore mi fu pubblicato su Radio Rivista una decina di anni addietro ma, nel tempo, ho apportato varie modifiche per renderlo più versatile. Le modifiche riguardano la parte alimentatrice, lo stadio 6AK5 (in precedenza fungeva da amplificatore AF aperiodico, cioè non accordabile), il condensatore di sintonia demoltiplicato, la parte BF (aggiunta di una presa jack per registratore). Per antenna ho usato fino a poco tempo fa una filare interna di 5 m, ma voglio adottare uno stilo esterno, anche per evitare i disturbi soliti che entrano con tale tipo di aereo (filare). Questo ricevitore mi ha dato molte soddisfazioni, infatti i migliori ascolti e più interessanti li debbo a lui, voglio anche ammettere che nell'epoca dei transistor, degli integrati ecc. sia sorpassato, ma io sono rimasto un po'... tradizionalista, e non mi sono anche preso la briga (per ora) di costruire qualcosa di più moderno. Mi scuso ora per tutta questa chiacchierata e ti passo i miei migliori saluti, in attesa, se ti vorrai cimentare nella costruzione, di conoscere i tuoi risultati.

Mario Ghilli, 15-11301

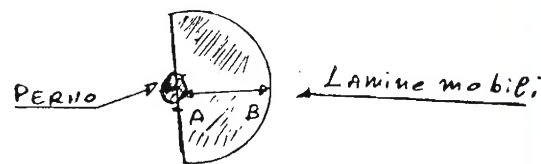C_1 non meglio identificato perché surplus, vedi schizzo per caratteristiche costruttive: otto lamine, tra A e B, di 8 mm, mobili, e ugual numero fisse, solite misure




- C_2 10.000 pF
- C_3 50 pF
- C_4 175 pF
- C_5 sintonia, demoltiplicato da 170 pF
- C_6 tono (taglia gli acuti) 5000 pF
- C_7 reazione (vecchio tipo da galena!) 500 pF, in bakelite e piastre in alluminio
- C_8 0,1 μ F
- C_9 5.000 pF
- C_{10} 10 μ F elettrolitico (25 V)
- C_{11} 25 μ F
- C_{12} 0,1 μ F

- L_1 19 spire filo \varnothing 0,5 mm su supporto in polistirolo con nucleo, \varnothing 12 mm, unite
- L_2 impedenza AF tipo Geloso 557
- L_3 impedenza AF tipo Geloso 555
- L_4 26 spire filo \varnothing 0,38 mm
- L_5 15 spire filo \varnothing 0,38 mm
- L_6 12 spire filo \varnothing 0,38 mm

I tre avvolgimenti sono distanziati tra loro di 4 mm e le varie spire di 1 mm l'una dall'altra; il supporto per le tre bobine è costituito da un tubetto di bakelite lungo 60 mm, con diametro esterno di 17 mm.

L'ordine è il seguente:

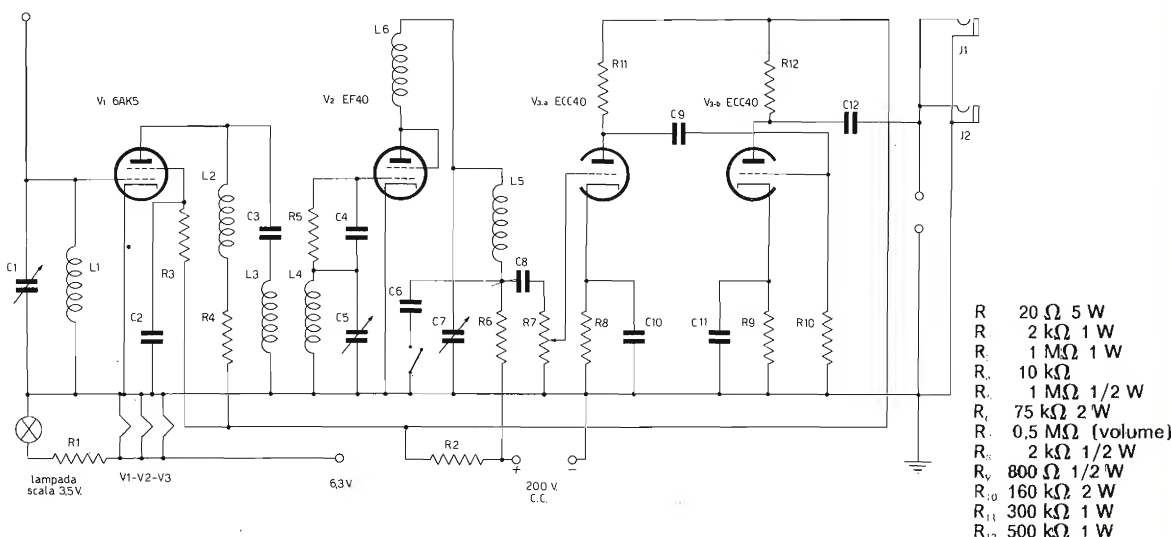- 1 = L_3 , bobina antenna
- 2 = L_4 , bobina sintonia
- 3 = L_5 , bobina reazione



I componenti riguardanti lo stadio AF, e cioè zoccolo 6AK5, resistenze, condensatori ecc. sono separati dal resto (cioè sotto il telaio) da uno schermo in rame, e l'uscita di tale stadio va sulla EF40 tramite uno spezzone di cavo coax da 75 Ω , questo per evitare le solite noie (è consigliabile lo schermo al tubo).

6AK5 amplificatrice RF
EF40 rivelatrice
ECC40 preamplificatrice BF e finale audio

Per l'ascolto è consigliabile una cuffia ad alta impedenza; quelle a bassa non vanno bene.

Principiante e suo padre chiedono aiuto


Questa è la lettera che mi ha recapitato il padre di un certo **Michele Levi** da Milano:
La ringrazierei vivamente se potesse adempiere alle mie richieste e rispondere alle mie domande.
Grazie.

NECESSARIO:

Transistor SFT325 oppure transistor SFT184.
2 trasformatori (uno è allegato) di cui non conosco il valore.

DOMANDE:

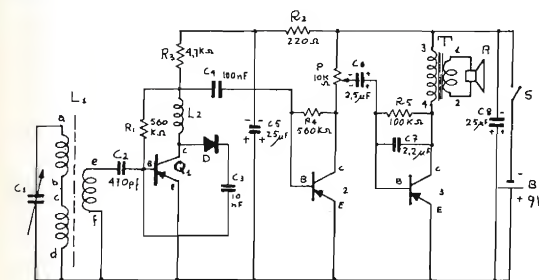1) Come si fa a ricevere altri canali oltre a quelli che la mia radio ricevente capta. Cioè che cosa devo aggiungere per potenziare il mio circuito ricevente (schema elettrico allegato).



2) Dove potrei trovare delle istruzioni semplici e particolareggiate per la costruzione di apparati elettronici, che mi permettano di iniziare e portare a termine esperimenti di tecnica radiofonica ed elettronica.

Distinti saluti e ancora grazie

M.A. Levi

RISPOSTA - Per i transistor SFT325 di produzione Mistral prova alla Mistral, via M. Gioia 72, Milano, tel. 6884141, tenendo presente che, per ragioni che non capisco, è diventato terribilmente difficile trovare quello che si cerca: da sei mesi, certi tipi di MOSFET (quando sarai più esperto imparerai quante gambe hanno), sono scomparsi da Milano. Alcune ditte, nella pubblicità su **cq**, offrono a basso prezzo il transistor che cerchi: comunque, per quel che serve, lo puoi sostituire con degli AC125 o con qualsiasi altro transistor recuperato fortunatamente. La tua «radio», si tratta di una scatola di montaggio per principianti, mi pare possa essere notevolmente peggiorata in molti modi: migliorata mai. Puoi cercare di ascoltare altre stazioni collegando un'antenna esterna a un piccolo avvolgimento realizzato sulla bacchetta di ferrite lato massa. Perché non provi una scatola di montaggio più progredita, tipo UK515? Si tratta di una «radio» vera e propria. Libri per principianti: «Primo avviamento alla conoscenza della radio» e «Apparecchi radio a transistor», ed. Hoepli. Fai attenzione: io ho cominciato, nel 1946, con un libro del 1924, che insegnava a costruire i condensatori variabili con tavolette di lamine di ottone: quando ho scoperto che li vendevano già fatti, avevo appena terminato il primo, e si era già nell'Anno Santo, 1950, perciò vedi di leggere testi aggiornati.

Come diventare radioamatore

Flavio Vinci di Milano è «un ragazzo che legge Radio Rivista» e vorrebbe sapere che cosa deve fare «per andare incontro all'hobby del radioamatore».

RISPOSTA - Informati presso l'Associazione Radio-tecnica Italiana, che a Milano ha proprio la sua Sede centrale (in via Scarlatti 22) e che tiene dei corsi per la preparazione agli esami di radioamatore. E' chiaro che ci si può preparare anche da soli ma, specialmente per chi è totalmente digiuno di teoria o di telegrafia, è meglio farsi aiutare.

* * *

Notiziario QRP

(cortesia di M. Miceli)

Gli OM della Germania federale organizzano due contest QRP per stazioni in telegrafia Morse che hanno potenze ingresso di 10 W_{max}.
Date: 6-7 luglio 1974 e 11-12 gennaio 1975.
Gamme: le cinque gamme HF assegnate agli OM.
Ore: dalle 18,00 GMT del primo giorno alle 15,00 GMT del secondo giorno.
E' previsto un QRX di sei ore, in due parti.
Per partecipare si deve includere nella chiamata il gruppo: QRP TEST.
Nel QSO si scambiano, dopo il RST, i numeri del QSO e la potenza ingresso.
Esempio, il rapporto è 559; è il quinto QSO, la potenza 6 W, trasmetto:

UR RST 559005/6

Se il mio trasmettitore ha oscillatore a cristallo aggiungo una X dopo il 6, allora il rapporto è:

UR RST 559005/6X

Punteggi:

QSO con la propria Nazione: 1 punto;
QSO nel proprio Continente: 2 punti;
QSO DX fuori del Continente: 3 punti

Aggiunta di tre punti se il corrispondente è pure QRP.

Handicaps:

se il mio input è minore di 3 W: 1;
se ho l'oscillatore a cristallo: 1;
se ho entrambi gli handicaps moltiplico per due;
esempio: 2 W input e cristallo = 4 handicaps.
Se entrambe le stazioni sono handicappate: tre handicaps moltiplicano per quattro il punteggio del QSO; due handicap moltiplicano per tre il punteggio; un handicap moltiplica per due il punteggio.


Coefficienti di moltiplicazione: per i QSO nel Continente 1, per i DX 2, per gamma e paese vedasi DXCC List.

Inviare i logs per la 1ª tornata il 31-7-1974 (termine max); per la 2ª tornata il 15-2-1975 (termine max).

Indirizzo del Manager:

H. Weber, DJ7ST - D 3201 - HOLLE

Kleine Ohe 5
(Germania federale)

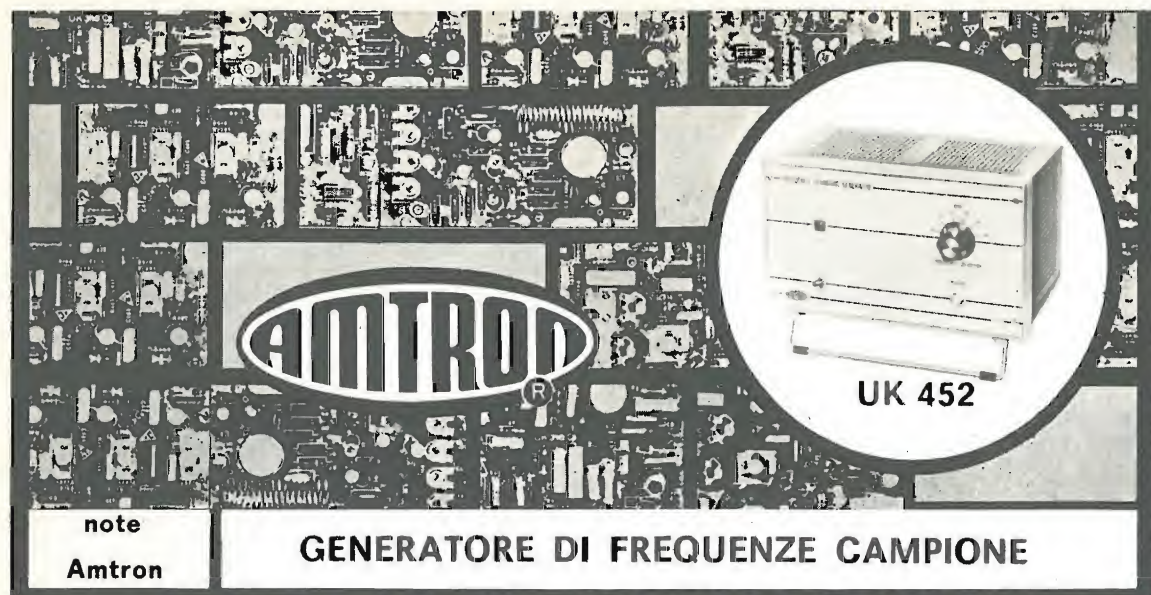

note
Amtron

GENERATORE DI FREQUENZE CAMPIONE

UK 452

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 115, 220 V c.a. - 50-60 Hz
 Ampiezza della tensione di uscita: 3,4 Vpp
 Spaziatura delle armoniche: 1, 5, 10, 20, 100 kHz
 Frequenza del quarzo: 100 kHz
 Circuiti integrati impiegati: 7400, 2 x 7490
 Raddrizzatore impiegato: W 005
 Zener impiegato: 1ZSA5,1 oppure 1NSA5,1
 Misure dello strumento: 230 x 140 x 150
 Peso dello strumento: 1.050 g

L'UK 452 della Amtron costituisce un economico ma preciso generatore di frequenze che può essere usato come campione secondario ovunque occorra disporre di una serie di armoniche precise nella frequenza e nella spaziatura. Può essere usato per la taratura della frequenza emessa da trasmettitori o da oscillatori di laboratorio, per la taratura di scale di ricevitori, per la verifica della banda passante di filtri, ecc. Fornisce all'uscita un'onda rettangolare e perciò ricchissima di armoniche, che possono essere individuate fino a frequenze straordinariamente elevate da un ricevitore di sufficiente sensibilità.

La frequenza dell'onda quadra e quindi la spaziatura tra le armoniche può essere scelta tra cinque valori: 1, 5, 10, 20 e 100 kHz per mezzo di un commutatore disposto sul frontale dell'apparecchio.

L'uso di modernissimi circuiti integrati a media scala permette di ottenere la divisione della frequenza con il minimo ingombro, ottenendo all'uscita un'onda di ottima ampiezza e di ottima forma.

La differenza tra un comune generatore marker ed il generatore campione che presentiamo sta tutta nelle speciali precauzioni adottate per rendere la frequenza dell'oscillatore più stabile possibile al variare delle condizioni di temperatura, umidità, tensione di alimentazione e di altri fattori che potrebbero causare piccole variazioni nella frequenza. Un circuito progettato come standard per usi amatoriali deve essere capace di mantenere costante la frequenza almeno nei limiti di variazione di qualche parte per milione alle normali variazioni delle condizioni d'ambiente. Un semplice generatore marker che usi un cristallo da 100 kHz può presentare variazioni di frequenza dieci volte superiori. Per ottenere un generatore campione di precisione sufficiente, è stato previsto un sistema per regolare entro piccoli limiti la frequenza emessa in modo da poterla confrontare con un campione, ed ottenere così una precisione sufficiente.

Per quanto riguarda il resto del circuito, questo si presenta come un generatore marker basato su un oscillatore a quarzo da 100 kHz. Per estendere il campo d'impiego del generatore, a valle dell'oscillatore a cristallo abbiamo previsto un divisore di frequenza a contatori che permette di ottenere all'uscita ben cinque frequenze fondamentali di forma rettangolare, estremamente ricche di armoniche, che permettono di estendere i picchi di marcatura a frequenze molto alte, mantenendo la precisione dell'intervallo garantita dall'esecuzione dell'oscillatore principale. L'uso dei circuiti logici digitali garantisce una buona potenza di uscita ed una forma d'onda quasi perfettamente rettangolare.

note Amtron

Come per tutte le unità di misura campionate, ossia che non possono derivare per calcolo da altre grandezze, ogni misura di frequenza deve essere in rapporto con un campione primario opportunamente definito.

Le caratteristiche di precisione degli standards primari sono a disposizione dell'utilizzatore per la taratura dei campioni secondari in modo molto più comodo di quanto avvenga per altri tipi di misure. Infatti molte nazioni provvedono all'emissione di varie radiofrequenze esatte entro limiti molto ristretti.

La frequenza campione ricevuta per radio viene messa a confronto con quella emessa dal nostro campione secondario il quale viene tarato a battimento zero per mezzo di un rivelatore eterodina. In questo modo il campione secondario risulta tarato ed utilizzabile per le successive misure.

MISURA DI UNA FREQUENZA INCOGNITA MEDIANTE GLI SPETTRI DELLE FREQUENZE CAMPIONE

La prima condizione è quella di conoscere almeno approssimativamente la frequenza da misurare. Se non si conosce, bisogna determinarla per confronto con un oscillatore tarato. Si procede quindi alla misura fine della frequenza.

Supponiamo che la nostra frequenza incognita abbia un valore di circa 1,27 MHz: con la misura fine noi potremo precisare che il valore di questa frequenza è per esempio 1.273,26 kHz.

Qualunque sia il valore della nostra frequenza incognita, esso sarà certamente compreso fra i valori di frequenza di due armoniche successive di uno spettro di frequenze campione. La situazione sarà inevitabilmente quella indicata nei diagrammi « a » o « b » della figura 1 dove f_0 indica la frequenza fondamentale dello spettro di armoniche prescelto, nf_0 la frequenza dell'armonica più vicina ad f_x che è la nostra frequenza incognita.

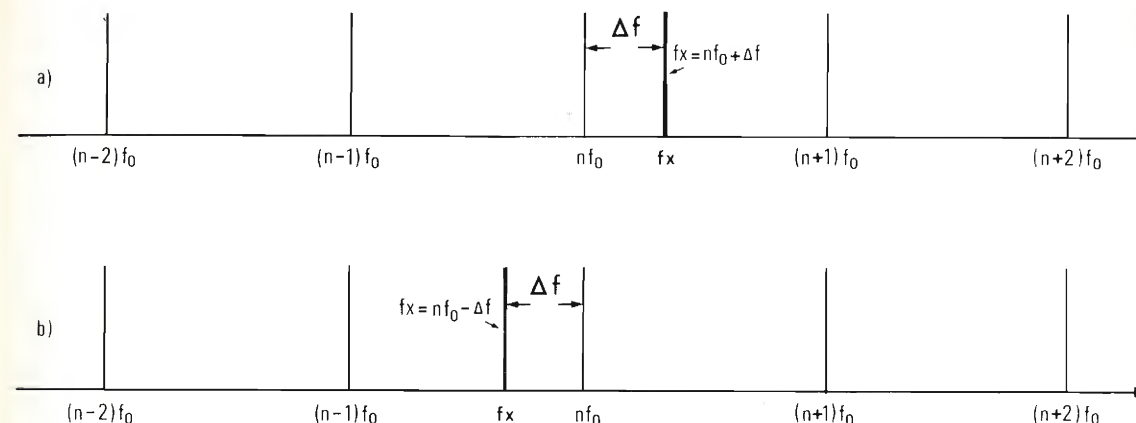


figura 1

Rappresentazione degli spettri delle frequenze per la determinazione di una frequenza incognita.

Se si applica ad un ricevitore accordato sulla frequenza f_x sia l'oscillazione da misurare che lo spettro di frequenze campioni, dai battimenti fra la frequenza f_x e l'armonica più vicina nasce una oscillazione di frequenza tanto più bassa quanto minore è la differenza tra le due frequenze: alla coincidenza la frequenza del battimento è zero. Lavorando con armoniche distanziate di 20 kHz, avremo che la frequenza del battimento sarà sempre udibile in quanto non supera i 10 kHz.

In questo caso, misurando con un frequenzimetro a frequenza acustica o con altri metodi, la frequenza del battimento, potremo determinare la frequenza incognita con la seguente formula:

$$f_x = nf_0 \pm \Delta f$$


dove Δf è la frequenza del battimento.

Per la determinazione di n ossia del numero dell'armonica interessata, scartando il sistema di contare le successive armoniche, si può usare un oscillatore di una certa precisione (\pm l'intervallo tra le armoniche), e farlo battere con la frequenza incognita in un rivelatore eterodina.

Il procedimento può essere il seguente: si toglie il collegamento del ricevitore col generatore dello spettro di frequenze campione, mentre si accoppia l'ascella al ricevitore l'uscita dell'oscillatore tarato. la cui frequenza f_e è successivamente portata a coincidere con la frequenza f_x (a battimento zero) si legge allora il valore approssimato di $f_x = f_e$ direttamente sul quadrante graduato dell'oscillatore e si deduce immediatamente l'ordine n dell'armonica più vicina dello spettro. Con questo sistema si può anche determinare se la frequenza del battimento sia da sommare o sottrarre a quella dell'armonica più vicina. Per fare questo, una volta ottenuta la coincidenza tra f_e ed f_x , si ricollega il ricevitore allo spettro delle frequenze campioni, mentre si elimina il segnale incognito che non serve più per la misura: data l'uguaglianza $f_e = f_x$ si ritornerà ad avere all'uscita del ricevitore la frequenza di battimento Δ originaria (per esempio 3.264 Hz). Se ora si aumenta leggermente la frequenza f_e del generatore, la frequenza di battimento in uscita diventerà più alta o più bassa a seconda che la frequenza incognita batta con un'armonica inferiore oppure superiore. Nel primo caso la frequenza di battimento si sommerà, nel secondo caso verrà sottratta a quella dell'armonica più vicina.

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

La base del circuito del generatore di frequenza campione è un multivibratore asservito alla frequenza di oscillazione del cristallo di quarzo Q. Questo cristallo, insieme al compensatore C20, costituisce il circuito di reazione tra il piedino 8 di uscita ed i piedini 12 e 13 di ingresso dell'insieme di due delle porte NAND del circuito integrato IC1.

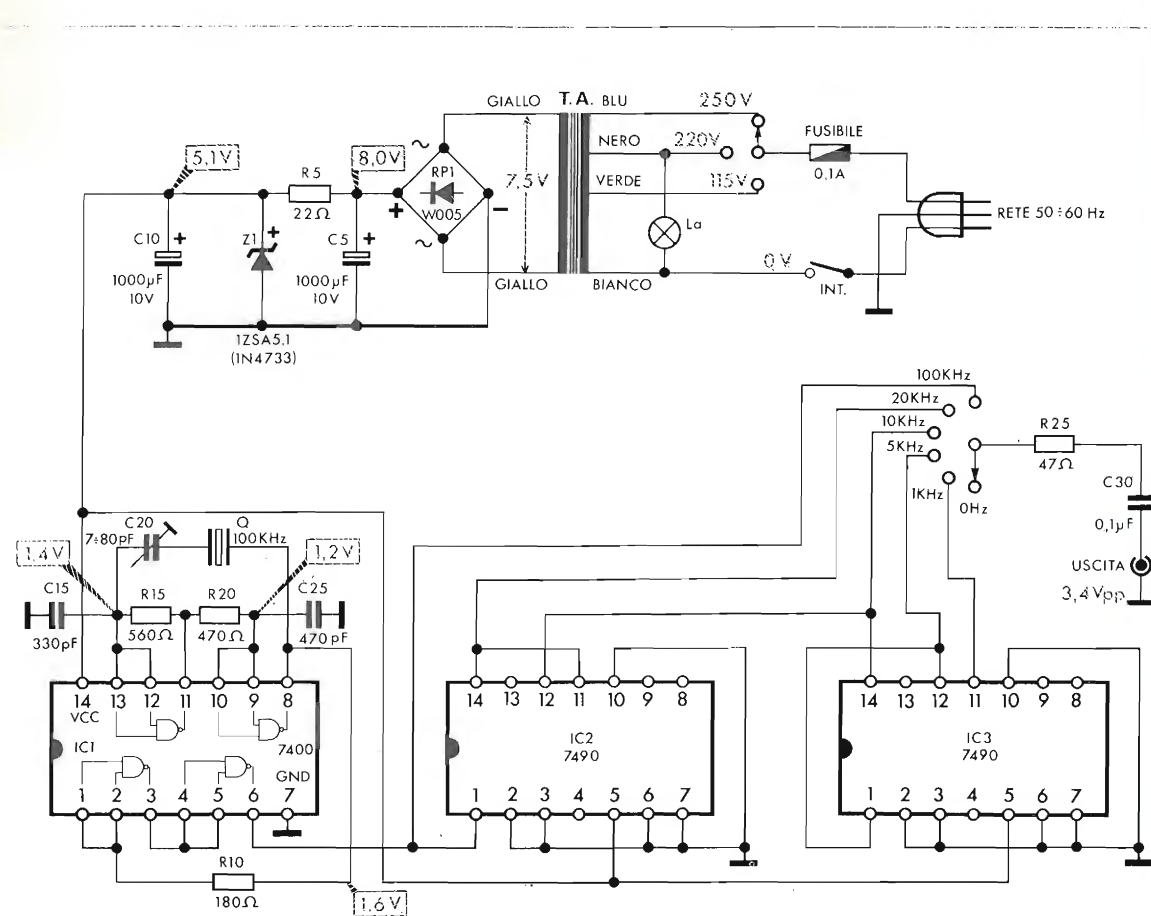
**figura 2**

Schema elettrico dell'UK 452 della AMTRON.

Per comprendere il funzionamento dell'oscillatore, bisogna tenere presente che una porta logica non è altro che un amplificatore, entro un certo campo di funzionamento. Questo amplificatore, che è anche un invertitore di fase, deve essere accoppiato con un altro simile a lui per ottenere l'uscita in fase con l'ingresso e poter prelevare il segnale di reazione positiva che garantisce il mantenimento dell'oscillazione. I gruppi formati da R15-C15 e da R20-C25 determinano il ritardo nel basculamento e fissano quindi la durata di ciascuna delle due semionde, che devono essere perfettamente equilibrate. Le altre due porte NAND di cui è dotato IC1 servono per la formazione del segnale, che dall'oscillatore non esce perfettamente rettangolare. Siccome i circuiti digitali tendono a basculare tra lo stato di interdizione e quello di saturazione per piccoli segnali all'ingresso, avremo al piedino 6 di prelievo del segnale un'onda rettangolare quasi perfetta, con fianchi molto ripidi grazie alla rapidità intrinseca della logica TTL.

All'uscita del piedino 6 avremo quindi un treno di onde rettangolari unidirezionali, cioè sovrapposte ad una componente continua che dovremo eliminare all'uscita mediante il condensatore C30. Oltre ad essere adoperata tale e quale per il treno di armoniche ad intervallo di 100 kHz, l'onda rettangolare ottenuta dall'oscillatore viene applicata al circuito integrato IC2 che è un contatore BCD (Binary Coded Decimal). Ma in questo caso non bisogna guardare a IC2 come ad un contatore, ma come ad una serie di divisori per due con reset a 9 o 0 binari.

In pratica IC2 contiene integrati nel suo interno quattro circuiti Flip-Flop. Come si sa il Flip-Flop è un divisore per due. Infatti presenta alla sua uscita un'onda rettangolare completa ogni due presentate all'entrata.

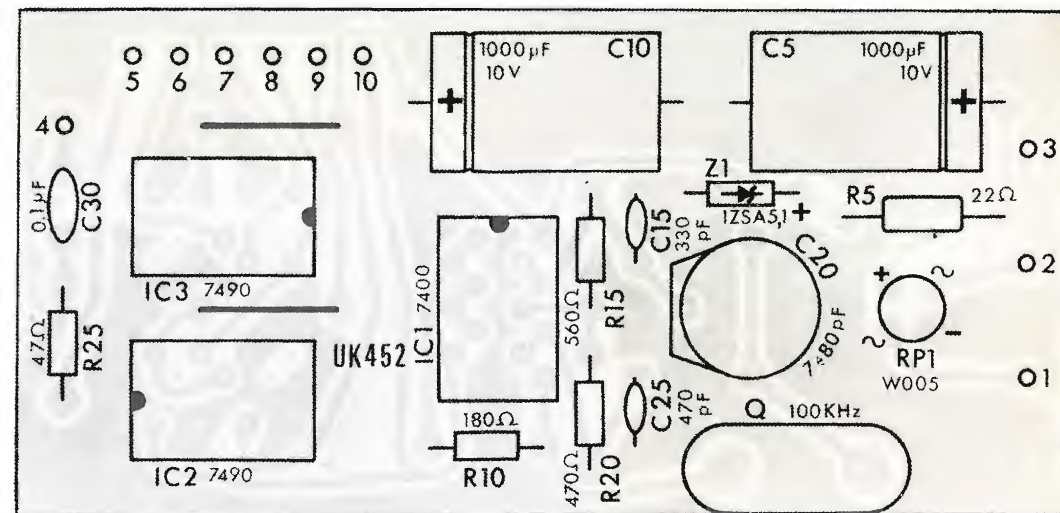**figura 3**

Disposizione dei componenti sulla basetta a circuito stampato.

Senza indagare sul funzionamento interno del circuito integrato, dato che la spiegazione completa porterebbe via parecchio tempo, consideriamo IC2 come una scatola nera e vediamo cosa succede alle uscite.

Alimentando il segnale primario alla entrata 1 che corrisponde al contatto di basculamento del secondo e del quarto Flip-Flop, noi troveremo all'uscita 11 un segnale di frequenza cinque volte inferiore. Dato che la frequenza primaria è 100 kHz, troveremo Questo segnale lo preleviamo per la uscita portando lo al commutatore ed inoltre lo applichiamo al primo flip-flop, ossia al piedino 14.

Come detto prima, un Flip-Flop effettua la divisione per due. Ci troveremo quindi al piedino 12 di IC1 una frequenza di 10 kHz. Questa frequenza viene prelevata per l'uscita e contemporaneamente applicata al piedino 14 di IC3. Allo stesso modo di prima la frequenza viene divisa per due dal primo Flip-Flop e prelevata a 5 kHz dal piedino 12 di IC3. La frequenza suannominata viene ora divisa per 5 con lo stesso sistema descritto in precedenza ottenendo un segnale a 1 kHz. Il collegamento a livello logico 0 delle entrate di reset (piedini 2, 3, 6, 7) garantisce il funzionamento continuo come divisore di frequenza del contatore.

In sostanza ci troveremo a disposizione per l'uscita cinque diverse frequenze (100, 20, 10, 5, 1 kHz) che potremo utilizzare a scelta mediante il commutatore. La connessione all'uscita avviene attraverso R25 che determina l'impedenza della linea e C30 che elimina la componente continua. L'alimentazione avviene dalla rete attraverso il trasformatore di alimentazione T.A. La tensione del secondario viene raddrizzata dal ponte di Graetz monofase RP1. Il gruppo R5-Z1 effettua la stabilizzazione della tensione al valore di 5,1 V necessaria per l'alimentazione delle logiche TTL. I condensatori C5 e C10 eliminando la frequenza di ronzio.

MECCANICA

L'intera apparecchiatura è disposta dentro un contenitore unificato di aspetto gradevole, di ingombro limitato, caratterizzato dal fatto di essere composto da sette parti che possono essere montate e smontate con grande facilità per eseguire verifiche o riparazioni.

Sul pannello frontale del contenitore sono disposti i vari comandi necessari per il funzionamento dell'apparecchio, e precisamente:

- L'interruttore generale
- La lampada spia che avverte che l'apparecchio è in funzione
- Il selettore per il distanziamento delle armoniche
- La presa coassiale di uscita.

Sul pannello posteriore, dal quale fuoriesce il cordone di rete, troviamo il cambiabatterie ed il fusibile che protegge la rete da guasti all'interno dell'apparecchio. Il circuito stampato sul quale è stata montata quasi l'intera parte elettrica, per un migliore aspetto estetico, una migliore stabilità e per evitare il più possibile errori di connessione, è montato sul pannello di fondo insieme al trasformatore di alimentazione. Il montaggio dei componenti è molto semplice, ed il depliant contenuto nella confezione, chiarisce ogni operazione anche al meno esperto in fatto di realizzazioni elettroniche.

N.B.: Le scatole di montaggio AMTRON sono distribuite presso tutti i punti di vendita G.B.C. in Italia.

AMPLIFICATORE LINEARE ***GOLDEN BOX*** AMPLIFICATORE LINEARE BY ELECTROMECH ITALY

- ☆ Guadagno 6 dB
- ☆ Gamma di frequenza 27 Mhz
- ☆ Rele di commutazione a radio frequenza
- ☆ Bocchettoni di ingresso e uscita tipo SO 239 imp. 50 Ohm
- ☆ Tens. di aliment. 12÷14V. c.c.
- ☆ Max. potenza di ingresso nominale 5 W
- ☆ Completo di interruttore e cavo di aliment. con fus.
- ☆ Collegamento al trasmett. a mezzo cavi bipolari
- ☆ Dimensioni 125x80x30 mm.

L. 18'000 Spedizione contro assegno

Indirizzando a ELECTROMECH Via E. DE MARCHI 26 c.a.p. 00137 ROMA



Soltanto L. 2.000 i due raccoglitori della rivista «cq elettronica» per l'anno 1974. Sono pratici, funzionali ed eleganti.

Richiedeteli alla

«EDIZIONI CD» via C. Boldrini 22
40121 BOLOGNA

con versamento a mezzo vaglia, francobolli da L. 50 o qualsiasi altro mezzo a voi più comodo.

offerte e richieste

Coloro che desiderano effettuare una inserzione utilizzino il modulo apposito



© copyright cq elettronica 1974

offerte OM/SWL

VENDO BC342N revisionato meccanicamente, e modificato in alta media e bassa frequenza. Riverniciato tutto il mobile in nero, perfetto come nuovo L. 90.000 trattabili. Vendo RX WHW da 26 a 170 MHz in 5 bande in elegante mobile completo di alimentatore stabilizzato, antenna e altoparlante, squelch, guadagno in MF e ANL più band spread a L. 80.000 trattabili. Claudio Segatori - via delle Robinie 78 Roma - ☎ 211.219 ore 15-16.

VENDO BC454 3÷6 MHz - BC611F senza batterie. Converter in scatola 144-28/30 MHz S.T.E. - Corso Inglese Linguaphone in cassette. Telefonare per accordi ore serali 382123. Maurizio Motola - via Veronese 7 - 40133 Bologna.

TRALICCIO + TA36 vendo 6 elementi 10-15-20 Mosley lineare 4 x 811-20-40-80 m. BC312 con MF a cristallo completo di alim. 220 e altop. LS3. Misuratore di SWR. Dynamotor Tipo BC603 e BC312 12 V. Enzo Gori - 51026 Maresca (PT).

VENDO RICEVITORE TRIO 9R-59D a L. 70.000. Copertura continua 0,5-30 MHz. Band-spread per gamme radioamatori, ottimo anche per ascolto CB e Broadcastings. Vedi recensione su CQ 4/74, pagina 598. Tratto preferibilmente di persona. Telefonare ore pasti. Enrico Pecis - via Padova 90 - 20131 Milano - ☎ 2897040.

FREQUENZIMETRO DIGITALE - Vendo tre telai già montati e collaudati, sono solo da collegare tra di loro. Circuito stampato fotoinciso, integrati su zoccolo, nixie già montate. Vendo completo di tutti i componenti compresi schemi e contenitore già forato a L. 45.000. Ulteriori informazioni e richieste. Esclusi perditempo. Gianni Ghezzi - via De Ruggiero, 81 - 20142 Milano.

AUTORADIO PHILIPS con mangiacassette tipo RN392 Viscount onde medie e lunghe. Potenza BF 5 W - 12 V negativo a massa. Prezzo di listino 74.000 IVA esclusa vendo L. 38.000 spese comprese. BC652A alimentazione 220 V AC vendi o cambio conguagliando con 19 MKII o MKIV canadese purché funzionanti. Leopoldo Mietto - viale Arcella 3 - 35100 Padova.

VENDO RICEVITORE FRANCESE BC312 con tutti gli elementi per alimentazione a 220 V - Dynamotor, manuale istruzioni originale, nuovissimi, scala parlante perfetta il veniero è digitale... favoloso! Convertitore STE per CHF (144 MHz) con uscita a 20 30 MHz. Il tutto a L. 85.000. Spedizione a vostro carico. Scrivete o telefonate. Fabrizio Meloni - via Ortigara 3 B - Roma - ☎ 378198.

richieste OM/SWL

VENDO nuovi originali garanzia: Lineare 144 1-2 W input - 25-30 W output - VHF Engineering - T/R automatico tutto stato solido L. 80.000 - Lineare 144 stato solido 5-20 W input - 40-80 W output - Dynam communication T/R automatico L. 100.000 - Multimetro digitale B & K 10 MΩ input 22 portate L. 220.000. Vené - via Lissoni, 25 - 20052 Monza - ☎ (039) 21318 ore serali.

MOSLEY CM-1 urgentemente cerco specificare condizioni e stato d'uso. Rispondo a tutti. Scrivere o telefonare. Alfonso Zarone - vico Calce Materdei 26 - 80136 Napoli - ☎ 348572.

HAMMARLUND HQ-120-X in ottime condizioni cercasi. Eugenio Sivilotti - corso C. Alberto 22 - 22053 Lecco (CO).

COMPERO CONTANTI ricevitore BC312 in buono stato, funzione 12 V, prezzo ragionevole, possibilmente in Bologna. Prendo in considerazione anche apparecchiature similari, solo se funzionanti, rispondo a tutti. Lucio Ardito - viale Resistenza 14 - 40057 Granarolo Emilia (BO).

WS 21 CERCO ottimo stato, funzionante e completo, possibilmente con valvole ricambio o loro dati caratteristici. Pagamento contanti, disposto a trattare anche di persona. Cerco anche con massima urgenza notizie o pubblicazioni su argomentazione elettronica, anche solo fotocopie su argomento, dietro compenso. Franco Francescangeli - via Costiera 65 - 58046 Marina di Grosseto.

CERCO RX-TX per 144 MHz di piccola potenza e TX per demodulatrici con almeno 3 W output. I suddetti apparati devono essere funzionanti e non manomessi. Rosario Nasca - via Doronzo 33 - 70051 Barletta.

ASPIRANTE SWL CERCA altro SWL od OM disposto a scrivervi come fare ad ottenere il nominativo di ascolto. Cerco del materiale per la futura stazione. Stefano Sardelli - via Manzoni 16 - 56028 S. Miniato Basso (PI).

AUTO - MANIACO RADIOAMATORE cerca materiale elettronico ed elettromeccanico, solo spese postali a mio carico ringrazio chi mi getterà il salvagente. Giuseppe Dalle Vedove - via E. Da Persico - 37010 Affi (VR).

CERCO RICEVITORE BARLOW possibilmente corredato di conv FM nuovo, ottimo stato, rispondo a tutti. Luciano Guccini - via Stazione 28 - 18011 Arma di Taggia (IM).



WHW®



Radoricevitori e telaietti gamma continua 80-10 m con SSB — Radoricevitori e telaietti monobanda e multibanda VHF-AM-FM-CW. Ricevono oltre ai programmi radio e TV: chiamate di soccorso, servizi marittimi, CB, radioamatori, satelliti, servizi antincendio, stazioni meteorologiche, telegonometriche, ecc.

ELENCO ILLUSTRATIVO INVIANDO L. 200 IN FRANCOBOLLI

Esclusivista per l'Italia: **U.G.M. Electronics**
via Cadore, 45 - 20135 Milano - Tel. (02) 57.72.94
Orario: 9-12 e 15-18,30 - sabato e lunedì: chiuso.

CERCO URGENTEMENTE e in buono stato 19 MK III completa di alimentazione e funzionante oppure AN/GRC9 comunemente detta G9. Cerco anche il RT 58 MK1 completo sua alimentazione oppure la WS21 sempre funzionante e completa alimentazione. Walter Amisano - via A. Gorret 31 - Aosta.

CERCANSI SEGUENTI APPARATI: 1) TX e RX per 45 m, qualsiasi tipo - 2) TX decametriche meglio se Geloso G4/222, G4/223, G4/225-26, G4/228 - 3) RX decametriche meglio se Geloso G4/215, G4/216; ancora meglio se linea completa - 4) Antenna direttiva per 10, 15, 20 m e rotore per detta antenna - 5) Tele-scrivente con demodulatore, qualsiasi tipo. Avanzare proposte. Romano Manaresi - via Tevere, 1 - 48017 Conselice (RA).

ANTENNA FILARE per 40 e 80 m, tipo W3DZZ non autocostruita, cerco. Cerco anche un tasto telegrafico verticale di alta qualità per usi professionali (non una «baracchetta» surplus). Per chi lo desiderasse cambio il tutto con un trasmettitore per CB da 1 W quarzato su un canale e ottimamente autocostruito su veritone, tropicalizzato. Gianni Miglio - via Mondo, 21 - 40127 Bologna - ☎ 512256.

Presso la ditta:

A. FOSCHINI

via Vizzani 68/d - tel. 34.14.57
40138 BOLOGNA

potete trovare...

Ricevitori AN/GRR-5, da 1500 Kc a 18 Mc in 4 gamme, calibratore incorporato con battimento ogni 200 Kc. AM-CW-SSB. Alimentazione 6-12-24 Vcc. Batteria anodica e filamenti esterni a 115 Vac. In perfetto stato di funzionamento completi di manuale tecnico.

Ricevitori:
BC348 ultima versione, nuovi.
BC312 - BC342 - BC669 -
BC1000 - Frequenzimetri BC221

CERCO URGENTEMENTE BC314/344 coppia telefoni da campo EE8, coppia telefoni italiani da campo '38-'45 Ducati soprannominati «muca» - TX surplus italiano A350 - RX surplus italiano AR5. Pago bene se materiale in buone condizioni. G. Dalla Pozza - via Montelungo 23 - 22100 Como - ☎ (031) 265294.

CERCO BOLLETTINI GELOSO riguardanti ricevitore G.209 e trasmettitore G.212. A.R.A.-CB Box 150 - 67100 L'Aquila.

APPARATI RADIO militari tedeschi, anche scassati, parti, valvole, accessori, cerco. Cerco Radiorivista 8-9-10-11/1953 o annata: 9-56; 9-57; vecchi Handbook e manuali, Radiogiornale annate prebelliche, riviste e libri radio anteriori alla guerra, Brans. Cerco blocco annate QST antecedenti 1972, dalle origini. Cerco STV 150/20 e HRO/KST. Dettagliare stato del materiale e richieste; garantita risposta e, se in zona; trattativa de visu. I3JY, Paolo Baldi - via Defregger 2/A - Bolzano - ☎ (0471) 44328.

GELOSO / MARELLI cerco ricevitori Geloso Radio Explorer tipo G-3331 purché in discrete condizioni e Marellino serie Anie tipo con contenitore in plastica tondeggianti anche non funzionante. Sergio Musante - via Badaracco, 7/12 - 16036 Recco.

CERCO URGENTEMENTE RTX IC21 per 144 MHz, rotore antenna, e antenna direttiva per decametriche. Scrivere dettagliando specificando la cifra richiesta. Pagamento contanti. Mauro Pavani - corso Francia, 113 - 10097 Collegno (TO).

CERCO MANUALE che insegni la lettura e la costruzione di impianti per ricetrasmittenti. Rispondo a tutti. Paolo Vairo - via Cafasso, 4 - 14100 Asti - ☎ 52878 ore 13-15 o 19-21.

STUDENTE SQUATTRINATO chiede se qualche anima pia ha un ricetrasmittente da vendere (purché funzionante) a 30.000+ s.p. o anche materiale elettronico. Attendo offerte. Giancarlo Santin - via Bellaria 107 - S. Lazzaro di Savena (BO) - ☎ 465266.

MARELLI / GELOSO - Acquisto ricevitori Radio Explorer tipo G3331 della Geloso e Marellino serie Anie a valvole con due o tre gamme tipo con mobiletto tondeggianti plastica, anche non funzionanti purché integri. Sergio Musante - via Badaracco, 7/12 - 16036 Recco.

GELOSO LINEA G.4/216 - G.4/228 - G.4/229; anche soli G.4/228 - G.4/229 o altra linea Geloso funzionante. Acquisto contanti. Ritiro personalmente. Gino Pau - via B. Cappuccio, 5 - 09100 Cagliari - ☎ 20056.

RADIO EXPLORER G3331 della Geloso acquisto se in buono stato. Cerco anche Marellino serie Anie a valvole contenitore tondeggianti plastica anche non funzionante. Sergio Musante - via P. Badaracco, 7/12 - 16036 Recco.

APPARATI ITALIANI/TEDESCHI periodo 1940-1945 acquisto anche se non funzionanti o demoliti. Cerco urgentemente RX Marelli RR-1A purché non modificato esternamente garantisco risposta. ISEWR Enzo Benazzi - via Toti 26 - 55049 Viareggio (LU).

RICHIESTA: apparecchio tipo Mobil 5 e a gamma OC, tipo 9R-59DS. Cerco inoltre Grid-Dip-Meter a valvole o transistor eventualmente tipo EICO. Rispondo a tutti! I3LGH, Giovanni Longhi - 39043 Chiusa (BZ).

SWL COLLEZIONISTA è disposto a scambiare QSL se mi inviate la vostra vi garantisco la mia. Carlo Spinelli - Sal. Sup. S. Rocchino 41-17 - 16122 Genova.

PAGO 15.000 gruppo Geloso 2615 con relativa scala purché ottimi, non manomessi. Anche separati o scala o gruppo. Roberto Belleri - via Filippini 54 - 25063 Gardone V.T. (BS).

ACQUISTO RICETRASMETTITORE 80-40-10 m tipo Sommerkamp 250-277 funzionante, ottimo stato, non manomesso. Preferirei trattare zona Trentino-Alto Adige o nord Italia. Sergio Ariu - via Novacella 28/1 - Bolzano - ☎ (0471) 34077 (ore pasti)

RCA AR88D CERCASI o BC312 in alternata, non manomessi massima serietà. Se non troppo distanti tratto di persona. Eventualmente conguagliando cedo autoradio stereo con 2 altoparlanti 6 W per canale Philips RN312 nuova in imballo con garanzia. Rispondo a tutti grazie. Anche altri ricevitori purché stabili si prendono in considerazione. Emilio Giacobbe - vico Camelie 4/18 - 16100 Genova.

CERCO URGENTEMENTE dati caratteristiche del tubo a raggi catodici per oscilloscopio: Telefunken DGM 10-12. Amedeo Pareto - via Aurelia 300 - 17023 Cerialle (SV).

OSCILLOSCOPIO buone prestazioni cerco, prezzo massimo L. 100.000. Pregasi francorisposta. Andrea Bosi - via Chiesa 73 - S. Martino (FE) - ☎ 99155.

APPARATI GELOSO CERCO TX G4/172, convertitore G4/163 e relativo alimentatore G4/159 solo se funzionanti e a prezzo onesto. Rispondo a tutti scrivetele. SWL I2-54049, Claudio Marega - via Catalani 14 - 24100 Bergamo - ☎ (035) 251397.

CERCO GELOSO G.222 o G.223 se vera occasione, accetto altre offerte di TX e ricetrasmittitori CB. Pagamento in contanti. I3KBZ, Mario Maffei - via Resia 98 - 39100 Bolzano.

COMPERO RICEVITORI OC11 e SP600 in ottime condizioni e pronti a funzionare e linea Geloso completa in ottime condizioni e funzionante al 100 %, oppure linea Sommerkamp FL50 e FR50 perfette. Geo Guido Canuto - via Lanificio, 1 - 13051 Biella - ☎ (015) 32289.

CERCO DISPERATAMENTE ricevitore copertura continua o bande amatori Hallicrafter, RCA, Drake e simili. Rispondo a tutti, pago in contanti. Gianni Valent - via XX Settembre 321 - 67051 Avezzano, oppure: Roma, ☎ 7880712.

CERCASI ROTORE potenza di lavoro 10÷15 kg anche usato purché veramente funzionante. Giorgio Busignani - via Piagge 284 - Rep. S. Marino.

ROTORE ANTENNA, antenna direttiva et verticale per 10-15-20-m, dipolo 40 e 80 m. Cerco. Urgentemente, acquisterei inoltre un pianoforte a prezzo conveniente e un ricevitore per gamma aerea rispondo a tutti dettagliare offerte. Mauro Pavani - corso Francia 113/1 - 10097 Collegno (TO) - ☎ 702212.

CERCASI URGENTEMENTE ricevitore Geloso G4/216 non manomesso, funzionante. Telefonare tutti i giorni dalle 16 alle 21. Pietro Muraca - via Galati 18 - 88048 Sambiase (CZ) - ☎ (0968) 31029.

URGENTEMENTE CERCO trasmettitore AM) sui 40 m. minimo 5 W, anche surplus purché funzionante. Rosario Nasca - via Doronzo 33 - 70051 Barletta.

IG7B URGENTE CERCO, funzionante o quasi, max L. 40.000, possibilmente in zona residenza. Dino Carpenè - via Colotti, 10 - 31057 Silea (TV).

URGENTEMENTE CERCO ricevitore Lafayette HA600 - 5 gamme d'onda AM - SSB - CW o similari. Prendo in considerazione solo offerte oneste e tratto preferibilmente con zona Marche - Romagna - Abruzzi. Per contatti telefonici, chiamare ore ufficio (071) 94728 - 94756. Gino Manoni - via Spineto 1 - 60018 Montemarciano (AN).

ATTENZIONE CERCO gruppo pilota VFO «Geloso» 4/105 con cristalli e relativa scala. Ricevitore G.4/216 MKIII, trasmettitore G.4/223 e G.4/228-229. Inviare offerte, rispondo a tutti. Luigi Giannella - 84048 Castellabate (SA).

IN POSSESSO DI RX BC312 CERCO schemi di convertitori 137-138 MHz per ricezione segnali APT cerco inoltre modifiche per estendere la gamma fino a 30 MHz. Guido Tomasi - via Narzelle 13 - 38062 Arco (TN).

ATTENZIONE GRAZIE, SWL cerca schema del ricevitore Marconi tipo 2207C serie 443 prodotto dalla Marconi inglese: 15 kHz ÷ 28 MHz in 10 gamme. A chi ne fosse in possesso rimborserà ogni spesa. Giovanni Grimandi - via Tukory 1 - Bologna - ☎ 478489.

CERCO SUBITO ricevitore XR1000 e micro Turner da tavolo +2 o +3 solo se materiale perfettamente funzionante. I2PNX, Enrico Pinna - via Dante 20 - 20010 S. Giorgio su Legnano (MI) - ☎ (0331) 545446.

SURPLUS TEDESCO fino 1945 cerco: apparati anche demoliti, componenti, parti, valvole, ecc. Cerco Radioriviste 8-9-10-11/1953, 9/56; 9/57; qualsiasi numero de Il Radiogiornale prebellico, Brans, vecchi Handbook, antennabook e simili, libri radiotecnica fino 1935; riviste radioamatori anche estere, prebelliche. Cerco Stabilvolt STV 150/20. Dettagliare stato del materiale e prezzo richiesto; risposta garantita. I3JY Paolo Baldi - via Defregger 2/A/7 - 39100 Bolzano - ☎ (0471) 44328.

richieste CB

RAGAZZO APPASSIONATISSIMO CB purtroppo con scarsi mezzi finanziari, prega qualche caritatevole persona che non faccia più uso della sua ricetrasmittente di mettersi in comunicazione con me anche telefonicamente (9604061). Cerco una di queste ricetrasmittenti: Pony CB72 6 canali, Pony CB78 23 canali. Le acquisto solo se funzionanti rispettivamente a L. 20.000-25.000 la prima e L. 25.000-30.000 la seconda. Davide D'Agostino - via Vittime del Lavoro 2 - Saronno (VA).

COMPRO DUE RADIOTELEFONI stesse frequenze anche di tipo giocattolo. Qualsiasi frequenza e basso prezzo. Leonardo Scano - via Alghero 94 - 07100 Sassari.

RICHIESTA SCHEMA ricevitore. Indicare costo. Telmar 10 transistor due canali mod 105. Citizen Band Transceiver della Telemaster Incorporated. Bruno Pistocchi - via del Monte 470 - 47023 Cesena (FO).

PIERINO QUATTORDICENNE appassionato di CB ed elettronica chiede in dono, da chi non gli serve più, materiale elettronico per iniziare i primi disastri. Spese postali a mio carico. Dorian Duò - via Piscine 2 - 04016 Sabaudia (LT).

CERCO RICETRASMETTITORE CB 5W 6÷23 canali. In buono stato. G. Cobelli - via Banale, 8 - 25083 Gardone Riv. (BS) - ☎ 21589.

RAGAZZO DESIDERA ricevere materiale per stazione CB, se avete materiale in disuso qualsiasi tipo funzionante. Scrivere per accordi. Pino Vigna - via Aucina, 38 - 12045 Fossano (CN).

CERCO BARACCHINO 23 canali 5 W 27 MHz, buone condizioni, prezzo ragionevole. Evang. Cokkimi - via Terracina 381 - 80125 Napoli - ☎ 614005.

CERCO RICETRASMETTITORE CB preferibilmente Tokai 5008 o Midland 13-862, eventualmente di altra marca se con 23 canali. 5 W in buone condizioni e completo di antenna e alimentatore. Cristina Garbin - via Gabbro, 14 - Milano - ☎ 6457458.

APPASIONATI CB senza soldi cercano amici disposti a cedere baracchino 5 W 23 canali e antenna anche fuori uso o smontata. Rispondeteci! Mauro Diptetromaria - via Centrale 5 - Arola (NO).

COMPRO Pony, Fieldmaster o baracchino simile 6 ch anche non quarzati purché funzionante. Scrivere specificando le condizioni attuali del baracchino e l'età. Enzo Puliti - P.O. Box 4 - S. Gregorio (CT) - ☎ 336941.

APPASSIONATISSIMO STUDENTE e aspirante CB. Per mancanza parti liquidi vi supplica inviatemi vostri vecchi baracchini, materiale elettronico, libri per poter modulare e studiare. Maurizio Beltramini - viale Vercellina 14 - 20123 Milano.

richieste SUONO

CERCO SCHEMI DI MOOG, wah wah, Leslie prolungatori etc. altri effetti musicali abbinabili a organo elettronico. Cerco inoltre numero 3 di Nuova Elettronica. Roberto Dicorato - via E. Treves, 6 - 20132 Milano.

CERCO AMPLIFICATORE HI-FI professionale monofonico (potenza almeno 25÷30 W) di marca (magari Marantz o McIntosh) corredato di filtri anti-rumble e anti-fruscio, controllo fisiologico di volume, e in modo particolare che sia munito di equalizzatore di curva per dischi microsolf (RIAA) e vecchi dischi a 78 giri. Fare offerta solo se non manomesso. Inviare schema e libretto d'uso che restituirò con la massima sollecitudine. Giovanni Ciccangeli - via A. Custodi 107 - 18019 Vallecrosia (IM) - ☎ (0184) 21860 (dopo le ore 20).

DISPERATAMENTE CERCO coppia altoparlanti Philips tipo 9762/OS o 9762M o 9760/OS o 9758M. Acquisto da privati o da Ditte. Cerco inoltre schema elettrico generatore BF Heathkit IG-18. Rispondo a tutti. Lucio Visintini - via Crocifisso 21 - 21049 Tradate (VA). ☎ 0331-841353 ore serali.

CERCO SCHEMI MOOG sintetizzatori o persona gentile che mi permetta di copiare dal suo strumento lo schema elettrico Modifico a tempo perso i sintetizzatori Davoli e FBT aumentando le prestazioni. Paolo Antonutti - via Hayez 17 - Milano - ☎ 2043315.

CERCO PREAMPLIFICATORE Quad 22, con relativi stadi di potenza, in buono stato, e non manomessi. Oppure pre e ampli a valvole della McIntosh; indicare modello e prezzo richiesto. Illo Ghezzi - via C. Battisti 104 - 44020 Goro (FE).

DISCHI COMPRO vendo cambio; italiani e stranieri; chiedetemi od inviatemi elenco; sia 33 che 45 giri di musica leggera, jazz, classica, pop. Sempre in contanti compro 33 e 45 giri del complesso: The Shadows per terminare la discografia. Sono interessato a foto e articoli del campionato di calcio di serie C antecedenti il 1967. Furio Ghiso - via Guidobono 28/7 - 17100 Savona.

richieste VARIE

SUPER 8 mm cinepresa e proiettore acquisto solo se occasione Specificare prezzo e condizioni. Eventualmente cambierei con RX-TX 27 MHz Pony 5 W, 6 canali. Franco Parenti - corso Mediterraneo 140 - 10129 Torino.

RIVAROSSI CERCO materiale usato. Scala HO binari, scambi, linea aerea, carrozze, carri e locomotive anche non funzionanti e di vecchissima data. Elencare quantità, stato d'uso e prezzo sia unitario che di blocco. Compro (quasi) tutto. Risposta assicurata e immediata. Mario Mancastropa - via De Amicis, 3 - 24047 Treviglio (BG).

CERCO TELESCOPIO posso offrire in cambio oscilloscopio R.S.I. funzionante compressore dinamica UK810 schede calcolatori oppure quattrini.
Gianfranco Piu - via Cravellet 1 - 07041 Alghero.

OFFRO L. 3.000 e 20 transistori nuovi e di recupero ma tutti efficienti in cambio di schema elettrico e dispense con schemi pratici di montaggio primo tipo oscilloscopio della R.S.E. (tubo 2BP1). Cerco anche suddetto strumento montato funzionante in cambio di registratore marca Geloso a nastro perfettamente funzionante come nuovo (mancante microfono) e ozonizzatore da appartamento a 220 V + 20 transistori nuovi vari tipi e 20 valvole usate ma garantite. Massima serietà.
Augusto Guidotti - via Libero 2 - Roma - ☎ 898763.

FRANCIBOLLI Vaticano S. Marino nuovi usati. Lotti acquisto in contanti oppure cambio con materiale elettronico rispondo a tutti.
Ermanno Pizzoglio - via Mazzini 4 - 13014 Cossato (VC).

CAMBIO GO-KART completo con baracchino CB 23 canali a transistor o valvole.
Antonio Di Simone - via Garibaldi 18 - Cesano Boscone (MI) - ☎ (02) 4581033.

CERCO PROVA CIRCUITI amperometro 50 mA, amplificatore antenna TV, nastri C120 usati, antenna CB, il Radio libro (Hoepli) RX-TX Pony 6 canali, e riviste fotografiche, oscillatore modulato anche da S.R.E.
Giuseppe Recchia - 64048 S. Gabriele (TE) - ☎ (0861) 97104.

ACQUISTO a prezzi convenienti, TV 12" alim. 220 AC, generatore RF, Grid-Dip, Saldatrice elettrica, RTX IC21 per 144 Mc, materiale elettronico in genere. Scrivere dettagliando stato d'uso e prezzo richiesto. Ho urgente bisogno di una linea Geloso RX-TX per l'amico Enzo.
Mauro Pavani - corso Francia 113/1 - 10097 Collegno (TO).

ANIMA PIA INVOCO! Studente appassionato di elettronica e senza una lira prega persona generosa di mandargli materiale elettronico di qualsiasi tipo e in qualsiasi condizione.
Alessandro Saffiotti - via Ortigara, 28 - 44100 Ferrara.

CERCO MATERIALE MARKLIN che sia in buono stato e funzionante inviare offerte dettagliate.
Lorenzo Sampietro - via Principi di Piemonte 25 - 12042 Bra.

ACQUISTEREI MATERIALE FERMODELLISTICO Marklin solo se in ottimo stato, massima serietà, inviare offerte.
Oreste Vitale presso Banco di Napoli C.E.D. - via Marconi - 80100 Napoli.

URGENTEMENTE CERCO transistor Hitachi 2x2SA246 e 2x2SA350. Oppure vorrei sapere i corrispondenti per sostituzione. Scrivere per accordi.
Stefano Dalmasso - via Pavia, 22 - 12070 Vignolo (CN).

GIOVANE STUDENTE SQUATTRINATO appassionato elettronica prega gentili lettori inviargli apparati fuori uso ed elementi elettronici che a loro non servano più. Disposto pagare spese di spedizione. TNX.
Stefano Zanca - Casella postale 13 - 50010 Candeli (FI).

CERCO FASCICOLI sciolti «Carriere», corso di radiotecnica nuova serie n. 7-46-73-74-75-76-77-78; «Carriere», corso televisione n. 8; «Carriere», schemario Radio-TV e corso sui transistor n. 7-8-9-10-11-12-13-14-17-18; «Carriere» schemario Radio-TV corso sull'oscillografia n. 55.
Riccardo De Ninnis - Rosso di San Secondo, 14 - Catania.

ACQUISTO I SEGUENTI FASCICOLI arretrati della rivista «Tecnica Pratica» a L. 300 cadauno: anno 1962 gennaio - febbraio - marzo - aprile - giugno - settembre - Anno 1963: gennaio - marzo - luglio - agosto - settembre - novembre - dicembre - Anno 1964: gennaio - febbraio - aprile - maggio - Anno 1966: gennaio - febbraio - marzo - maggio - giugno.
Massimo Pegorari - via Montefiorino 23 - Roma (P. Porta).

CERCO LIBRO DELL'ANNO - Il Milione 1968 dell'Istituto geografico De Agostini. Prezzo da concordare. Chiunque fosse disposto a venderla mi scriva.
Alberto Lo Passo - via R. Margherita 201 - 98028 S. Teresa di Riva (ME).

nuovo lafayette micro 66

Ricetrasmittitore CB Lafayette per mezzi mobili.
5 Watt e 6 canali ad un prezzo eccezionale.



C'è più gusto con un
LAFAYETTE

NANI SILVANO

Borgomanero (NO) - Via Casale Cima 19 - Tel. 81970

CONNETTORI			
1	PL 259 anphenol	L	600
2	SO 239 anphenol	L	600
3C	BNC femm. pannello	L	700
371	VEAM femm. pannello, maschio cavo 14 contatti	L	4500
369	CANNON recuperati nuovi 50 contatti miniatura maschio e femmina	L	2000
13	UG 421/U anphenol	L	1000

POTENZIOMETRI			
37	ELIPOT 10K 10 G.	L	3500
38	ELIPOT 20 K 10 G.	L	3500
44	1 MHOM con int.	L	300
45	500 K	L	250
48	3 K a file	L	300
50	1 MHOM	L	300
51	5 K lineare	L	350
52	1,5 MHOM	L	300

TRIMPOT			
65	1 K	L	600
7C	20C HCM	L	600
72	10 K	L	600
74	500 HCM	L	600
75	2 K	L	600

COMP. CERAMICA			
79	16-60 pF	L	150
80	1,5-7 pF NPO	L	200
101	4-20 pF	L	150
105	8-50	L	150

COND. VAR. CERAMICA			
83	1,5-10 miniatura	L	600
82	SEMIFISSO 30	L	400
86	DEMOLT. 3x30 pF	L	1200
90	SEMIFISSO 7-140 pF	L	700
92	GELOSO 10 pF	L	700
93	DIFFER. 10-10 pF	L	1300
104	SEMIFISSI 10pF	L	400
111	HAMMARLUND 15 pF	L	1000
112	HAMMARLUND 10-200 pF 3500 V.	L	3500
115	SEMIFISSI 18 pF	L	400
363	DEL BC 312 4x300 pF	L	5000
109	DORATO 50 pF 1500 V.	L	2500
99	DIFFER. 23-23 pF	L	2000

COMMUTATORI CERAMICA			
125	MIN. 1 via 4 P.	L	400
127	2 vie 6 P.	L	900
132	ANTIARCO 1 via 11 P. 10 A. ottimi	L	1500
133	3 vie 3 P.	L	700
138	10 vie 11 P.	L	3000
143	9 vie 17 P.	L	4500
144	ANTIARCO 1 via 6 P. 15 A. ottimi	L	2000
145	GENERAL ELECTRIC 2 vie 4 P. 8000 V ottimi per accordi TX ecc.	L	2500

COND. CARTA E OLIO			
116	C, 1 uF 3000 V	L	300
619	6 uF 1000 V.	L	700
622	1,5 uF 600 V.	L	300
630	1 uF 330 VAC	L	300
514	2x0,5 uF 600 V	L	250
530	1 uF 400 V	L	100
0	2 uF 2500 V	L	2000

COMMUTATORI BACHELITE			
128	10 vie 5 P.	L	900
130	2 vie 4 P.	L	300
134	2 vie 7 P.	L	400
136	3 vie 4 P. min.	L	400
137	2 vie 6 P. min.	L	400
139	1 via 4 P.	L	200

COND. ELETTROLITICI			
118	2200 uF 50 V	L	750
122	100 uF 400 V	L	400
642	25+25+25 400 V a vitone*	L	600
536	20 uF 350 V	L	300
559	150 uF 150 V	L	200
640	1000 uF 100 V	L	500
641	1400 uF 50 V	L	400
161	35+35 uF 350 V	L	400
162	14+14 uF 450 V a vitone	L	400
633	8000 uF 55 VL	L	1500

COND. MICA ARGENTATA			
535	510 pF 300 V	L	50
537	15 pF 200 V	L	50
539	453 pF 300 V	L	50
545	275 pF 200 V	L	50
547	1200 pF 300 V	L	100
557	5 pF 500 V	L	80
561	1000 pF 400 V	L	150
563	83 pF 300 V	L	50
567	33 pF 400 V	L	100
570	1600 pF 100 V	L	100
587	390 pF 500 V	L	100
595	3300 pF 300 V	L	100
596	330 pF 500 V	L	100
609	6200 pF 500 V	L	150
616	51 pF 300 V	L	50
646	730 pF 300 V	L	100
654	100 pF 400 V	L	100
	10000 pF 400 V	L	200
	1000 pF 1000 V	L	200

COND. CERAMICA			
	10 pF 5000 V NPO	L	400
	40 pF 5000 V	L	300
	100 pF 1500 V	L	40
	150 pF 3500 V	L	100
180	2 N 3055 motorela	L	900
177	1 N 4007 1000 V 1 AL	L	200
169	PONTI 100 V 20A I.R.	L	2500
354	CRT 3 BPI	L	9000

376 TEMPORIZZATORI ONEIWEI, oltre al temporizzatore vero e proprio Haidon O-30 SEC. in 150 tempi prefissibili, di una precisione cronometrica, contengono 5 relé ermetici 4 scambi, ottimi anche per R.F., portafusibili, connettori, resistenze 1% 1 trasformatore ecc. Era usato sul F86 per lo sgancio delle bombe - nuovo completo di schema L 7000

377 MECHANISM RANGE SERVO, contiene: 1 selsing, 1 motor tacometer generator, helipot, resistenze all'1% termostato, ruotismi, frizione ecc. Una meccanica perfetta tutta utilizzabile, anche la scatola è ottima 17x10x13 montato sul F86, nuovo L 7000

374 GUN BOMB ROKET, apparecchiatura di alta precisione meccanica, da far passare ore di contemplazione ad appassionati hobbisti, ricercatori. Contiene 2 giroscopi, relé barometri, microcuscini, resistenze, termostati switc potenziometri, connettori, ed altre parti non molto identificabili ma di una precisione e di una tecnica ineguagliabile. Installato sull'aereo F86, nuovo costato all'USA oltre 2.000.000 di lire - peso Kg. 10 L 18000

MINUTERIE ELETTRICHE - ELETTRONICHE e MECCANICHE provenienti dallo smontaggio di apparati, radar, ricevitori apparecchiature di aerei, ecc. Tutto materiale ottimo relé, potenziometri, cond. resistenze, interruttori, viti, distanziatori, piccoli telai montati, filo per cablaggi, connettori multipli, e tanto altro materiale tutto alleggerito, selezionato che pesa poco. Assoluta garanzia di soddisfazione da parte del cliente. Ordine minimo Kg. 5 Al Kg. L 7000

ALIMENTATORI STABILIZZATI "ESCO" tipo PS 10/1 tensione regolabile 11-14 Volt amp. 10 con protezione elettronica 10,4Amp. Protezione dell'apparato alimentato da possibili guasti interni all'alimentatore (integrato, finali ecc.) onde non far giungere all'appareto stesso la massima tensione raddrizzata circa 24 Volt. Prestazioni e funzionamento veramente ottimo facendo lavorare i componenti molto al disotto delle loro massime caratteristiche. Costruzione meccanica ed elettrica molto accurata, scatole in alluminio anodizzato da cm. 20x11x23 di profondità. Voltmetro 0-5 V, amperometro 0-10A Ripple 0,5mV, stabilità da 0 al massimo carico e per variazioni di rete del 10% al disotto di 40 mV. Garanzia 6 mesi - Prezzo L 65000

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce è garantita come descritta. Le spedizioni a 1/2 PT corr. RSS con porto a carico del Cliente. Pagamento: contrassegno.

RELE'			
146	POLARIZZATI Siemens per telescriventi	L	2500
150	MINIATURA Siemens 12 V 1 scambio	L	1200
151	ISOLATI CERAMICA 12 V 2 scambi 10 A più un contatto in chiusura, ottimi per commutare antenne, TX-RX ecc.	L	2500
152	Siemens 12 V 4 scambi 6 A	L	1500
155	ISKRA 12 V 2 scambi 6 A	L	1500
157	ISKRA 12 V 3 scambi 6 A a giorno	L	1500
159	KACO miniatura 12 V 1 scambio	L	1000
160	ANPHENOL coassiale 12-24 V professionale compatto ma veramente ottimo, completo di connettori tipo N per cavo RG8 e simili	L	8000

124	MOTORINI 24 V DC professionali m/m 35x55	L	2500
165	RESISTENZE C, 25 OHM 12 W	L	150
181	INTERRUTTORI a pallina 2 vie 6 A	L	300
183	DEVIATORI a pallina 2 vie 4 A	L	250
185	TASTIERE 2 pulsanti	L	250
186	PORTAFUSIBILI americani	L	200
196	ZOCOLI CERAMICA a vaschetta per QBE 03/40	L	2000
198	ZOCOLI CERAMICA normali per QBE 03/40	L	1600
201	ZOCOLI CERAMICA per 807	L	500
212	MANOPOLE demoltiplicate Ø 42	L	1700
214	MANOPOLE demoltiplicate Ø 70	L	2200
206	KLAISTRON 2K41 SPERRI 2660-3310 MHZ completi di manopole e foglio caratteristiche	L	10000
355	PROLUNGHE CAVO RG5 anphenol 50 OHM lunghe 220 CM con 2 PL 259	L	1500
400	STRUMENTI doppi per bilanciamento canali stereo ed altri usi 200 uA	L	2500

375 SELECTRON UNIT C 400, ricevitore decodificatore per telecomando, 6 canali, impiega 15 valvole 12A x 7, 1 OA2, 1 amperite, 6 relé, 6 filtri da 73,2 A 244HZ oltre a resistenze condensatori switc ecc. ottima la scatola da CM 30x15x13 in alluminio, montato sul F 86 nuovo mai usato L 7000

488 RICETRASMETTITORI APX6 nuovi con le sole 3 valvole delle cavità, completi di schemi e tutte le modifi che per portarli in gamma 1296 MHZ L 30000

490 RICETRASMETTITORI SCR 522 (BC 624 + BC 625) nuovi, in imballo originale completi di tutte le valvole, schemi ecc. Frequenza di lavoro 100-156 MHZ L 45000

376 TEMPORIZZATORI ONEIWEI, oltre al temporizzatore vero e proprio Haidon O-30 SEC. in 150 tempi prefissibili, di una precisione cronometrica, contengono 5 relé ermetici 4 scambi, ottimi anche per R.F., portafusibili, connettori, resistenze 1% 1 trasformatore ecc. Era usato sul F86 per lo sgancio delle bombe - nuovo completo di schema L 7000

377 MECHANISM RANGE SERVO, contiene: 1 selsing, 1 motor tacometer generator, helipot, resistenze all'1% termostato, ruotismi, frizione ecc. Una meccanica perfetta tutta utilizzabile, anche la scatola è ottima 17x10x13 montato sul F86, nuovo L 7000

374 GUN BOMB ROKET, apparecchiatura di alta precisione meccanica, da far passare ore di contemplazione ad appassionati hobbisti, ricercatori. Contiene 2 giroscopi, relé barometri, microcuscini, resistenze, termostati switc potenziometri, connettori, ed altre parti non molto identificabili ma di una precisione e di una tecnica ineguagliabile. Installato sull'aereo F86, nuovo costato all'USA oltre 2.000.000 di lire - peso Kg. 10 L 18000

MINUTERIE ELETTRICHE - ELETTRONICHE e MECCANICHE provenienti dallo smontaggio di apparati, radar, ricevitori apparecchiature di aerei, ecc. Tutto materiale ottimo relé, potenziometri, cond. resistenze, interruttori, viti, distanziatori, piccoli telai montati, filo per cablaggi, connettori multipli, e tanto altro materiale tutto alleggerito, selezionato che pesa poco. Assoluta garanzia di soddisfazione da parte del cliente. Ordine minimo Kg. 5 Al Kg. L 7000

ALIMENTATORI STABILIZZATI "ESCO" tipo PS 10/1 tensione regolabile 11-14 Volt amp. 10 con protezione elettronica 10,4Amp. Protezione dell'apparato alimentato da possibili guasti interni all'alimentatore (integrato, finali ecc.) onde non far giungere all'appareto stesso la massima tensione raddrizzata circa 24 Volt. Prestazioni e funzionamento veramente ottimo facendo lavorare i componenti molto al disotto delle loro massime caratteristiche. Costruzione meccanica ed elettrica molto accurata, scatole in alluminio anodizzato da cm. 20x11x23 di profondità. Voltmetro 0-5 V, amperometro 0-10A Ripple 0,5mV, stabilità da 0 al massimo carico e per variazioni di rete del 10% al disotto di 40 mV. Garanzia 6 mesi - Prezzo L 65000

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce è garantita come descritta. Le spedizioni a 1/2 PT corr. RSS con porto a carico del Cliente. Pagamento: contrassegno.

ESCO ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS
00050 IZZALINI DI TODI (PG) ITALY - TEL. 882127

AMPLIFICATORI RF ALIMENTATORI

Punti vendita:
ELMI
Elettronica CALO
GIUNTOLI MARIO
LUSTON
MEONI
PANAMAGNETICS
PAOLETTI & FERRERO
RESTA
TELEMICRON
VIDEON


Via Balme 18 - MILANO (tel. 270441)
Via dei Marmi 32 - PISA (tel. 4091)
Via Aurelia 237 - ROSSIGNANO BOLIVAR (tel. 21772)
Via Giuseppe VII 433 ab. - ROMA - tel. 6217721
Via Carducci 20 - PONSACCO (PI) - tel. 31160
Via della Ferrassina, 269 Pal. XII - ROMA - tel. 227009
Via il Prato 40r - FIRENZE - tel. 294974
Via Arno 34 - BOLOGNA - tel. 462225
Corso Garibaldi, 292 - NAPOLI - tel. 516530
Via Armenia 15r - GENOVA - tel. 363607



**mesa
electronica**

MESA VIA CALCESANA 252 - 56010 GHEZZANO - PISA - TEL. 879.633 (050)


..E FU COSÌ CHE IL
SIGNOR MARCELLO...

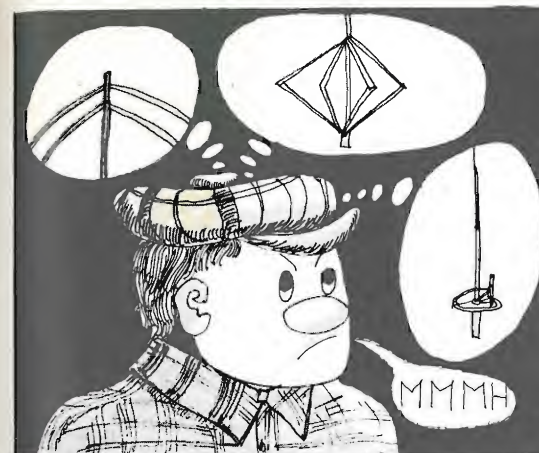

... DOPO VARI CONSIGLI,
E VISTI I PARTICOLARI:



ACCANTONO' I DUBBI
E DECISE PER:

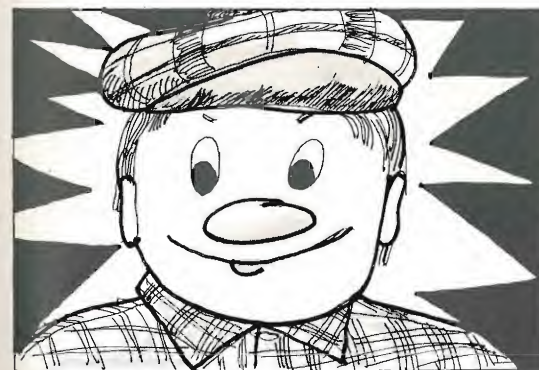

Nato POLARIS special

N.A.T.O. ELECTRONICS 21033 CITTIGLIO (VA) via C. BATTISTI 10 tel. (0332) 61788

MATERIALE NUOVO

TRANSISTOR

2G398	L. 100	AF124	L. 280	BD142	L. 650
2N597	L. 100	AF126	L. 280	BD159	L. 580
2N711	L. 140	AF202	L. 250	BD216	L. 800
2N1711	L. 280	ASZ11	L. 70	BF195C	L. 280
2N3055	L. 800	BC107B	L. 180	BF198	L. 250
2N3819	L. 500	BC108	L. 180	BF199	L. 250
AC125	L. 150	BC109C	L. 200	BF245	L. 600
AC126	L. 180	BC118	L. 160	BFX17	L. 950
AC180	L. 80	BC140	L. 330	BSX29	L. 200
AC187	L. 200	BC157	L. 200	BSX45	L. 330
AC188	L. 200	BC158	L. 200	BSX81A	L. 190
AC192	L. 150	BC178	L. 170	OC80	L. 160
AD142	L. 650	BC213	L. 200	P397	L. 180
AD161	L. 500	BC301	L. 390	SE5030A	L. 200
AD162	L. 500	BC302	L. 360	SFT226	L. 70
AF106	L. 200	BCY79	L. 250	SFT227	L. 80

AC141-AC142 in coppie selezionate	L. 400
AC187K - AC188K in coppie sel.	la coppia L. 500

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI

B60C800	L. 300	1N4007	L. 200	1G25	L. 40
B40C2200	L. 600	1N4148	L. 50	5M513	L. 230
B80C2200	L. 800	OA95	L. 50	BA181A	L. 50
1N4001	L. 100	OA202	L. 100	SFD122	L. 40
1N4003	L. 130	45C(100V/0,5A)		1N5400 (3A-50V)	
1N4005	L. 160		L. 80		L. 250

DIODI LUMINESCENTI MV54	L. 550
DIODI LUMINESCENTI MV5025 (con gemma rossa)	L. 650
PORTALAMPADA spia con lampada 12 V	L. 400
PORTALAMPADA-SPIA, gemma quadra 24 V	L. 400
PORTALAMPADA-SPIA, gemma quadra, 220 V neon con res. incorporata	L. 400

LITRONIX DATA - LIT 33: 7 segmenti, 3 cifre	L. 9.000
FND70: 7 segmenti, 1 cifra	L. 3.200

NIXIE ITT5870S, verticali Ø 12 - h 30	L. 3.000
---------------------------------------	----------

QUARZI MINITURA MISTRAL 27,120 MHz	L. 1.000
------------------------------------	----------

INTEGRATO TBA810, 7 W BF	L. 1.600
--------------------------	----------

TAA611T tipo B	L. 900	µA723	L. 980
SN7475	L. 1.000	µA741	L. 800
SN7490	L. 900	MC852P	L. 400
SN74141	L. 1.100	MC830	L. 300
µA709	L. 680	SN7525	L. 500

ZOCOLI per integrati per AF Texas, 14-16 piedini	L. 350
--	--------

ZOCOLI in plastica per integrati	
----------------------------------	--

— 7+7 piedini	L. 200	— 7+7 pied. divaric.	L. 250
— 8+8 piedini	L. 220	— 8+8 pied. divaric.	L. 300

CONNETTORI in coppia 18 poli, 24 poli quadri	L. 800
CONNETTORI per schede a 6 contatti	L. 70
CONNETTORI DORATI per schede con 7+7 contatti su due linee	L. 100

DIODI CONTROLLATI AL SILICIO					
400V 3A	L. 800	300V 8 A	L. 950	200V 1,6A	L. 600
100V 8A	L. 700	400V 8A	L. 1000	SCR 800 V - 10 A	
200V 8A	L. 850	60 V 1,6 A	L. 500		L. 2.200

TRIAC Q4004 (400 V - 4,5 A)	L. 1.200
TRIAC Q4006 (400 V - 6,5 A)	L. 1.500
TRIAC Q4010 (400 V / 10 A)	L. 1.700
DIAC GT40	L. 300

FILTRI RETE ANTIDISTURBO ICAR 250 Vca - 0,6 A	L. 500
---	--------

ZENER 400 mW - 3,3 V - 5,6 V - 6 V - 6,8 V - 8,2 V - 20 V - 23 V - 28 V - 30 V	L. 150
ZENER 1 W - 5 V - 4,7 V - 9 V - 11 V	L. 250

CONDENS. MOTORSTART 70 µF - 80 µF - 220 Vca	L. 400
---	--------

CONDENSATORI per Timer 1000 µ - 70-80 Vcc	L. 150
---	--------

MICRODEVIATORI 1 via	L. 550
MICRODEVIATORI 2 vie	L. 750
MICRODEVIATORI 2 vie con posizione centrale di riposo	L. 850

PULSANTI normalmente aperti	L. 350
-----------------------------	--------

DEVIATORI A PULSANTE ARROW	L. 150
----------------------------	--------

DEVIATORI a slitta a 2 vie micro	L. 150
----------------------------------	--------

CAMBIOTENSIONI 220/120 V	L. 100
--------------------------	--------

Le spese di spedizione (sulla base delle vigenti tariffe postali) e le spese di imballo, sono a totale carico dell'acquirente.	
--	--

LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA - NON DISPONIAMO DI CATALOGO.	
--	--

ALTOP. T100 - 8 Ω / 4 W - Ø 100 per TVC	L. 700
---	--------

ALTOP. ELLITTICO 7 x 18 - 6 Ω / 3 W	L. 900
-------------------------------------	--------

ALTOP. T75 - 1,5 W / 8 Ω - 26 Ω - Ø 75	L. 400
--	--------

ALTOP. T57 - 8 Ω / 0,3 W - Ø 57	L. 500
---------------------------------	--------

ALTOP. 45 - 8 Ω - 0,1 - Ø 45	L. 600
------------------------------	--------

ALTOP. PHILIPS bicono Ø 150 - 6 W su 8 Ω - gamma freq. 40 - 17.000 Hz	L. 2.600
---	----------

ALTOP. Philips ellitt. 70 x 155 - 8 Ω - 8 W	L. 1.800
---	----------

POTENZIOMETRI A GRAFITE	
-------------------------	--

— 100 kΩ - 100 kC2 - 150 kA - 2 MA - 220 KA	L. 150
---	--------

— 3+3 MA con int. a strappo - 1+1 MC con int.	L. 250
---	--------

— 10+10 MB - 2+2 MC - 1+1 MC	L. 200
------------------------------	--------

COMMUTATORI ROTANTI 4 V - 3 pos. (di cui una con ritorno automatico)	L. 500
--	--------

SALDATORI A STILO PHILIPS per c.s. 220 V / 70 W. Posizione di attesa a basso consumo 35 W PUNTA A LUNGA DURATA	L. 5.000
--	----------

VALVOLE	
---------	--

E80CC	L. 700	6AL5	L. 500
-------	--------	------	--------

ECC83	L. 650	EZ80	L. 450
-------	--------	------	--------

QOE03/14	L. 2.000	EZ81	L. 500
----------	----------	------	--------

SC110	L. 2.000	EM87	L. 900
-------	----------	------	--------

ALIMENTATORE LESA 220 Vca - 9 Vcc - 400 mA	L. 3.000
--	----------

TRASFORMATORI alim. 7,5 / 0,5 cad.	L. 600
------------------------------------	--------

TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, Ø 26 x 17	L. 300
--	--------

TRASFORMATORI 125-220-25 V - 6 A	L. 5.500
----------------------------------	----------

TRASFORMATORI alim. 50 W - 220 V - 15+15 V/4 A	L. 4.200
--	----------

TRASFORMATORI alim. 4 W - 220 V - 12 V/400 mA	L. 1.000
---	----------

AUTOTRASFORMATORI 15 W 0-110-125-160-220 V	L. 500
--	--------

ELETTROLITICI	
---------------	--

30 µF / 10 V	L. 50	5 µF / 50 V	L. 50
--------------	-------	-------------	-------

1 µF / 12 V	L. 50	22 µF / 50 V	L. 75
-------------	-------	--------------	-------

47 µF / 12 V	L. 60	500 µF / 50 V	L. 280
--------------	-------	---------------	--------

2 µF / 12 V	L. 50	1000 µF / 50 V	L. 400
-------------	-------	----------------	--------

2500 µF / 12 V	L. 250	2000 µF / 50 V	L. 550
----------------	--------	----------------	--------

4000 µF / 15 V	L. 395	3000 µF / 50 V	L. 650
----------------	--------	----------------	--------

5000 µF / 15 V	L. 450	4000 µF / 50 V	L. 800
----------------	--------	----------------	--------

220 µF / 16 V	L. 110		
---------------	--------	--	--

500 µF / 16 V	L. 120	0,5 µF / 70 V	L. 50
---------------	--------	---------------	-------

1000 µF / 16 V	L. 150	12,5 µF / 70 V	L. 20
----------------	--------	----------------	-------

1500 µF / 15 V	L. 180	1000 µF / 70 V	L. 500
----------------	--------	----------------	--------

2000 µF / 16 V	L. 210	1000 µF / 100 V	L. 600
----------------	--------	-----------------	--------

3000 µF / 16 V	L. 300	2000 µF / 100 V	L. 800
----------------	--------	-----------------	--------

15 µF / 6 V	L. 60	2 µF / 150 V	L. 80
-------------	-------	--------------	-------

500 µF / 25 V	L. 250	16 µF / 250 V	L. 170
---------------	--------	---------------	--------

1000 µF / 25 V	L. 200	32 µF / 250 V	L. 190
----------------	--------	---------------	--------

32 µF / 30 V	L. 80	50 µF / 250 V	L. 210
--------------	-------	---------------	--------

100 µF / 35 V	L. 120	150 µF / 250 V	L. 380
---------------	--------	----------------	--------

1000 µF / 35 V	L. 240	4 µF / 360 V	L. 160
----------------	--------	--------------	--------

3 x 1000 µF / 35 V	L. 700	8 µF / 350 V	L. 200
--------------------	--------	--------------	--------

2000 µF / 35 V	L. 400	32 µF / 350 V	L. 240
----------------	--------	---------------	--------

3000 µF / 35 V	L. 550	200 µF / 350 V	L. 600
----------------	--------	----------------	--------

68 µF / 40 W	L. 65	40 µF / 450 V	L. 350
--------------	-------	---------------	--------

250 µF / 50 V	L. 220	25 µF / 500 V	L. 250
---------------	--------	---------------	--------

10 µF / 50 V	L. 60	80 µF / 500 V	L. 540
--------------	-------	---------------	--------

15+47+47+100 µF / 450 V	L. 750
-------------------------	--------

100+100 µF / 350 V	L. 500
--------------------	--------

300+32 µF / 350 V	L. 500
-------------------	--------

VARIABILI CERAMICI 3÷15 pF	L. 1.500
----------------------------	----------

VARIABILI AD ARIA DUCATI	
--------------------------	--

2 x 440 dem.	L. 200	2 x 330+14,5+15,5	L. 220
--------------	--------	-------------------	--------

440 x 2+15 x 2 dem.	L. 250	2 x 330-2 comp.	L. 180
---------------------	--------	-----------------	--------

VARIABILI CON DIELETRICO SOLIDO	
---------------------------------	--

80+135 pF (20 x 20 x 13)	L. 300
--------------------------	--------

CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60 % Ø 1,5	L. 350
--	--------

STAGNO al 60 % Ø 1,5 in rocchetti da Kg. 0,5	L. 3.200
--	----------

STAGNO al 60 % Ø 1,5 in rocchetti da Kg. 1	L. 6.500
--	----------

STAGNO al 60 % Ø 1,5 in rocchetti da Kg. 3,5	L. 21.000
--	-----------

INTERRUTTORI a levetta 250 V - 2 A	L. 250
------------------------------------	--------

CONDENSATORI PASSANTI 22 pF - 68 pF	L. 80
-------------------------------------	-------

COMPENSATORI 1÷18 pF	L. 90
----------------------	-------

COMPENSATORI rotanti in polistirolo 3÷20 pF	L. 80
---	-------

COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3-30 pF	L. 200
--------------------------------------	--------

CONDENSATORI CARTA-OLIO DUCATI

— 5 µF / 2000 V	L. 2.100
-----------------	----------

— 10 µF / 1000 V	L. 2.300
------------------	----------

CONDENSATORI CARTA-OLIO 2,2 µF / 400 Vca	L. 260
--	--------

CONDENSATORI CARTA 2+2 µF / 160 Vcc - 500 Vp	L. 100
--	--------

CONDENSATORI CERAMICI		CONDENSATORI POLIESTERI	
-----------------------	--	-------------------------	--

10 pF	L. 20	0,027 µF / 1000 V	L. 90
-------	-------	-------------------	-------

20 pF	L. 22	0,056 µF / 1000 V	L. 180
-------	-------	-------------------	--------

100 pF	L. 25	0,15 µF / 630 V	L. 200
--------	-------	-----------------	--------

4700 pF	L. 45	0,47 µF / 250 V	L. 155
---------	-------	-----------------	--------

0,047 µF	L. 80	0,82 µF / 160 V	L. 130
----------	-------	-----------------	--------

0,1 µF	L. 120	0,82 µF / 250 V	L. 100
--------	--------	-----------------	--------

0,33 µF	L. 52	1 µF / 160 V	L. 300
---------	-------	--------------	--------

CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 µF - 35 V	L. 120
--	--------

PACCO da 100 resistenze assortite	L. 900
-----------------------------------	--------

— da 100 condensatori assortiti	L. 900
---------------------------------	--------

— da 100 ceramiche assortite	L. 900
------------------------------	--------

— da 40 elettrolitici assortiti	L. 1.200
---------------------------------	----------

RELAYS REED a 2 scambi con bobina 12 V	L. 1.200
--	----------

CONTATTI REED in ampolla di vetro	
-----------------------------------	--

— lunghezza mm 32 - Ø 4	L. 300
-------------------------	--------

— lunghezza mm 48 - Ø 6	L. 250
-------------------------	--------

RELAYS FINDER 6 A	
-------------------	--

6 Vcc - 3 sc.	L. 1.100	24 Vcc - 3 sc.	L. 1.100
---------------	----------	----------------	----------

12 Vac - 2 sc	L. 900	48 Vcc - 2 cont.	L. 700
---------------	--------	------------------	--------

--



SOMMERKAMP®

RADIOTELEFON

SOMMERKAMP

Per le esigenze degli amatori CB:

Modello portatile **TS1608G**, il ricetrasmittitore dalle prestazioni qualitativamente doppie, rispetto a quelli fino ad oggi conosciuti, 3 canali, 2,5 W, un circuito integrato ed un FET, tasto per il controllo carica delle batterie. Antenna svitabile.

Il più bel portatile del mercato.

Modello TS630:

Questo apparecchio 10-15 W, rispetto agli altri normali ricetrasmittitori 11 m 24 canali, possiede ancora 6 importanti frequenze europee, offrendo la possibilità per nuovi interessanti collegamenti. Con nota di chiamata-lampada a memoria e tutti gli accessori.

Consegne presso tutte le sedi GBC.



SOMMERKAMP ELECTRONIC s.a.s.

CH-6903 LUGANO - Box 176 - tel. (0041) 91 - 688543 - telex 79314 SOKA CH



I LIBRI DELL'ELETTRONICA delle edizioni CD

Introduzione storica: venti anni dopo la scoperta del transistor - Fisica dei dispositivi a semiconduttore: Elettronica dei materiali semiconduttori - Monocristalli semiconduttori - Giunzione N-P - Giunzione N-P polarizzata in senso inverso - Capacità di giunzione - Giunzione N-P polarizzata in senso diretto - Capacità di giunzione - Giunzione N-P polarizzata in senso diretto - Diodo e giunzione - Caratteristica esterna - Transistore a giunzione - Transistore come amplificatore - Parametri fondamentali - Circuiti fondamentali - Transistore bigiunzione come elemento di circuito - Corrente e tensione nei transistori NPN e PNP - Corrente di saturazione - Fattore di stabilità S - Reti fondamentali di polarizzazione per circuiti a emittore comune - Stadio d'uscita in classe A - Definizione della classe A - Classe A con carico resistivo direttamente accoppiato - Classe A con carico accoppiato a trasformatore - Stadio d'uscita in classe B - Principali espressioni analitiche relative alla classe B - Distorsioni tipiche della classe B - Transistori di potenza - Dissipazione e raffreddamento - Transistori composti - Transistore ad effetto di campo: Premessa - Terminologia - Funzionamento del TEC - Caratteristiche fondamentali - Caratteristica mutua - Espressioni analitiche - TEC a sorgente comune - Polarizzazione automatica - Circuito a derivatore comune (source - follower) - TEC come elemento a basso rumore - TEC in alta frequenza - Caratteristica d'ingresso - TEC come resistore variabile controllato a tensione - Transistore ad effetto di campo MOS: Premessa - Caratteristiche del TEC-MOS - TEC-MOS come elemento di circuito - TEC-MOS a doppia griglia - Conclusione - Circuiti integrati: Premessa - Circuiti integrati monolitici e ibridi - Situazione economica dei circuiti integrati - Origine logica di un circuito integrato - Produzione dei circuiti integrati - Circuiti integrati digitali - Circuiti integrati lineari - Orientamenti moderni: circuiti integrati MSI e circuiti integrati LSI.

prezzo scontato L. 3.500

La nuova scoperta: il circuito trasmissione-ricezione - I componenti del circuito - L'onda radio - Propagazione dell'onda radio - Onda terrestre - Onda diretta - Onda riflessa - Ionosfera - Propagazione tramite la ionosfera - Dx - Il dipolo semplice - Onde stazionarie - Impedenza del dipolo - Linea di trasmissione - Linea e antenna - Onde stazionarie sulla linea - Adattamento tra linea e antenna - Adattatore a «Q», a «Bazooka», a «Trombone», a «Delta», a «Link», a «Gamma», a «Omega Match» - Dipolo ripiegato - Dipolo verticale (detto anche «coassiale») - Ground plane - Antenne direzionali - Allineamento «broadside» - Allineamento «collinear» - Allineamento «broadside-collinear» - Allineamento «end-fire» - Antenna «Lazy H» - Antenna «Flat Top» o anche «WBJK» - Antenna «Trombone» - Antenne direzionali ad elementi parassiti - Dati costruttivi per antenne sui 20-150 m - Adattatore a «gamma match» - Antenna «Quad» - Antenne per VHF e UHF - Antenna «J» (gei) - Antenna «Ground plane» - Antenna 5 elementi per 144 MHz - Antenna a elica per 144 MHz - Grid Dip Meter - Ponte per la misura di impedenza dell'antenna - Ponte per la misura del rapporto onde stazionarie - Misuratore di intensità di campo - Procedimento per tracciare il diagramma di radiazione dell'antenna - Montaggio meccanico di una «beam» - **APPENDICE:** Tabelle utili - Latitudine e longitudine città principali - Fusi orari e temperatura - **BIBLIOGRAFIA.**

prezzo scontato L. 3.500

Alimentatori cc non stabilizzati - Alimentatori cc stabilizzati - Alimentatori stabilizzati a tubi - Alimentatore stabilizzato a tubi da 120 a 220 V con erogazione massima di 50 mA - Alimentatore stabilizzato a tubi da 170 V a 270 V con erogazione massima di 100 mA - Alimentatore stabilizzato da 0 a 620 V con erogazione massima di 100 mA a tubi - Alimentatori stabilizzati allo stato solido - Alimentatore stabilizzato allo stato solido da 5,5 V a 19 V con erogazione massima di 2 A e protezione a soglia controllabile - Alimentatore stabilizzato allo stato solido da 0 a 35 V con erogazione massima di 2,5 A e protezione a soglia controllabile - I diodi controllati negli alimentatori di tensione continua non stabilizzati - I circuiti integrati negli alimentatori di tensione continua stabilizzati - Strumenti di misura e di controllo - Voltmetri elettronici per tensione continua - Voltmetro elettronico elettrometrico per tensione continua a tubi - Voltmetri elettronici per tensioni alternate - Voltmetro elettronico selettivo da 370 Hz a 21.200 Hz a tubi - Rivelatore di segnali - Rivelatore di segnali allo stato solido - Misuratori di onde stazionarie - Accoppiatore direzionale per 144-432 MHz - La linea coassiale fessurata - Misuratori di frequenza - Frequenzimetro allo stato solido da 1,7 MHz a 229 MHz - Wattmetri RF - Generatori di onde sinusoidali per BF - Generatore di onde sinusoidali allo stato solido da 15 Hz a 20 kHz - Minioscilloscopio transistorizzato per BF.

prezzo scontato L. 4.500

TX per AM - Generalità sulla AM - La AM nei circuiti a tubi - La AM nei circuiti allo stato solido - TX di tipo semplificato per le gamme decametriche (15 e 20 m) a tubi - TX per le gamme decametriche da 120 W di ingresso a tubi - TX per la gamma dei 2 m con 70 W di ingresso in fonia e 90 W di ingresso in grafia a tubi - TX per la gamma dei 70 cm da 12 W di potenza di uscita a tubi - TX per la gamma dei 70 cm da 100 mW di potenza di uscita a tubi - Modulatore a circuiti integrati a simmetria complementare da 15 W di uscita - RX/TX portatili - RX/TX per la gamma dei 2 m avente una potenza di uscita di 2,5 W - Convertitori di frequenza - Convertitore per la gamma dei 20 m a tubi - Convertitore per la gamma dei 15 m a tubi - Convertitore per la gamma dei 2 m a tubi, a basso rumore - Circuiti particolari: Amplificatore selettivo per BF allo stato solido - RX per telecomando a sistema discreto a 14 canali allo stato solido - RX a chiamata selettiva a una sola frequenza portante - TX per telecomando a sistema discreto - TX a chiamata selettiva a una sola frequenza portante (14 canali).

prezzo scontato L. 4.500

Ciascun volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna inviando l'importo relativo, già comprensivo di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale.


NOVITA' assoluta per l'ITALIA

ROGER PIEP con — — (K)

Micro modulo a stato solido con cinque IC
Dà un « PIEP » di inizio trasmissione e un — — (K) al rilascio del P.T.T.
Facile applicazione a tutti i ricetrasmittitori 27 e 144 MHz (esclusi Walkie-Talkie). Viene fornito montato e collaudato con le istruzioni per il montaggio.
Prezzo netto L. 19.850 + s.s.

NUOVO DISPLAY!

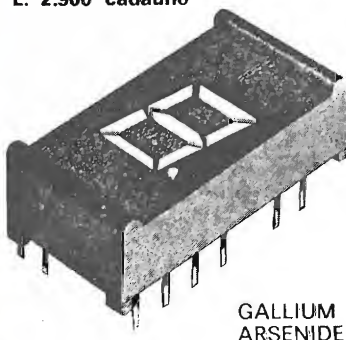The Data-Lit 707 second generation LED display has all the qualities you would like to see in a Superman digit Low cost, low power
L. 2.900 cadauno



GALLIUM
ARSENIDE

NUOVO TIPO!! LINEARE per 27 MHz

Guadagno: 6 dB
Alimentazione: 12 V
Commutazione autonoma elettrica
Tutto transistorizzato
Ingresso e uscita: 52 Ω
Max. pilotaggio: 5 W
Prezzo L. 18.500 + s.s.



ZOCCOLI per IC


14 piedini **380**
16 piedini **450**

DIODI LED 400

PROVATRANSISTOR

FET, UJT, SCR etc.

L. 15.000

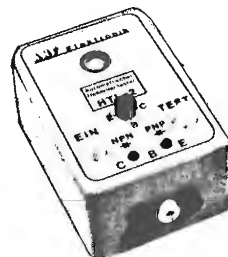

12-DIGIT 'CALCULATOR ON A CHIP'



IC GIC5500
L. 11.000

Materiale per Radioamatori:

Drake - Sommerkamp, etc.
per altro materiale, fare richieste precise

Condizioni di pagamento:

Anticipato con vaglia o assegno circolare.
Contrassegno maggiore di L. 600.
Non si accettano ordini inferiori a L. 4.000.

TIPO	IC	LIRE
SN7400		250
SN7404		300
SN7408		350
SN7410		250
SN7413		750
SN7420		300
SN7430		250
SN7441		1.000
SN7446		1.500
SN7447		1.500
SN7460		350
SN7473		700
SN7474		700
SN7475		950
SN7476		900
SN7483		1.400
SN7486		750
SN7490		950
SN7492		1.000
SN7493		1.100
SN74121		650
SN74123		1.000
SN74192		2.800
LA709TO		650
LA710DIL		650
LA711TO		800
LA711DIL		800
LA711miniDIP		850
LA747		1.500
LM309K		2.000

830CE	800
TAA611B	1100
TRANSISTOR	
TIPO	LIRE
BC107	180
BC108	200
BC109	180
BC208	180
BC308	200
2N1613	250
2N1711	280
2N3055	750
2N2904	250
DIODI	
TIPO	LIRE
1N4005	140
1N4007	180
1N4148	80
RADDRIZZATORI	
TIPO	LIRE
B80 C2000	600
B40 C2000	550
B250 C2200	700

MOELLER
INTERNATIONAL

VIA CASTELLINI 23
22100 COMO TEL. 031/260997

DIEITRONIC
STRUMENTI DIGITALI

22038 TAVERNERIO (CO)
Via Provinciale, 59
Tel. (031) 427076 - 426509

UNA NUOVA LINEA PER I PROFESSIONALI



DG 1001 FREQUENZIMETRO DIGITALE

- * Frequenza di lettura oltre 50 MHz
- * Sensibilità migliore di 10 mV
- * 6 display allo stato solido (LED)
- * Impedenza d'ingresso 1 MΩ con 22 pF
- * Precisione migliore di $\pm 5.10^{-1}$
- * Alimentazione 220 V 50-60 Hz

DG 1005 PRE-SCALER

- * Campo di frequenza da 20 a 520 MHz
- * Sensibilità 50 mV (da 50 a 520 MHz)
200 mV (20 MHz)
- * Tensione AC massimo 30 V
- * Potenza minima di ingresso 1 mW
- * Potenza massima di passaggio 20 W (CW)



Punti di esposizione, dimostrazione e assistenza:

Lombardia : Soundproject Italiana - via dei Malatesta 8 - 20146 Milano - tel. 02/4072147
Veneto : A.D.E.S. - viale Margherita 21 - 36100 Vicenza - tel. 0444/43338
Toscana : Paoletti - via il Prato 40r 1 50123 Firenze - tel. 055/294974
Lazio e Campania: Elettronica de Rosa Ulderico - via Crescenzo 74 - 00193 Roma - tel. 06/389456

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nostro conto corrente postale numero 18/425.
Non si accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati aggiungere L. 350 e in contrassegno aggiungere di L. 500 per spese postali



console II°

Ricetrasmittitore SBE in am e ssb - stazione base -23 canali in am e 46 in ssb, con segnale luminoso di trasmissione.


I professionisti dell'etere

SBE

electronic shop center

REFIT s.r.l.

Roma - VIA NAZIONALE, 67 - TEL. 846883

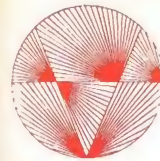

GIANNI VECCHIETTI

via L. Battistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA - tel. 55.07.61 - Spedizioni tel. 27.95.00

guadagnate divertendovi !!

Lo stato attuale del mercato italiano dell'HI-FI ci porta a valutare un amplificatore HI-FI di buona qualità, a quotazioni che oscillano dalle 150 alle 500 mila lire. Oggi la NS ditta Vi offre la possibilità di risparmiare il 50 % di questa cifra!

COME?

Utilizzando le nostre unità premontate e collaudate. Potrete così montarvi un impianto HI-FI da soli nelle ore libere, che per qualità e rendimento sarà alla pari di un qualsiasi impianto di grossa marca.

PROVATE!

Vi accorgete che, oltre al divertimento e alla soddisfazione goduta, avrete realizzato un enorme risparmio. Inoltre potrete realizzare un vero guadagno rivendendo l'impianto ad amici e conoscenti i quali non mancheranno di invidiarvi. Rimarrete entusiasti del Vostro lavoro!


RICHIEDETE SUBITO GRATIS il depliant C6 in cui sono descritte tutte le nostre unità: preamplificatori, amplificatori per ogni esigenza, alimentatori.

Qui sotto sono descritti gli elementi base per un impianto HI-FI da 30 + 30 W efficaci (60 + 60 IHF) il cui costo del materiale non supera le L. 78.000!

PE 7

Preamplificatore equalizzatore stereofonico a 3 ingressi completo di manopole.


L. 18.500

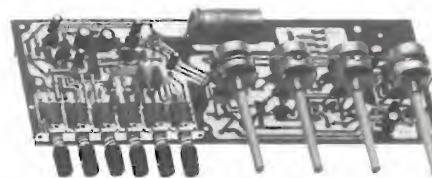

MARK 80

Amplificatore Hi Fi a circuiti integrati 30 W efficaci. Stadio d'uscita a simmetria complementare. Protezione contro i cortocircuiti.

L. 16.200

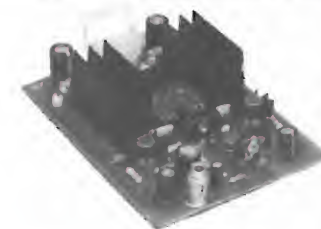

KIT DI ALIMENTAZIONE

1 Trasformatore di alimentazione, per stereo di MARK 80 tipo 680.
1 B40-C5000 Ponte 40 Volt 5 A.
4 x 3300 µF 25 V condensatori di livellamento.

L. 9.200

5010/11

Contenitore metallico completo di telaio interno.

L. 12.900

PANNELLO

Per 5010/11 forato per PE7 completo di lampadina spia e micro interruttore.

L. 2.700



(esempio di amplificatore finito)

ELENCO CONCESSIONARI: ANCONA - DE-DO ELECTRONIC - Via Giordano Bruno N. 45 □ BARI - BENTIVOGLIO FILIPPO - Via Carulli N. 60 □ CATANIA - RENZI ANTONIO - Via Papale N. 51 □ FIRENZE - PAOLETTI FERRERO - Via II Prato N. 40/R □ GENOVA - ELI - Via Cecchi N. 105/R □ MILANO - MARCUCCI S.p.A. - Via F.lli Bronzetti N. 37 □ MODENA - ELETTRONICA COMPONENTI - Via S. Martino N. 39 □ PARMA - HOBBY CENTER - Via Torelli N. 1 □ PADOVA - BALLARIN GIULIO - Via Jappelli, 9 □ PESCARA - DE-DO ELECTRONIC - Via Nicola Fabrizzi N. 71 □ ROMA - COMMITTIERI & ALLIE' - Via G. Da Castel Bol. N. 37 □ SAVONA - D.S.C. ELETTRONICA S.R.L. - Via Foscolo N. 18/R □ TORINO - ALLEGRO FRANCESCO - Corso Re Umberto N. 31 □ TRIESTE - RADIO TRIESTE - Viale XX Settembre N. 15 □ VENEZIA - MAINARDI BRUNO - Carpo Dei Frari N. 3014 □ TARANTO - RA.TV.EL - Via Dante N. 241/243 □ TORTORETTO LIDO - DE-DO ELECTRONIC - Via Trieste N. 26.

lafayette HB 525 f

Ricetrasmittitore CB Lafayette
per servizio mobile. Circuito allo stato
solido, 23 canali quarzati, 5 Watt.

C'è piú gusto con un
 LAFAYETTE



by I2TLT

VIDEON

Genova - VIA ARMENIA, 15 - TEL. 363607

Questo è
il primo calcolatore
in scatola
di montaggio.



Un calcolatore elettronico costruito completamente da Voi

Display: 11 cifre, colore verde:
h = mm. 9

Regolazione luminosità del display

Operazioni: 4 operazioni, calcoli
semplici e in catena, calcoli
algebrici, calcoli degli interessi
e sconti, reciproci, calcoli misti
vari, calcoli IVA

Fattore costante

Punto decimale: flottante
o fisso (0 - 2 - 4)

Segnalazione superamento
capacità (overflow-underflow)

Tecnologia: impiego di
un circuito MOS - LSI

Alimentazione:
220 V. c. a.,
50/60 Hz, 2,5 W

Dimensioni:
mm. 150x220x78
Peso: gr. 755

Noi Vi diamo tutta l'esperienza
e l'assistenza necessaria per
realizzare un apparecchio di alte
prestazioni ed elevato grado
professionale.

Un libro estremamente chiaro e
corredato di tutti gli schemi,
Vi metterà in grado di
conoscere perfettamente
tutta la teoria del
calcolatore e tutte le
fasi costruttive, fino al collaudo.



ORDINE D'ACQUISTO

Vi prego di spedirmi n°
Scatole di montaggio calcolatore
elettronico con relativa pubblica-
zione tecnica al prezzo di L. 59.000
cad. (I.V.A. compresa) più spese
postali.

☐ in contrassegno
☐ mediante versamento immediato
di L. 59.000 (spedizione gra-
tuita) sul nostro conto cor-
rente postale n° 5/28297
(fare una crocetta sulla casella
corrispondente alla forma di
pagamento scelta)

Cognome
Nome
Via N°
Cap. Città
Prov.
Firma

Staccare e spedire a: **TESAK s.p.a.**
50126 FIRENZE - Viale Donato Giannotti, 79
Tel. 684296/686476/687008 - Telex ELF 57005



AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI

VIALE E. MARTINI,9 20139 MILANO-TEL.53 92 378

già Ditta FACE

CONDENSATORI ELETTRICI

TIPO	LIRE
1 mF 12 V	70
1 mF 25 V	70
1 mF 50 V	80
2 mF 100 V	100
2,2 mF 16 V	50
2,2 mF 25 V	60
4,7 mF 12 V	50
4,7 mF 25 V	70
4,7 mF 50 V	80
8 mF 300 V	140
10 mF 12 V	50
10 mF 25 V	60
25 mF 12 V	50
25 mF 25 V	70
32 mF 12 V	60
32 mF 50 V	80
32 mF 300 V	300
32+32 mF 220 V	450
50 mF 12 V	70
50 mF 25 V	80
50 mF 50 V	120
50 mF 300 V	350
50+50 mF 300 V	550
100 mF 12 V	80
100 mF 25 V	100
100 mF 50 V	130
100 mF 300 V	520
100+100 mF 300 V	800
150 mF 16 V	100
200 mF 12 V	100
200 mF 25 V	140
200 mF 50 V	180
220 mF 12 V	110
250 mF 12 V	120
250 mF 25 V	140
300 mF 12 V	120
400 mF 25 V	150
470 mF 16 V	120
500 mF 12 V	130
500 mF 25 V	170
500 mF 50 V	250
640 mF 25 V	200
1000 mF 16 V	200
1000 mF 25 V	230
1000 mF 50 V	400
1000 mF 100 V	700
2000 mF 100 V	1.100
1500 mF 25 V	300
2000 mF 12 V	250
2000 mF 25 V	350
2000 mF 50 V	700
2000 mF 100 V	1.200
4000 mF 25 V	550
4000 mF 50 V	800
5000 mF 50 V	950
200+100+50+25 mF 300 V	1.050
100+200+50+25 mF 300 V	1.050

RADDIZZATORI

TIPO	LIRE
B30 C250	220
B30 C300	240
B30 C400	260
B30 C750	350
B30 C1200	400
B40 C1000	450

COMPACT CASSETTE C60	L. 550
COMPACT CASSETTE C90	L. 700
Alimentatori stabilizzati con protezione elettronica anticir-	
cuito, regolabili:	
da 5 a 30 V e da 500 mA a 2 A	L. 8.000
da 5 a 30 V e da 500 mA a 4,5 A	L. 10.000
Alimentatori per marche Pason-Rodes-Lesa-Geloso-Philips-	
Irradiate per mangiadischi-mangianastri-registratori a 4	
tensioni 6-7-9-12 V	L. 2.000
Motorini Lenco con regolatore tensione	L. 2.000
Testine per registrazione e cancellazione per le marche	
Les-Geloso-Castelli-Europhon alla coppia	L. 2.000
Testine per K7 alla coppia	L. 3.000
Microfoni tipo Philips per K7 e vari	L. 2.000
Potenzimetri perno lungo 4 o 6 cm	L. 180
Potenzimetri con interruttore	L. 230
Potenzimetro micron con interruttore	L. 220
Potenzimetri micron	L. 180
Potenzimetri micromignon con interruttore	L. 120
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE	
600 mA primario 220 V secondario 6 V	L. 1.000
600 mA primario 220 V secondario 9 V	L. 1.000
600 mA primario 220 V secondario 12 V	L. 1.000
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V	L. 1.600
1 A primario 220 V secondario 16 V	L. 1.600
2 A primario 220 V secondario 36 V	L. 3.000
3 A primario 220 V secondario 16 V	L. 3.000
3 A primario 220 V secondario 18 V	L. 3.000
3 A primario 220 V secondario 25 V	L. 3.000
4 A primario 220 V secondario 50 V	L. 5.500

OFFERTA

RESISTENZE - STAGNO - TRIMMER - CONDENSATORI

Busta da 100 resistenze miste	L. 500
Busta da 10 trimmer misti	L. 800
Busta da 100 condensatori pF valori vari	L. 1.500
Busta da 50 condensatori elettrolitici	L. 1.400
Busta da 100 condensatori elettrolitici	L. 2.500
Busta da 5 condensatori a vitone od a baionetta	
a 2 o 3 capacità a 350 V	L. 1.200
Busta da 30 gr di stagno	L. 210
Rocchetto stagno da 1 kg al 63 %	L. 4.200
Microrelais Siemens e Iskra a 2 scambi	L. 1.400
Microrelais Siemens e Iskra a 4 scambi	L. 1.500
Zoccoli per microrelais a 4 scambi	L. 300
Zoccoli per microrelais a 2 scambi	L. 220
Molle per microrelais per i due tipi	L. 40
Buste da 30 potenziometri doppi o semplici e	
con interruttori	L. 2.400
CUFFIA STEREO 8 Ω 500 mW	L. 7.000

B40 C2200	700	6,5 A 600 V	1.600
B40 C3500	800	8 A 400 V	1.500
B80 C3200	850	8 A 600 V	1.800
B120 C2200	1.000	10 A 400 V	1.700
B200 C1500	550	10 A 600 V	2.000
B400 C1500	650	10 A 800 V	2.500
B100 C2200	1.000	12 A 800 V	3.000
B200 C2200	1.300	25 A 400 V	4.500
B400 C2200	1.500	25 A 600 V	6.200
B600 C2200	1.600	35 A 600 V	7.000
B100 C5000	1.200	55 A 400 V	8.000
B200 C5000	1.200	55 A 500 V	9.000
B100 C6000	1.600	90 A 600 V	28.000
B200 A25	3.000	120 A 600 V	45.000
B100 A40	3.200	240 A 1000 V	60.000
		340 A 400 V	50.000
		340 A 600 V	70.000

SCR

1,5 A 100 V	500
1,5 A 200 V	600
3 A 200 V	900
8 A 200 V	1.100
4,5 A 400 V	1.200
6,5 A 400 V	1.400

UNIGIUNZIONI

2N1671	2.000
2N2646	700
2N4870	700
2N4871	700

TRIAC

TIPO	LIRE
3 A 400 V	900
4,5 A 400 V	1.200
6,5 A 400 V	1.500
6,5 A 600 V	1.800
8 A 400 V	1.600
8 A 600 V	2.000
10 A 400 V	1.700
10 A 600 V	2.200
15 A 400 V	3.000
15 A 600 V	3.500
25 A 400 V	14.000
25 A 600 V	15.000
40 A 600 V	38.000
100 A 800 V	50.000
100 A 1000 V	60.000

DIODI

TIPO	LIRE
AY102	900
AY103K	450
AY104K	450
AY105K	500
AY106	900
BA100	120
BA102	200
BA127	80
BA128	80
BA130	80
BA136	350
BA148	160
BA173	160
BA182	400
BB100	350
BB105	350
BB109	350
BB122	350
BB141	350
BY103	200
BY114	200
BY116	200
BY118	1.300
BY126	280
BY127	220
BY133	220
TV6,5	450
TV11	500
TV18	600
TV20	650
1N4002	150
1N4003	150
1N4004	150
1N4005	180
1N4006	200
1N4007	220

ZENER

TIPO	LIRE
Da 400 mW	200
Da 1 W	280
Da 4 W	550
Da 10 W	900

DIAC

TIPO	LIRE
Da 400 V	400
Da 500 V	500



AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI

VIALE E. MARTINI,9 20139 MILANO-TEL.53 92 378

già Ditta FACE

VALVOLE

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
EEA91	700	ECL84	800	EY87	750	PCL200	900	5X4	700	6CG8	850	6CG9	850	6CG7	800
DY51	800	ECL85	900	EY88	750	PFL200	1.100	5Y3	700	12CG7	800	12CG7	800	12CG7	800
DY87	750	ECL86	900	EZ80	600	PL36	1.600	6X4	750	6DT6	650	6DT6	650	6DT6	650
DY802	750	EF80	650	EZ81	650	PL81	900	6AX4	720	6DQ6	1.600	6DQ6	1.600	6DQ6	1.600
EABC80	700	EF83	850	OA2	1.600	PL82	900	6AF4	1.000	9EA8	750	9EA8	750	9EA8	750
EC86	850	EF85	650	PABC80	700	PL83	900	6AQ5	700	12BA6	600	12BA6	600	12BA6	600
EC88	850	EF86	750	PC86	850	PL84	800	6AT6	700	12BE6	600	12BE6	600	12BE6	600
EC92	700	EF89	650	PC88	800	PL95	800	6AU6	700	12AT6	650	12AT6	650	12AT6	650
EC93	850	EF93	650	PC92	920	PL504	1.500	6AU8	800	12AV6	650	12AV6	650	12AV6	650
ECC81	750	EF94	650	PC93	900	PL508	2.200	6AW6	700	12AJ8	700	12AJ8	700	12AJ8	700
ECC82	650	EF97	900	PC900	900	PL509	2.800	6AW8	800	12DQ6	1.600	12DQ6	1.600	12DQ6	1.600
ECC83	700	EF98	900	PCC84	750	PL802	1.000	6AN8	1.100	17DQ6	1.600	17DQ6	1.600	17DQ6	1.600
ECC84	700	EF183	650	PCC85	750	PY81	700	6AL5	700	25AX4	750	25AX4	750	25AX4	750
ECC85	650	EF184	650	PCC88	900	PY82	750	6AX5	700	25DQ6	1.600	25DQ6	1.600	25DQ6	1.600
ECC88	850	EK41	1.200	PCC189	900	PY83	750	6BA6	600	35D5	700	35D5	700	35D5	700
ECC189	900	EL34	1.600	PCF80	850	PY88	800	6BE6	600	35X4	650	35X4	650	35X4	650
ECC808	900	EL36	1.600	PCF82	850	PY500	2.200	6BO6	1.600	50D5	650	50D5	650	50D5	650
ECF80	830	EL83	900	PCF200	900	UBF89	700	6BQ7	800	50B5	650	50B5	650	50B5	650
ECF82	800	EL84	750	PCF201	900	UCC85	700	6BE8	800	E83CC	1.400	E83CC	1.400	E83CC	1.400
ECF83	800	EL90	700	PCF801	900	UCH81	750	6EM5	750	E86C	2.000	E86C	2.000	E86C	2.000
ECH43	800	EL95	800	PCF802	850	UBC81	750	6CB6	650	E88C	1.800	E88C	1.800	E88C	1.800
ECH81	700	EL504	1.500	PCF805	900	UCL82	900	6CS6	700	E88CC	1.800	E88CC	1.800	E88CC	1.800
ECH83	800	EM81	850	PCH200	900	UL84	900	6SN7	800	EL80F	2.500	EL80F	2.500	EL80F	2.500
ECH84	820	EM84	850	PCL82	850	UY85	700	6T8	700	EC810	2.500	EC810	2.500	EC810	2.500
ECH200	900	EM87	1.000	PCL84	800	1B3	750	6DE6	700	EC8100	2.500	EC8100	2.500	EC8100	2.500
ECL80	850	EY83	700	PCL86	850	1X2B	750	6U6	600	E288CC	3000	E288CC	3000	E288CC	3000
ECL82	850	EY86	700	PCL805	950	5U4	750	6CG7	750	GY501	3.000	GY501	3.000	GY501	3.000

SEMICONDUCTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
AC116K	300	AD139	600	AF279	1.000	BC140	300	BC239	200	BCY72	300	BCY72	300	BCY72	300
AC117K	300	AD142	600	AF280	1.000	BC141	300	BC251	220	BCY77	300	BCY77	300	BCY77	300
AC121	200	AD143	600	AF367	1.000	BC142	300	BC258	200	BCY78	300	BCY78	300	BCY78	300
AC122	200	AD145	700	AL112	950	BC143	300	BC267	220	BCY79	300	BCY79	300	BCY79	300
AC125	200	AD148	600	AL113	950	BC144	350	BC268	220	BD106	1.100	BD106	1.100	BD106	1.100
AC126	200	AD149	600	ASY26	400	BC147	200	BC269	220	BD107	1.100	BD107	1.100	BD107	1.100
AC127	200	AD150	600	ASY27	450	BC148	200	BC270	220	BD111	1.000	BD111	1.000	BD111	1.000
AC128	200	AD161	400	ASY28	400	BC149	200	BC286	320	BD112	1.000	BD112	1.000	BD112	1.000
AC128K	280	AD162	400	ASY29	400	BC153	200	BC287	320	BD113	1.000	BD113	1.000	BD113	1.000
AC130	300	AD262	500	ASY37	400	BC154	200	BC288	600	BD115	700	BD115	700	BD115	700
AC132	200	AD263	550	ASY46	400	BC157	200	BC297	230	BD116	1.000	BD116	1.000	BD116	1.000
AC135	200	AF102	450	ASY48	500	BC158	200	BC300	400	BD117	1.000	BD117	1.000	BD117	1.000
AC136	200	AF105	300	ASY75	400	BC159	200	BC301	350	BD118	1.000	BD118	1.000	BD118	1.000
AC137	200	AF106	270	ASY77	500	BC160	350	BC302	400	BD124	1.500	BD124	1.500	BD124	1.500
AC138	200	AF109	300	ASY80	500	BC161	380	BC303	350	BD135	450	BD135	450	BD135	450
AC138K	280	AF114	300	ASY81	500	BC167	200	BC304	400	BD136	450	BD136	450	BD136	450
AC139	200	AF115	300	ASZ15	900	BC168	200	BC307	220	BD137	450	BD137	450	BD137	450
AC141	200	AF116	300	ASZ16	900	BC169	200	BC308	220	BD138	450	BD138	450	BD138	450
AC141K	300	AF117	300	ASZ17	900	BC171	200	BC309	220	BD139	500	BD139	500	BD139	500
AC142	200	AF118	500	ASZ18	900	BC172	200	BC315	300	BD140	500	BD140	500	BD140	500
AC142K	300	AF121	300	AU106	2.000	BC173	200	BC317	200	BD142	900	BD142	900	BD142	900
AC151	200	AF124	300	AU107	1.400	BC177	220	BC138	200	BD157	600	BD157	600	BD157	600
AC153K	300	AF125	300	AU110	1.600	BC178	220	BC319	220	BD158	600	BD158	600	BD158	600
AC160	220	AF126	300	AU111	2.000	BC179	230	BC320	220	BD159	600	BD159	600	BD159	600
AC161	220	AF127	300	AU113	1.700	BC181	200	BC321	220	BD160	1.600	BD160	1.600	BD160	1.600
AC162	220	AF134	200	AUY21	1.500	BC182	200	BC322	220	BD162	600	BD162	600	BD162	600
AC175K	300	AF135	200	AUY22	1.500	BC183	200	BC327	220	BD163	600	BD163	600	BD163	600
AC178K	300	AF136	200	AUY27	1.200	BC184	200	BC328	230	BD178	600	BD178	600	BD178	600
AC179K	300	AF137	200	AUY34	1.200	BC187	250	BC337	230	BD216	1.200	BD216	1.200	BD216	1.200
AC180	250	AF139	400	AUY37	1.200	BC188	250	BC340	350	BD221	600	BD221	600	BD221	600
AC180K	300	AF149	300	BC107	200	BC201	700	BC341	400	BD224	600	BD224	600	BD224	600
AC181	250	AF150	300	BC108	200	BC202	700	BC360	400	BD433	800	BD433	800	BD433	800
AC181K	300	AF164	200	BC109	200	BC203	700	BC361	400	BD434	800	BD434	800	BD434	800
AC183	200	AF165	200	BC113	200	BC204	200	BC384	300	BD663	900	BD663	900	BD663	900
AC184	200	AF166	200	BC114	200	BC205	200	BC395	200	BDY19	1.000	BDY19	1.000	BDY19	1.000
AC184K	250	AF169	200	BC115	200	BC206	200	BC396	200	BDY20	1.000	BDY20	1.000	BDY20	1.000
AC185	200	AF170	200	BC116	200	BC207	200	BC429	450	BDY38	1.500	BDY38	1.500	BDY38	1.500
AC185K	250	AF171	200	BC117	300	BC208	200	BC430	450	BF115	300	BF115	300	BF115	300
AC187	240	AF172	200	BC118	200	BC209	200	BC440	400	BF117	350	BF117	350	BF117	350
AC187K	300	AF178	450	BC119	240	BC210	300	BC441	400	BF118	350	BF118	350	BF118	350
AC188	240	AF181	500	BC120	300	BC211	300	BC460	500	BF119	350	BF119	350	BF119	350
AC188K	300	AF186	600	BC125	200	BC212	220	BC461	500	BF120	350	BF120	350	BF120	350
AC193	240	AF200	250	BC126	300	BC213	220	BC537	230	BF123	220	BF123	220	BF123	220
AC193K	300	AF201	250	BC134	200	BC214	220	BC538	230	BF139	450	BF139	450	BF139	450
AC194	240	AF202	250	BC135	200	BC225	200	BC595	230	BF152	250	BF152	250	BF152	250
AC194K	300	AF239	500	BC136	300	BC231	300	BCY56	300	BF153	240	BF153	240	BF153	240
AC191	200	AF240	550	BC137	300	BC232	300	BCY58	300	BF154	240	BF154	240	BF154	240
AC192	200	AF251	500	BC138	300	BC237	200	BCY59	300	BF155	450	BF155	450	BF155	450
AD130	700	AF267	1.000	BC139	300	BC238	200	BCY71	300	BF156	500	BF156	500	BF156	500

SEMICONDUTTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
BF157	500	BFY57	500	2N409	350	2N3713	2.200
BF158	320	BFY64	500	2N411	800	2N3731	2.000
BF159	320	BFY74	500	2N456	800	2N3741	550
BF160	200	BFY90	1.100	2N482	230	2N3771	2.200
BF161	400	BFW10	1.200	2N483	200	2N3772	2.600
BF162	230	BFW11	1.200	2N526	300	2N3773	4.000
BF163	230	BFW16	1.100	2N554	700	2N3790	4.500
BF164	230	BFW30	1.400	2N696	400	2N3792	4.500
BF166	450	BFX17	1.000	2N697	400	2N3855	220
BF167	320	BFX40	600	2N706	250	2N3866	1.300
BF169	320	BFX41	600	2N707	400	2N3925	5.100
BF173	350	BFX84	700	2N708	300	2N4001	450
BF174	400	BFX89	1.100	2N709	400	2N4031	500
BF176	220	BSX24	250	2N711	450	2N4033	500
BF177	300	BSX26	250	2N914	250	2N4134	420
BF178	350	BSX51	250	2N918	300	2N4231	800
BF179	400	BU100	1.500	2N929	300	2N4241	700
BF180	550	BU102	1800	2N930	300	2N4348	3.000
BF181	550	BU104	2.000	2N1038	700	2N4347	3.000
BF184	300	BU105	4.000	2N1100	5.500	2N4348	3.000
BF185	300	BU107	2.000	2N1226	350	2N4404	550
BF186	300	BU109	2.000	2N1304	350	2N4427	1.300
BF194	220	BV122	2.000	2N1305	400	2N4428	3.800
BF195	220	BUY13	4.000	2N1306	450	2N4429	9.000
BF196	220	BUY14	1.000	2N1307	450	2N4441	1.200
BF197	230	BUY43	1.000	2N1308	400	2N4443	1.500
BF198	250	BUY46	800	2N1338	1.100	2N4444	2.200
BF199	250	OC44	400	2N1565	400	2N4904	1.200
BF200	450	OC45	400	2N1566	450	2N4912	1.000
BF207	300	OC70	200	2N1613	300	2N4924	1.300
BF208	350	OC71	200	2N1711	320	2N5016	16.000
BF222	280	OC72	200	2N1890	450	2N5131	300
BF233	250	OC74	230	2N1893	450	2N5132	300
BF234	250	OC75	200	2N1924	450	2N5177	12.000
BF235	250	OC76	200	2N1925	400	2N5320	600
BF236	250	OC169	300	2N1983	450	2N5321	650
BF237	250	OC170	300	2N1986	450	2N5322	700
BF238	250	OC171	300	2N1987	450	2N5589	12.000
BF241	250	SFT206	350	2N2048	450	2N5590	12.000
BF242	250	SFT214	900	2N2160	2.000	2N5656	800
BF254	260	SFT239	650	2N2188	450	2N5703	16.000
BF257	400	SFT241	300	2N2218	350	2N5764	15.000
BF258	400	SFT266	1.300	2N2219	350	2N5858	250
BF259	450	SFT268	1.400	2N2222	300	2N6122	650
BF261	400	SFT307	200	2N2284	380	MJ340	640
BF271	400	SFT308	200	2N2904	300	MJE2801	800
BF272	400	SFT316	220	2N2905	350	MJE2901	900
BF302	300	SFT320	220	2N2906	250	MJE3055	900
BF303	300	SFT322	220	2N2907	300	TIP3055	1.000
BF304	300	SFT323	220	2N2955	1.300	40260	1.000
BF305	350	SFT325	200	2N3019	500	40261	1.000
BF311	280	SFT337	240	2N3020	500	40262	1.000
BF332	250	SFT352	200	2N3053	600	40290	3.000
BF344	300	SFT353	200	2N3054	800	PT4544	12.000
BF333	250	SFT367	300	2N3055	850	PT4555	24.000
BF345	300	SFT373	250	2N3061	450	PT5649	16.000
BF456	400	SFT377	250	2N3232	1.000	PT8710	16.000
BF457	400	2N172	850	2N3300	600	PT8720	16.000
BF458	450	2N270	300	2N3375	5.800	T101C	16.000
BF459	450	2N301	600	2N3391	220	B12/12	8.500
BFY46	500	2N371	320	2N3442	2.600	B25/12	16.000
BFY50	500	2N395	250	2N3502	400	B40/12	24.000
BFY51	500	2N396	250	2N3702	250	B50/12	27.000
BFY52	500	2N398	300	2N3703	250		
BFY56	500	2N407	300	2N3705	250		

FET		ALIMENTATORI		AMPLIFICATORI	
TIPO	LIRE	STABILIZZATI			
SE5246	600	Da 2,5 A 12 V	L. 4.200	Da 1,2 W a 9 V	L. 1.300
SE5247	600			Da 2 W a 9 V	L. 1.500
BF244	600			Da 4 W a 12 V	L. 2.000
BF245	600	Da 2,5 A 18 V	L. 4.400	Da 6 W a 24 V	L. 5.000
MPF102	700			Da 10 W a 30 V	L. 6.500
2N3819	600			Da 30 W a 40 V	L. 16.000
2N3820	1.000	Da 2,5 A 24 V	L. 4.600	Da 30+30 W a 40 V	L. 25.000
2N5447	700			Da 30+30 W a 40 V con	
2N5448	700			preamplificatore	L. 28.000
		Da 2,5 A 27 V	L. 4.800	Da 5+5 W a 16 V completo	
				di alimentatore escluso	
				trasformatore	L. 12.000
		Da 2,5 A 38 V	L. 5.000	Da 3 W a blocchetto per	
				auto	L. 2.000

N.B.: Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pag. 964

CIRCUITI INTEGRATI

CA3018	1.600
CA3045	1.400
CA3065	1.600
CA3048	4.200
CA3052	4.200
CA3055	3.200
LA702	1.200
LA703	700
LA709	700
LA711	1.000
LA723	1.000
LA741	850
LA747	2.000
LA748	900
SN7400	300
SN7400H	500
SN7402	300
SN7402H	500
SN7403	450
SN7404	450
SN7405	450
SN7407	450
SN7408	500
SN7410	300
SN7413	800
SN7420	300
SN7430	300
SN7432	800
SN7415	800
SN7416	800
SN7440	400
SN7441	1.100
SN74141	1.100
SN7442	1.100
SN7443	1.400
SN7444	1.500
SN7447	1.700
SN7448	1.700
SN7451	450
SN7470	500
SN7454	300
SN7470	650
SN7473	1.100
SN7475	1.100
SN7476	1.000
SN7490	1.000
SN7492	1.100
SN7493	1.200
SN7494	1.200
SN7496	2.000
SN74013	2.000
SN74154	2.000
SN74181	2.500
SN74191	2.000
SN74192	2.000
SN74193	2.000
SN76533	2.000
TAA121	2.000
TAA300	1.600
TAA310	1.600
TAA320	800
TAA350	1.600
TAA435	1.600
TAA450	2.000
TAA550	800
TAA570	1.600
TAA611	1.000
TAA611B	1.200
TAA611C	1.600
TAA621	1.600
TAA661A	1.600
TAA661B	1.600
TAA700	2.000
TAA710	2.000
TAA775	2.000
TAA861	1.600
TBA120	1.100
TBA231	1.600
TBA240	2.000
TBA261	1.600
TBA271	550
TBA311	2.000
TBA400	1.600
TBA550	2.000
TBA641	2.000
TBA780	1.500
TBA790	2.000
TBA800	1.800
TBA810	1.600
TBA820	1.600
TCA610C	800
9368	3.200

nuovo lafayette micro 723

Ricetrasmittitore CB Lafayette
per mezzi mobili, 23 canali quarzati,
5 Watt.

C'è piú gusto con un
LAFAYETTE



by I2TLT

GIUNTOLI

Rosignano Solvay (Li) - VIA AURELIA, 254 - TEL. 760115

lafayette dyna-com 3b-12a-23

Dyna-com 3B - 3 canali a 3 Watt.
Dyna-com 12 A - 12 canali a 5 Watt.
Dyna-com 23 - 23 canali quarzati
a 5 Watt.



C'è piú gusto con un
LAFAYETTE

BERNASCONI

Napoli - VIA G. FERRARIS, 66/G - TEL. 335281

by 12TLT

... estate ...

TEMPO di QSO in barra mobile
TEMPO delle antenne **avanti**



AV327
con la base
AV527



AV304

AV369
1/4 d'onda
200 W
25-40 MHz



HIPPO 4
250 W



AV701
molla

AV508
senza bucare



AV503



AV509
per paraurti

Concessionaria per l'Italia **Soc. Comm. Ind. Eurasiatica**

Roma - via Spalato, 11/2
tel. (06) 837.477

Genova - p.za Campetto, 10/21
tel. (010) 280.717

emc

electronic
marketing
company s.p.a.

41100 Modena via Medaglie d'oro n 7-9
telefono (059) 219125-219001 telex 51305

IL "BIG,, SIMBA SSB

NELLA NUOVA VERSIONE MK-3 - 220 V - 50 HZ

MICROFONO PREAMPLIFICATO
4 W/AM OUT
18 W/SSB PEP OUT
SENSIBILITA': AM 0,5 MICROVOLT
SENSIBILITA': SSB 0,2 MICROVOLT



PEARCE-SIMPSON
DIVISION OF GLADDING CORPORATION

DISTRIBUITO DA:

ARTEL - C.so Italia, 79 - 70100 BARI - Tel. (080) 21.18.55
TELEAUDIO - Faulisi - Via G. Galilei, 30/32 - 90100 PALERMO - Tel. (091) 56.01.73
TARTERINI - Via Martiri della Resistenza, 49 - 60100 ANCONA - Tel. (071) 82.41
FAGGIOLI - Via Silvio Pellico, 5/9/11 - 50121 FIRENZE - Tel. (055) 57.93.51/2/3/4
R.C. ELETTRONICA - Via Albertoni, 19/2 - 40138 BOLOGNA - Tel. (051) 39.86.89
LANZONI GIOVANNI - Via Comelico, 10 - 20135 MILANO - Tel. (02) 58.90.75
RADIOTUTTO - Via Settefontane, 50 - 34138 TRIESTE - Tel. (040) 76.78.98
VOLM - Via dei Mille, 7 - 44029 PORTO GARIBALDI - Tel. (0533) 87.34.77
A. UGLIANO - C.so Italia, 339 - 84013 CAVA DEI TIRRENI (SA) - Tel. (089) 84.32.52

emc

electronic
marketing
company s.p.a.

41100 Modena via Medaglie d'oro n 7-9
telefono (059) 219125-219001-telex 51305

QUALCHE COSA IN PIÙ ...ad un prezzo ragionevole

VEGA



E' UN PRODOTTO KRIS ITALIA

UN PICCOLO ... MA EFFICIENTISSIMO TRANSCIVER

- 5 Watt 23 Canali (quarzi forniti)
- Noise - Limiter inseribile con comando sul fronte.
- Pulsante: « CB » - « PA ».
- Sensibilità notevole con ottimo rapporto segnale/disturbo.
- Selettività accentuata con l'impiego di filtro meccanico.
- Stadio finale del trasmettitore con induttanze in ferrite.

VANACORE

Via Paoli, 27
Tel. (079) 2.27.32
08100 SASSARI

LANZONI GIOVANNI

Via Comelico, 10
Tel. (02) 59.90.75
20100 MILANO

PAOLETTI

Via Prato, 40/R
Tel. (055) 29.49.74
50100 FIRENZE

G.B. ELETTRONICA

Via Prenestina, 248
Viale dei Consoli, 7
Tel. (06) 27.37.59/76.10.822
00100 ROMA

TELEMICRON

C.so Garibaldi, 180
Tel. (081) 51.65.30
80100 NAPOLI

ARTEL

Prov. Modugno Pal. 3/7
Tel. (080) 62.91.40
70100 BARI

TARTERINI BRUNO

Via Martiri della Resistenza, 49
Tel. (071) 82.416
60100 ANCONA

TELEAUDIO

Via Garzilli, 119
Tel. (091) 21.47.30
90100 PALERMO

MAGLIONE ANTONIO

Piazza Vittorio E., 13
Tel. (0874) 29.158
86100 CAMPOBASSO

c'è più musica con un lafayette

LA 375

Amplificatore con potenza 15+15 in R.M.S.
su 8 Ohm. Fono magnetico.

LR 200

Sintoamplificatore con potenza 15+15 in R.M.S.
su 8 Ohm. Fono magnetico.

CRITERION 100

Cassa composta di 3 altoparlanti bass-reflex.
Potenza INPUT 40 Watt. Frequenza 30-19.000 Hz.

LR 4000

Sintoamplificatore a 4 canali. Potenza effettiva in R.M.S.
25 Watt per canale su 8 Ohms.



LAFAYETTE



MARCUCCI

Sp.A.

Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 MILANO - tel. 73.86.051

Rivenditori Autorizzati:

BOLZANO
R.T.E. via C. Battisti, 25
tel. 37400

PALERMO
M.M.P. ELECTRONICS
via Simone Corleo, 6
tel. 215988

GORIZIA
BREZZAN c.so Italia, 35
tel. 5765

GENOVA
VIDEON via Armenia, 15
tel. 363607

VENEZIA
MAINARDI Campo dei Frari, 3014
tel. 22238
ROMA
ALTA FEDELTA di Federici
c.so D'Italia, 34/C
tel. 857942

TRIESTE
RADIOTUTTO via 7 Fontane, 50
tel. 767898
BOLOGNA
VECCHIETTI via L. Battistelli, 5
tel. 550761
BORGOMANERO (NO)
NANI SILVANO
via Casale Cima, 19
tel. 81970

VICENZA
ADES v.le Margherita, 21
tel. 43338

TORINO
ALLEGRO c.so Re Umberto, 31
tel. 510442

NAPOLI
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G
tel. 335281

HEATHKIT

**350 modelli
in scatole
di montaggio**

Mod. DX-60B

TRASMETTITORE A
BASSA POTENZA

Particolarmente adatto
ai principianti perché
facile da usare.

Funziona con una potenza
di 75 Watt; circuito
d'uscita a "Pi greco".



AGENTI GENERALI PER L'ITALIA

LARIR

International s.p.a.

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A
TEL. 79.57.62 - 79.57.63 - 78.07.30

i migliori Kit nei migliori negozi



BOLOGNA - RADIOFORNITURE
di NATALI e C. - via Ranzani 13/2
MANTOVA - ELETTRONICA
via Risorgimento 69
ANCONA - ELETTRONICA ARTIGIANA
via XXIX Settembre 8/bc
BUSTO ARSIZIO/GALLARATE - C.F.D.
corso Italia 7 - BUSTO ARSIZIO
BERGAMO - TELERADIOPRODOTTI
via E. Fermi 7
PADOVA - ING. G. BALLARIN
via Jappelli 9
GENOVA - DE BERNARDI
via Tolliot 7/r
PESARO - MORGANTI
via Lanza 5
SARDEGNA - COM.EL
di MANENTI - c.so Umberto 13 - OLBIA
SICILIA - M.M.P. ELECTRONICS
via Simone Corleo 6/A - PALERMO
BRINDISI - RADIOPRODOTTI
di MICELI - via Cristoforo Colombo 15
LECCE - V. LA GRECA
viale Japigia 20/22
COSENZA - ANGOTTI
via N. Serra 56/60

La REAL KIT è presente anche in:
FRANCIA - BELGIO - OLANDA -
LUSSEMBURGO - SPAGNA - GERMANIA

Amplificatore 1,5 W 12 V
Amplificatore 12 W 32 V
Amplificatore 20 W 42 V
Preamplificatore mono

Alimentatore 14,5 V 1 A
Alimentatore 24 V 1 A
Alimentatore 32 V 1 A
Alimentatore 42 V 1 A

Alimentatore da 9-18 V 1 A
Alimentatore da 25-35 V 2 A
Alimentatore da 35-45 V 2 A
Alimentatore da 45-55 V 2 A



sbe.sstv sb-1ctv-sb-1mtv

(Immagini vive intorno al mondo)

TELECAMERA A SCANSIONE LENTA MODELLO SB-1CTV

La telecamera per televisione a scansione lenta Modello SB-1CTV vi pone in grado di trasmettere attorno al mondo immagini vive di voi stessi, della vostra stazione, cartoline QSL, disegni o qualsiasi altro stampato per gli amatori. Innestatelo semplicemente nel vostro monitor SCANVISION Modello SB-1MTV ed il vostro trasmettitore della stazione

MONITORE PER TELEVISIONE A SCANSIONE LENTA MODELLO SB-1MTV COMPLETO DI REGISTRATORE

Il monitor SSTV SCANVISION Modello SB-1MTV demodula e visualizza le immagini trasmesse in tutto il mondo da stazioni per radioamatori. Le semplici concessioni fra il Monitor SCANVISION e la vostra radio è tutto quello che si richiede da voi per ricevere una immagine SSTV.

electronic shop center

via Marcona, 49 - CAP 20129 MILANO tel. 73.86.594 - 73.87.292
ufficio vendite - tel. 54.65.00



ALBA (CN)
SANTUCCI via V. Emanuele, 30
tel. 2081
ALGHERO (SS)
PEANA via Sassari, 109
tel. 979663
ALME (BG)
BONETTI via Italia, 17
ASTI
L'ELETTRONICA
di Conidi & Catalano
via San Giovanni Bosco, 22
tel. 31759
BIELLA
FIGHERA via Cottolengo, 2
tel. 22012
BERGAMO
BONARDI via Tremana, 3
tel. 232091
BARI
I.V.A.P. prima traversa Re David, 67
tel. 256650
BERGAMO
DALL'ORA & C. via S. Bernardino, 28
tel. 249023
BERGAMO
CORDANI via dei Caniani
tel. 237284
BOLOGNA
VECCHIETTI via L. Battistelli, 5
tel. 550761
BRESCIA
CORTEM p.zza Repubblica
tel. 47013
CAGLIARI
FUSARO via Monti, 35
tel. 44272
CASALE MONFERRATO (AL)
QUERCIFOGLIO BRUNO
via Sobrero, 13
tel. 4764
CASALPUSTERLENGO (MI)
NOVA di Mancini Renato
via Marsala, 7
tel. 84520
DESIO (MI)
NOVAVOX via Diaz, 30
tel. 65120
CORTINA (BL)
GHEDINA via C. Battisti, 31
tel. 3463
CREMONA
TELCO p.zza Marconi, 2/A
tel. 31544

MILANO
BIASSONI LIVIO via Padova, 251
tel. 2560417
FABRIANO (AN)
BALLELLI c.so Repubblica, 34
tel. 2904
FORLÌ
TELERADIO TASSINARI
via Mazzini, 1
tel. 25009
GENOVA
VIDEON via Armenia, 15
tel. 363607
GENOVA
L'ELETTRONICA di Amore Francesco
via Brigata Liguria, 78/80
tel. 593467
INVERUNO (MI)
COPEA via Solferino, 11
tel. 978120
LEGNANO (MI)
COPEA via Cadorna, 61
tel. 592007
MESSINA
F.lli PANZERA via Maddalena, 12
tel. 21551
MILANO
FAREF via Volta, 21
tel. 666056
MILANO
FRANCHI via Padova, 72
tel. 2894967
MILANO
RAPIZZA & ROVELLI
p.le Maciachini, 16
tel. 600273
MILANO
BELSON RADIO via Niccolini, 10
tel. 381787
MILANO
DELL'ACQUA via Riccardi, 23
tel. 2561134
MONCALVO D'ASTI (AT)
RADIO GIONE via XX Settembre, 37
tel. 91440
NAPOLI
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G
tel. 335281
MILANO
ELETTRICA MINERVA via S. Rita da Cascia, 2
angolo via Bari - tel. 816763
MELZO (MI)
ANTONIETTI via A. Villa, 31
tel. 9550372

NOVI LIGURE (AL)
REPETTO v.le Rimembranze, 125
tel. 78255
NOVI LIGURE (AL)
REPETTO via IV Novembre, 17
tel. 78255
OLBIA (SS)
COMEL c.so Umberto, 13
tel. 22530
ROVIGO
ZAGATO c.so Del Popolo, 251
tel. 24019
PADOVA
NAUTICA S. MARCO
via Martiri Libertà 19
tel. 24075
PESCARA
MINICUCCI via Genova, 22
tel. 26169
PINEROLO (TO)
CETRE ELETTRONICA
via G.B. Rossi, 1
tel. 4044
ROMA
DE PAULIS via S. Maria Goretti, 12/4
tel. 832229
SAN DONATO MILANESE (MI)
HI.FI STEREO CENTER
via Matteotti, 5
SASSARI
MESSAGGERIE ELETTRONICHE
via Principessa Maria, 13/B
tel. 216271
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
VART v.le Marelli, 19
tel. 2479605
TORINO
ALLEGRO c.so Re Umberto I, 31
tel. 510442
VARESE
MIGIERINA via Donizetti
tel. 82554
VENTIMIGLIA (IM)
MODESTI via Roma, 53/R
tel. 32555
VITERBO
VITTORI via B. Buozzi, 14
tel. 31159
RIVA DEL GARDA (TN)
MICHELINI v.le S. Francesco, 6
tel. 52380
VICENZA
ADES v.le Margherita, 12
tel. 505178

rivenditori sbe e assistenza tecnica

electronic shop center



Via Marcona 49 - 20129 Milano Tel. 73.86.594
ufficio vendite - tel. 54.65.00

Più vitamine per il vostro CB

JUMBO

AM 200 W
SSB 385




SPEEDY

AM 55 W
SSB 110 W

COLIBRI

AM - 30 W
SSB - 60 W P e P
da mobile

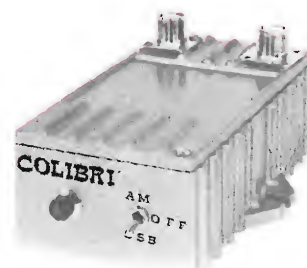

C.T.E.

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397




SOCIETÀ
ELETTRO COSTRUZIONI
NAZIONALI S.P.A.



**ANTENNE DIRETTIVE - ROTORI PER ANTENNE -
QUADRI PER STAZIONI RADIO
ALIMENTATORI STABILIZZATI
AMPLIFICATORI LINEARI - FILTRI - TELECOMANDI**

COMPLETE INFORMAZIONI,
PREVENTIVI E DOCUMENTAZIONI A RICHIESTA

ANTENNA DIRETTIVA SLIP MOD. 3049

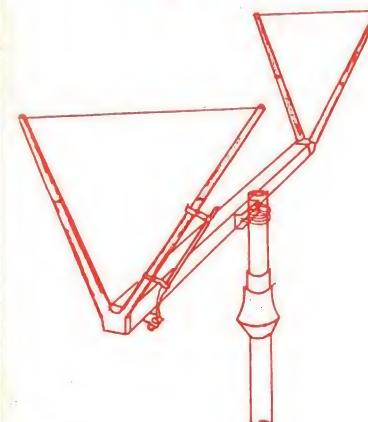

CARATTERISTICHE

GUADAGNO	8 dB
RAPPORTO AVANTI-DIETRO	25 dB
RAPPORTO AVANTI-LATO	45 dB
IMPEDENZA	52 Ω
POTENZA DISSIPABILE	1000 W
PESO SENZA ROTORE	7 Kg
DIMENSIONI	2 x 3 x 4 mt

PREZZO L. 45.500 compreso trasporto e I.V.A.

Tagliando da spedire in busta alla Ditta **SEN** - via di Casellina, 73 - 50018 SCANDICCI (Firenze)

TAGLIARE

Vogliate spedirmi in contrassegno senza ulteriori spese franco domicilio (solo ferrovia):

N. ANTENNA DIRETTIVA SLIP a L. 45.500


COGNOME NOME

Via N. C.A.P. CITTA' (.....)

Data Firma

ZODIAC

TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE

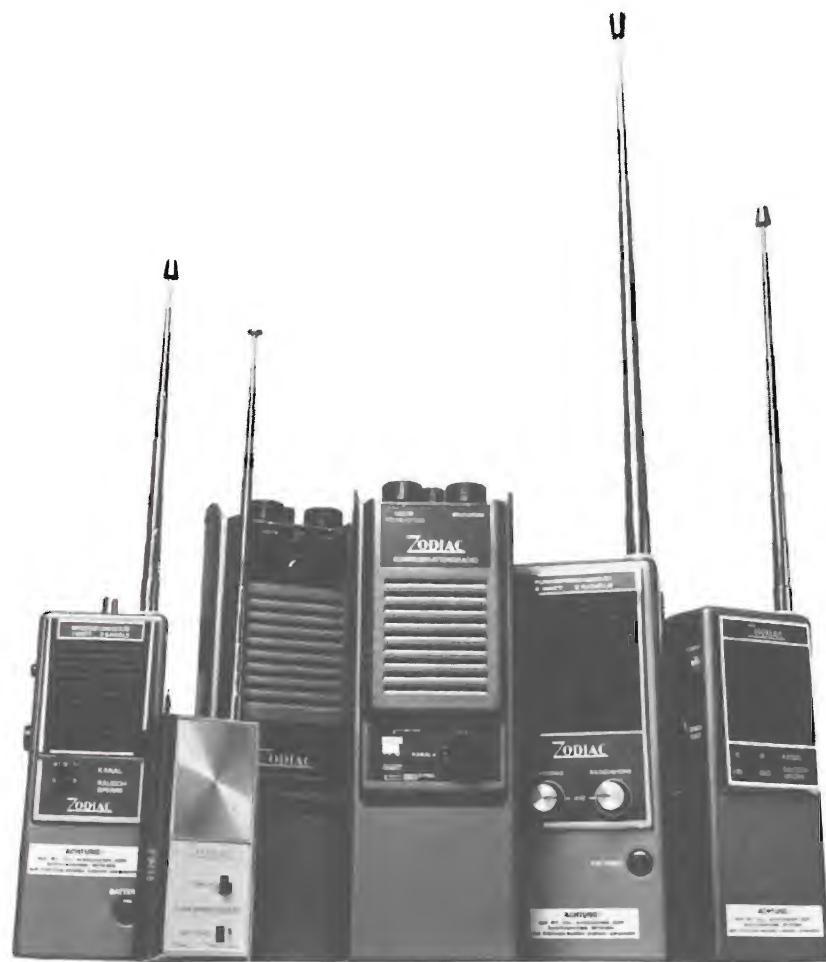

Garanzia e Assistenza:  SIRTEL - Modena

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Colletta, 39 - 20135 Milano



COSTRUZIONI ELETTRONICHE
R. BROWN YOUNG & M. BRAGHERI

p.za V. Veneto, 15 - 13051 BIELLA - tel. 015 - 34740



Y27 220 W



**Y27 junior
60 W**

**Y27 mini
50 W**



**YP
alimentatore
universale**

Rivenditori

CASALPUSTERLENGO - NOVA - via Marsala 7
CUNEO - ELETTRONICA BENSO - via Negrelli 30
FORLÌ - TELERADIO TASSINARI - via Mazzini 1
FIRENZE - PAOLETTI - via il Prato 40-R
GENOVA - VIDEON - via Armenia 15
MILANO - MARCUCCI - via F.lli Bronzetti 37
NAPOLI - BERNASCONI - via G. Ferraris 66/G
PARMA - HOBBY CENTER - via Torelli 1

ROMA - FEDERICI HI-FI - corso Italia 34
ROSGNANO S. - GIUNTOLI - via Aurelia 254
SOCI - BARGELLINI - via G. Bocci 50
TORINO - TELSTAR - via Gioberti 37
TREVISIO - RADIOMENEGHEL - via 4 Novem. 14
VARESE - MIGLERINA - v. Donizetti 2
VICENZA - ADES - viale Margherita 21

B.B.E. P.O. BOX 227 - 13051 BIELLA - Telef. 015-34740

VALVOLE - SEMICONDUTTORI - COMPONENTI

Per mancanza di spazio non ci è possibile in questo numero dare l'elenco dettagliato e prezzi di listino. Preghiamo quindi i nostri clienti di voler fare riferimento ai precedenti numeri della rivista.

RADDRIZZATORI SIEMENS

BO710 - 1,1 A / 60 V	L. 250
BO100X - 1,1 A / 1000 V	L. 300
C1960A - 3 A / 900 V	L. 700
Diodo Damper BUY14	L. 2.500

PONTI RADDRIZZATORI

B400C2000	L.	600
-----------	----	-----

FILTRI RETE DUCATI

Per sopprimere impulsi spuri nei
circuiti di alimentazione **L. 250**

VENTILATORI CENTRIFUGHI

Sono quanto di meglio può offrire il mercato. Ideali per raffreddamento e ventilazione di apparecchiature elettroniche. Tensione di alimentazione 220 V c.a.
Diametro ventola 55 mm.
NUOVE al prezzo speciale di
L. 6.000



PER QUANTITATIVI DI TUTTI GLI ARTICOLI RICHIEDERE SEMPRE IL PREZZO CON OFFERTA SCRITTA.



Testine di cancellazione per registratori. Utili per realizzare trasduttori magnetici cad. **L. 1.000**




Composti EAT per Televisori. NUOVI
L. 2.500



Gruppi sintonizzatori integrati per Televisione.
NUOVI - INSCATOLATI.
L. 10.000

**SCHEDE PER
CALCOLATORI
I.B.M.**

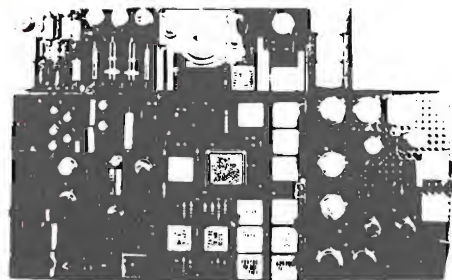Complete di:
circuiti ibridi,
circuiti integrati
semiconduttori,
condensatori al
tantalio,
microtrasformat
per impulsi,
linee di ritardo,
ecc.



Piccole L. 1.000 - Medie L. 2.000 - Grandi L. 3.000

A chi acquisterà schede per un valore di L. 10.000 verrà inviato in omaggio fotocopia degli schemi elettrici interni dei circuiti ibridi più interessanti.

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE

6 V/0,5 A L. 1.000 - 12+12V/0,6A L. 1.600 - 6-12-24V/2A L. 3.200
9 V/0,5 A L. 1.000 - 15+15V/0,6A L. 1.600 - 35-40-45V/2A L. 4.200
12 V/0,5 A L. 1.000 - 7+7 V/1 A L. 1.600

Disponiamo di quantitativi a magazzino di Display sette segmenti a stato solido tipo **FND70** e della relativa DECODIFICA con memoria tipo 9368.

FND70 L. 3.000 9368 L. 3.500

**DISPONIAMO DI
CIRCUITI INTEGRATI MONOLITICI MOS
PER REALIZZARE:**

- OROLOGI DIGITALI A SEI CIFRE
con e senza suoneria
- GENERATORI DI IMPULSI
- VOLTMETRI DIGITALI
- FREQUENZIMETRI
- CALCOLATRICI ELETTRONICHE

**SCHEMI APPLICATIVI - CARATTERISTICHE
E PREZZI A RICHIESTA.**

Le rimesse e i pagamenti devono essere eseguiti a mezzo vaglia postale o assegno circolare all'ordine maggiorato delle spese postali di L. 700.

Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello con relativo CAP.

Non si accettano ordini inferiori a L. 4.000 escluse spese di spedizione.

Richiedere qualsiasi materiale elettronico anche se non pubblicato nella presente offerta.

SEMICONDUTTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
AC121	200	AF126	300	BC143	350	BC330	450	BF198	250	SFT308	200
AC122	200	AF127	300	BC147	200	BC340	350	BF199	250	SFT316	220
AC125	200	AF134	200	BC148	200	BC360	400	BF200	450	SFT320	220
AC126	200	AF136	200	BC149	200	BC361	400	BF207	300	SFT323	220
AC127	200	AF137	200	BC153	200	BC384	300	BF213	500	SFT325	220
AC128	200	AF139	400	BC154	200	BC395	200	BF222	280	SFT337	240
AC130	300	AF164	200	BC157	200	BC429	450	BF233	250	SFT352	200
AC132	200	AF166	200	BC158	200	BC430	450	BF234	250	SFT353	200
AC134	200	AF170	200	BC159	200	BC595	200	BF235	250	SFT367	300
AC135	200	AF171	200	BC160	350	BCY56	300	BF236	250	SFT373	250
AC136	200	AF172	200	BC161	380	BCY58	300	BF237	250	SFT377	250
AC137	200	AF178	450	BC167	200	BCY59	300	BF238	280	2N172	850
AC138	200	AF181	500	BC168	200	BCY71	300	BF254	300	2N270	300
AC139	200	AF185	500	BC169	200	BCY77	300	BF257	400	2N301	600
AC141	200	AF186	600	BC171	200	BCY78	300	BF258	400	2N371	320
AC141K	300	AF200	300	BC172	200	BD106	1.100	BF259	400	2N395	250
AC142	200	AF201	300	BC173	200	BD107	1.000	BF261	300	2N396	250
CA142K	300	AF202	300	BC177	220	BD111	1.000	BF311	280	2N398	300
AC151	200	AF239	500	BC178	220	BD113	1.000	BF332	250	2N407	300
AC152	200	AF240	550	BC179	230	BD115	700	BF333	250	2N409	350
AC153	200	AF251	500	BC181	200	BD117	1.000	BF344	300	2N411	900
AC153K	300	AF267	900	BC182	200	BD118	1.000	BF345	300	2N456	800
AC160	220	AF279	900	BC183	200	BD124	1.500	BF456	400	2N482	230
AC162	220	AF280	900	BC184	200	BD135	450	BF457	450	2N483	200
AC170	200	ASY26	400	BC186	250	BD136	450	BF458	450	2N526	300
AC171	200	ASY27	450	BC187	250	BD137	450	BF459	500	2N554	700
AC172	200	ASY28	400	BC188	250	BD138	450	BFY50	500	2N696	400
AC178K	300	ASY29	400	BC201	700	BD139	500	BFY51	500	2N697	400
AC179K	300	ASY37	400	BC202	700	BD140	500	BFY52	500	2N706	250
AC180	250	ASY46	400	BC203	700	BD141	500	BFY56	500	2N707	400
AC180K	300	ASY48	500	BC204	200	BD142	900	BFY57	500	2N708	300
AC181	250	ASY77	500	BC205	200	BD162	600	BFY64	500	2N709	400
AC181K	300	ASY80	500	BC206	200	BD163	600	BFY90	1.100	2N711	450
AC183	200	ASY81	500	BC207	200	BD216	800	BFW16	1.300	2N914	250
AC184	200	ASZ15	900	BC208	200	BD221	600	BFW30	1.400	2N918	300
AC185	200	ASZ16	900	BC209	200	BD224	600	BSX24	250	2N929	300
AC187	240	ASZ17	900	BC210	300	BD433	800	BSX26	300	2N930	300
AC187K	300	ASZ18	900	BC211	300	BD434	800	BFX17	1.000	2N1038	700
AC188	240	AU106	2.000	BC212	220	BF115	300	BFX40	700	2N1226	350
AC188K	300	AU107	1.400	BC213	220	BF123	220	BFX41	700	2N1304	350
AC190	200	AU108	1.500	BC214	220	BF152	250	BFX84	700	2N1305	400
AC191	200	AU110	1.600	BC225	200	BF153	240	BFX89	1.100	2N1307	450
AC192	200	AU111	2.000	BC231	300	BF154	240	BU100	1.500	2N1308	400
AC193	250	AUY21	1.500	BC232	300	BF155	450	BU102	1.800	2N1358	1.100
AC194	250	AUY22	1.500	BC237	200	BF158	320	BU103	1.700	2N1565	400
AC194K	300	AUY35	1.300	BC238	200	BF159	320	BU104	2.000	2N1566	450
AD142	600	AUY37	1.300	BC239	200	BF160	200	BU107	2.000	2N1613	280
AD143	600	BC107	200	BC258	200	BF161	400	BU109	2.000	2N1711	300
AD148	600	BC108	200	BC267	220	BF162	230	OC23	700	2N1890	450
AD149	600	BC109	200	BC268	220	BF163	230	OC33	800	2N1893	450
AD150	600	BC113	200	BC269	220	BF164	230	OC44	400	2N1924	450
AD161	370	BC114	200	BC270	220	BF166	450	OC45	400	2N1925	400
AD162	370	BC115	200	BC286	320	BF167	320	OC70	200	2N1983	450
AD262	500	BC116	200	BC287	320	BF173	350	OC72	200	2N1986	450
AD263	550	BC117	300	BC300	400	BF174	400	OC74	200	2N1987	450
AF102	450	BC118	200	BC301	350	BF176	220	OC75	200	2N2048	450
AF105	300	BC119	240	BC302	400	BF177	300	OC76	200	2N2160	1.500
AF106	270	BC120	300	BC303	350	BF178	300	OC77	300	2N2188	450
AF109	300	BC126	300	BC307	220	BF179	350	OC169	300	2N2218	350
AF110	300	BC129	200	BC308	220	BF180	500	OC170	300	2N2219	350
AF114	300	BC130	200	BC309	220	BF181	500	OC171	300	2N2222	300
AF115	300	BC131	200	BC315	300	BF184	300	SFT214	900	2N2284	380
AF116	300	BC134	200	BC317	200	BF185	300	SFT226	330	2N2904	300
AF117	300	BC136	300	BC318	200	BF186	300	SFT239	650	2N2905	350
AF118	500	BC137	300	BC319	320	BF194	220	SFT241	300	2N2906	250
AF121	300	BC139	300	BC320	220	BF195	220	SFT266	1.300	2N2907	300
AF124	300	BC140	300	BC321	220	BF196	250	SFT268	1.400	2N3019	500
AF125	300	BC142	300	BC322	220	BF197	250	SFT307	200	2N3054	800

ATTENZIONE:

Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente città e C.A.P., in calce all'ordine.

Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione.

Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali.

b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine.

seque a pag. 982

ELCO
ELETTRONICA

VIA BARCA 2^a, 46 - TELEF. (0438) 27143
31030 COLFOSCO (TV)

segue da pag 981

SEMICONDUTTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
2N3055	850	2N3866	1.300
2N3061	450	2N3925	5.100
2N3300	600	2N4033	500
2N3375	5.800	2N4134	420
2N3391	220	2N4231	800
2N3442	2.600	2N4241	700
2N3502	400	2N4348	3.000
2N3703	250	2N4404	550
2N3705	250	2N4427	1.300
2N3713	2.200	2N4428	3.800
2N3731	2.000	2N4441	1.200
2N3741	550	2N4443	1.500
2N3771	2.200	2N4444	2.200
2N3772	2.600	2N4904	1.200
2N3773	4.000	2N4924	1.300
2N3855	220		

UNIGIUNZIONE

2N1671	1.600
2N2646	700
2N4870	700
2N4871	700

CIRCUITI INTEGRATI

CA3048	4.200
CA3052	4.300
CA3055	3.200
μA702	1.200
μA703	900
μA709	700
μA723	1.000
μA741	850
μA748	900
SN7400	350
SN7401	500
SN7402	350
SN7403	450
SN7404	450
SN7405	450
SN7407	500
SN7408	350
SN7410	800
SN7413	800

SN7420	350
SN74121	950
SN7440	350
SN7441	1.100
SN74141	1.100
SN7430	350
SN7443	1.400
SN7444	1.500
SN7447	1.700
SN7448	1.700
SN7451	450
SN7473	1.100
SN7475	1.100
SN7490	1.000
SN7492	1.100
SN7493	1.200
SN7494	1.200
SN7496	2.000
SN74154	2.400
SN76013	1.600
TBA120	1.100
TBA240	2.000
TBA261	1.600
TBA271	550
TBA800	1800
TAA263	900

TAA300	1.600
TAA310	1.600
TAA320	800
TAA350	1.600
TAA435	1.600
TAA611	1.000
TAA611B	1.200
TAA621	1.800
TAA661B	1.800
TAA691	1.500
TAA700	2.000
TAA775	2.000
TAA861	1.600
9020	700

FEET

SE5246	600
SE5237	600
SN5248	700
BF244	600
BF245	600
2N3819	600
2N3820	1.000
2N5248	600

N.B. - Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pag. 981

lafayette telsat ssb 50

Ricetrasmittitore CB Lafayette
a 2 vie per mobile, 23 canali quarzati
in AM e 46 canali quarzati in SSB,
15 Watt. PEP



C'è più gusto con un
LAFAYETTE

ANGOTTI

Cosenza - VIA N. SERRA 58/60 - TEL. 34192

ARRIVANO I SAMURAI



ICOM

Ricetrasmittenti su 2 m. in FM, tutti a VFO con sgancio automatico sui ponti a 600 KHz inferiore.

IC 225 - Con sgancio dei ponti a 600 KHz inferiore. Sintonizzato a quarzo. 80 canali quarzati. Stazione mobile. Ricetrans 2 m. 144-146 Mhz-FM. Potenza 10 W. Suddiviso in segmenti di 25 KHz.


IC 210 - Ricetrans 2 m. 144-146 Mhz in FM, tutto a VFO con sgancio ponti a 600 KHz inferiore. Stazione base potenza da 0,5 a 10 W. Alimentazione 220 e 12 V.C.C. con calibratore.

IC 22 - Stazione mobile 12 V.D.C. potenza 1 W-10 W. 24 canali, 3 quarzati sulle isofrequenze norme JARU.



MARCUCCI

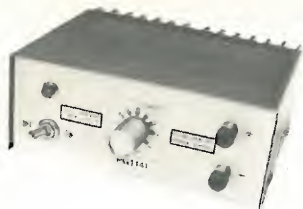S.p.A. Via F.lli Bronzetti, 37-
MILANO - tel. 73.86.051



ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 114-1 »

CON PROTEZIONE ELETTRONICA
CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Nuovo prodotto

Caratteristiche tecniche:

Entrata : 220 V 50 Hz
Uscita : regolabile con continuità da 6 a 14 V
Carico : 2,5 A max in serviz. cont.
Ripple : 4 mV a pieno carico
Stabilità : migliore dell'1 % per variazioni di rete del 10 % o del carico da 0 al 100 %
Protezione : elettronica a limitatore di corrente
Dimensioni : 180 x 165 x 85 mm

Caratteristiche tecniche:

Tensione d'uscita: regolabile con continuità da 2 a 15 V
Corrente d'uscita: stabilizzata 2 A.
Ripple : 0,5 mV
Stabilità : 50 mV per variazioni del carico da 0 al 100 % e di rete del 10 % pari al 5 misurata a 15 V.

ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 130 »

CON PROTEZIONE ELETTRONICA
CONTRO IL CORTOCIRCUITO



ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 112 »

CON PROTEZIONE ELETTRONICA
CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Caratteristiche tecniche:


Entrata : 220 V 50 Hz $\pm 10\%$
Uscita : 12,6 V
Carico : 2,5 A
Stabilità : 0,1 % per variazioni di rete del 10 % o del carico da 0 al 100 %
Protezione : elettronica a limitatore di corrente
Ripple : 1 mV con carico di 2 A.
Precisione della tensione d'uscita: 1,5 %
Dimensioni : 185 x 165 x 85 mm

Caratteristiche tecniche:


Entrata : 220 V 50 Hz
Uscita : 2-15 V
Carico : 3 A
Protezione : a limitatore di corrente a 3 posizioni (0,3 A 1 A 3 A)

ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 190 »

PER LABORATORI DI ASSISTENZA
AUTORADIO

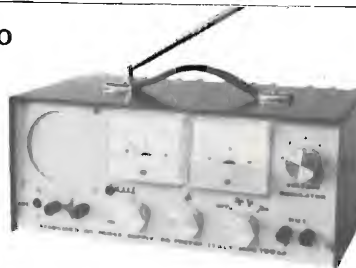

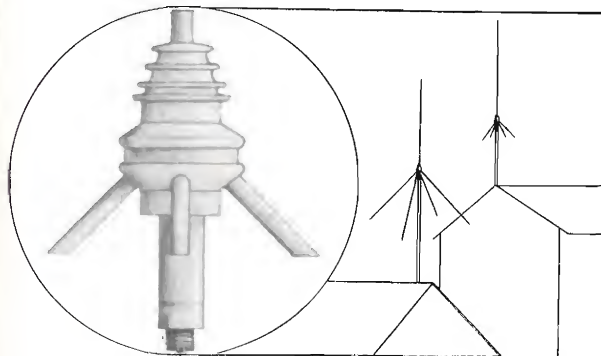Voltmetro ed amperometro incorporati. L'alimentatore comprende anche un generatore di disturbi simile ai disturbi generati dalle candele dell'automobile, un altoparlante 4 Ω 6 W, una antenna con relativo compensatore. Questo apparecchio è stato progettato per il servizio di assistenza e comprende tutti quegli accessori per il collaudo sul banco di un'autoradio.



ANTENNA GROUND PLANE PER C.B.

Frequenza 27 MHz - Potenza max 100 W
ROS : 1 \div 1,2 max
STILO : in alluminio anodizzato in 1/4 d'onda
RADIALI : n. 4 in 1/4 d'onda in fibra di vetro

BLOCCO DI BASE IN RESINA
CON ATTACCO AMPHENOL

Rivenditori:

DONATI - via C. Battisti, 21 - MEZZOCORONA (TN)
EPE HI-FI - via dell'Artigliere, 17 - 90143 PALERMO
G.B. Elettronica - via Pretestina 248 - 00177 ROMA
PAOLETTI - via il Campo 11/r - 50100 FIRENZE

S. PELLEGRINI - via S. G. del Nudi 18 - 80135 NAPOLI
RADIOMENEGHEL - v.le IV Novembre 12 - 31100 TREVISO
RADIOTUTTO - via Settefontane, 50 - 34138 TRIESTE
REFIT - via Nazionale, 67 - 00184 ROMA
G. VECCHIETTI - via L. Battistelli 6/c - 40122 BOLOGNA

P. G. PREVIDI - p.za Frassino, 11 - Tel. (0376) 24.747 - 46100 FRASSINO (MN)

ricetrasmittitore portatile 144 MHz **TR 1002**

- Apparecchio ricetrasmittente professionale per gamma 144-146 MHz per impiego come portatile 5 Watt e veicolare 10 Watt



- 12 canali
- Modulazione: 16 f 3 \pm 5 KHz
- Sensibilità ricevitore: 0,4 μ V per 20 dB S/N
- L'apparecchio è previsto per montaggio su plancia sfilabile per uso mobile con commutazioni automatiche di antenna, altoparlante e alimentazione.



L'apparecchio **TR 1002** è costruito secondo le moderne tecniche elettroniche professionali, e riunisce in sé caratteristiche eccellenti sia dal punto di vista elettronico che meccanico. Nonostante le dimensioni ed il peso limitato, è garantita un'autonomia notevole, dovuta alle batterie di grande dimensione, mentre la tecnica costruttiva adottata, del tipo modulare, assicura grande facilità di manutenzione. L'apparecchio può essere fornito con microfono a mano, microtelefono o microfono altoparlante. Batterie a secco o ricaricabili al Ni-Cd. È di normale dotazione la borsa di trasporto in materiale vinilico e l'antenna a stilo del tipo a nastro d'acciaio.

Dabes
20137 MILANO

ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI

VIA OLTROCCHI, 6 - TEL. 598.114 - 541.592

lafayette

Ecco la rete
dei Distributori Nazionali:

ALGHERO (SS)

PEANA via Sassari, 109
tel. 979663

AREZZO

VIERI via Vittorio Veneto, 68
tel. 55921

ASTI

TORCHIO p.zza Alfieri, 18
tel. 52365

ALBA (CN)

SANTUCCI via V. Emanuele, 30
tel. 2081

BERGAMO

BONARDI via Tremana, 3
tel. 232091

BESOZZO (VA)

CONTINI via XXV Aprile
tel. 770156

BOLOGNA

VECCHIETTI via L. Battistelli, 1
tel. 550761

BOLZANO

R.T.E. via C. Battisti, 25
tel. 37400

BORGOMANERO (NO)

NANI SILVANO
via Casale Cima, 19
tel. 81970

BRESCIA

SERTE via Rocca D'Anfo, 27/29
BUSTO ARSIZIO (VA)

FERT via Mameli

CAGLIARI

FUSARO via Monti, 35
tel. 44272

CASALE MONFERRATO (AL)

QUERCIFOGLIO BRUNO
via Sobrero, 13
tel. 4764

CASALPUSTERLENGO (MI)

NOVA di Avancini Renato
via Marsala, 7
tel. 84520

CATANIA

TROVATO p.zza Buonarroti, 14
tel. 268272

CITTA' S. ANGELO (PE)

CIERI p.zza Cavour, 1
tel. 96548

COMO

FERT via Anzani, 52
tel. 263032

COSENZA

ANGOTTI via N. Serra, 58/60
tel. 34192

CUNEO

ELETTRONICA BENSO
via Negrelli, 30
tel. 65513

DESIO (MI)

FARINA via Cassino, 22
tel. 66408

FIRENZE

PAOLETTI via Il Prato, 40/R
tel. 294974

NOVI LIGURE (AL)

REPETTO v.le Rimembranze, 125
tel. 78255

FORLI

TELERADIO TASSINARI
via Mazzini, 1
tel. 25009

GENOVA

VIDEON via Armenia, 15
tel. 363607

GENOVA PONTEDECIMO

RICA di Riso & Camezzana
via F. Del Canto, 6/R
tel. 799523

GORIZIA

BRESSAN c.so Italia, 35
tel. 5765

IMPERIA

ALIPRANDI ATTILIO
via San Giovanni, 12
tel. 23596

INVERUNO (MI)

COPEA via Solferino, 2
tel. 978120

LAVAGNA (GE)

ELETTRONICA COSTAGUTA
c.so Buenos Aires, 70
tel. 502359

LEGNANO (MI)

COPEA via Cadorna, 61
tel. 592097

LOANO (SV)

RADIONAUTICA
di Meriggi & Sugliano
banchina Porto Box, 6

LUCCA

tel. 668921
SARE via Vittorio Veneto, 26
tel. 55921

MANTOVA

GALEAZZI Galleria Ferri, 2
tel. 23305

MARINA DI CARRARA (MS)

BONATTI via Rinchiosa, 18/B
tel. 57446

MILANO

FAREF via Volta, 21
tel. 666056

MILANO

FRANCHI via Padova, 72
tel. 2894967

MILANO

RAPIZZA & ROVELLI
p.le Maciachini, 16
tel. 600273

VICENZA

ADES v.le Margherita, 21
tel. 505178

LAFAYETTE



service

BIELLA

FIGHERA via Cottolengo, 2
tel. 22012

MILANO

DELL'ACQUA via Riccardi, 23
tel. 2561134

MILANO

BIASSONI LIVIO via Padova, 251
tel. 2560417

MONCALVO D'ASTI (AT)

RADIO GIONE via XX Settembre, 37
tel. 91440

MONTECATINI (PT)

PIERACCINI c.so Roma, 24
tel. 71339

MONZA (MI)

BERETTA & FIORETTI
dei F.lli Monerio via Italia, 29
tel. 22224

NAPOLI

BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G
tel. 335281

NICASTRO (CZ)

BERTIZZOLO via Po, 53
tel. 23580

CREMONA

TELCO p.za Marconi, 2/A
tel. 31544

OLBIA (SS)

COMEL c.so Umberto, 13
tel. 22530

PADOVA

NAUTICA S. MARCO
via Martiri Libertà, 19
tel. 24075

PALERMO

M.M.P. ELECTRONICS
via Simone Corleo, 6
tel. 215988

PARMA

HOBBY CENTER via Torelli, 1
tel. 66933

PERUGIA

COMER via Della Pallotta, 20/D
tel. 35700

PESARO

MORGANTI via C. Lanza, 9
tel. 67898

PIACENZA

E.R.C. via S. Ambrogio, 35/B
tel. 24346

PINEROLO (TO)

CETRE ELETTRONICA
via G.B. Rossi, 1
tel. 4044

PISA

PUCCINI via C. Cammeo, 68
tel. 27029

REGGIO EMILIA

I.R.E.T. via Emilia S. Stefano, 30/C
tel. 38213

ROMA

ALTA FEDELTA di Federici
c.so D'Italia, 34/C
tel. 857942

ROSIGNANO SOLVAY (LI)

GIUNTOLI via Aurelia, 254
tel. 70115

ROVERETO (TN)

ELETTROMARKET
via Paolo Cond. Varese
tel. 24513

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

FONTANINI via Umberto I, 3
tel. 93104

SAN DONA DI PIAVE (VE)

ROSSI ELETTRONICA
via Risorgimento, 3/5
tel. 4595

SAN DONATO MILANESE (MI)

HI-FI STEREO CENTER
via Matteotti, 5

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)

CASA DEL CB via Roma, 79

SASSARI

MESSAGGERIE ELETTRONICHE
via Pr. Maria, 13/B
tel. 216271

CORTINA (BL)

GHEDINA via C. Battisti, 31
tel. 3463

RIVA DEL GARDA (TN)

MICHELINI v.le S. Francesco, 6
tel. 52380

SONDRIO

FERT via Delle Prese, 9
tel. 26159

TARANTO

RA.TV.EL. via Mazzini, 136
tel. 28871

TERNI

TELERADIO CENTRALE
via S. Antonio, 48
tel. 55309

TORINO

ALLEGRO c.so Re Umberto, 31
tel. 510442

TORTOREDO LIDO (AN)

ELECTRONIC FITTING via Trieste, 26
tel. 37195

TRIESTE

RADIOTUTTO via 7 Fontane, 50
tel. 767898

UDINE

COLAUTTI via Leonardo da Vinci
tel. 41845

VALENZA PO (AL)

LENTI & EPIS via Mazzini, 57
tel. 91675

VARESE

MIGLIERINA via Donizetti, 2
tel. 282554

VENEZIA

MAINARDI Campo dei Frari, 3014
tel. 22238

VENTIMIGLIA (IM)

MODESTI via Roma, 53/R
tel. 32555

VERCELLI

RACCA c.so Adda, 7
tel. 2386

VERONA

MANTOVANI via 24 Maggio, 16
tel. 48113

VIBO VALENTIA (CZ)

GULLA via Affaccio, 57/59
tel. 42833

ROVIGO

ZAGATO c.so Del Popolo, 251
tel. 24019

VITERBO

VITTORI via B. Buozzi, 14
tel. 31159

VITTORIO VENETO (TV)

TALAMINI & C. via Garibaldi, 2
tel. 53494



Rappresentata in tutta Italia da

MARCUCCI S.p.A.

Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 MILANO - Tel. 73.860.51

**QSO
sempre
sicuri...**
con le antenne
CALETTI



GPV

SPEDIZIONE OVUNQUE
CONTRASSEGNO

Cataloghi a richiesta

ELETTROMECCANICA

caletti S.R.L.

VISITATECI alla FIERA Campionaria
pad. 33 E/L - Stand 293

20127 MILANO - Via Felicità Morandi, 5 - Tel. 28.27.762 - 28.99.612

NovoTest

BREVETTATO

Classe 1,5 c.c. 2,5 c.a.

FUSIBILE DI PROTEZIONE

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO
21 PORTATE IN PIU' DEL MOD. TS 140

Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a.

10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE

VOLT C.C. 15 portate: 100 mV - 200 mV - 1 V - 2 V - 3 V - 6 V - 10 V - 20 V - 30 V - 60 V - 100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V

VOLT C.A. 11 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V - 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V

AMP. C.C. 12 portate: 50 µA - 100 µA - 0,5 mA - 1 mA - 5 mA - 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA - 1 A - 5 A - 10 A

AMP. C.A. OHMS 4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA - 5 A
6 portate: Ω x 0,1 - Ω x 1 - Ω x 10 - Ω x 100

REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MΩ
FREQUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz (condens. ester.)

VOLT USCITA 11 portate: 1,5 V (condens. ester.) - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V - 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V

DECIBEL 6 portate: da -10 dB a +70 dB
CAPACITA' 4 portate: da 0 a 0,5 µF (aliment. rete) - da 0 a 50 µF - da 0 a 500 µF - da 0 a 5000 µF (aliment. batteria)

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a.

10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE

VOLT C.C. 15 portate: 150 mV - 300 mV - 1 V - 1,5 V - 2 V - 3 V - 5 V - 10 V - 30 V - 50 V - 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 1000 V

VOLT C.A. 10 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 1000 V - 2500 V

AMP. C.C. 13 portate: 25 µA - 50 µA - 100 µA - 0,5 mA - 1 mA - 5 mA - 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA - 1 A - 5 A - 10 A

AMP. C.A. OHMS 4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA - 5 A
6 portate: Ω x 0,1 - Ω x 1 - Ω x 10 - Ω x 100 - Ω x 1 K - Ω x 10 K

REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MΩ
FREQUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz (condens. ester.)

VOLT USCITA 10 portate: 1,5 V (condens. ester.) - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 1000 V - 2500 V

DECIBEL 5 portate: da -10 dB a +70 dB

CAPACITA' 4 portate: da 0 a 0,5 µF (aliment. rete) - da 0 a 50 µF - da 0 a 500 µF - da 0 a 5000 µF (alim. batteria)

MISURE DI INGOMBRO

mm. 150 x 110 x 46
sviluppo scala mm 115 peso gr. 600



Cassinelli & C

20151 Milano ■ Via Gradisca, 4 ■ Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783

una grande scala in un piccolo tester

ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA



RIDUTTORE PER
CORRENTE
CORRENTE CONTINUA
ALTERNATA

Mod. TA6/N
portata 25 A -
50 A - 100 A -
200 A




DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A
CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A



PUNTALE ALTA TENSIONE
Mod. VC5 portata 25.000 Vc.c.



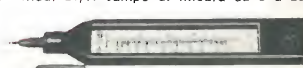CELLULA FOTOELETTRICA
Mod. LI/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX



TERMOMETRO A CONTATTO
Mod. TI/N campo di misura da -25° +250°

DEPOSITI IN ITALIA:

BARI - Biagio Grimaldi
Via Buccari, 13

BOLOGNA - P.I. Sibani Attilio
Via Zanardi, 2/10

CATANIA - Elettro Sicula
Via Cadamosto, 18

FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti
Via Frà Bartolommeo, 38

GENOVA - P.I. Conte Luigi
Via P. Salvago, 18

TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomè
C.so D. degli Abruzzi, 58 bis

PADOVA - Pierluigi Righetti
Via Lazzara, 8

PESCARA - GE - COM
Via Arrone, 5

ROMA - Dr. Carlo Riccardi
Via Amatrice, 15

IN VENDITA PRESSO TUTTI I-MAGAZZINI
DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV

2

NUOVA SERIE

**TECNICAMENTE MIGLIORATO
PRESTAZIONI MAGGIORATE
PREZZO INVARIATO**



lafayette HB 23a

Ricetrasmittitore CB Lafayette
23 canali quarzati per uso mobile,
5 Watt.

C'è piú gusto con un
LAFAYETTE




TELCO

CREMONA - piazza Marconi 2/A - tel. 31544


by I2TLT



New GLC 1071
Radio/Direction
Finder

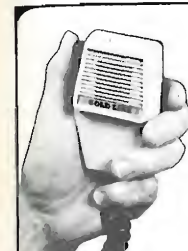

New GLC 1073
Amplifier Mike

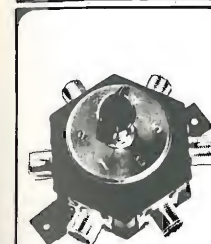

New GLC 1042A
Coaxial Switch



New GLC 1052A
3-Scale
Inline Watt Meter

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA:

DOLEATTO

TORINO - via S. Quintino 40
MILANO - via M. Macchi 70

GOLD LINE







ALCUNI DEI FAMOSI PRODOTTI « GLC »
CATALOGHI E INFORMAZIONI A RICHIESTA

LIGHTNING ARRESTOR
INTERFERENCE FILTER
CONNECTORS AND
ADAPTERS
COAXIAL SWITCHES
DUMMY LOAD
WATT METER
CB MATCHER
MICROPHONES
ANTENNA
SWR BRIDGE
CB TV
FILTERS

Pregasi inviare per ogni
richiesta di catalogo
L. 100 in francobolli



Connector, Inc.

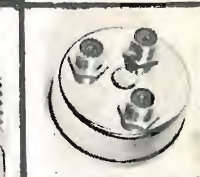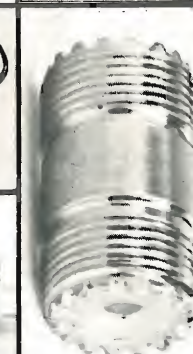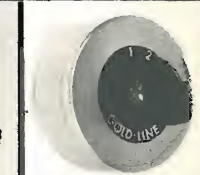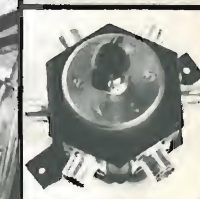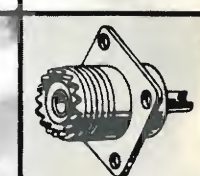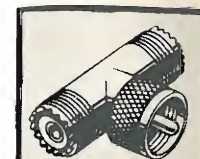

Rivenditori autorizzati:
a Roma: Alta Fedeltà - corso Italia 34 A
a Roma: G.B. Elettronica - via Prenestina 248
a Treviso: Radiomenegehel - via IV Novembre 12
a Firenze: F. Paoletti - via Il Prato 40 R
a Milano: G. Lanzoni - via Comelico 10
a Bologna: B. Bottoni - via Bovi Campeggi 3
a Torino: M. Cuzzoni - corso Francia 91
a Messina: F.lli Panzera - via Maddalena 12
a Palermo: HI-FI - via March, di Villabianca 176

**Vi presentiamo una linea
di apparecchiature che è
la risposta Standard alle UHF/FM**

**Ricetrasmittitore Standard-Nov.El.
UHF/FM SR-C 430**

Frequenza: 431-434 MHz - Canali 12 (tre forniti) - Alimentazione: 13,8 V CC -
TRASMETTITORE: RF uscita 10 W. nominali. Deviazione ± 12 KHz.
RICEVITORE: Circuito supereterodina a doppia conversione
Sensibilità 0,5 μ o migliore.

Antenne Kathrein UHF 430 Mhz

K 71132
Stilo in acciaio
5/8 λ

K 70062
Stilo in acciaio
5/8 λ



**Ricetrasmittitore Standard Nov.El.
portatile UHF/FM
SR-C 432 e accessori**

Frequenza: 431-434 MHz - Canali 6 (due forniti) -
Alimentazione 12,5 V. CC - TRASMETTITORE: R.F. uscita 2,2 W.
deviazione ± 12 KHz - RICEVITORE: circuito
supereterodina a doppia conversione sensibilità 0,5 μ V. o migliore
uscita audio, 0,5 W.

SR-CSA - alimentatore per ricaricare le batterie
al nickel cadmio automatico con SO 239 per antenna esterna
SR-CMA - adattatore per alimentazione e antenna esterna
SR-CMP08 - microfono esterno completo
di cordone e connettore



**Vi proponiamo una serie
di radiotelefoni fissi e mobili
per i 144 megacicli VHF/FM**

**Radiotelefoni Standard-Nov.El.
SR-C 826 MB e SR-CV 100**

Frequenza: da 144 a 148 MHz - Canali: 12 (3 forniti)
- Alimentazione: 13,8 V cc - TRASMETTITORE
RF uscita: 10 W (nominali)
- deviazione ± 5 KHz
RICEVITORE: circuito supereterodina
a doppia conversione - Sensibilità 0,4 μ V. o migliore
SR-CV 100
Uso: VFO per ricetrans STANDARD 2m/FM -
Frequenza: 144-146 - Frequenza oscillatore TX
12,000-12,166 MHz RX 14,700-14,922 MHz -
Assorbimento: 300 mA - Volt uscita: 0,25 V o più.



Antenne Kathrein VHF 2 m.

K 50542
Stilo in acciaio
1/4 λ

K 51132
Stilo in acciaio
magnetica
5/8 λ

K 50552
Stilo fibra V.
5/8 λ

**Radiotelefono Standard-Nov.El.
SR-C 146A e accessori**

Frequenza da 144 a 148 MHz - Numero di canali 5 (2 forniti)
- Alimentazione: 12,6 V. cc - TRASMETTITORE:
RF uscita 2 Watt - Deviazione ± 5 KHz - RICEVITORE:
circuito supereterodina a doppia conversione - Sensibilità
0,4 μ V. o migliore - Uscita audio 0,5 W.

SR-CSA - alimentatore per ricaricare le batterie
al nickel cadmio automatico con SO 239 per antenna esterna
SR-CMA - adattatore per alimentazione e antenna esterna
SR-CMP08 - microfono esterno completo
di cordone e connettore
SR-CAT08 - antenna flessibile di minime dimensioni



CB
27
MHz

Ricetrasmittitore Mod. REBEL 23

23 canali equipaggiati di quarzi
Indicatore S/RF
Munito di microfono dinamico (600 Ω) e di staffe
per l'installazione sulla vettura.
Trasmittitore potenza input: 5 W
Alimentazione: 12 Vc.c.
Dimensioni: 215 x 150 x 60



CB
27
MHz

Ricetrasmittitore Mod. CLASSIC II

23 canali equipaggiati di quarzi.
Indicatore S/RF e potenza uscita relativa
Limitatore di disturbi disinseribile, commutatore P.A.
e Delta Tuning. Spia di modulazione, controllo volume
e squelch.
Trasmittitore potenza input: 5 W
Alimentazione: 13,6 Vc.c. 220 Vc.a.
Dimensioni: 260 x 195 x 70

CB
27
MHz

Ricetrasmittitore Mod. GLADIATOR

23 canali equipaggiati di quarzi
Controllo volume, squelch, RF gain, sintonizzatore
Delta \pm 600 Hz.
Strumento indicatore S/RF, potenza uscita relativa
RF, rosmetro.
Commutatore PA-CB, S/RF, CAL, SWR, noise-blanker.
Potenza ingresso stadio
finale: 5 W AM/ 15 W SSB PEP
Alimentazione: 13,8 Vc.c.
Dimensioni: 265 x 75 x 295



CB
27
MHz

Ricetrasmittitore Mod. SPARTAN

23 canali equipaggiati di quarzi
Limitatore di disturbi - Indicatore S/RF - Sintonizza-
tore Delta - Controllo volume e squelch.
Potenza ingresso stadio finale AM: 5 W
Potenza ingresso stadio finale SSB: 15 W PEP
Munito di filtro a quarzi per l'SSB
Alimentazione: 13,8 Vc.c.
Dimensioni: 190 x 59 x 240



**IN VENDITA
PRESSO TUTTE LE SEDI GBC**

CB
27
MHz

Ricetrasmittitore Mod. CENTURION

23 canali equipaggiati di quarzi
Controllo volume, squelch, RF gain, sintonizzatore
Delta.
Strumento indicatore S/RF, potenza uscita, Rosmetro
Munito di orologio digitale, con la possibilità di pre-
disporre l'accensione automatica
Trasmittitore potenza input SSB: 15 W PEP
Trasmittitore potenza input AM: 5 W
La serietà e la cura con cui sono costruiti i ricetras-
mettitori « Courier » fanno del Centurion una delle
migliori stazioni fisse.
Dispone infatti di filtri a quarzo per l'SBB, ed effica-
cissimi filtri anti disturbi.
Alimentazione: 220 Vc.a. - 50 Hz, 13,8 Vc.c.
Dimensioni: 180 x 391 x 300

